

Apunte teórico-práctico de la materia, con los fundamentos de análisis de circuitos

Aplicaciones de Electrónica Analógica

4.º Año — Ciclo Superior Técnico · Ciclo lectivo 2026

Como usar este apunte. Sirve para dos cosas: preparar la clase y estudiarla. Cada modulo abre con lo que hay que poder hacer al terminarlo, desarrolla la teoria con las deducciones completas — de donde sale cada formula, no solo cual es — y cierra con los trabajos practicos de la cathedra que la ponen a prueba.

Las **cajas verdes** son ejercicios resueltos paso a paso, analogos a los TPs y con sus mismos numeros: son modelo de resolucion, no reemplazan al practico. Las **cajas azules** son definiciones e ideas clave, el nucleo que hay que saber explicar. Las **cajas rojas** marcan los errores que mas se repiten en el laboratorio y en las evaluaciones. Las **cajas amarillas** son practica de banco: como conectar, que escala usar, que no tocar. Las **cajas violetas** atan cada tema con el TP correspondiente de la guia.

El apunte tiene **dos partes**. La **Parte I** (modulos 1 a 6) sigue el temario y las guias de la cathedra. La **Parte II** (modulos 7 a 13) desarrolla los fundamentos de analisis de circuitos —Kirchhoff, nodos y mallas, teoremas, transitorios, fasores, Bode y filtrado, cuadripolos y operacional— en el orden de la materia Teoria de Circuitos de la UNSAM. El anexo trae el formulario completo y las dos secuencias de lectura posibles.

Indice

Convenciones y notación	1
1 Mediciones y expansión de rango	6
1.1 Qué significa medir	6
1.2 El error de medición	6
1.3 Tolerancia de los componentes y su propagación	8
1.4 El multímetro y el efecto de carga	9
1.5 Expansión de rango	9
2 Señales periódicas e instrumental de laboratorio	13
2.1 Qué es una señal	13
2.2 Los parámetros de una señal periódica	13
2.3 Valor medio y valor eficaz: qué significan de verdad	14
2.4 Expresión matemática de la señal senoidal	15
2.5 El osciloscopio	17
2.6 El generador de funciones de audio	18
2.7 Filtro pasa bajos RC	19
3 Electromagnetismo y transformadores de CA	21
3.1 Del campo magnético a la tensión inducida	21
3.2 El transformador	21
3.3 Potencia aparente y potencia real	22
3.4 Transformador con punto medio (center tap)	23
4 Diodos semiconductores y rectificación	25
4.1 La juntura PN	25
4.2 Modelos del diodo	27
4.3 El diodo LED	27
4.4 El diodo como protección	29
4.5 Rectificación	29
4.6 Lectura del datasheet: el 1N4007	34
5 Fuentes de alimentación lineales	35
5.1 Anatomía de una fuente lineal	35
5.2 El filtro capacitivo	35
5.3 La fuente doble (simétrica)	38
5.4 El regulador con diodo zener	40
5.5 Lo que se mide, y cómo	43
5.6 Reguladores integrados	44
6 Transistores BJT y etapas de conmutación	46
6.1 El transistor bipolar	46
6.2 Diseño de una etapa de conmutación	47
6.3 El relé	48
6.4 Leer el datasheet	50
7 Elementos, convenciones y leyes de Kirchhoff	53
7.1 El modelo: parámetros concentrados	53
7.2 Las cuatro magnitudes y la convención de signos	53
7.3 Los elementos	54
7.4 El vocabulario topológico	55
7.5 Primera ley de Kirchhoff: las corrientes	56

7.6	Segunda ley de Kirchhoff: las tensiones	56
7.7	Cuántas ecuaciones hacen falta	57
7.8	Asociaciones y divisores	57
7.9	Transformación triángulo-estrella	58
7.10	Resolver solo con Kirchhoff (y por qué no alcanza)	58
8	Resolución sistemática: nodos, supernodos, mallas y supermallas	60
8.1	Análisis de nodos	60
8.2	Supernodo: la fuente de tensión que rompe el método	64
8.3	Análisis de mallas	65
8.4	Supermalla: la fuente de corriente que rompe el método	68
8.5	Fuentes controladas en los dos métodos	69
8.6	Qué método conviene	71
8.7	El mismo circuito, por los tres caminos	71
8.8	Nota sobre redes no planares	72
9	Teoremas de circuitos	73
9.1	Linealidad	73
9.2	Superposición	73
9.3	Transformación de fuentes	74
9.4	Teorema de Thévenin	75
9.5	Teorema de Norton y la dualidad	77
9.6	Máxima transferencia de potencia	77
9.7	Teorema de Millman	78
9.8	Lo que estos teoremas explican de los módulos anteriores	78
10	Capacitor, inductor y régimen transitorio	80
10.1	El capacitor	80
10.2	El inductor	81
10.3	Las relaciones $v-i$, vistas	82
10.4	Energía: quién la guarda y quién la quema	84
10.5	Cuando dos bobinas se acoplan: la inductancia mutua	86
10.6	Condiciones iniciales: cómo se leen	87
10.7	Circuitos de primer orden	89
10.8	Circuitos de segundo orden	94
10.9	Los componentes reales	99
10.10	Dónde estaba esto en la Parte I	100
11	Fasores y régimen permanente senoidal	101
11.1	El punto de partida	101
11.2	El fasor	101
11.3	Impedancia	102
11.4	Potencia en alterna	104
11.5	Máxima transferencia de potencia en alterna	106
11.6	Resonancia	106
12	Respuesta en frecuencia, diagramas de Bode y filtrado	109
12.1	La función de transferencia	109
12.2	El decibel	109
12.3	Filtro pasa bajos RC	110
12.4	Filtro pasa altos RC	111
12.5	Diagramas de Bode	111
12.6	Filtros pasa banda y elimina banda	113
12.7	Señales poliarmonicas: por qué esto importa	113

13 Cuadripolos	115
13.1 El cuadripolo	115
13.2 Los parámetros h del transistor	116
13.3 El buffer que falta, y el módulo que viene	117
14 El amplificador operacional	118
14.1 El componente, antes de cualquier fórmula	118
14.2 La realimentación negativa y el cortocircuito virtual	120
14.3 Cómo se resuelve un circuito con operacionales	123
14.4 Las configuraciones	125
14.5 Los tres casos donde el cortocircuito virtual NO vale	132
14.6 El operacional real	135
14.7 Cierre: qué quedó y con qué se conecta	135
15 Simulación de circuitos: SPICE	137
15.1 De dónde sale SPICE	137
15.2 El netlist: el circuito escrito	137
15.3 Los cuatro análisis	138
15.4 Las fuentes que hacen falta acá	139
15.5 Las condiciones iniciales	140
15.6 El paso de integración: la trampa	140
15.7 Barrer un parámetro: <code>.step</code>	141
15.8 Medir sobre la curva	142
15.9 Cómo se contrasta con el cálculo	142
15.10 Los parásitos en el modelo	143
15.11 Los seis circuitos de la guía	144
16 Anexos	146
16.1 Código de colores de resistores	146
16.2 Formulario de la materia	147
16.3 La guía asincrónica de bobinas, capacitores y RL/RC/RLC	150
16.4 Dos órdenes de lectura	151
16.5 Símbolos usados en el apunte	152
16.6 Seguridad en el laboratorio	153

Convenciones y notación

PARA QUE SIRVE ESTA SECCION

Todo lo que hay que fijar **antes** de escribir la primera ecuación: cómo se leen las letras, hacia dónde apuntan las flechas, dónde está el cero de las tensiones, en qué valor se expresa un fasor, y cómo se escriben los números y las unidades. Nada de esto se demuestra: son acuerdos. No hay una elección correcta, hay una elección **declarada**. El apunte entero respeta la que sigue, y las dos veces que se aparta lo dice en el lugar.

A Mayúsculas, minúsculas y barras

La misma letra dice cosas distintas según cómo esté escrita, y esa es toda la información que hay que leer antes de operar.

Cómo se escribe	Qué significa	Ejemplo
v, i, p minúscula	Valor instantáneo : es una función del tiempo, y vale lo que valga en ese instante.	$v(t) = 311 \cos(314t)$
V, I, P mayúscula	Valor constante : o es continua, o es un valor característico ya calculado de una alterna (medio, eficaz, de pico).	$V_{cc} = 12 \text{ V}$
V_m, I_m	Amplitud , o valor de pico, de una senoidal. Es exactamente el V_p de la Parte I: dos nombres del mismo número, por seguir a la cátedra en una parte y a la bibliografía de la otra.	$V_m = 311 \text{ V}$
V_{ef}, I_{ef}	Valor eficaz o RMS: el valor cuadrático medio a lo largo de un periodo (Módulo 2). Para la senoidal, $V_{ef} = V_m / \sqrt{2}$.	$V_{ef} = 220 \text{ V}$
$\bar{V}, \bar{I}, \bar{Z}$ con barra	Un número complejo : un fasor, o una impedancia. La barra es lo único que distingue $\bar{Z}$ de su módulo $ Z $.	$\bar{V} = 311 \angle 0^\circ \text{ V}$
$ Z , \bar{V} $	Módulo del complejo. Es un número real y positivo.	$ Z = 50 \Omega$
$\bar{I}^*$	Conjugado : mismo módulo, ángulo cambiado de signo.	$(2 \angle 30^\circ)^* = 2 \angle -30^\circ$
R, Z, i negrita	Matriz o vector columna del sistema de ecuaciones de nodos o de mallas.	$Ri = v$

Tabla 1: Cómo se lee cada forma de escribir una magnitud

Los subíndices también tienen regla: los que son **palabras** van en redonda y entre comillas en el fuente — $V_{cc}, V_{ef}, R_{th}, f_c$ —; los que son **índices** o **variables** van en itálica — $v_1, i_k, R_S, \bar{Z}_L$ —. No es cosmética: en V_m la «m» sería la palabra **medio**, y en V_m es la amplitud.

B La convención de signos pasiva

DEFINICION – CONVENCION PASIVA – VALE EN TODO EL APUNTE

La flecha de la corriente se dibuja **entrando por el terminal marcado +** de la tensión. Con esa elección, y solo con esa, $p = vi$ es la potencia **absorbida** por el elemento:

- $p > 0 \rightarrow$ el elemento **consume** (se calienta, almacena o entrega trabajo);
- $p < 0 \rightarrow$ el elemento **entrega** energía al resto del circuito.

Una fuente que alimenta al circuito da $p < 0$, y eso es lo correcto: no hay que cambiarle el signo «porque es una fuente». Se desarrolla en el Módulo 7.

Las polaridades y los sentidos que uno dibuja son supuestos, no verdades. Se eligen antes de resolver y se respetan hasta el final. Si un resultado da negativo, no hay nada que corregir: significa que la magnitud real va al revés de la flecha dibujada. Volver atrás a «arreglar» el dibujo y recalcular es la forma más rápida de equivocarse, porque el error de signo se mete en las ecuaciones que ya estaban bien.

El control final es siempre el mismo: la suma de las potencias **absorbidas** por todos los elementos tiene que dar cero — el teorema de Tellegen del Módulo 7. Si no cierra, hay un error, por razonables que parezcan las tensiones.

C El nodo de referencia

DEFINICION — NODO DE REFERENCIA

Un nodo del circuito se elige como **referencia** y se le asigna, por definición, $v = 0$. Se marca con el símbolo de tierra. Todo lo demás se mide contra él.

- **Tensión de nodo:** v_a , siempre respecto de la referencia. Un subíndice.
- **Tensión de rama:** entre dos nodos cualesquiera, $v_{ab} = v_a - v_b$, con el + en el primer subíndice. Dos subíndices.

IDEA CLAVE

La referencia es una **elección**, no un lugar físico privilegiado: cualquier nodo sirve, y las tensiones de rama —que son las que se miden con el voltímetro— dan igual con cualquiera de ellas. Lo único que cambia es cuánta cuenta hay que hacer. El criterio práctico, que se justifica en el Módulo 8: elegir el nodo con **más ramas concurrentes**, y entre éstos, el que sea **borne común de las fuentes de tensión** —cada fuente con un terminal en la referencia convierte una incógnita en un dato—.

D El sentido de las corrientes de malla y del recorrido

IDEA CLAVE

Todas las corrientes de malla se definen en el mismo sentido, y en este apunte ese sentido es el **horario**. La LKT de cada malla se escribe recorriéndola en ese mismo sentido horario. Dos consecuencias, y son la razón de la regla:

- La matriz $\mathbf{R}$ (o $\mathbf{Z}$ en alterna) queda **simétrica**, con la suma de las impedancias de la malla en la diagonal y **menos** la impedancia compartida fuera de ella. Se escribe por inspección, sin plantear nada.
- Una rama compartida por las mallas A y B es recorrida por las dos en sentidos opuestos, así que por ella circula $i_A - i_B$. Nunca la suma.

Mezclar sentidos **funciona** —el resultado sale igual— pero se pierde la regla por inspección y hay que deducir cada signo a mano. No vale la pena.

E El fasor va en valor de pico

Es la convención que más se nota y la que más se presta a error, porque las dos partes del apunte trabajan con valores distintos y las dos tienen razón para hacerlo.

DEFINICION — CONVENIO DE FASOR DE ESTE APUNTE

Para una senoidal escrita como coseno,

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi) \quad (1)$$

el fasor es

$$\bar{V} = V_m \angle \varphi \quad (2)$$

es decir, **el módulo del fasor es la amplitud**, no el valor eficaz.

Es el convenio de los cuatro libros de la cátedra de Teoría de Circuitos —Nilsson-Riedel, Alexander-Sadiku, Hayt-Kemmerly y Dorf-Svoboda— y el que se usa en toda la Parte II.

IDEA CLAVE

Por qué el coseno y no el seno. Porque $\text{Re}\{e^{j\omega t}\} = \cos \omega t$: con el coseno como referencia, el fasor sale de la identidad de Euler sin arrastrar un desfase de 90° . Una señal dada como seno se pasa a coseno primero, con $\sin \alpha = \cos(\alpha - 90^\circ)$.

DEFINICION – EQUIVALENCIA CON EL VALOR EFICAZ

La Parte I trabaja en **eficaz**, porque es lo que mide el multímetro en CA y lo que dice la chapa de cualquier aparato. La conversión entre las dos formas es un solo factor, $V_{\text{ef}} = V_m/\sqrt{2}$, y aparece siempre en el mismo lugar:

	En pico (Parte II)	En eficaz (Parte I)
Fasor de $V_m \cos(\omega t + \varphi)$	$\bar{V} = V_m \angle \varphi$	$\bar{V} = (V_m/\sqrt{2}) \angle \varphi$
El módulo del fasor es	lo que se lee en el osciloscopio	lo que marca el multímetro
Potencia activa	$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos \theta$	$P = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos \theta$
Potencia reactiva	$Q = \frac{1}{2} V_m I_m \sin \theta$	$Q = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \sin \theta$
Potencia aparente	$S = \frac{1}{2} V_m I_m$	$S = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}}$
Potencia compleja	$\bar{S} = \frac{1}{2} \bar{V} \bar{I}^*$	$\bar{S} = \bar{V} \bar{I}^*$
Máxima transferencia	$P_{\text{máx}} = \frac{V_{m,\text{th}}^2}{8R_{\text{th}}}$	$P_{\text{máx}} = \frac{V_{\text{ef,th}}^2}{4R_{\text{th}}}$
$\bar{Z}$, $\bar{H}$, f.d.p., Q , BW, $ H $ en dB	idénticos en las dos: son cocientes, y el $\sqrt{2}$ se cancela arriba y abajo	

La regla para no equivocarse es una sola: el factor $1/2$ aparece exactamente donde se multiplican **dos amplitudes**, y no aparece nunca en un cociente. Por eso las impedancias, las funciones de transferencia, el factor de potencia, el factor de mérito y el ancho de banda no dependen del convenio, y las potencias sí.

CUIDADO CON ESTO

Un dato de línea siempre viene en eficaz, aunque el apunte trabaje en pico: «220 V», «12 V de un transformador», « $V_{\text{in}} = 12 V_{\text{ef}}$ del TP N.º 7» son todos valores eficaces. Para llevarlos al fasor de la Parte II hay que multiplicar por $\sqrt{2}$:

$$220 V_{\text{ef}} \rightarrow \bar{V} = 220\sqrt{2} \angle 0^\circ = 311 \angle 0^\circ V \quad (3)$$

Y al revés para informar un resultado que se va a medir con el multímetro. Lo que **nunca** se puede hacer es mezclar: un fasor en pico dividido por una impedancia da una corriente en pico, y meter esa corriente en $P = VI \cos \theta$ sin el $1/2$ da el doble de la potencia real.

F Números, unidades y ángulos

- **Coma decimal**, como corresponde al castellano: 0,707, no 0.707. El separador de miles no se usa: 16 970 se escribe 16970.
- **Unidades del SI**, y siempre el símbolo, no el nombre: 50 Ω , 10 mH, 100 μF , 1592 Hz. El del ohm es Ω y el del micro es μ , nunca «u». Adentro de una fórmula Typst las pega al número -50Ω — y así quedan en todo el apunte; en el texto corrido van separadas.

- **Prefijos:** p, n, μ , m, k, M, G. En los cálculos se pasa todo a unidades base antes de operar $-10 \text{ mH} = 10^{-2} \text{ H}$, $1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$ — y se vuelve al prefijo recién en el resultado. La mitad de los errores de orden de magnitud salen de no hacerlo.
- **Frecuencia y pulsación:** f en hertz, $\omega = 2\pi f$ en radián por segundo. En las fórmulas va ω ; en los enunciados y en el generador, f .
- **Ángulos:** los resultados se informan en **grados** $-50\angle 53,13^\circ$ — porque es como se leen en el osciloscopio y en el diagrama fasorial, aunque ωt esté en radianes. Las dos escalas conviven, y la conversión está en el Módulo 2.
- **Cifras significativas:** los resultados van con tres o cuatro, que es lo que justifica la tolerancia de los componentes. Un resistor del 5% no habilita a informar seis dígitos.

IDEA CLAVE

Cómo se lee un resultado antes de darlo por bueno. Tres preguntas, en orden: ¿la unidad es la que corresponde?; ¿el orden de magnitud es razonable para el circuito que se está mirando?; ¿el signo dice lo que uno esperaba, y si no, qué significa que vaya al revés? Las tres se contestan sin rehacer la cuenta, y las tres agarran errores que una segunda pasada por la calculadora no agarra.

PARTE 1

La materia y sus trabajos prácticos

Los seis módulos de esta parte siguen el temario de la cátedra y el orden de las guías de trabajos prácticos: cada uno cierra con el TP que lo pone a prueba en el laboratorio. Se estudian **dispositivos** —el instrumento, la señal, el transformador, el diodo, la fuente, el transistor— y en cada caso se deduce la fórmula antes de usarla.

Los módulos 4, 5 y 6 cubren, además, el hueco del apunte oficial de la cátedra, cuyas secciones sobre el diodo, el relé y el transistor bipolar son títulos sin contenido.

MODULO 1

Mediciones y expansión de rango

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Interpretar una medición con su error, distinguir exactitud de precisión, calcular la tolerancia resultante de asociar componentes, y **diseñar** la resistencia shunt o multiplicadora necesaria para que un instrumento mida fuera de su rango original.

1.1 Qué significa medir

Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie tomada como **patrón**. El resultado nunca es un número solo: es un número, una unidad y una incertidumbre. Escribir “la tensión es 9 V” es una frase incompleta; la frase completa es “la tensión es $9,0 \pm 0,3$ V”.

DEFINICION — MAGNITUD, UNIDAD Y PATRÓN

Magnitud: propiedad de un cuerpo o fenómeno que puede medirse (tensión, corriente, resistencia).

Unidad: cantidad de esa magnitud tomada como referencia (volt, ampere, ohm). **Patrón:** la materialización física de la unidad, conservada y comparada periódicamente. En Argentina, el sistema legal es el **SIMELA** (Ley 19.511) y el organismo que conserva los patrones y otorga la trazabilidad es el **INTI**.

1.1.1 Magnitudes invariables y variables

Una magnitud es **invariable** (o de continua) cuando su valor no cambia con el tiempo: la tensión de una pila, la corriente por una resistencia alimentada con continua. Es **variable** cuando cambia instante a instante: la tensión de red, la señal de un generador de audio.

Esta distinción no es teórica, decide el instrumento:

- Magnitud invariable → multímetro en la sección de **CC**. Basta un número.
- Magnitud variable → multímetro en **CA** (que devuelve un solo número, el valor eficaz) o bien **osciloscopio**, que muestra la forma de onda completa.

CUIDADO CON ESTO

Un multímetro en CA sobre una señal que no es senoidal **miente**, salvo que sea un modelo “True RMS”. La mayoría de los testers de laboratorio miden el valor medio de la señal rectificada y lo multiplican por un factor fijo (1,11) que solo vale para la senoidal. Con una onda cuadrada o triangular, la lectura es incorrecta.

1.2 El error de medición

Ninguna medición coincide con el valor verdadero X_v . La diferencia es el error.

DEFINICION — ERROR ABSOLUTO Y ERROR RELATIVO

$$E_a = X_m - X_v \quad (1)$$

$$\varepsilon_r = \frac{E_a}{X_v} \Rightarrow \varepsilon_r[\%] = \frac{E_a}{X_v} \cdot 100 \quad (2)$$

El error absoluto tiene la unidad de la magnitud (volts, ohms). El relativo no tiene unidad y es el único que permite comparar mediciones de distinta escala: equivocarse en 1 V midiendo 3 V es un desastre; equivocarse en 1 V midiendo 220 V es irrelevante.

1.2.1 Tipos de error

- **Sistemáticos:** se repiten siempre en el mismo sentido. Instrumento descalibrado, efecto de carga, temperatura. Se corrigen calibrando o cambiando el método.

- **Aleatorios:** cambian de signo y magnitud en cada medición. Ruido, apreciación del observador. **No se corrigen: se promedian.** Repetir la medición n veces y promediar reduce el error aleatorio, no el sistemático.
- **Groseros:** equivocarse de escala, leer mal, conectar mal. No se tratan estadísticamente, se descartan.

IDEA CLAVE

Exactitud es cuán cerca está la medición del valor verdadero. **Precisión** es cuán parecidas son las mediciones entre sí. Un instrumento puede ser muy preciso y muy inexacto: cinco disparos juntos, pero lejos del centro del blanco.

1.2.2 Resolución, rango, alcance y clase

DEFINICION – LOS PARÁMETROS QUE DEFINEN A UN INSTRUMENTO

Rango: el conjunto de valores entre los límites inferior y superior en los que el instrumento trabaja de forma confiable (por ejemplo, de 0 a 30 V). **Alcance:** la diferencia entre el valor máximo y el mínimo del rango. Si el mínimo es cero — el caso habitual — el alcance coincide con la mayor medida posible: 30 V. **Sensibilidad:** la mínima variación de la magnitud que el instrumento alcanza a detectar. **Resolución:** la fracción más pequeña que puede leerse con la exactitud que el instrumento posee (en un analógico, una división de la escala; en un digital, el último dígito). **Linealidad:** un instrumento es lineal si su sensibilidad se mantiene constante en todo el rango. **Clase:** el mayor error absoluto que comete el aparato en cualquier punto de su campo de medida, expresado en porcentaje **del alcance**, no de la lectura.

En la Argentina las clases están normalizadas por IRAM: 0,25 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3. La norma alemana VDE usa letras (E, F, G, H, Z), donde la clase Z equivale a 2,5 %.

El error por clase es la trampa más habitual del módulo. De la definición de clase,

$$C\% = \frac{\Delta_{\text{MAX}}}{\text{Alcance}} \cdot 100 \Rightarrow \Delta_{\text{MAX}} = \pm \frac{C\% \cdot \text{Alcance}}{100} \quad (3)$$

Como E_c es constante para toda la escala pero la lectura no, **el error relativo empeora cuanto más abajo se lee en la escala.** De ahí la regla de laboratorio: elegir siempre la escala más chica en la que la aguja no se pase.

En un multímetro digital el fabricante especifica el error de otra forma, típicamente $\pm(a\% \text{ de la lectura} + n \text{ dígitos})$. El primer término escala con lo medido; el segundo es fijo y vale una cuenta del último dígito mostrado.

EJERCICIO RESUELTO 1.1 – ERROR POR CLASE DE UN VOLTÍMETRO ANALÓGICO

Un voltímetro de **clase 2,5** está en la escala de **30 V** y la aguja marca **9,6 V**. ¿Entre qué valores está la tensión real?

1. Error por clase, con la Ecuación 3:

$$\Delta_{\text{MAX}} = \pm \frac{2,5 \cdot 30 \text{ V}}{100} = \pm 0,75 \text{ V} \quad (4)$$

2. Intervalo de la medición: $V = 9,6 \pm 0,75 \text{ V}$, es decir, la tensión real está entre 8,85 V y 10,35 V.

3. Error relativo porcentual:

$$\varepsilon_r = \frac{0,75}{9,6} \cdot 100 = 7,8\% \quad (5)$$

Conclusión: un instrumento “de 2,5%” arrastró un error de **7,8%** porque se leyó a menos de un tercio de la escala. Si el mismo instrumento se hubiera puesto en la escala de 10 V: $\Delta_{\text{MAX}} = 0,25 \text{ V}$ y $\varepsilon_r = 2,6\%$ — tres veces mejor, con el mismo aparato y la misma señal.

1.3 Tolerancia de los componentes y su propagación

El fabricante no entrega el valor nominal sino un intervalo: un resistor de $4700\Omega \pm 5\%$ vale entre 4465 y 4935 Ω . La pregunta útil es qué pasa con la tolerancia **al asociar componentes**.

1.3.1 Asociación serie

$R_T = R_1 + R_2$, y los errores absolutos se suman en el peor caso:

$$\Delta R_T = \Delta R_1 + \Delta R_2 = \varepsilon_1 R_1 + \varepsilon_2 R_2 \quad (6)$$

El error relativo del conjunto queda:

$$\varepsilon_T = \frac{\varepsilon_1 R_1 + \varepsilon_2 R_2}{R_1 + R_2} \quad (7)$$

1.3.2 Asociación paralelo

Partiendo de $R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ y derivando en forma logarítmica ($\ln R_T = \ln R_1 + \ln R_2 - \ln(R_1 + R_2)$):

$$\frac{\Delta R_T}{R_T} = \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_2}{R_2} - \frac{\Delta R_1 + \Delta R_2}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

Reemplazando $\Delta R_i = \varepsilon_i R_i$ y agrupando:

$$\varepsilon_T = \frac{\varepsilon_1 R_2 + \varepsilon_2 R_1}{R_1 + R_2} \quad (9)$$

IDEA CLAVE

Tanto la Ecuación 7 como la Ecuación 9 son **promedios ponderados** de ε_1 y ε_2 . Consecuencia que hay que saber: **si los dos resistores tienen la misma tolerancia, el conjunto conserva exactamente esa tolerancia**. Asociar componentes del 5% nunca da algo mejor que el 5% ni peor que el 5%. Lo que sí cambia es a cuál de los dos se le exige precisión: en serie manda el resistor grande, en paralelo el chico.

EJERCICIO RESUELTO 1.2 – TOLERANCIA DE DOS RESISTORES EN SERIE Y EN PARALELO

Se toman $R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega \pm 5\%$ y $R_2 = 1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$.

1. Errores absolutos individuales:

$$\Delta R_1 = 0,05 \cdot 4700 = 235\Omega \quad \Delta R_2 = 0,05 \cdot 1000 = 50\Omega \quad (10)$$

2. En serie:

$$R_T = 4700 + 1000 = 5700\Omega \quad (11)$$

$$\Delta R_T = 235 + 50 = 285\Omega \Rightarrow \varepsilon_T = \frac{285}{5700} \cdot 100 = 5\% \quad (12)$$

El conjunto vale entre 5415 y 5985 Ω .

3. En paralelo:

$$R_T = \frac{4700 \cdot 1000}{5700} = 824,6\Omega \quad (13)$$

Con la Ecuación 9:

$$\varepsilon_T = \frac{0,05 \cdot 1000 + 0,05 \cdot 4700}{5700} = 0,05 = 5\% \quad (14)$$

$$\Delta R_T = 0,05 \cdot 824,6 = 41,2\Omega \quad (15)$$

El conjunto vale entre 783,4 y 865,8 Ω .

Conclusión: en ambos casos la tolerancia resultante es 5%, la misma de los componentes. Es el resultado que anticipa la caja anterior, ahora verificado con números.

1.4 El multímetro y el efecto de carga

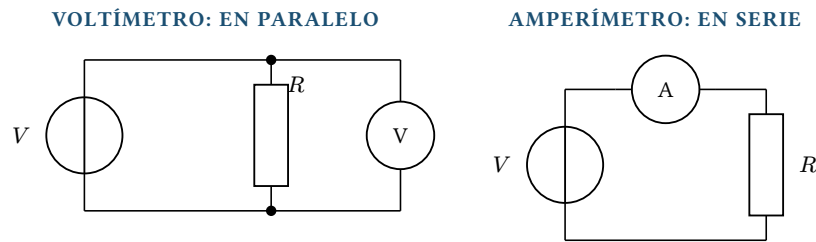


Figura 1: Conexión correcta del voltímetro (paralelo) y del amperímetro (serie)

El voltímetro se conecta **en paralelo** y por eso debe tener resistencia interna **altísima** (idealmente infinita), para no derivar corriente. El amperímetro se conecta **en serie**, abriendo el circuito, y por eso debe tener resistencia interna **bajísima** (idealmente cero), para no alterar la corriente que pretende medir.

CUIDADO CON ESTO

Conectar un amperímetro en paralelo con la fuente es el error que quema instrumentos: su resistencia interna es casi cero, así que se produce un cortocircuito franco. Antes de tocar la llave de la fuente, verificar dos cosas: función seleccionada y **en qué borne está enchufada la punta roja**.

El **efecto de carga** es el error sistemático que introduce el propio instrumento: al conectar un voltímetro de resistencia R_V sobre una resistencia R , el circuito pasa a ver el paralelo $R \parallel R_V$, que es menor, y la tensión medida resulta **menor** que la real. En instrumentos analógicos esto se cuantifica con la **sensibilidad** en Ω/V : un tester de $20\,000\,\Omega/V$ en la escala de $10\,V$ presenta $20000 \cdot 10 = 200\,k\Omega$.

1.5 Expansión de rango

El instrumento de base es el **galvanómetro de D'Arsonval**, una bobina móvil que se define por dos datos y nada más:

- I_m : la **corriente de deflexión a plena escala**, la que hace llegar la aguja al fondo.
- R_m : la **resistencia interna** de la bobina.


Como el movimiento es delicado, I_m es del orden del miliampere. Para medir más de lo que ese movimiento admite, se le agrega una resistencia. Dónde se agrega es lo que decide si el aparato es un amperímetro o un voltímetro.

CUIDADO CON ESTO

Cuidado con la letra: en la notación de la cátedra R_m (minúscula) es la resistencia **interna** del galvanómetro, y R_M (mayúscula) es la **multiplicadora**. No son lo mismo y aparecen en la misma fórmula.

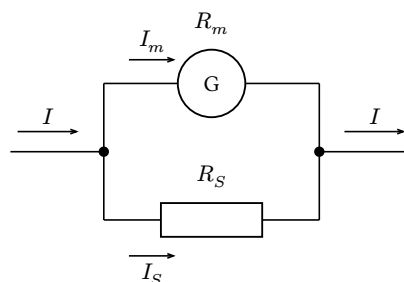1.5.1 Amperímetro: resistencia shunt o de derivación

Se coloca **en paralelo** con el galvanómetro, para que la corriente sobrante se desvíe por ella y al instrumento le llegue solo I_m .



El galvanómetro tiene resistencia interna R_m y se desvía a plena escala con I_m . El shunt deriva el resto: $I_S = I - I_m$.

Figura 2: Expansión de rango de un amperímetro con resistencia de shunt

Al estar en paralelo, las caídas de tensión en ambas ramas son iguales:

$$V_{R_S} = V_{R_m} \Rightarrow I_S \cdot R_S = I_m \cdot R_m \quad (16)$$

Como interesa despejar la derivación, $R_S = (I_m \cdot R_m) / I_S$; y por la primera ley de Kirchhoff la corriente total se reparte, $I_S = I - I_m$. Reemplazando:

$$R_S = \frac{I_m \cdot R_m}{I - I_m} \quad (17)$$

Si se define el **factor de multiplicación** $n = I / I_m$ – cuántas veces se agranda el rango – la expresión queda en su forma más rápida de usar:

$$R_S = \frac{R_m}{n - 1} \quad (18)$$

1.5.2 Voltímetro: resistencia multiplicadora

Se coloca **en serie** con el galvanómetro, para que absorba la tensión sobrante y limite la corriente a I_m .

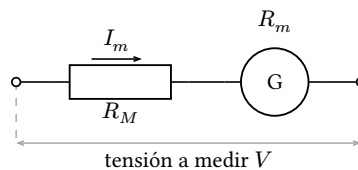


Figura 3: Expansión de rango de un voltímetro con resistencia multiplicadora

Al estar en serie, la tensión aplicada se reparte entre ambos, y por ambos circula la misma corriente I_m :

$$V = V_{R_M} + V_{R_m} = I_m \cdot R_M + I_m \cdot R_m = I_m (R_M + R_m) \quad (19)$$

Despejando la multiplicadora:

$$R_M = \frac{V - I_m \cdot R_m}{I_m} = \frac{V}{I_m} - R_m \quad (20)$$

IDEA CLAVE

Las dos expansiones son duales y conviene memorizarlas juntas: la **shunt va en paralelo** y desvía corriente; la **multiplicadora va en serie** y absorbe tensión. Si alguna de las dos da negativa, el instrumento ya medía más de lo pedido y la expansión no tiene sentido: revisar el enunciado.

1.5.3 Voltímetro de rangos múltiples

Un voltímetro comercial no tiene una multiplicadora sino varias, seleccionadas por una llave. Cada rango se calcula por separado con la Ecuación 20, usando siempre la misma I_m y la misma R_m .

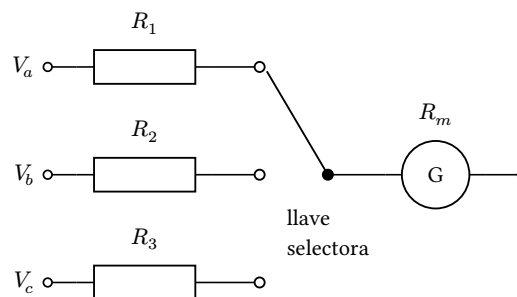


Figura 4: Voltímetro multirango: una multiplicadora por escala

EJERCICIO RESUELTO 1.3 – SHUNT Y MULTIPLICADORA DEL ANEXO 1

Un galvanómetro de $I_m = 1 \text{ mA}$ y $R_m = 100\Omega$ debe medir corriente hasta **100 mA**. Otro, de $I_m = 1 \text{ mA}$ y $R_m = 50\Omega$, debe medir tensión hasta **10 V**.

1. Shunt del amperímetro. Factor de multiplicación:

$$n = \frac{I}{I_m} = \frac{100 \text{ mA}}{1 \text{ mA}} = 100 \quad (21)$$

Con la Ecuación 18:

$$R_S = \frac{R_m}{n-1} = \frac{100\Omega}{99} = 1,01\Omega \quad (22)$$

Verificación por el camino largo, con la Ecuación 17:

$$R_S = \frac{1 \text{ mA} \cdot 100\Omega}{100 \text{ mA} - 1 \text{ mA}} = \frac{0,1 \text{ V}}{99 \text{ mA}} = 1,01\Omega \quad (23)$$

Los 99 mA sobrantes circulan por la shunt y solo 1 mA entra al galvanómetro.

2. Multiplicadora del voltímetro. Con la Ecuación 20:

$$R_M = \frac{V}{I_m} - R_m = \frac{10 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 50\Omega = 10000 - 50 = 9950\Omega \quad (24)$$

Sin multiplicadora, ese instrumento llegaba apenas a $V = I_m \cdot R_m = 1 \text{ mA} \cdot 50\Omega = 50 \text{ mV}$. Con los 9950 Ω en serie llega a 10 V: doscientas veces más.

Atención al valor de la shunt: 1,01 Ω no existe en la serie comercial E24, y su tolerancia domina el error total del amperímetro. En la práctica se construye con alambre calibrado, no con un resistor de carbón.

EJERCICIO RESUELTO 1.4 – VOLTÍMETRO DE TRES RANGOS

Con un galvanómetro de $R_m = 100\Omega$ e $I_m = 1 \text{ mA}$ se quiere un voltímetro de tres escalas: 0–100 V, 0–500 V y 0–1000 V. Calcular las tres multiplicadoras.

Se aplica la Ecuación 20 una vez por rango, sin cambiar I_m ni R_m :

$$R_{M(a)} = \frac{100 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 100\Omega = 100000 - 100 = 99900\Omega \quad (25)$$

$$R_{M(b)} = \frac{500 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 100\Omega = 500000 - 100 = 499900\Omega \quad (26)$$

$$R_{M(c)} = \frac{1000 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 100\Omega = 1000000 - 100 = 999900\Omega \quad (27)$$

Observación: cuanto mayor el rango, más despreciable se vuelve R_m frente a V/I_m . En la escala de 1000 V, ignorar los 100 Ω del galvanómetro introduciría un error del 0,01 %; en una escala de 1 V sería un disparate. La **sensibilidad** de este voltímetro es $1/I_m = 1000\Omega/\text{V}$ en todas sus escalas: es una característica del movimiento, no del rango.

EJERCICIO RESUELTO 1.5 – RESISTENCIA DE LOS CABLES DE UN SENSOR PT100

Una PT100 (100 Ω a 0 $^{\circ}\text{C}$) se conecta con dos cables de cobre de 35 m de largo y 1 mm² de sección. Coeficiente de resistividad del cobre: $\rho = 1,75 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

1. Pasar la sección a unidades del SI: 1mm² = 1 · 10⁻⁶m².

2. Resistencia de cada cable:

$$R_C = \rho \frac{L}{S} = \frac{1,75 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \cdot 35 \text{ m}}{1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 0,6125\Omega \quad (28)$$

3. Efecto sobre la medición: los dos cables están en serie con el sensor, así que aportan $2 \cdot 0,6125 = 1,225\Omega$. Como la PT100 varía aproximadamente 0,385 $\Omega/^{\circ}\text{C}$, ese 1,225 Ω equivale a un error de $1,225/0,385 \approx 3,2^{\circ}\text{C}$ de más, permanente y en el mismo sentido: es un **error sistemático**.

Conclusión: por eso los sensores resistivos industriales se conectan a 3 o 4 hilos. No es un capricho de instalación, es la única forma de cancelar la resistencia del cable.

TP RELACIONADO — TP N.º 0, 1, 2, 3 Y ANEXO 1 — I CUATRIMESTRE

- **TP 0 (Introducción: mediciones):** las preguntas del documental se responden con la sección 1.1. La autoridad de medidas en Argentina es el INTI, bajo el SIMELA.
- **TP 1 (Errores):** los puntos 1a–1d son exactamente el Ejercicio 1.2. El punto 2 pide identificar resolución, rango, alcance y clase, y calcular el error por clase: sección 1.2.3 y Ejercicio 1.1. El punto 3 (medir con 5 personas y promediar) es la forma práctica de atacar el **error aleatorio**.
- **TP 2 y TP 3 (multímetro, serie y paralelo):** la última consigna de ambos —“¿cómo puedo saber de antemano qué diferencia máxima voy a encontrar?”— se contesta con la sección 1.3: sumando tolerancias, no midiendo.
- **Anexo 1 (Expansión de rango):** resuelto íntegramente en los Ejercicios 1.3 y 1.4.

MODULO 2

Señales periódicas e instrumental de laboratorio

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Escribir la expresión matemática de una señal a partir de su gráfico y viceversa, calcular V_p , V_{pp} , V_{ef} , V_m , T , f y ω para las tres formas de onda de uso corriente, y configurar el osciloscopio y el generador de funciones para medirlas realmente en el banco.

2.1 Qué es una señal

Hasta acá las magnitudes tenían un valor y listo. Pero en electrónica la mayoría de las magnitudes **cambian con el tiempo**, y entonces un solo número no alcanza para describirlas.

DEFINICION — SEÑAL

Una **señal** es una función que contiene información sobre el estado o el comportamiento de un sistema físico. Se la representa matemáticamente como una función de una variable independiente, que en electrónica es casi siempre el tiempo: $s(t)$.

El tiempo es la variable independiente porque transcurre solo, sin que nada de lo que pase en el circuito lo modifique. La magnitud que nos interesa — tensión, corriente — es la variable dependiente.

2.1.1 Clasificación

Por cómo se comportan en el tiempo:

- **Periódicas:** repiten el juego completo de sus valores a intervalos regulares. La tensión de red, la salida de un generador de funciones.
- **Pseudoperiódicas:** mantienen la regularidad de la forma, pero la amplitud cambia. El eco, o una cuerda de guitarra pulsada: siempre la misma nota, cada vez más débil.
- **Aperiódicas:** irregulares en el tiempo, sin repetición.
- **Aleatorias:** sin regularidad alguna, sus valores dependen del azar. El caso típico es el **ruido**, eléctrico o acústico.

Y por el tipo de variable independiente, se dividen en **continuas en el tiempo** (definidas para todo instante) y **discretas** (definidas solo en instantes determinados, representadas por una secuencia de números). Este apunte trabaja con señales periódicas continuas en el tiempo.

2.2 Los parámetros de una señal periódica

DEFINICION — PERÍODO, CICLO Y FRECUENCIA

Período T : el tiempo que debe transcurrir para abarcar un juego completo de valores. No hace falta empezar a contarlo desde un cruce por cero: se puede tomar desde cualquier instante, siempre que se termine en el punto equivalente del ciclo siguiente. Se mide en segundos. **Ciclo:** el juego completo de valores contenido en un período. **Frecuencia f :** la cantidad de ciclos por unidad de tiempo. Se mide en hertz [Hz] = 1/s.

$$f = \frac{\text{cantidad de ciclos}}{\text{tiempo transcurrido}} = \frac{\text{un ciclo}}{\text{un período}} = \frac{1}{T} \quad (1)$$

De ahí la relación que más se usa en el laboratorio, junto con la **velocidad angular** o **pulsación ω** , que mide lo mismo que la frecuencia pero en radianes por segundo:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad (2)$$

2.2.1 Valores característicos

- **Valor pico** V_p : el máximo valor que toma la señal. También se lo anota $\hat{V}$ o A .
- **Valor pico a pico** V_{pp} : la diferencia entre el máximo y el mínimo. En una señal simétrica respecto de cero, $V_{pp} = 2V_p$. **Es el que se lee directo en el osciloscopio**, contando divisiones de arriba a abajo de la onda.
- **Valor medio** V_m : el promedio de la señal a lo largo de un período.
- **Valor eficaz** V_{ef} (o RMS): el valor cuadrático medio a lo largo de un período. **Es el que lee el multímetro en CA.**

2.3 Valor medio y valor eficaz: qué significan de verdad

Estos dos parámetros no son definiciones caprichosas: cada uno responde una pregunta física distinta.

DEFINICION — VALOR MEDIO

Es el valor que debería tomar una señal **constante** para transportar, en el mismo sentido y en un tiempo igual a un período, **idéntica carga neta** que la señal periódica.

$$V_m = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt \quad (3)$$

DEFINICION — VALOR EFICAZ

Es el valor que debería tener una señal **constante** para disipar, sobre el mismo resistor y en un tiempo igual a un período, **idéntica cantidad de energía** que la señal periódica.

$$V_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \quad (4)$$

De ahí el nombre en inglés, **RMS**: raíz de la media de los cuadrados (*root mean square*), que describe literalmente el orden de las operaciones.

IDEA CLAVE

El valor medio de una señal senoidal pura es **CERO**, y no hace falta integrar nada para verlo: hay exactamente tantos valores positivos como negativos, y al sumarlos se cancelan. El valor eficaz, en cambio, **nunca es cero**, porque antes de promediar se elevan los valores al cuadrado y los negativos desaparecen. Esto tiene una consecuencia práctica enorme: una senoidal no transporta carga neta, pero **sí disipa potencia**.

2.3.1 Deducción del valor eficaz de la senoidal

Partiendo de la Ecuación 4 con $v(t) = V_p \sin(\omega t)$:

$$V_{ef}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T V_p^2 \sin^2(\omega t) dt \quad (5)$$

Se usa la identidad $\sin^2(x) = (1 - \cos(2x))/2$:

$$V_{ef}^2 = \frac{V_p^2}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{V_p^2}{2T} \left[\int_0^T dt - \int_0^T \cos(2\omega t) dt \right] \quad (6)$$

La segunda integral es **cero**: es un coseno integrado sobre dos períodos completos, con tanta área positiva como negativa. Queda entonces:

$$V_{ef}^2 = \frac{V_p^2}{2T} \cdot T = \frac{V_p^2}{2} \Rightarrow V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \cdot V_p \quad (7)$$

EN EL LABORATORIO


Este resultado explica los 220 V de red. Ese número es el valor **eficaz**; el valor pico es $V_p = 220 \text{ V} \cdot \sqrt{2} \approx 311 \text{ V}$, y de pico a pico son **622 V**. Un capacitor o un diodo conectado a la red tiene que soportar 311 V, no 220. Dimensionarlo para 220 V es la forma más rápida de hacerlo explotar.

2.3.2 Las tres formas de onda

Repetiendo el mismo procedimiento para las otras dos formas de onda se llega a la tabla que hay que tener memorizada. El **valor medio** se indica para la señal **rectificada** (tomando el módulo), que es el caso con el que se trabaja en las fuentes del Módulo 5; para las señales simétricas puras el valor medio siempre da cero.

Forma de onda	V_{ef}	V_m (rectificada)	Factor de forma V_{ef}/V_m
Senoidal	$V_p/\sqrt{2} = 0,707V_p$	$2V_p/\pi = 0,637V_p$	1,11
Cuadrada	V_p	V_p	1,00
Triangular	$V_p/\sqrt{3} = 0,577V_p$	$V_p/2 = 0,5V_p$	1,15

Tabla 1: Valores característicos de las tres señales periódicas de uso corriente

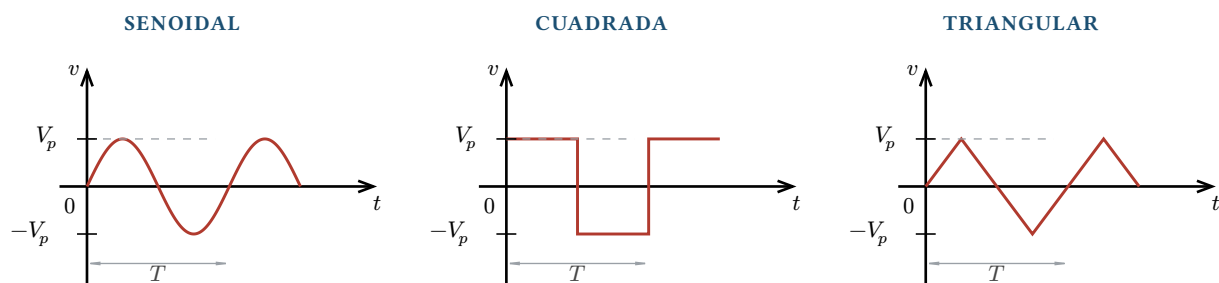

Las tres pueden tener el mismo V_p y el mismo período T y calentar distinto: $V_{\text{ef}} = V_p/\sqrt{2}$ para la senoidal, $V_{\text{ef}} = V_p$ para la cuadrada y $V_{\text{ef}} = V_p/\sqrt{3}$ para la triangular.

Figura 1: Las tres formas de onda y sus parámetros

CUIDADO CON ESTO

El **factor de forma** es la razón por la que un multímetro común miente. El tester mide el valor medio de la señal rectificada y lo multiplica por **1,11**, el factor de forma de la senoidal, para mostrar un valor eficaz. Con una senoidal acierta. Con una cuadrada (factor real 1,00) **sobreestima un 11 %**; con una triangular (factor real 1,15) **subestima**. Para medir bien cualquier forma de onda hace falta un multímetro **True RMS**, o directamente el osciloscopio.

2.4 Expresión matemática de la señal senoidal

$$s(t) = V_p \cdot \sin(2\pi f \cdot t + \varphi) \quad (8)$$

donde V_p es la amplitud o valor pico, f la frecuencia en hertz, t el tiempo y φ la **fase inicial** en radianes, que determina el desplazamiento de la señal en el tiempo. Cuando φ no aparece en la expresión, se interpreta que vale cero.

Como el argumento del seno está en radianes, hay que saber convertir:

$$\varphi[\text{rad}] = \varphi[^\circ] \cdot \frac{\pi}{180} \quad \varphi[^\circ] = \varphi[\text{rad}] \cdot 180 \frac{^\circ}{\pi} \quad (9)$$

2.4.1 De la expresión al gráfico

Para graficar una senoidal no hace falta calcular punto por punto. La forma es siempre la misma; lo único que cambia son V_p , f y φ . El procedimiento es:

1. Identificar V_p , f y φ en la expresión.
2. Calcular el período $T = 1/f$ y elegir la escala horizontal para que entren los ciclos que se quieran mostrar. Elegir la escala vertical a partir de V_p .

3. Marcar los puntos notables, que en una senoidal sin fase caen siempre en los mismos lugares del período:

$$s(t) = 0 \text{ en } t = \{0, T/2, T\} \quad s(t) = V_p \text{ en } t = T/4 \quad s(t) = -V_p \text{ en } t = 3T/4$$

4. Si hay fase inicial, calcular el corrimiento igualando el argumento a cero: $2\pi ft + \varphi = 0 \Rightarrow t = -\varphi/(2\pi f)$.
Un resultado negativo significa que la señal se corrió hacia el tiempo **negativo** (adelanto); uno positivo, hacia el positivo (atraso).

5. Unir los puntos respetando la forma senoidal.

2.4.2 Del gráfico a la expresión

Es el camino inverso y es el que suelen pedir las evaluaciones: se lee V_p de los máximos, T del intervalo entre dos puntos equivalentes, $f = 1/T$, y φ del corrimiento del primer cruce por cero ascendente, con $\varphi = -2\pi ft_0$.

EJERCICIO RESUELTO 2.1 – DE LA EXPRESIÓN AL GRÁFICO, CON Y SIN FASE

Graficar $s_1(t) = 5 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot t)$, y después la misma señal con una fase inicial de 45° .

1. **Parámetros:** $V_p = 5 \text{ V}$, $f = 100 \text{ Hz}$, $\varphi = 0$.

2. **Período:**

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100 \text{ Hz}} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms} \quad (10)$$

Para dos ciclos hay que dibujar al menos 20 ms en el eje horizontal.

3. **Puntos notables:** ceros en 0; 5 y 10 ms. Máximo $+5 \text{ V}$ en $T/4 = 2,5 \text{ ms}$. Mínimo -5 V en $3T/4 = 7,5 \text{ ms}$.

4. **Ahora con $\varphi = 45^\circ$.** Primero a radianes, con la Ecuación 9:

$$\varphi = 45^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ rad} \quad (11)$$

La expresión queda $s_2(t) = 5 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot t + \pi/4)$.

5. **Corrimiento**, igualando el argumento a cero:

$$2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot t + \frac{\pi}{4} = 0 \Rightarrow t = -\frac{\pi/4}{2\pi \cdot 100 \text{ Hz}} = -1,25 \cdot 10^{-3} \text{ s} = -1,25 \text{ ms} \quad (12)$$

Conclusión: el gráfico es idéntico al anterior, pero **desplazado 1,25 ms hacia el tiempo negativo**. A todos los puntos notables hay que restarles 1,25 ms: los ceros pasan a $-1,25$; 3,75 y 8,75 ms. Como 45° es un octavo de vuelta, el corrimiento es un octavo del período: $10 \text{ ms} / 8 = 1,25 \text{ ms}$. Siempre conviene verificar así.

EJERCICIO RESUELTO 2.2 – CONVERSIONES ENTRE T, F Y ω

Completar, como pide el TP N.º 4:

a) **Dato $f = 1 \text{ kHz}$.**

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000 \text{ Hz}} = 1 \text{ ms} \quad \omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 1000 = 6283,2 \text{ rad/s} \quad (13)$$

b) **Dato $T = 35 \text{ ms}$.**

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,035 \text{ s}} = 28,57 \text{ Hz} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,035} = 179,5 \text{ rad/s} \quad (14)$$

c) **Dato $\omega = 31416 \text{ 1/s}$.**

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{31416}{6,2832} = 5000 \text{ Hz} = 5 \text{ kHz} \quad T = \frac{1}{f} = 200 \text{ } \mu\text{s} \quad (15)$$

Control de razonabilidad: ω siempre da un número unas 6,28 veces más grande que f . Si eso no se cumple, hay un error de cuentas.

2.5 El osciloscopio

DEFINICION — OSCILOSCOPIO

Instrumento que permite observar en una pantalla la **forma** con que varía la diferencia de potencial presente en su entrada. A diferencia del multímetro, que devuelve un solo número, el osciloscopio muestra la señal completa: forma de onda, valores máximo y mínimo, período y frecuencia, y cualquier comportamiento errático del equipo bajo prueba.

Los hay **analógicos** (procesan la señal en forma directa y la dibujan en un tubo de rayos catódicos) y **digitales** (convierten la señal a números, la procesan y la muestran en una pantalla LCD). Más allá de esa diferencia, los tres bloques centrales son los mismos.

2.5.1 Los tres bloques

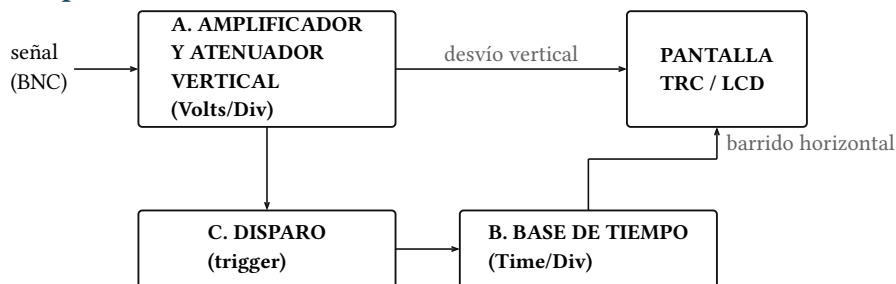


Figura 2: Diagrama en bloques del osciloscopio

A — Amplificador/atenuador vertical. Adapta la señal de entrada al rango de la pantalla y fija su posición en el eje Y. Contiene: la ficha **BNC** de entrada, el selector de escala **Volts/Div**, la llave de **acoplamiento** y el ajuste de posición vertical.

DEFINICION — ACOPLAMIENTO DE ENTRADA: CC, CA Y GND

CC (DC): entra la señal completa, incluida su componente continua. Es el modo por defecto. **CA (AC):** un capacitor en serie **elimina la componente continua** y deja pasar solo la variación. Sirve para ver un ripple de 0,5 V montado sobre 15 V de continua, que en CC sería invisible. **GND:** desconecta la entrada y conecta el canal a masa, para marcar dónde está el cero en la pantalla.

B — Base de tiempo (control de barrido). Genera una señal **diente de sierra** que barre la pantalla de izquierda a derecha. Junto con la deflexión vertical, es lo que dibuja la onda. Su control es el selector **Time/Div**, y sobre él suele haber una perilla concéntrica más chica que **saca de calibración** la base de tiempo.

C — Disparo (trigger). Sincroniza el barrido con la señal para que la imagen se vea **quieta**. Permite elegir la fuente de disparo (canal 1, canal 2, externa), el nivel de disparo y el modo automático.

CUIDADO CON ESTO

Las perillas concéntricas chicas de **Volts Variable** y de base de tiempo variable deben estar en su posición de **calibrado** (giradas a tope, con un clic) antes de medir. Si quedan fuera de calibración, las divisiones de la pantalla no valen lo que dice el selector y **todas las mediciones salen mal** sin ningún aviso. Lo mismo con la amplificación vertical X5/X10: apagada.

2.5.2 Procedimiento de medición

1. Probar la punta con la **salida de calibración** del propio osciloscopio, que entrega una cuadrada de $1 V_{pp}$ y 1 kHz (verificar el valor en el panel del instrumento).
2. Poner Volts/Div acorde a la señal esperada, desactivar Volts Variable y la amplificación X5/X10.
3. Acoplamiento del canal en **CC**.
4. Fuente de disparo en el canal que se está usando, retención al mínimo, modo automático.
5. Ajustar el nivel de disparo hasta que la señal se detenga.

6. Ajustar Time/Div para ver **uno o dos ciclos** llenando la pantalla. Ni veinte ciclos apretados ni medio ciclo. Una vez quieta la señal, se mide **contando divisiones**:

$$V_{pp} = \text{divisiones verticales} \cdot \text{Volts/Div} \quad T = \text{divisiones horizontales} \cdot \text{Time/Div} \quad (16)$$

y de ahí se obtiene todo lo demás: $V_p = V_{pp}/2$, $f = 1/T$, $V_{ef} = V_p/\sqrt{2}$.

2.5.3 Si no se ve nada

Síntoma	Qué revisar
El haz desapareció de la pantalla	Volts/Div demasiado chico: agrandarlo. O la componente continua es muy grande: pasar el canal a CA. O subir el brillo.
La señal se corre constantemente de izquierda a derecha	El disparo no engancha. Si la señal es chica, bajar Volts/Div. Ajustar el nivel de trigger a mano.
Se ve una línea gruesa, o solo un pedazo del ciclo	Time/Div mal elegido: ajustar la escala horizontal.
Solo se ve una línea horizontal	Canal en GND: pasarlo a CC o CA. Punta mal conectada. Volts/Div muy grande. Nivel de señal insuficiente.

Tabla 2: Fallas típicas al intentar visualizar una señal

2.6 El generador de funciones de audio

Es la contraparte del osciloscopio: en vez de medir señales, las produce. Sus controles son **forma de onda** (senoidal, cuadrada, triangular), **frecuencia** (perilla gruesa de rango o multiplicador, más ajuste fino), **amplitud** y, en algunos modelos, **offset** de continua.

EN EL LABORATORIO

El generador entrega la señal que uno le pide **solo si la carga es alta**. Al conectarlo a una carga chica, la amplitud cae por su resistencia interna (típicamente 50 Ω). Por eso la amplitud **nunca se ajusta con el dial del generador**: se ajusta mirando el osciloscopio conectado en el circuito real.

EJERCICIO RESUELTO 2.3 — CONFIGURAR EL GENERADOR Y EL OSCILOSCOPIO A PARTIR DE DATOS INDIRECTOS

Configurar una senoidal de $V_{ef} = 2,42$ V y $\omega = 6280$ 1/s, e indicar qué escalas usar en el osciloscopio. (Es el punto 1c del TP N.º 5.)

1. Pasar de ω a f y T , con la Ecuación 2:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{6280}{6,2832} = 999,5 \approx 1000 \text{ Hz} \quad (17)$$

$$T = \frac{1}{f} = 1 \text{ ms} \quad (18)$$

2. Pasar de V_{ef} a lo que se ve en pantalla. El osciloscopio no muestra valor eficaz: muestra pico a pico. Despejando de la Ecuación 7:

$$V_p = V_{ef} \cdot \sqrt{2} = 2,42 \text{ V} \cdot 1,4142 = 3,42 \text{ V} \quad (19)$$

$$V_{pp} = 2 \cdot V_p = 6,84 \text{ V} \quad (20)$$

3. Elegir las escalas para que la onda ocupe bien la pantalla (8 divisiones verticales, 10 horizontales, típico):

- **Volts/Div**: con 1 V/div, los 6,84 V_{pp} ocupan 6,84 divisiones de las 8 disponibles. Es la elección correcta. Con 2 V/div ocuparía 3,4 divisiones (se pierde resolución); con 0,5 V/div se saldría de la pantalla.

- **Time/Div:** con 0,2 ms/div, un período de 1 ms ocupa 5 divisiones, y entran dos ciclos completos en las 10 divisiones. Es la elección correcta.

4. Verificación con el multímetro. En **CA** el tester debe leer $\approx 2,42$ V. En **CC** debe leer ≈ 0 V, porque el valor medio de una senoidal pura es cero. Que esas dos lecturas den lo esperado confirma que la señal está bien configurada y que no hay offset de continua.

2.7 Filtro pasa bajos RC

Un capacitor se opone al paso de la corriente alterna con una **reactancia capacitiva** que depende de la frecuencia:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \quad (21)$$

A baja frecuencia X_C es enorme (el capacitor es casi un circuito abierto); a alta frecuencia X_C tiende a cero (el capacitor es casi un cortocircuito). Poniendo una R y un C en divisor, esa dependencia se convierte en un filtro.

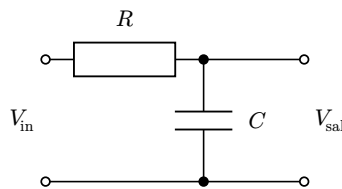


Figura 3: Filtro pasa bajos RC


Como es un divisor de tensión donde el elemento inferior es el capacitor:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \cdot \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \quad (22)$$

Y se define la **frecuencia de corte** f_c como aquella en la que $X_C = R$. Igualando en la Ecuación 21:

$$\frac{1}{2\pi f_c C} = R \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (23)$$

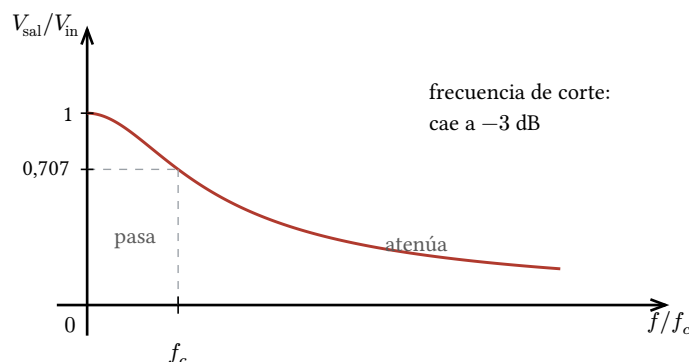En f_c la salida no es la mitad de la entrada sino $V_{\text{in}}/\sqrt{2} = 0,707V_{\text{in}}$ — es el famoso punto de -3 dB.



Por debajo de f_c la señal pasa casi entera; por encima, la salida cae. En f_c vale 0,707 de la entrada, que es el punto de -3 dB.

Figura 4: Respuesta del filtro pasa bajos: qué deja pasar y qué atenúa

EJERCICIO RESUELTO 2.4 — FILTRO RC DE 1 KΩ Y 1 MF A TRES FRECUENCIAS

Con $V_{\text{in}} = 1V_{pp}$, calcular V_{out} a 160 Hz, 1,6 kHz y 1,6 MHz. (Es el punto 4 del TP N.º 5.)

1. Frecuencia de corte, con la Ecuación 23:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 1000\Omega \cdot 1 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = \frac{1}{6,283 \cdot 10^{-3}} = 159,2 \text{ Hz} \quad (24)$$

2. A $f = 160 \text{ Hz}$ (prácticamente f_c):

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 160 \cdot 10^{-6}} = 995\Omega \approx R \quad (25)$$

$$V_{\text{out}} = 1V_{pp} \cdot \frac{995}{\sqrt{1000^2 + 995^2}} = 1 \cdot \frac{995}{1411} = 0,71V_{pp} \quad (26)$$

3. A $f = 1,6 \text{ kHz}$ (diez veces f_c):

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 1600 \cdot 10^{-6}} = 99,5\Omega \quad (27)$$

$$V_{\text{out}} = 1 \cdot \frac{99,5}{\sqrt{1000^2 + 99,5^2}} = 1 \cdot \frac{99,5}{1005} = 0,099V_{pp} \quad (28)$$

4. A $f = 1,6 \text{ MHz}$:

$$X_C = 0,0995\Omega \Rightarrow V_{\text{out}} \approx 1 \cdot 0, \frac{0995}{1000} = 0,1\text{m}V_{pp} \quad (29)$$

Conclusión: por cada década de frecuencia por encima de f_c , la salida cae unas **diez veces**. A diez veces f_c ya pasa apenas el 10 %; a diez mil veces, nada. Eso es exactamente lo que hace un filtro pasa bajos, y es el mismo principio con el que el capacitor de una fuente elimina el ripple en el Módulo 5.

TP RELACIONADO — TP N.º 4 Y 5 — I CUATRIMESTRE

- **TP 4 (Introducción al análisis de señales):** el punto 1 se responde con la sección 2.1; el punto 2 con 2.2; el punto 3 con “del gráfico a la expresión”; los puntos 4 a 7 son el Ejercicio 2.2; el punto 8 es el Ejercicio 2.1.
- **TP 5 (Manejo del osciloscopio):** el punto 1 es el Ejercicio 2.3 — ojo con el inciso c, que da V_{ef} y ω en vez de V_{pp} y f . El punto 4 es el Ejercicio 2.4.
- Al medir con el tester la salida del generador, comparar CA y CC: es la verificación experimental de que el valor medio de una senoidal es cero.

MODULO 3

Electromagnetismo y transformadores de CA

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Explicar por qué un transformador funciona con alterna y no con continua, calcular la relación de transformación y las tensiones y corrientes de ambos bobinados, distinguir potencia aparente de potencia real, y elegir el transformador adecuado para una fuente de alimentación.

3.1 Del campo magnético a la tensión inducida

Todo lo que sigue se apoya en tres hechos experimentales.

1. Una corriente que circula por un conductor **genera un campo magnético** a su alrededor. Si el conductor se enrolla formando una bobina, los campos de cada espira se suman y el conjunto se comporta como un imán.
2. El **flujo magnético** Φ mide cuánto campo atraviesa una superficie. Se mide en weber [Wb].
3. Si el flujo que atraviesa una bobina **cambia con el tiempo**, aparece en sus extremos una tensión inducida.

DEFINICION — LEY DE FARADAY Y LEY DE LENZ

La tensión inducida en una bobina de N espiras es proporcional a la **rapidez con que cambia** el flujo magnético que la atraviesa:

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad (1)$$

El signo menos es la **ley de Lenz**: la tensión inducida tiene siempre el sentido que se opone a la causa que la produjo. La naturaleza no regala energía.

IDEA CLAVE

La Ecuación 1 explica de una sola vez por qué un transformador **no funciona con corriente continua**. Con continua, el flujo es constante, $d\Phi/dt = 0$, y la tensión inducida en el secundario es **cero**. Peor todavía: sin reactancia que la limite, la corriente del primario queda determinada solo por la resistencia del alambre, que es muy baja, y el bobinado se quema. Un transformador conectado a continua no es un transformador: es un cortocircuito con forma de transformador.

3.2 El transformador

DEFINICION — TRANSFORMADOR

Máquina eléctrica, sin partes móviles, capaz de transformar el valor pico (y por lo tanto el eficaz) de una tensión alterna en otro mayor o menor. La señal de salida sigue siendo alterna y **conserva la forma y la frecuencia** de la entrada: lo único que cambia es la amplitud. En un transformador ideal, la potencia de salida es igual a la de entrada.

Consta de dos bobinados sobre un mismo núcleo de hierro: el **primario** (N_1 espiras), que recibe la energía, y el **secundario** (N_2 espiras), que la entrega. No hay conexión eléctrica entre ellos: la energía pasa **por el campo magnético**. De ahí que el transformador también sirva como **aislación galvánica**, que es una función de seguridad tan importante como la de cambiar la tensión.

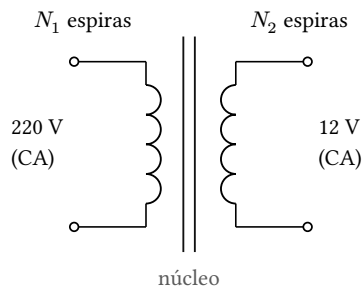


Figura 1: Transformador reductor de 220 V a 12 V

3.2.1 Relación de transformación

En un transformador ideal el mismo flujo Φ atraviesa ambos bobinados. Aplicando la Ecuación 1 a cada uno:

$$V_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \quad V_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \quad (2)$$

Dividiendo miembro a miembro, el término $d\Phi/dt$ — que es el mismo para los dos — se cancela:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = n \quad (3)$$

donde n es la **relación de transformación**. Si $n > 1$ el transformador es **reductor**; si $n < 1$, **elevador**.

3.2.2 La corriente va al revés

Si el transformador es ideal, no disipa energía, así que toda la potencia que entra sale:

$$P_1 = P_2 \Rightarrow V_1 \cdot I_1 = V_2 \cdot I_2 \quad (4)$$

y despejando:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = n \quad (5)$$

IDEA CLAVE

Las tensiones y las corrientes van en sentidos **opuestos**: si el transformador baja la tensión 18 veces, **sube** la corriente 18 veces. Un transformador no crea energía, la reparte de otra manera. Esto tiene una consecuencia de laboratorio: el bobinado de baja tensión se hace con alambre **más grueso**, porque por él circula más corriente.

3.3 Potencia aparente y potencia real

Los transformadores no se especifican en watts sino en **volt-ampere**, y la razón no es un capricho comercial.

DEFINICION — POTENCIA APARENTE, ACTIVA Y FACTOR DE POTENCIA

Potencia aparente $S = V_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}}$, medida en **volt-ampere [VA]**: es el producto de lo que hay, sin importar si sirve o no. **Potencia activa o real** $P = V_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \cdot \cos \varphi$, medida en **watt [W]**: es la que efectivamente se convierte en trabajo o calor. El **factor de potencia** $\cos \varphi$ vale 1 en una carga puramente resistiva y baja cuando la carga tiene componente inductiva o capacitiva.

$$P = S \cdot \cos \varphi \quad (6)$$

El transformador se calienta por la corriente que circula por sus bobinados, y esa corriente existe **aunque el factor de potencia sea malo y no se entregue trabajo útil**. Por eso el límite del fabricante se expresa en VA y no en W: es lo que el cobre aguanta.

3.3.1 Rendimiento y pérdidas

Un transformador real no es ideal. Sus pérdidas son de dos tipos:

- **Pérdidas en el cobre** ($I^2 R$): calor disipado por la resistencia del alambre de los bobinados. Dependen de la carga: a mayor corriente, mayores pérdidas.

- **Pérdidas en el hierro:** por **histéresis** (la energía que cuesta magnetizar y desmagnetizar el núcleo en cada ciclo) y por **corrientes de Foucault** (corrientes parásitas inducidas dentro del propio núcleo). Son casi independientes de la carga.

EN EL LABORATORIO


El núcleo de todo transformador de red está hecho de **chapas finas aisladas entre sí**, no de un bloque macizo. Esa laminación no es una comodidad de fabricación: obliga a las corrientes de Foucault a circular en caminos chicos y de alta resistencia, reduciendo muchísimo la pérdida. Un núcleo macizo se pondría al rojo.

$$\eta = \frac{P_{\text{salida}}}{P_{\text{entrada}}} \cdot 100 \quad (7)$$

En transformadores chicos de laboratorio el rendimiento anda entre el 70 % y el 90 %.

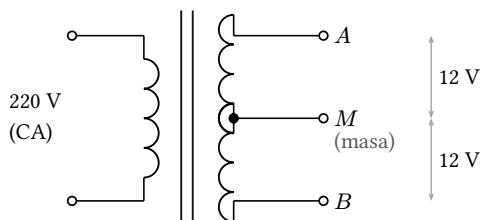3.4 Transformador con punto medio (center tap)

Es el que permite armar una **fuentes doble** (+V y -V respecto de masa), y el que pide la parte 3 del TP N.º 7.



Entre A y B hay 24 V eficaces; entre A y M, 12 V; entre B y M, otros 12 V, pero en contrafase con los de A.

Figura 2: Secundario con punto medio: dos tensiones en contrafase

El secundario es un solo bobinado con una derivación en la mitad exacta. Tomando ese punto medio como referencia de masa, las tensiones de los dos extremos son **iguales en amplitud y opuestas en fase**: cuando A está a +17 V de pico, B está a -17 V. De ahí salen las dos ramas, positiva y negativa, de una fuente simétrica.

CUIDADO CON ESTO

Un secundario de “12 V con punto medio” es ambiguo si no se aclara **dónde se mide**. Puede significar 12 V entre cada extremo y el punto medio (24 V entre extremos) o 12 V entre extremos (6 V a cada lado). Antes de calcular una fuente, medir con el tester entre los tres bornes y anotar los tres valores. La consigna del TP N.º 7 especifica **12 V_{ef} en cada bobina secundaria**.

EJERCICIO RESUELTO 3.1 — TRANSFORMADOR REDUCTOR 220 V / 12 V

Un transformador de red entrega 12 V_{ef} en el secundario, con una carga que consume 1 A. El primario tiene $N_1 = 1100$ espiras. Calcular la relación de transformación, las espiras del secundario, la corriente del primario y la potencia aparente.

1. **Relación de transformación**, con la Ecuación 3:

$$n = \frac{V_1}{V_2} = \frac{220 \text{ V}}{12 \text{ V}} = 18,33 \quad (8)$$

2. **Espiras del secundario:**

$$N_2 = \frac{N_1}{n} = \frac{1100}{18,33} = 60 \text{ espiras} \quad (9)$$

3. **Corriente del primario**, con la Ecuación 5:

$$I_1 = \frac{I_2}{n} = \frac{1 \text{ A}}{18,33} = 54,5 \text{ mA} \quad (10)$$

Coherente: baja la tensión 18,33 veces y sube la corriente 18,33 veces.

4. Potencia aparente:

$$S = V_2 \cdot I_2 = 12 \text{ V} \cdot 1 \text{ A} = 12 \text{ VA} \quad (11)$$

Verificación por el primario: $S = 220 \text{ V} \cdot 54,5 \text{ mA} = 12 \text{ VA}$. Cierra, como debe ser en un transformador ideal.

5. Valor pico del secundario – el dato que va a hacer falta en el Módulo 5:

$$V_{2p} = V_{2ef} \cdot \sqrt{2} = 12 \cdot 1,4142 = 17 \text{ V} \quad (12)$$

EJERCICIO RESUELTO 3.2 – ELEGIR EL TRANSFORMADOR DE UNA FUENTE

Hay que alimentar un circuito que consume **500 mA a 12 V de continua**. ¿Qué transformador se compra?

1. El secundario no es la tensión de salida. Después del rectificador y el filtro, la continua vale aproximadamente el valor pico del secundario menos las caídas de los diodos (Módulo 5). Para obtener 12 V de continua con un puente:

$$V_p \approx 12 \text{ V} + 1,4 \text{ V} = 13,4 \text{ V} \Rightarrow V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 9,5 \text{ V} \quad (13)$$

Un secundario comercial de **9 V** o **12 V** sirve; con 12 V queda margen para la caída bajo carga y para el ripple, así que es la elección segura.

2. Corriente y potencia aparente. Con un margen del 50 % sobre el consumo – el capacitor de filtro se carga en picos breves de corriente mucho mayores que la media:

$$I_2 \geq 1,5 \cdot 500 \text{ mA} = 750 \text{ mA} \quad (14)$$

$$S = 12 \text{ V} \cdot 0,75 \text{ A} = 9 \text{ VA} \quad (15)$$

3. Conclusión: un transformador de **220 V / 12 V, 1 A (12 VA)**. Comprar uno de exactamente 500 mA sería un error: trabajaría al límite, se calentaría y su tensión caería bajo carga.

Por qué el margen: en una fuente con filtro capacitivo la corriente del secundario no es senoidal sino a pulsos angostos y altos. El valor eficaz de esa corriente es bastante mayor que la continua entregada a la carga, y es esa corriente eficaz la que calienta el bobinado.

TP RELACIONADO – VÍNCULO CON EL TP N.º 7 – II CUATRIMESTRE

Ninguna de las dos guías tiene un TP dedicado al transformador, pero **todo el TP N.º 7 depende de este módulo**: la parte 3 usa un transformador con punto medio y pide calcular las tensiones continuas positiva y negativa. Sin la relación de transformación y sin entender la contrafase del center tap, ese punto no se puede resolver.

MODULO 4

Diodos semiconductores y rectificación

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Explicar por qué un diodo conduce en un sentido y no en el otro, usar el modelo adecuado para cada cálculo, dimensionar la resistencia de un LED, proteger un circuito contra inversión de polaridad, y analizar las tres topologías de rectificación sabiendo cuál conviene en cada caso y por qué.

4.1 La juntura PN


El silicio puro tiene cuatro electrones en su última capa y forma una red cristalina perfecta: no conduce. Todo cambia cuando se lo **dopa**, es decir, cuando se le agregan impurezas controladas.

- **Material tipo N:** se agregan átomos con cinco electrones de valencia (fósforo, arsénico). Sobra un electrón por átomo. Los portadores mayoritarios son **electrones** (carga negativa).
- **Material tipo P:** se agregan átomos con tres electrones de valencia (boro, galio). Falta un electrón, y ese hueco se comporta como una carga positiva móvil. Los portadores mayoritarios son **huecos**.

DEFINICION — JUNTURA PN Y BARRERA DE POTENCIAL

Al unir un cristal P con uno N, los electrones que sobran del lado N se difunden hacia el lado P y se recombinan con los huecos. En la frontera queda una **zona de agotamiento**, sin portadores libres, y una diferencia de potencial que se opone a que la difusión continúe: la **barrera de potencial**. Vale aproximadamente **0,7 V en silicio** y **0,3 V en germanio**.

4.1.1 Polarización

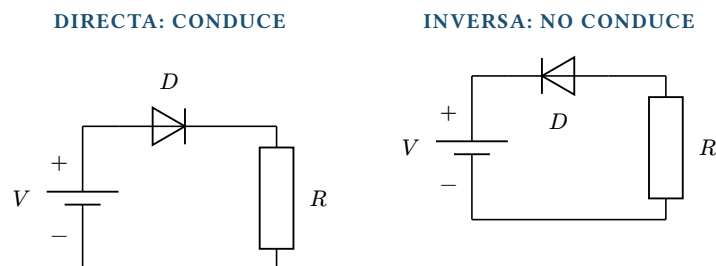

Con el + de la fuente en el ánodo, la barrera se vence y la corriente circula con $V_D \approx 0,7 \text{ V}$. Con el + en el cátodo, la barrera se ensancha y solo pasa la corriente de fuga.

Figura 1: Polarización directa e inversa del diodo

Polarización directa: el positivo de la fuente al ánodo (material P). El campo aplicado se opone al de la barrera, la estrecha, y a partir de unos 0,7 V el diodo conduce con facilidad. **Siempre hace falta una resistencia en serie que limite la corriente:** el diodo no la limita solo.

Polarización inversa: el positivo al cátodo (material N). El campo aplicado refuerza la barrera, la ensancha y no circula corriente, salvo una pequeñísima **corriente de fuga** I_R del orden de los microampere. Si la tensión inversa sigue creciendo, se llega a la **tensión de ruptura** y el diodo se destruye (salvo que sea un zener, diseñado para trabajar ahí).

4.1.2 Curva característica

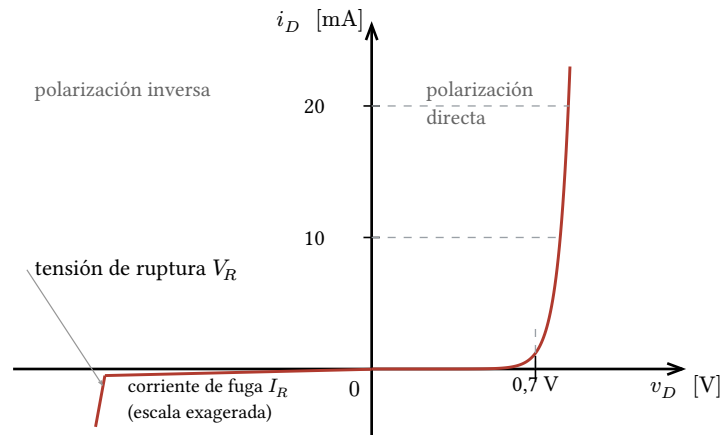


Figura 2: Curva característica del diodo

La curva no es una recta: el diodo **no es una resistencia**. La relación real la describe la ecuación de Shockley,

$$I_D = I_S(e^{V_D/(\eta V_T)} - 1) \quad (1)$$

que se cita como referencia pero **no se usa para calcular a mano**. Para eso están los modelos simplificados.

4.1.3 Levantar la curva en el laboratorio

El punto 1 del TP N.º 6 pide construir esa curva midiendo, no dibujándola. El circuito es la fuente variable V_S , una resistencia R en serie que limita la corriente, el amperímetro que mide I_T y el voltímetro sobre el diodo, que mide V_D . La consigna hace variar V_S de 0 a 1,2 V de a 0,1 V y anotar las tres columnas.

EN EL LABORATORIO

La resistencia serie no está en la consigna y hay que elegirla. Con $R = 100\Omega$, el último renglón de la tabla ($V_S = 1,2$ V) cae justo en $I_T \approx 5$ mA y $V_D \approx 0,70$ V: la tabla barre el codo entero sin acercarse al límite del diodo. Con R mucho más chica, los últimos renglones se van de escala; con R mucho más grande, la curva se aplatana y el codo no se ve.

La tabla que sigue es lo que **debería** salir con $R = 100\Omega$ y un diodo de silicio, calculada con la Ecuación 1 tomando $\eta = 2$ y I_S ajustada para que dé 5 mA a 0,70 V. Los valores exactos cambian de un diodo a otro; lo que tiene que reproducirse es **la forma**: tres décimas de nada, y después todo junto.

V_S [V]	I_T [mA]	V_R [V]	V_D [V]
0	0	0	0
0,1	≈ 0	≈ 0	0,10
0,2	≈ 0	≈ 0	0,20
0,3	0,002	0,000	0,30
0,4	0,015	0,002	0,40
0,5	0,09	0,009	0,49
0,6	0,36	0,036	0,56
0,7	0,88	0,088	0,61
0,8	1,6	0,16	0,64
0,9	2,4	0,24	0,66
1,0	3,2	0,32	0,68
1,1	4,1	0,41	0,69
1,2	5,0	0,50	0,70

Tabla 1: Valores esperados del punto 1 del TP N.º 6, con $R = 100\Omega$

IDEA CLAVE

Mirando las dos últimas columnas se ve el reparto: hasta $V_G = 0,4 \text{ V}$ **toda** la tensión de la fuente cae en el diodo y la resistencia no ve nada, porque no circula corriente. Pasado el codo se invierte: de $0,7 \text{ V}$ en adelante el diodo se queda clavado en unas siete décimas y **todo el excedente se lo come R** . Eso es lo que significa «el diodo no es una resistencia», leído en una tabla de laboratorio.

CUIDADO CON ESTO

En inversa el amperímetro va a marcar cero, y esa es la medición. La corriente de fuga del 1N4007 es de unos $5 \mu\text{A}$: un multímetro en su rango de miliampere tiene una resolución de $0,01 \text{ mA} = 10 \mu\text{A}$, así que no puede distinguirla de cero. No es un error de conexión ni un instrumento roto — es la resolución del instrumento, la sección «Resolución, rango, alcance y clase» del Módulo 1. La conclusión que el TP pide es justamente ésta: **la rama inversa no se puede medir con el instrumental del banco**, y se la dibuja sobre el eje.

Las dos ramas no entran en la misma escala, y ése es el resultado. La rama directa va de 0 a 5 mA en $0,7 \text{ V}$; la inversa, de 0 a unos pocos microampere en decenas de volts. Son tres órdenes de magnitud en corriente y dos en tensión. En la hoja milimetrada se dibujan con **escalas distintas en cada cuadrante** —es lo que hace la figura de la consigna, y por eso su eje negativo parece vacío—, y se aclara al pie cuál se usó en cada uno. Un solo par de escalas para los cuatro cuadrantes deja la curva inversa pegada al eje y la directa aplastada contra el margen.

4.2 Modelos del diodo

Modelo	Qué supone	Cuándo usarlo
Ideal (llave)	$V_D = 0$ al conducir; circuito abierto en inversa.	Análisis rápido, tensiones altas (más de 20 V), primera aproximación.
Caída fija	$V_D = 0,7 \text{ V}$ constante al conducir ($0,3 \text{ V}$ si es germanio).	El modelo de la materia. Casi siempre es el correcto.
Con resistencia dinámica	$V_D = 0,7 \text{ V} + I_D \cdot r_d$, con r_d de algunos ohms.	Corrientes altas, o cuando importa la caída exacta.

Tabla 2: Modelos del diodo, del más simple al más exacto

CUIDADO CON ESTO

El error clásico es olvidar la caída de $0,7 \text{ V}$ cuando la tensión de trabajo es chica. En un circuito de 24 V , ignorar $0,7 \text{ V}$ es un error del 3% y no cambia nada. En un circuito de 3 V , ignorarlo es un error del 23% y arruina el cálculo. **El modelo se elige mirando la tensión del circuito.**

4.3 El diodo LED

Un LED (*Light Emitting Diode*) es un diodo que emite luz al recombinarse los portadores. Funciona igual que cualquier diodo, con dos diferencias que importan:

- Su tensión directa V_F **no es $0,7 \text{ V}$** : depende del color, porque depende de la energía del fotón emitido.
- Su tensión inversa máxima es baja (unos 5 V). Conectarlo al revés en un circuito de 12 V lo destruye.

Color	Rojo	Amarillo / Verde	Azul / Blanco	Infrarrojo
V_F típica	$1,8 - 2,0 \text{ V}$	$2,0 - 2,2 \text{ V}$	$3,0 - 3,4 \text{ V}$	$1,2 - 1,4 \text{ V}$

Tabla 3: Tensión directa típica de un LED según su color

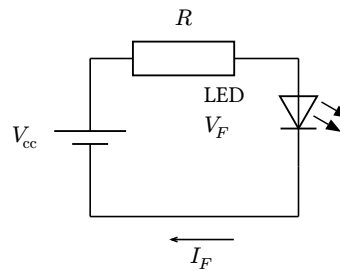


Figura 3: LED con resistencia limitadora

La malla da $V_{cc} = I_F \cdot R + V_F$, y despejando la resistencia:

$$R = \frac{V_{cc} - V_F}{I_F} \quad (2)$$

EN EL LABORATORIO

La corriente de trabajo de un LED indicador común es de **10 a 20 mA**, y **20 mA es el máximo**: por encima de eso se destruye. Si el LED debe solo verse, con 5 mA alcanza y dura más. Un LED sin resistencia en serie dura entre uno y dos segundos.

EJERCICIO RESUELTO 4.1 — LED CON RESISTENCIA DE 330 Ω

Con una resistencia de 330 Ω en serie con un LED rojo, ¿hasta qué tensión de alimentación se puede llegar antes de alcanzar los 20 mA? (Es el punto 2 del TP N.º 6.)

1. Datos: $R = 330\Omega$, $I_F = 20 \text{ mA}$, $V_F \approx 2,0 \text{ V}$ (rojo).

2. Despejando V_{cc} de la Ecuación 2:

$$V_{cc} = I_F \cdot R + V_F = 0,02 \text{ A} \cdot 330\Omega + 2,0 \text{ V} = 6,6 \text{ V} + 2,0 \text{ V} = 8,6 \text{ V} \quad (3)$$

3. Verificación con 5 V, la alimentación más común:

$$I_F = \frac{5 \text{ V} - 2,0 \text{ V}}{330\Omega} = 9,1 \text{ mA} \quad (4)$$

Perfectamente utilizable: el LED se ve bien y trabaja lejos del límite. Por eso 330 Ω es el valor “de fábrica” para LEDs en circuitos de 5 V.

4. Qué pasa al cambiar de color. Con un LED azul ($V_F = 3,2 \text{ V}$) alimentado con 5 V:

$$I_F = \frac{5 - 3,2}{330} = 5,5 \text{ mA} \quad (5)$$


Casi la mitad de corriente con la misma resistencia, y por eso se ve más apagado de lo esperado. Conclusión del TP: la resistencia hay que recalcularla para cada color.

4.4 El diodo como protección

4.4.1 Contra inversión de polaridad

EN SERIE

EN PARALELO, CON FUSIBLE

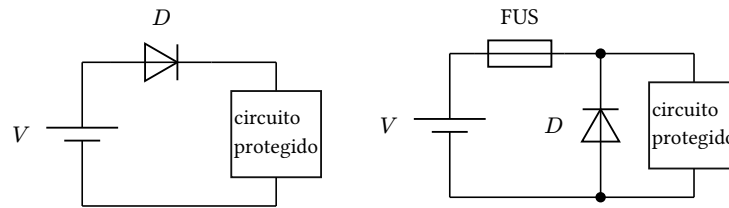

La de la izquierda es más simple, pero pierde 0,7 V siempre. La de la derecha no pierde tensión: si se invierte la alimentación el diodo conduce, quema el fusible y salva el circuito.

Figura 4: Dos formas de proteger contra polaridad invertida

En serie: si la alimentación se conecta al revés, el diodo queda en inversa y no circula corriente. Es la protección más simple, pero cuesta 0,7 V permanentes y toda la corriente del circuito pasa por el diodo.

En paralelo (crowbar): el diodo está al revés respecto de la alimentación correcta, así que normalmente no conduce y no cuesta nada. Si se invierte la polaridad, el diodo conduce a saco, provoca un cortocircuito controlado y **quema el fusible** antes de que el circuito se dañe.

4.4.2 Diodo volante (flyback)

Toda bobina — un relé, un motor, un solenoide — almacena energía en su campo magnético. Al cortar la corriente bruscamente, la Ecuación 1 del Módulo 3 dice que aparece una tensión inducida enorme, que puede llegar a cientos de volts y destruir el transistor que estaba comandando. Un diodo en antiparalelo con la bobina le da a esa corriente un camino por donde extinguirse. Se retoma en el Módulo 6.

4.5 Rectificación

Rectificar es convertir una señal alterna, de valor medio cero, en una que tenga **un solo signo** y por lo tanto valor medio distinto de cero. Es la segunda etapa de toda fuente lineal.

4.5.1 Rectificador de media onda

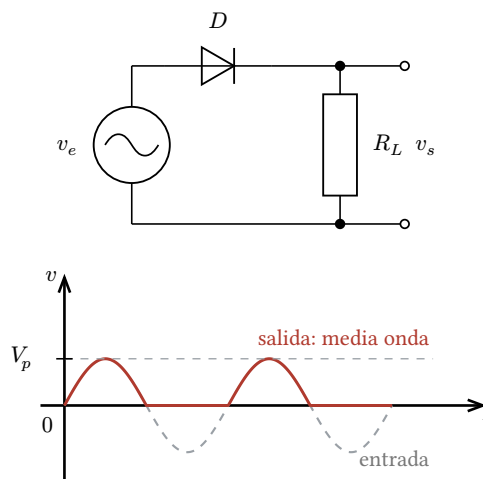


Figura 5: Rectificador de media onda

Un solo diodo. Deja pasar el semiciclo positivo y bloquea el negativo. El valor medio de la salida es el área de medio ciclo repartida en un período entero:

$$V_{cc} = \frac{V_p}{\pi} = 0,318 \cdot V_p \quad (6)$$

- Frecuencia del ripple: $f_r = f_{red} = 50 \text{ Hz}$ (un pulso por ciclo).
- Caída de diodos: **una** ($V_{p'} = V_p - 0,7 \text{ V}$).
- Tensión inversa de pico (PIV) que soporta el diodo: V_p .

4.5.2 Rectificador de onda completa con punto medio

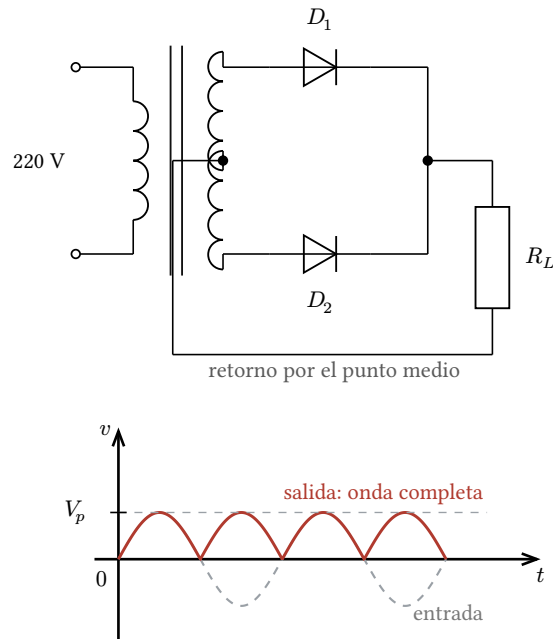



Figura 6: Onda completa con transformador de punto medio

Aprovecha la contrafase del punto medio: cuando A es positivo conduce D1, cuando B es positivo conduce D2. La carga recibe siempre corriente en el mismo sentido.

$$V_{cc} = \frac{2V_p}{\pi} = 0,637 \cdot V_p \quad (7)$$

- Frecuencia del ripple: $f_r = 2f_{red} = 100$ Hz. **El doble**, que es la gran ventaja.
- Caída de diodos: **una** por semiciclo.
- PIV: $2V_p$. Es su desventaja — cada diodo ve la tensión de todo el secundario.
- Necesita transformador con punto medio, y V_p es el de **media bobina**.

4.5.3 Puente de Graetz

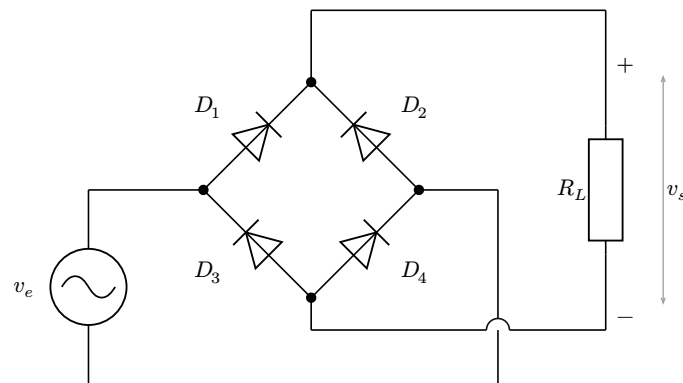

En el semiciclo positivo conducen D_1 y D_4 ; en el negativo, D_3 y D_2 . En los dos casos la corriente atraviesa R_L en el mismo sentido.

Figura 7: Puente rectificador de Graetz

Cuatro diodos, sin necesidad de punto medio. En cada semiciclo conducen dos diodos en serie, en diagonal.

$$V_{cc} = \frac{2V_p}{\pi} = 0,637 \cdot V_p \quad (8)$$

- Frecuencia del ripple: $f_r = 2f_{red} = 100$ Hz.
- Caída de diodos: **dos** en serie ($V_{p'} = V_p - 1,4$ V). Es su desventaja.
- PIV: V_p . Cada diodo soporta la mitad que en la topología de punto medio.

4.5.4 Comparación

	Media onda	Punto medio	Puente
Diodos	1	2	4
V_{cc} (sin filtro)	V_p/π	$2V_p/\pi$	$2V_p/\pi$
Frecuencia del ripple	50 Hz	100 Hz	100 Hz
Caída total de diodos	0,7 V	0,7 V	1,4 V
PIV por diodo (sin filtro)	V_p	$2V_p$	V_p
Transformador especial	no	sí, con punto medio	no

Tabla 4: Las tres topologías de rectificación, comparadas

IDEA CLAVE

Por qué el puente es el que se usa casi siempre: duplica la frecuencia del ripple respecto de la media onda, lo que permite un capacitor de filtro **la mitad de grande** para el mismo rizado (se demuestra en el Módulo 5); no necesita un transformador especial; y cada diodo soporta la mitad de tensión inversa que en la topología de punto medio. El precio son dos diodos más y 0,7 V extra de caída, que es barato.

4.5.5 Caídas y corrientes en el esquemático: de dónde sale cada PIV

La tabla de arriba da la PIV como un dato, y un dato se olvida. Conviene saber **deducirla**, y sobre todo contestar la objeción que la tabla no contesta: **si el transformador tiene punto medio, ¿por qué cada diodo aguanta la bobina entera?** Eso se resuelve leyendo el esquemático con método, que es lo que sigue.

Cómo se lee un diodo. La flecha del símbolo va del ánodo al cátodo y marca el único sentido en que puede circular la corriente. La tensión del diodo, v_D , se mide **siempre de ánodo a cátodo**: positiva y de unos 0,7 V cuando conduce, negativa cuando está cortado. La PIV es el valor más negativo que alcanza v_D en todo el ciclo, dicho sin el signo. Un diodo cortado no cae cero volts ni cae un valor fijo de fábrica: **cae lo que el resto del circuito le deje**, y eso hay que calcularlo.

El método, que vale para cualquier rectificador:


1. Se decide quién conduce: el diodo cuyo ánodo está más positivo que su cátodo, por lo menos 0,7 V.
2. Cada diodo que conduce se reemplaza por una caída de 0,7 V (modelo de caída fija).
3. Con eso quedan determinados los potenciales de todos los nodos, medidos contra una referencia: en el punto medio, contra M .
4. La tensión de un diodo cortado es la diferencia de potencial entre sus dos extremos. Se la calcula recorriendo **cualquier** camino que los una y sumando las caídas (malla de Kirchhoff). Si dos caminos dan distinto, hay un error en algún potencial.

Media onda. En el pico positivo el diodo conduce, $v_D \approx +0,7$ V, y el resto de la fuente cae en R_L . En el pico negativo el diodo está cortado, así que **no circula corriente**; sin corriente, la resistencia no cae nada ($v_R = iR_L = 0$), y la malla $v_e = v_D + v_R$ da $v_D = v_e = -V_p$. La fuente entera queda sobre el diodo porque la resistencia, sin corriente, no se queda con nada. De ahí sale $PIV = V_p$.

Punto medio. Acá viene la objeción: «el punto medio parte la bobina en dos, entonces cada diodo debería ver sólo una mitad». Se lo resuelve con el método, en el pico en que A es positivo (la figura de abajo lo dibuja).

Con V_p el pico de **media** bobina, los potenciales contra M son $v_A = +V_p$ y $v_B = -V_p$; la bobina entera, de A a B , vale $2V_p$. D_1 conduce, así que el cátodo común queda en $v_K = v_A - 0,7 = V_p - 0,7$. D_2 tiene el ánodo en B y el cátodo en K :
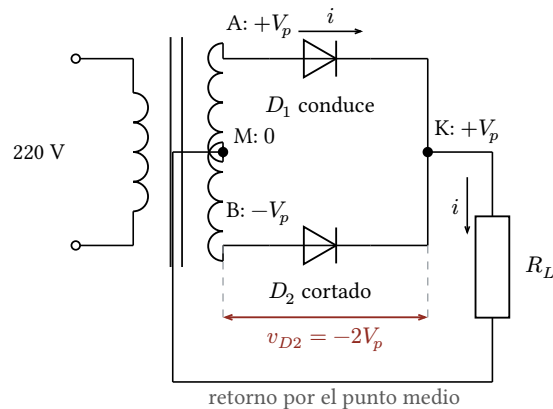
$$v_{D2} = v_B - v_K = -V_p - (V_p - 0,7) = -(2V_p - 0,7) \approx -2V_p \quad (9)$$



Potenciales medidos contra M , con diodos ideales para no ensuciar los números (con $0,7\text{ V}$ de caída en D_1 , K queda $0,7\text{ V}$ más abajo y la cota, $0,7\text{ V}$ más chica). La corriente i sale de A , pasa por D_1 y por R_L , y vuelve al bobinado por M sin tocar D_2 . La cota roja es lo que soporta D_2 .

Figura 8: Punto medio en el pico del semiciclo en que A es positivo: la tensión que soporta el diodo cortado

El mismo número sale por el otro camino, el que va de K a B pasando por D_1 y la bobina entera: D_1 conduce y se comporta como un cable (menos sus $0,7\text{ V}$), así que el cátodo de D_2 está **colgado del extremo A** , y entre A y B está la bobina completa, $2V_p$. Los dos recorridos coinciden, que es la prueba de que los potenciales están bien.

IDEA CLAVE

El punto medio es un nodo, no un escudo. Es el retorno de la carga, y la carga no está en el lazo de D_2 : ese lazo es $B \rightarrow D_2 \rightarrow K \rightarrow D_1 \rightarrow A \rightarrow$ bobina entera $\rightarrow B$, y M no figura en él. Lo que lo distingue de la media onda es el cátodo: allí el diodo cortado tiene el cátodo en 0 (la resistencia sin corriente lo deja en masa), y acá el cátodo de D_2 lo **sostiene en $+V_p$ el otro diodo**, mientras el ánodo baja a $-V_p$. Las dos tensiones se suman sobre D_2 .

Con números. Un transformador de $12V_{ef}$ en cada media bobina tiene $V_p = 12 \cdot \sqrt{2} \approx 17\text{ V}$. Contra M : $v_A = +17\text{ V}$, $v_B = -17\text{ V}$, $v_K = 17 - 0,7 = 16,3\text{ V}$. Entonces $v_{D2} = -17 - 16,3 = -33,3\text{ V}$. Por la bobina entera, que son $24V_{ef}$ y tiene un pico de 34 V : $-34 + 0,7 = -33,3\text{ V}$. Coinciden. Un 1N4007, que aguanta 1000 V , ni se entera.

Puente. Mismo método, misma conclusión. En el pico en que A es positivo conducen D_1 y D_4 , en serie con la carga, y los otros dos quedan cortados. Cada diodo cortado tiene un extremo pegado a un extremo de la bobina, y el otro atado al otro extremo de la bobina a través de un diodo que conduce: cae **la bobina entera menos los $0,7\text{ V}$ de un diodo que conduce**, $v_D = -(V_p - 0,7) \approx -V_p$. La regla es la misma en las tres topologías: **el diodo cortado ve toda la fuente que tiene en serie**. En el punto medio esa fuente es la bobina entera, de $2V_p$; en el puente, también la bobina entera, pero para entregar el mismo pico V_p a la carga alcanza con una bobina de V_p . Por eso el puente le pide la mitad al diodo: no es magia del puente, es que el punto medio necesita el doble de bobina y la mitad de ella queda sin trabajar en cada semiciclo.

Corrientes. La carga recibe un valor medio $I_{cc} = V_{cc}/R_L$. En la media onda lo lleva un solo diodo, y lo lleva **todo**: $I_{D_{medio}} = I_{cc}$. En el punto medio y en el puente la carga recibe corriente en los dos semiciclos, pero cada diodo conduce sólo en uno de ellos, y las dos ramas se turnan: $I_{D_{medio}} = I_{cc}/2$. El **pico** no se reparte: en el máximo, el diodo que conduce lleva la corriente de la carga entera, $I_{D_{pico}} = V_{p'}/R_L$ (sin filtro). En el esquemático, la corriente siempre cierra una malla completa: sale de la fuente, atraviesa el diodo que conduce y la carga, y vuelve a la fuente —por M en el punto medio, por el otro diodo de la diagonal en el puente—. Si alguna flecha no vuelve a donde salió, el dibujo está mal.

	Media onda	Punto medio	Puente
Diodos que conducen a la vez	1	1	2, en serie
Tensión del que conduce	+0,7 V	+0,7 V	+0,7 V cada uno
Tensión del cortado (PIV)	$-V_p$	$-(2V_p - 0,7)$ V	$-(V_p - 0,7)$ V
Corriente media por diodo	I_{cc}	$I_{cc}/2$	$I_{cc}/2$
Corriente de pico por diodo	$V_{p'}/R_L$	$V_{p'}/R_L$	$V_{p'}/R_L$

Tabla 5: Qué le pasa a cada diodo, sin capacitor de filtro. V_p es el pico que cada topología entrega a la carga (media bobina en el punto medio)

CUIDADO CON ESTO

Con capacitor de filtro, la PIV de la media onda se duplica. El capacitor queda cargado cerca de V_p y mantiene el cátodo alto; cuando la fuente llega a $-V_p$, el diodo ya no tiene el cátodo en masa sino en $V_p - 0,7$, y $v_D = -V_p - (V_p - 0,7) \approx -2V_p$. Es la misma situación del punto medio, por la misma razón: **el cátodo no está libre**. Y una fuente de media onda sin filtro no sirve para nada fuera del libro, así que la PIV que hay que comparar con el V_{RRM} del datasheet es la del circuito real, con su capacitor y con margen. El punto medio queda igual ($2V_p$) y el puente también (V_p), porque el diodo que conduce lo ata a la bobina con o sin capacitor.

EJERCICIO RESUELTO 4.2 — RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA CON 12 V EFICACES

Entrada de $V_{in} = 12V_{ef}$ y carga $R_L = 1\text{ k}\Omega$. Calcular la tensión continua de salida, la corriente máxima por el diodo y la potencia disipada en la carga. (Es la parte 1 del TP N.º 7, cálculo teórico.)

1. Valor pico de la entrada:

$$V_p = V_{ef} \cdot \sqrt{2} = 12 \cdot 1,4142 = 16,97 \approx 17\text{ V} \quad (10)$$

2. Valor pico real, descontando el diodo (modelo de caída fija, un solo diodo):

$$V_{p'} = 17 - 0,7 = 16,3\text{ V} \quad (11)$$

3. Tensión continua de salida, con la Ecuación 6:

$$V_{cc} = \frac{V_{p'}}{\pi} = \frac{16,3}{3,1416} = 5,19\text{ V} \quad (12)$$

4. Corriente máxima por el diodo, que ocurre en el pico:

$$I_{D\text{ máx}} = \frac{V_{p'}}{R_L} = \frac{16,3\text{ V}}{1000\Omega} = 16,3\text{ mA} \quad (13)$$

Un 1N4007 admite 1 A: sobra con enorme margen.

5. Potencia en la carga. Se calcula con el valor **eficaz**, no con el medio. Para una senoidal rectificada de media onda, $V_{ef(salida)} = V_{p'}/2 = 8,15\text{ V}$:

$$P = \frac{V_{ef}^2}{R_L} = \frac{(8,15)^2}{1000} = 66\text{ mW} \quad (14)$$

6. Verificación de la PIV. En el semiciclo negativo el diodo soporta $V_p = 17\text{ V}$. El 1N4007 aguanta 1000 V: correctísimo. (Así, sin capacitor; con uno de filtro serían $\approx 33\text{ V}$, y el 1N4007 sigue sobrado.)

Conclusión: de 12 V eficaces de entrada salen apenas **5,2 V de continua**, y con un rizado enorme. Sin capacitor de filtro, una fuente de media onda no sirve para nada.

4.6 Lectura del datasheet: el 1N4007

El 1N4007 es el diodo rectificador de propósito general que se usa en todos los TPs. Interpretar su hoja de datos es parte del punto 3 del TP N.º 6.

Parámetro	Valor típico	Qué significa
V_{RRM} — tensión inversa repetitiva máxima	1000 V	La máxima tensión inversa que puede soportar ciclo tras ciclo , indefinidamente. Es el número que hay que comparar con la PIV del circuito.
V_R — tensión inversa máxima (continua)	1000 V	Lo mismo, pero para tensión inversa constante. Define el margen de seguridad del diseño.
$I_{F(AV)}$ — corriente directa media máxima	1 A	La corriente media que puede conducir en forma permanente sin superar su temperatura máxima. Superarla lo destruye por calor.
I_{FSM} — corriente de pico no repetitiva	30 A	Un único pico brevísimo (un semiciclo) que tolera sin romperse. Es la que importa al encender una fuente: el capacitor descargado se comporta como un cortocircuito.
V_F — tensión directa	1,1 V @ 1 A	La caída real al conducir. Crece con la corriente: los 0,7 V del modelo valen a corrientes chicas.
I_R — corriente inversa (fuga)	5 μ A	Lo que se escapa estando bloqueado. Idealmente cero; crece mucho con la temperatura.
t_{rr} — tiempo de recuperación inversa	decenas de μ s	Lo que tarda en dejar de conducir al invertirse la tensión. El 1N4007 es lento: a 50 Hz no molesta, pero lo descarta para fuentes conmutadas o señales rápidas.
C_j — capacitancia de juntura	≈ 15 pF	La juntura en inversa se comporta como un capacitor. En alta frecuencia deja pasar señal aunque esté “cortado”.

Tabla 6: Características del diodo de propósito general 1N4007

CUIDADO CON ESTO

$I_{F(AV)} = 1$ A **no** significa que el diodo pueda alimentar una carga de 1 A en una fuente con filtro capacitivo. Con capacitor, la corriente circula en pulsos angostos y altos, cuyo valor de pico es varias veces la corriente media entregada. Siempre conviene elegir el diodo con al menos el doble de margen.

TP RELACIONADO — TP N.º 6 — II CUATRIMESTRE

- **Punto 1 (curva del diodo):** la sección «Levantar la curva en el laboratorio» tiene la tabla de valores esperados con $R = 100\Omega$, por qué el amperímetro marca cero en inversa —y por qué eso **es** la medición —, y por qué las dos ramas no entran en la misma escala de la hoja milimetrada. La conclusión que el TP pide sale de ahí.
- **Punto 2 (LED con 330 Ω):** es el Ejercicio 4.1. Al repetirlo con otros colores se comprueba que V_F cambia y la corriente también.
- **Punto 3 (datasheet del 1N4007):** la tabla de arriba trae los ocho parámetros que la consigna lista — V_{RRM} , V_R , I_F , I_{FSM} , V_F , I_R , t_{rr} y C_j — con la explicación de cada uno, que es lo que el TP pide redactar.

MODULO 5

Fuentes de alimentación lineales

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Reconocer cada etapa de una fuente y qué le hace a la señal, deducir y calcular el rizado de un filtro capacitivo, elegir el capacitor para un ripple dado, y diseñar una etapa reguladora con diodo zener verificando corrientes y potencias.

5.1 Anatomía de una fuente lineal

La red entrega 220 V eficaces de alterna a 50 Hz. Un circuito electrónico necesita, por ejemplo, 5 V de continua estables. Entre una cosa y la otra hay cuatro etapas, y cada una resuelve **un solo** problema.

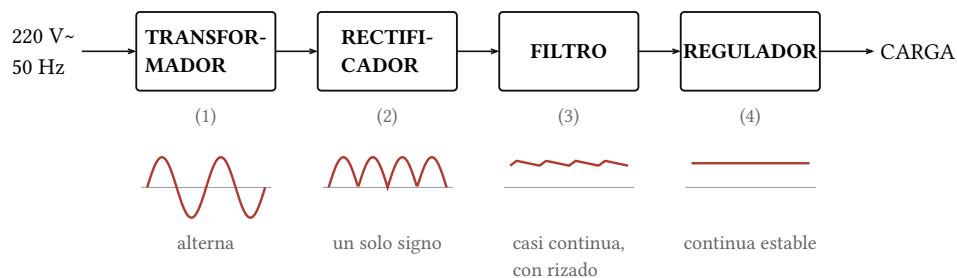


Figura 1: Diagrama en bloques de una fuente de alimentación lineal

1. **Transformador:** baja el valor pico de 311 V a algo manejable, y aísla galvánicamente el circuito de la red. Módulo 3.
2. **Rectificador:** convierte la alterna en una señal de un solo signo. Módulo 4.
3. **Filtro:** rellena los valles entre pulsos y deja una continua con un rizado pequeño.
4. **Regulador:** fija la salida en un valor exacto, independiente de la carga y del rizado que quedó.

CUIDADO CON ESTO

Las etapas 1 y 2 trabajan con la **red**. Al armar la fuente en el protoboard, el primario del transformador y sus conexiones son **220 V que matan**. Se conecta con el transformador desenchufado, se revisa, se aleja la mano, y recién ahí se enchufa. Nunca se toca el primario con la fuente energizada.

5.2 El filtro capacitivo

Después del rectificador la señal tiene el signo correcto, pero cae a cero entre pulso y pulso. Un capacitor en paralelo con la carga resuelve eso funcionando como un **reservorio**: se carga hasta el pico cuando el rectificador entrega, y alimenta a la carga con esa energía mientras el rectificador no entrega nada.

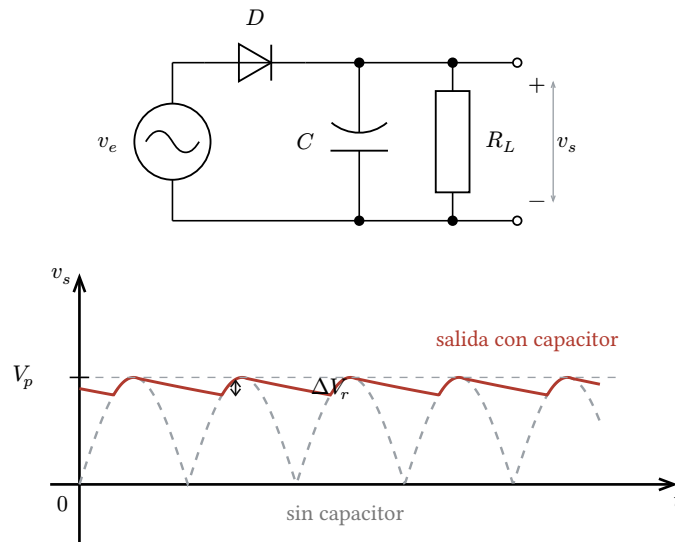


Figura 2: Filtro capacitivo a la salida del rectificador

5.2.1 Deducción del rizado

Mientras el capacitor alimenta solo a la carga, se descarga. La corriente en un capacitor vale

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad (1)$$

Como la descarga entre pulsos es una porción muy chica de la exponencial, se la aproxima por una **recta**, lo que permite pasar de derivadas a incrementos:

$$I_{cc} = C \frac{\Delta V_r}{\Delta t} \quad (2)$$

Falta saber cuánto dura esa descarga. El capacitor se recarga **una vez por cada pulso del rectificador**, así que $\Delta t = 1/f_r$, donde f_r es la frecuencia del ripple. Reemplazando y despejando:

$$\Delta V_r = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot C} \quad (3)$$

Y de la misma expresión sale el capacitor necesario para un rizado deseado:

$$C = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot \Delta V_r} \quad (4)$$

Como la tensión oscila entre V_p y $V_p - \Delta V_r$, el valor continuo de salida es el promedio:

$$V_{cc} = V_p - \frac{\Delta V_r}{2} \quad (5)$$

Y el rizado relativo, que es la cifra de mérito de la fuente:

$$r\% = \frac{\Delta V_r}{V_{cc}} \cdot 100 \quad (6)$$

IDEA CLAVE

En la Ecuación 3, f_r **no es la frecuencia de la red**: es la frecuencia con que el rectificador entrega pulsos. Vale **50 Hz en media onda** y **100 Hz en onda completa** (punto medio o puente). Ahí está la ventaja decisiva del puente: al duplicarse f_r , el rizado se reduce a la mitad con el mismo capacitor — o alcanza **un capacitor la mitad de grande** para el mismo rizado. Es el error más frecuente del módulo: usar 50 Hz en un puente.

EN EL LABORATORIO

Los capacitores de filtro son **electrolíticos** y tienen **polaridad**: la banda con el signo menos va al negativo. Conectado al revés, un electrolítico se calienta y explota, literalmente. También tienen una tensión máxima impresa: para un pico de 17 V, se usa uno de 25 V o 35 V, nunca de 16 V.

EJERCICIO RESUELTO 5.1 — RIZADO DE UN PUENTE Y DE UNA MEDIA ONDA, COMPARADOS

Entrada de 12 V_{ef}, carga $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, capacitor de filtro $C = 100 \mu\text{F}$. Calcular la salida y el rizado con un puente de Graetz, y compararlo con media onda. (Es el corazón del TP N.º 7, partes 1 y 2.)

— Puente de Graetz —

1. Valor pico, descontando los dos diodos del puente:

$$V_p = 12 \cdot \sqrt{2} = 17 \text{ V} \Rightarrow V_{p'} = 17 - 1,4 = 15,6 \text{ V} \quad (7)$$

2. Corriente continua de carga (primera aproximación, $V_{cc} \approx V_{p'}$):

$$I_{cc} = \frac{V_{p'}}{R_L} = \frac{15,6 \text{ V}}{1000 \Omega} = 15,6 \text{ mA} \quad (8)$$

3. Frecuencia del ripple: puente $\rightarrow f_r = 2 \cdot 50 = 100 \text{ Hz}$.

4. Rizado, con la Ecuación 3:

$$\Delta V_r = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot C} = \frac{15,6 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = \frac{15,6 \cdot 10^{-3}}{10^{-2}} = 1,56 \text{ V} \quad (9)$$

5. Tensión continua de salida, con la Ecuación 5:

$$V_{cc} = 15,6 - \frac{1,56}{2} = 14,8 \text{ V} \quad (10)$$

6. Rizado porcentual: $r\% = 1,56/14,8 \cdot 100 = 10,5\%$.

— Media onda, mismo circuito —

Un solo diodo: $V_{p'} = 17 - 0,7 = 16,3 \text{ V}$, y $f_r = 50 \text{ Hz}$.

$$I_{cc} = \frac{16,3 \text{ V}}{1000 \Omega} = 16,3 \text{ mA} \Rightarrow \Delta V_r = \frac{16,3 \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = 3,26 \text{ V} \quad (11)$$

$$V_{cc} = 16,3 - 1,63 = 14,7 \text{ V} \Rightarrow r\% = 22,2\% \quad (12)$$

Conclusión: con el mismo capacitor y la misma carga, el puente tiene la mitad del rizado que la media onda (10,5 % contra 22,2 %). No es por los diodos: es porque recarga el capacitor el doble de veces por segundo. Comparar con el Ejercicio 4.2, donde la misma media onda **sin capacitor** daba 5,2 V: el filtro subió la salida de 5,2 V a 14,7 V. El capacitor no solo alisa, también **eleva** la tensión continua, porque la lleva del valor medio al valor de pico.

EJERCICIO RESUELTO 5.2 — ELEGIR EL CAPACITOR PARA UN RIZADO DADO

Se quiere una fuente con puente de Graetz de 15 V y 500 mA, con un rizado **menor al 5 %**. ¿Qué capacitor hace falta?

1. Rizado admisible en volts, de la Ecuación 6:

$$\Delta V_r = \frac{5\%}{100} \cdot 15 \text{ V} = 0,75 \text{ V} \quad (13)$$

2. Capacitor necesario, con la Ecuación 4 ($f_r = 100 \text{ Hz}$ por ser puente):

$$C = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot \Delta V_r} = \frac{0,5 \text{ A}}{100 \text{ Hz} \cdot 0,75 \text{ V}} = \frac{0,5}{75} = 6,67 \cdot 10^{-3} \text{ F} = 6667 \mu\text{F} \quad (14)$$

3. Valor comercial: se elige el inmediato superior de la serie, **6800 μF** , o directamente **10 000 μF** si hay lugar. Nunca uno menor: el rizado quedaría por encima del pedido.

4. Tensión del capacitor: el pico es de unos 16,5 V, así que se usa uno de **25 V** como mínimo.

Observación de diseño: si la misma fuente fuera de media onda, con $f_r = 50 \text{ Hz}$ haría falta **el doble**: 13 300 μF . Los capacitores electrolíticos grandes son caros, voluminosos y de vida limitada. Ese es el argumento económico que decide el puente.

5.2.2 Sin carga y con carga: por qué el tester marca de más

La consigna del TP N.º 7 pide medir la salida continua **sin carga y con carga**, en las tres partes. No es una repetición: son dos números distintos, y la diferencia entre ellos es exactamente el rizado.

Sin carga, $I_{cc} = 0$. La Ecuación 3 da entonces $\Delta V_r = 0$: el capacitor se carga al pico y **nadie lo descarga**, así que se queda ahí. La salida es el valor de pico limpio, y en el osciloscopio se ve una recta.

$$V_{cc(\text{sin carga})} = V_{p'} \quad V_{cc(\text{con carga})} = V_{p'} - \frac{\Delta V_r}{2} \quad (15)$$

Fuente con $C = 100\mu\text{F}$	Sin carga	Con $R_L = 1 \text{ k}\Omega$	Diferencia
Media onda ($V_{p'} = 16,3 \text{ V}$)	16,3 V	14,7 V	1,6 V
Puente ($V_{p'} = 15,6 \text{ V}$)	15,6 V	14,8 V	0,8 V

Tabla 1: Lo mismo medido de las dos maneras. La diferencia es $\Delta V_r/2$

CUIDADO CON ESTO


Un transformador de «12 V» no entrega 12 V en vacío. Ese número es su tensión de secundario a **plena carga**: sin carga, la caída interna desaparece y el secundario da entre 10 y 15 % más — 13 o 14 V eficaces son normales en un transformador chico. Con 13,5 V eficaces el pico sube a 19,1 V y toda la tabla de arriba se corre un volt y medio para arriba. **Antes de dar por mala una medición, se mide el secundario con el tester:** casi todas las diferencias grandes entre lo calculado y lo medido salen de ahí, y no del filtro.

IDEA CLAVE

Las dos mediciones juntas dicen algo que ninguna dice sola: una fuente **siempre** se ve mejor en vacío. Sin carga no hay rizado, la tensión es la máxima posible y el osciloscopio muestra una línea perfecta. Toda la ingeniería de una fuente —el tamaño del capacitor, la topología, el regulador— existe para el caso **con** carga. Medir sólo en vacío es medir la fuente en la única condición en la que no hace falta.

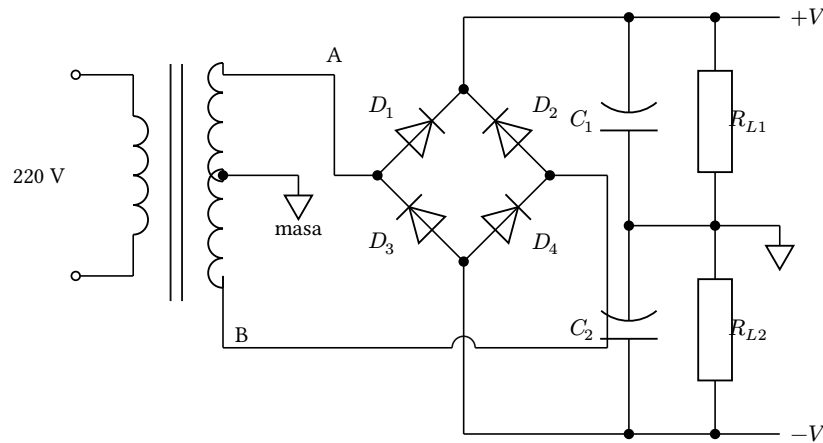5.3 La fuente doble (simétrica)

Un amplificador operacional, un amplificador de audio o un puente H no necesitan **una** tensión continua: necesitan **dos**, una positiva y una negativa, medidas contra una masa común. Eso es una fuente doble, y es la parte 3 del TP N.º 7.



El puente rectifica los 24 V eficaces del secundario **completo**. El punto medio no se conecta al puente: se toma como **masa**, y parte la salida en dos mitades iguales. «+V» y «-V» no son dos fuentes distintas — son los dos extremos de la misma salida, nombrados respecto del punto del medio.

Figura 3: Fuente doble: puente sobre el secundario completo, masa en el punto medio

CUIDADO CON ESTO

No confundirla con el rectificador de punto medio del Módulo 4. Aquel usa **dos** diodos, el punto medio es el retorno de la carga y la salida es **una sola** rama. Éste usa **cuatro**, el punto medio no toca el puente y la salida son **dos** ramas de signo opuesto. Mismo transformador, circuitos distintos y resultados distintos.

5.3.1 Qué tensión da cada rama

Conviene seguir un semiciclo a la vez, con el punto medio M como referencia. Llamemos V_p al pico de **media** bobina (la de A a M , o la de M a B).

- **Semiciclo en que A es positivo:** el nodo $+V$ es el cátodo común de D_1 y D_2 , y se va con el más alto de los dos extremos, que es A : queda en $V_p - 0,7$ V. El nodo $-V$ es el ánodo común de D_3 y D_4 , y se va con el más bajo, que es B : queda en $-(V_p - 0,7)$ V.
- **Semiciclo en que B es positivo:** pasa exactamente lo mismo con los papeles cambiados — $+V$ se va con B por D_2 , y $-V$ con A por D_3 .

$$V_{p+} = V_p - 0,7 \text{ V} \quad V_{p-} = -(V_p - 0,7 \text{ V}) \quad (16)$$

IDEA CLAVE

Cada rama pierde UN diodo, no dos. Es el resultado que sorprende: el circuito tiene un puente de cuatro diodos, y en un puente común la salida pierde 1,4 V. Acá los dos diodos que conducen en cada semiciclo no están en serie con **una** carga: están uno en cada rama. La salida total $+V$ a $-V$ sí pierde los 1,4 V — $2(V_p - 0,7) = 2V_p - 1,4$ —, pero como el punto medio la parte al medio, a cada mitad le toca una sola caída. Verificación cruzada: $2V_p$ es el pico del secundario completo, y $2V_p - 1,4$ es lo que un puente le saca. Cierra.

Y también: cada rama se recarga **dos veces por ciclo**, así que $f_r = 100$ Hz, igual que en el puente.

EJERCICIO RESUELTO 5.3 — FUENTE DOBLE DE ± 15 V CON TRANSFORMADOR DE PUNTO MEDIO

Transformador con punto medio de $12V_{ef}$ **en cada bobina**, cuatro diodos 1N4007 en puente, $C_1 = C_2 = 100\mu F$ y una carga de $1 \text{ k}\Omega$ en cada rama. Calcular las dos tensiones de salida, la corriente de cada rama y el rizado. (Es la parte 3 del TP N.º 7.)

1. Pico de media bobina:

$$V_p = 12 \cdot \sqrt{2} = 16,97 \approx 17 \text{ V} \quad (17)$$

2. **Pico de cada rama**, con la Ecuación 16:

$$V_{p+} = 17 - 0,7 = 16,3 \text{ V} \quad V_{p-} = -16,3 \text{ V} \quad (18)$$

3. **Corriente de cada rama** (primera aproximación, $V_{cc} \approx V_{p'}$):

$$I_{L1} = I_{L2} = \frac{16,3 \text{ V}}{1000\Omega} = 16,3 \text{ mA} \quad (19)$$

4. **Rizado de cada rama**, con la Ecuación 3 y $f_r = 100 \text{ Hz}$:

$$\Delta V_r = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot C} = \frac{16,3 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = 1,63 \text{ V} \quad (20)$$

5. **Tensión continua de cada salida**, con la Ecuación 5:

$$V_+ = 16,3 - \frac{1,63}{2} = +15,5 \text{ V} \quad V_- = -15,5 \text{ V} \quad (21)$$

6. **Rizado porcentual**: $r\% = 1,63/15,5 \cdot 100 = 10,5\%$ en cada rama.

7. **Corriente por el punto medio**. Por el nodo M entra I_{L2} y sale I_{L1} :

$$I_M = I_{L1} - I_{L2} = 0 \quad (22)$$

Con las dos cargas iguales el punto medio **no conduce nada**. Sólo lleva corriente cuando las ramas están desbalanceadas, y entonces lleva la diferencia.


Comparación con el puente simple del Ejercicio 5.1, que con los mismos $12V_{ef}$ y el mismo capacitor daba $14,8 \text{ V}$: acá cada rama da **$15,5 \text{ V}$** , casi un volt más. La diferencia son los $0,7 \text{ V}$ del segundo diodo que esta topología no paga. La fuente doble no sólo da dos tensiones: da **más** tensión por rama que el puente común sobre la misma bobina.

5.4 El regulador con diodo zener

Después del filtro la tensión todavía tiene rizado, y además **cambia cuando cambia la carga**. El regulador resuelve las dos cosas.

DEFINICION — DIODO ZENER

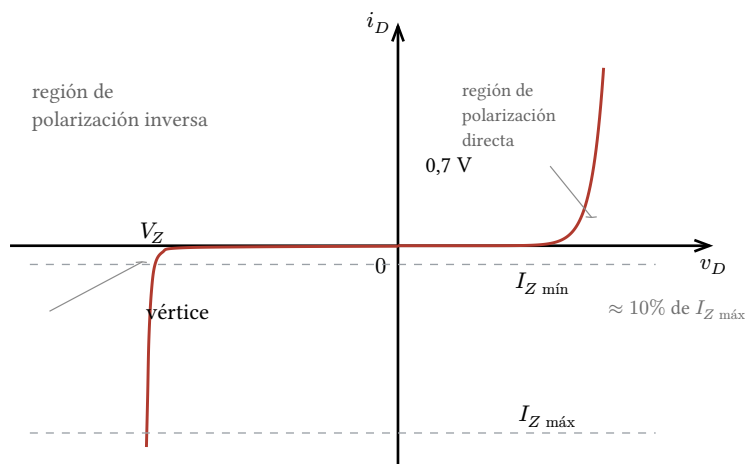Un zener es un diodo diseñado para trabajar **en polarización inversa**, en su zona de ruptura. En esa zona mantiene entre sus bornes una tensión prácticamente constante — la **tensión de zener** V_Z — aunque la corriente que lo atraviesa varíe mucho. Se lo fabrica con valores normalizados: $3,3 \text{ V}$; $4,7 \text{ V}$; $5,1 \text{ V}$; $6,2 \text{ V}$; $9,1 \text{ V}$; 12 V ...



Pasado el vértice, la tensión queda clavada en V_Z aunque la corriente cambie muchísimo: eso es lo que regula. Hay que quedarse entre $I_{Z \text{ mín}}$ —por debajo la regulación se pierde— e $I_{Z \text{ máx}}$ —por encima se quema.

Figura 4: Curva característica del zener: el codo inverso es su zona de trabajo

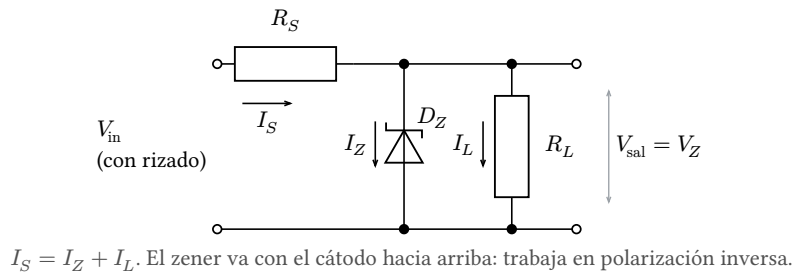


Figura 5: Regulador paralelo con diodo zener

El zener va **en paralelo** con la carga, y una resistencia R_S **en serie** limita la corriente total. El mecanismo de regulación es el reparto: si la carga pide más corriente, el zener cede parte de la suya; si la carga pide menos, el zener absorbe el sobrante. La suma se mantiene, y con ella la tensión.

Las tres ecuaciones del circuito son:

$$I_S = I_Z + I_L \quad I_L = \frac{V_Z}{R_L} \quad R_S = \frac{V_{in} - V_Z}{I_S} \quad (23)$$

5.4.1 Criterio de diseño

R_S tiene que cumplir dos condiciones simultáneas, y hay que verificar las dos:

1. **En el peor caso de mínima**, con V_{in} en su valor más bajo (el valle del ripple) y la carga consumiendo el máximo, tiene que sobrar corriente para que el zener siga regulando: $I_Z \geq I_{Z \text{ mín}}$, típicamente 5 mA. Esto fija el **valor máximo** de R_S .
2. **En el peor caso de máxima**, con V_{in} en su valor más alto y **sin carga**, toda la corriente pasa por el zener. Hay que verificar que no supere su potencia: $P_Z = V_Z \cdot I_Z \leq P_{Z \text{ máx}}$.

$$R_{S \text{ máx}} = \frac{V_{in \text{ mín}} - V_Z}{I_{Z \text{ mín}} + I_{L \text{ máx}}} \quad (24)$$

CUIDADO CON ESTO

Si R_S es **demasiado grande**, en el peor caso no queda corriente para el zener, el zener sale de la zona de ruptura y **la regulación desaparece**: la salida cae y sigue el ripple. Si R_S es **demasiado chica**, en vacío el zener recibe toda la corriente y **se quema**. Las dos verificaciones son obligatorias; hacer solo una es el error típico.

5.4.2 Cuánto rizado queda después del zener

La consigna del TP N.º 8 pide **evaluar la reducción del rizado**. «Baja mucho» no es una evaluación: es una impresión. El número sale de una sola idea — para la componente **alterna** que queda arriba de la continua, el zener no es una tensión fija, es una **resistencia chica**.

DEFINICION — RESISTENCIA DINÁMICA DEL ZENER

r_z es la pendiente de la curva del zener en su zona de trabajo: cuánto se mueve V_Z por cada miliampere que cambia I_Z . Es lo que hace que la curva no sea perfectamente vertical. El datasheet la da como Z_{ZT} a una corriente de prueba: el 1N4733 declara **7 Ω a 49 mA**, y crece al bajar la corriente — cerca de los 10 mA en que trabaja este circuito, ronda los **30 a 40 Ω** .

Para el rizado, entonces, R_S y r_z forman un divisor de tensión común y corriente:

$$\frac{\Delta V_{sal}}{\Delta V_{ent}} = \frac{r_z \parallel R_L}{R_S + (r_z \parallel R_L)} \approx \frac{r_z}{R_S + r_z} \quad (25)$$

La aproximación vale porque r_z es dos órdenes de magnitud más chica que R_L : el paralelo lo fija el zener casi solo, y **la carga casi no interviene**. Con los valores del ejercicio que sigue ($R_S = 820\Omega$, $\Delta V_{ent} = 1,56 \text{ V}$):

r_z supuesta	ΔV_{sal} esperado	Reducción
7Ω (dato de tabla, a 49 mA)	13 mV	$\times 120$
35Ω (estimada a 10 mA)	62 mV	$\times 25$

Tabla 2: Rizado que queda después del zener, según la r_z que se le suponga**IDEA CLAVE**

La predicción que hay que ir a refutar al laboratorio: el rizado tiene que bajar entre **25 y 120 veces**, o sea de 1,56 V a algo entre 13 y 62 mV. Si se mide una reducción mucho menor —digamos, de sólo diez veces— la explicación casi segura no es que r_z sea grande, sino que **el zener se está apagando en el valle del rizado**: I_Z cae por debajo del mínimo, el zener deja de regular durante una parte del ciclo y la salida sigue a la entrada. Se confirma bajando R_S y viendo si el rizado baja.

CUIDADO CON ESTO

Ese rizado **no se ve** con el osciloscopio en acoplamiento CC y 1 V/div: 60 mV sobre 5,1 V es un espesor de línea. Se mide con **acoplamiento CA** y bajando a 20 o 50 mV/div, que es lo que corre la continua fuera de la pantalla y deja sólo la ondulación. Es el mismo procedimiento de la sección «El osciloscopio» del Módulo 2, y es la única forma de que el punto 3 del TP dé un número en vez de «se ve plano».

EJERCICIO RESUELTO 5.4 — FUENTE REGULADA CON ZENER 1N4733

Diseñar la etapa reguladora del TP N.º 8: salida de 5,1 V con zener **1N4733** ($V_Z = 5,1 \text{ V}$, $P_{Z \text{ máx}} = 1 \text{ W}$), carga $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, alimentada por la fuente sin regular del **Ejercicio 5.1**, el puente de Graetz ($V_{\text{cc}} = 14,8 \text{ V}$ con $\Delta V_r = 1,56 \text{ V}$) —no la del 5.3, que es la fuente doble.

1. Corriente de carga:

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{5,1 \text{ V}}{1000 \Omega} = 5,1 \text{ mA} \quad (26)$$

2. Peor caso de entrada mínima — el valle del ripple:

$$V_{\text{in mín}} = V_{\text{cc}} - \frac{\Delta V_r}{2} = 14,8 - 0,78 = 14,0 \text{ V} \quad (27)$$

3. Máxima R_S admisible, con la Ecuación 24 y $I_{Z \text{ mín}} = 5 \text{ mA}$:

$$R_{S \text{ máx}} = \frac{14,0 - 5,1}{(5 + 5,1) \cdot 10^{-3}} = \frac{8,9}{10,1 \cdot 10^{-3}} = 881 \Omega \quad (28)$$

4. Valor comercial adoptado: $R_S = 820 \Omega$ (el valor E24 inmediato inferior; tomar uno mayor violaría la condición).

5. Verificación en el peor caso de máxima — cresta del ripple y carga desconectada:

$$V_{\text{in máx}} = V_{\text{cc}} + \frac{\Delta V_r}{2} = 15,6 \text{ V} \quad (29)$$

$$I_{Z \text{ máx}} = \frac{V_{\text{in máx}} - V_Z}{R_S} = \frac{15,6 - 5,1}{820} = 12,8 \text{ mA} \quad (30)$$

$$P_Z = V_Z \cdot I_{Z \text{ máx}} = 5,1 \text{ V} \cdot 12,8 \text{ mA} = 65 \text{ mW} \quad (31)$$

Contra 1 W admisible: **sobra muchísimo**. El zener está seguro.

6. Potencia disipada en R_S :

$$P_{R_S} = \frac{(V_{\text{in máx}} - V_Z)^2}{R_S} = \frac{(10,5)^2}{820} = 134 \text{ mW} \quad (32)$$

Una resistencia de 1/4 W (250 mW) alcanza, pero queda al 54 % de su límite y se va a calentar. **Se elige una de 1/2 W**, que trabaja holgada.

7. Verificación de la condición mínima, ya con el valor adoptado:

$$I_S = \frac{14,0 - 5,1}{820} = 10,9 \text{ mA} \Rightarrow I_Z = I_S - I_L = 10,9 - 5,1 = 5,8 \text{ mA} \quad (33)$$

Es mayor que los 5 mA mínimos: **el zener regula durante todo el ciclo**, incluso en el valle del ripple. Diseño verificado en ambos extremos.

Resultado esperado en el laboratorio: en el punto 2 (antes del zener) el osciloscopio debe mostrar 14,8 V con 1,56 V_{pp} de rizado; en el punto 3 (después del zener), 5,1 V con un rizado de **entre 13 y 62 mV** según la Tabla 2. Esa reducción —de 25 a 120 veces— es la demostración de que la etapa regula, y es un número que se puede comparar contra lo medido.

5.5 Lo que se mide, y cómo

Los tres prácticos del cuatrimestre piden lo mismo tres veces: **medir la continua con el tester, el rizado con el osciloscopio, y capturar las formas de onda**. Los cálculos de este módulo dicen qué número tiene que salir; esta sección dice cómo sacarlo sin arruinar la medición ni el instrumento.

5.5.1 El rizado se mide en alterna

El tester en continua promedia: sobre una salida de 14,8 V con 1,56 V de rizado marca 14,8 V y nada más. El rizado **no es un valor medio**, es lo que varía, y para verlo hay que sacar la continua del medio.

1. Osciloscopio en **acoplamiento CA**. El capacitor de entrada bloquea la continua y la traza se centra sola en cero.
2. Bajar el **Volts/Div** hasta que la ondulación ocupe media pantalla. Para 1,5 V de rizado: 0,5 V/div. Para los milivolts de después del zener: 20 o 50 mV/div.
3. **Tiempo/Div** para ver dos o tres ciclos: con $f_r = 100 \text{ Hz}$ el período es de 10 ms, así que 2 ms/div muestra dos ciclos.
4. Se lee **pico a pico**, contando divisiones de la cresta al valle. Ése es el ΔV_r que los cálculos predicen — la fórmula da directamente el valor pico a pico, no la amplitud.

EN EL LABORATORIO

El rizado de una fuente con filtro no es senoidal: es un **diente de sierra**, con la recarga rápida del capacitor y la descarga lenta por la carga. Si en la pantalla se ve una senoidal, lo más probable es que el capacitor no esté conectado, o que esté conectado al revés y en camino de explotar.

5.5.2 La masa del osciloscopio está conectada a tierra

Es el punto donde el TP N.º 7 se pone peligroso, y la consigna no lo menciona.

CUIDADO CON ESTO

El cocodrilo de la punta del osciloscopio no es un cable cualquiera: está unido al tercer pin del enchufe, o sea a tierra. Todo lo que se toque con él queda puesto a tierra. De ahí salen las dos reglas del banco:

- **Nunca se conecta la punta al primario del transformador**, ni a nada del lado de los 220 V. Poner a tierra un lado de la red produce un cortocircuito o deja la carcasa del instrumento a 220 V.
- En la **fuentes doble**, todos los cocodrilos van al **punto medio** y a ningún otro lado. Con dos canales, uno en $+V$ y otro en $-V$, el segundo cocodrilo en $-V$ **cortocircuita $-V$ contra la masa** —porque los dos cocodrilos son el mismo nodo, tierra— y quema D_3 , D_4 o el capacitor. Las dos ramas se miran con los dos canales y **un solo** punto de masa.

El secundario del transformador está aislado de la red, así que poner a tierra el punto medio no tiene ningún problema: es justamente lo que lo vuelve la referencia. La aislación galvánica del Módulo 3 no es un detalle de catálogo — es lo que hace que esta medición se pueda hacer.

5.5.3 Qué capturar, y de qué sirve

Señal	Cómo	Qué tiene que mostrar
Entrada de alterna (secundario)	CA, 5 V/div, 5 ms/div	Senoidal limpia de 50 Hz. Su pico dividido $\sqrt{2}$ es el V_{ef} real, que casi nunca es el de la chapita.
Salida rectificada sin filtro	CC, 5 V/div, 5 ms/div	Media onda: un lomo cada 20 ms. Puente: dos lomos cada 20 ms, pegados y sin llegar a cero. Es la prueba visual de que f_r se duplicó.
Salida con filtro	CC para la continua, después CA para el rizado	En CC, una recta con una ondulación apenas visible arriba. En CA, el diente de sierra a escala. Las dos capturas son la misma señal: una da V_{cc} y la otra ΔV_r .
Salida regulada (TP N.º 8)	CA, 20 mV/div	Lo que queda del diente de sierra después del zener, entre 13 y 62 mV según la Tabla 2.

Tabla 3: Las cuatro capturas que piden los TP N.º 7 y 8, y qué prueba cada una

IDEA CLAVE

Cada captura existe para **contestar una pregunta**, no para llenar el informe. La de sin filtro prueba que el rectificador rectifica; la de con filtro, cuánto alisa el capacitor; la de después del zener, cuánto regula el zener. Una captura sin la pregunta al lado es una foto de una pantalla.

5.6 Reguladores integrados

En la práctica moderna el zener se reemplaza por un **regulador integrado de tres patas**: la familia **78xx** para tensiones positivas (7805 = 5 V, 7812 = 12 V) y la **79xx** para negativas. Internamente contienen un zener de referencia, un amplificador de error y un transistor de paso, y agregan protección contra cortocircuito y contra sobretensión.

Se conectan con la entrada al filtro, la salida a la carga, la pata del medio a masa, y un capacitor cerámico de 100 nF a cada lado. Requieren unos 2 V de diferencia entre entrada y salida para funcionar. La fuente doble del TP N.º 7, parte 3, con un 7812 y un 7912, es la forma industrial del mismo problema.

TP RELACIONADO — TP N.º 7 Y 8 — II CUATRIMESTRE

- **TP 7, parte 1 (media onda)**: Ejercicio 4.2 para el cálculo sin filtro, y el Ejercicio 5.1 para el rizado con 100 μ F. Las mediciones **sin carga y con carga** que pide la consigna están en «Sin carga y con carga».
- **TP 7, parte 2 (puente)**: Ejercicio 5.1, primera mitad. La comparación medida contra calculada debe dar diferencias de menos del 10 %; si da más, revisar la tensión real del secundario con el tester, que casi nunca es exactamente 12 V. La corriente que la consigna pide **por cada diodo** es la mitad de la media total: en un puente cada diodo conduce un semiciclo de cada dos.
- **TP 7, parte 3 (fuente doble con punto medio)**: es la sección «La fuente doble (simétrica)» y el Ejercicio 5.3. Ojo con el circuito: la consigna pide **cuatro** diodos sobre el secundario completo con el punto medio como masa, que no es el rectificador de punto medio de dos diodos del Módulo 4.

- **TP 8 (regulador zener):** es el Ejercicio 5.4 completo. Prestar atención a la consigna «verificar que la corriente mínima de mantenimiento se cumpla **en todo momento**»: eso significa verificar en el valle del rizado, no en el valor medio. Y la «reducción del **ripple**» que pide evaluar es la Tabla 2: un número, no una impresión.
- **Las capturas de osciloscopio de los dos TP** están en «Lo que se mide, y cómo», con la advertencia de la masa a tierra, que la consigna no menciona y en la fuente doble quema diodos.

MODULO 6

Transistores BJT y etapas de conmutación

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Explicar las tres zonas de trabajo de un transistor bipolar y por qué en conmutación solo se usan dos, diseñar desde cero la resistencia de base de una etapa ON/OFF con criterio de saturación forzada, comandar un relé con la protección correcta, y leer una hoja de datos eligiendo el peor caso en vez del típico.

6.1 El transistor bipolar

Un BJT (*Bipolar Junction Transistor*) son tres capas de semiconductor dopadas alternadamente, con tres terminales: **base** (B), **colector** (C) y **emisor** (E). Hay dos tipos, NPN y PNP, que funcionan igual pero con las polaridades invertidas.

NPN — LA FLECHA SALE DEL EMISOR

PNP — LA FLECHA ENTRA AL EMISOR



En el NPN, $V_C > V_B > V_E$; la corriente entra por el colector y sale por el emisor. En el PNP es al revés, $V_E > V_B > V_C$.

Figura 1: Símbolos y polaridades del transistor bipolar

La ley que gobierna las corrientes es la primera de Kirchhoff aplicada al componente:

$$I_E = I_B + I_C \quad (1)$$

y la ganancia de corriente, que es lo que hace útil al transistor:

$$\beta = h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} \quad (2)$$

Una corriente chica en la base controla una corriente grande en el colector. Un β de 200 significa que 1 mA de base habilita 200 mA de colector.

6.1.1 Las tres zonas de trabajo


Zona	Condición	Comportamiento	Potencia disipada
Corte	$V_{BE} < 0,7 \text{ V}$, $I_B = 0$	$I_C \approx 0$. El transistor es una llave abierta .	$P = V_{CE} \cdot I_C \approx 0$ (porque $I_C \approx 0$)
Activa	$I_C = \beta \cdot I_B$	Amplificador lineal. La salida sigue a la entrada.	Alta : hay tensión y corriente al mismo tiempo
Saturación	I_B excesiva, $V_{CE} \approx 0,2 \text{ V}$	I_C lo fija la carga, no β . Es una llave cerrada .	$P = 0,2 \text{ V} \cdot I_C \approx 0$ (porque $V_{CE} \approx 0$)

Tabla 1: Zonas de trabajo del transistor bipolar

IDEA CLAVE

Por qué en conmutación se usan solo corte y saturación. La potencia que un transistor disipa es $P = V_{CE} \cdot I_C$. En corte la corriente es cero; en saturación la tensión es casi cero. En ambos casos el producto es despreciable y el transistor se mantiene frío. En la zona activa, en cambio, hay tensión y corriente simultáneamente, y el transistor se calienta. Trabajar como llave permite manejar corrientes grandes con

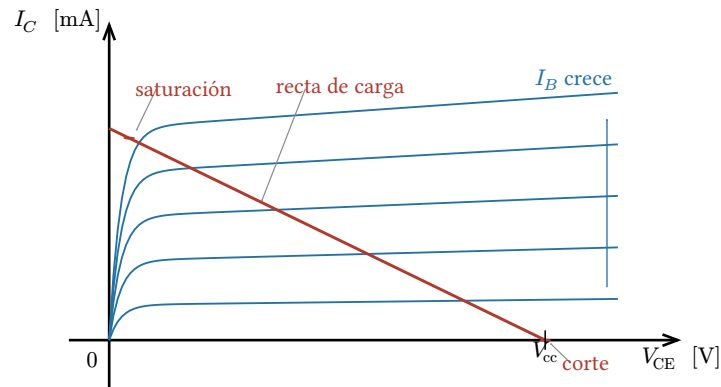un transistor chico; trabajar en zona activa, no. Por eso las etapas ON/OFF **cruzan** la zona activa lo más rápido posible en vez de quedarse en ella.



Cada curva azul es un valor de I_B . La recta roja son los puntos que permite el circuito exterior (V_{cc} y la carga). El transistor trabaja donde se cruzan: arriba a la izquierda en saturación, abajo a la derecha en corte, y en la conmutación no se queda en el medio.

Figura 2: Curvas de salida y recta de carga: la conmutación usa solo los extremos

6.1.2 Los valores de trabajo que hay que memorizar

- $V_{BE(on)} \approx 0,7 \text{ V}$ — la base es una juntura PN como cualquier diodo.
- $V_{CE(sat)} \approx 0,2 \text{ V}$ — lo que queda entre colector y emisor con la llave “cerrada”.
- $I_C = \beta \cdot I_B$ **solo en zona activa**. En saturación esa igualdad ya no vale.

6.2 Diseño de una etapa de conmutación

Este es el procedimiento completo, y se hace **siempre en este orden**: de la carga hacia la base, nunca al revés.

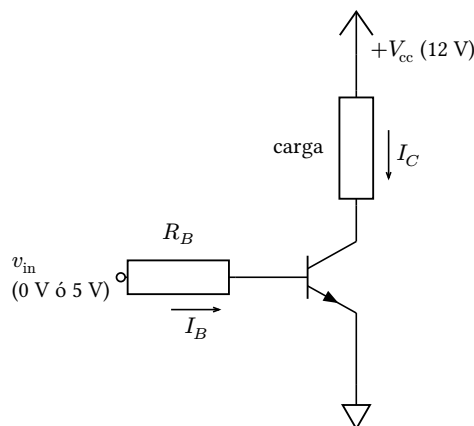


Figura 3: Etapa de conmutación con transistor NPN

Paso 1 — La carga fija I_C . Se calcula la corriente que la carga necesita: $I_C = V_{cc}/R_{carga}$, o se la lee de la hoja de datos del relé.

Paso 2 — Elegir el transistor. Se verifica en el datasheet que $I_{C \text{ máx}}$ del transistor sea **cómodamente mayor** que la I_C calculada, y que V_{CEO} supere la tensión de alimentación.

Paso 3 — Forzar la saturación. Acá está el criterio central del módulo. No se usa el β real del transistor, sino uno **forzado**, mucho más chico:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{forzado}} \quad \text{con} \quad \beta_{forzado} = 10 \quad (\text{típico}) \quad (3)$$

Paso 4 — Calcular R_B . Recorriendo la malla de entrada, la tensión de comando se reparte entre la resistencia y la juntura base-emisor:

$$V_{in} = I_B \cdot R_B + V_{BE} \Rightarrow R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B} \quad (4)$$

Paso 5 — Adoptar el valor comercial y reverificar. Se toma el valor E24 más cercano **por debajo** (para que I_B no baje) y se recalculan I_B y $\beta_{forzado}$ reales.

CUIDADO CON ESTO

Por qué no se usa el β del datasheet. El h_{FE} de un BC547 puede valer entre 110 y 800 según el ejemplar, la temperatura y la corriente: un factor 7 de dispersión entre dos transistores de la misma bolsa. Si se dimensiona R_B con el β típico, el ejemplar que salga con β bajo **no llega a saturar**, queda en zona activa, disipa potencia y se calienta. Sobreexcitando la base entre 3 y 10 veces, **cualquier** ejemplar satura. Se desperdicia un poco de corriente de base a cambio de que el circuito funcione siempre. Es un criterio de ingeniería, no una fórmula.

6.3 El relé

DEFINICION — RELÉ

Interruptor accionado eléctricamente. Una **bobina** genera un campo magnético que atrae una armadura mecánica, y esa armadura cierra o abre unos **contactos** que están eléctricamente aislados de la bobina. Permite que un circuito de baja tensión y baja potencia comande otro de alta tensión y alta potencia, sin ningún contacto eléctrico entre ambos.

Sus contactos se denominan **NA** (normalmente abierto: se cierra al activar la bobina), **NC** (normalmente cerrado: se abre al activar) y **común**. Sus dos especificaciones críticas son la **tensión y corriente de bobina** — lo que el transistor debe manejar — y la **capacidad de los contactos** — lo que el relé puede conmutar, típicamente algo como “10 A / 250 V”.

6.3.1 El diodo volante: no es opcional

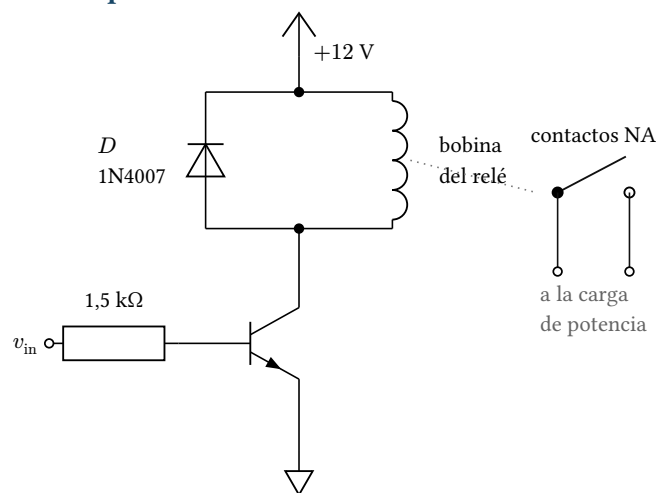


Figura 4: Etapa completa con relé y diodo de protección

La bobina del relé es un **inductor**: almacena energía en su campo magnético. Cuando el transistor corta, la corriente de la bobina intenta seguir circulando, y por la ley de Faraday del Módulo 3 aparece una tensión inducida enorme — cientos de volts — con polaridad **opuesta**. Esa tensión aparece sobre el colector y **perfora el transistor**.

El **diodo volante** (o de recirculación, o *flyback*) se coloca en antiparalelo con la bobina: en funcionamiento normal está en inversa y no hace nada, pero al cortar queda directamente polarizado por la tensión inducida y le ofrece a la corriente un camino cerrado por donde extinguirse suavemente.

CUIDADO CON ESTO

El diodo va **en paralelo con la bobina**, con el **cátodo (la banda) hacia el positivo**. Al revés queda en directa permanentemente: cortocircuita la fuente y quema todo apenas se enciende. Es el error de armado más frecuente de este módulo, y el más caro.

EJERCICIO RESUELTO 6.1 — COMANDAR UN RELÉ DE 12 V DESDE UNA SALIDA DE 5 V

Diseñar la etapa que active un relé de 12 V cuya bobina tiene $400\ \Omega$, comandado desde una salida lógica de 5 V, usando un BC547.

1. Corriente de colector — la fija la carga:

$$I_C = \frac{V_{cc}}{R_{bobina}} = \frac{12\text{ V}}{400\Omega} = 30\text{ mA} \quad (5)$$

2. Verificar el transistor. El BC547 admite $I_{C\text{ máx}} = 100\text{ mA}$ y $V_{CEO} = 45\text{ V}$. Con 30 mA y 12 V trabaja al 30 % de su corriente máxima y a un cuarto de su tensión: **elección correcta**, con margen.

3. Corriente de base con saturación forzada, con la Ecuación 3:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{forzado}} = \frac{30\text{ mA}}{10} = 3\text{ mA} \quad (6)$$

4. Resistencia de base, con la Ecuación 4:

$$R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B} = \frac{5\text{ V} - 0,7\text{ V}}{3\text{ mA}} = \frac{4,3}{3 \cdot 10^{-3}} = 1433\Omega \quad (7)$$

5. Valor comercial: se adopta $1,5\text{ k}\Omega$ (E24). Reverificando:

$$I_B = \frac{5 - 0,7}{1500} = 2,87\text{ mA} \Rightarrow \beta_{forzado} = \frac{30\text{ mA}}{2,87\text{ mA}} = 10,5 \quad (8)$$

Sigue en el criterio de diseño.

6. Verificar que realmente satura. El h_{FE} **mínimo** del BC547 a esta corriente es

110. Con $I_B = 2,87\text{ mA}$, la corriente que el transistor **podría** conducir en zona activa sería:

$$I_{C\text{ posible}} = 110 \cdot 2,87\text{ mA} = 316\text{ mA} \quad (9)$$

Como la carga solo deja pasar 30 mA, el transistor no puede llegar a esos 316 mA: **queda saturado**, que es exactamente lo buscado. Y esto vale incluso para el peor ejemplar de la bolsa.

7. Potencia disipada en el transistor:

$$P = V_{CE(sat)} \cdot I_C = 0,2\text{ V} \cdot 30\text{ mA} = 6\text{ mW} \quad (10)$$

Contra 500 mW admisibles: el transistor ni se entibia. Ese es el premio de trabajar en conmutación y no en zona activa.

8. Protección: un **1N4007 en antiparalelo con la bobina**, cátodo al +12 V.

Resumen del diseño: BC547, $R_B = 1,5\text{ k}\Omega$, diodo 1N4007 sobre la bobina.

EJERCICIO RESUELTO 6.2 — CUANDO EL TRANSISTOR CHICO NO ALCANZA

Ahora hay que comandar una lámpara de 12 V que consume **500 mA**, desde la misma salida lógica de 5 V. ¿Sirve el BC547?

1. No sirve, y hay que decir por qué: $I_C = 500\text{ mA}$ supera los 100 mA máximos del BC547. Se destruye apenas se enciende.

2. Transistor de potencia. Un TIP31C admite $I_C = 3\text{ A}$ y $V_{CEO} = 100\text{ V}$. Sirve, pero su h_{FE} mínimo es apenas 25 a corrientes altas — los transistores de potencia tienen mucha menos ganancia que los de señal.

3. Corriente de base necesaria, con $\beta_{\text{forzado}} = 10$:

$$I_B = \frac{500\text{ mA}}{10} = 50\text{ mA} \quad (11)$$

4. Aquí aparece el problema real: una salida lógica típica entrega como máximo 20 mA. **No puede dar 50 mA.** El cálculo de R_B daría $R_B = (5 - 0,7)/50\text{ mA} = 86\Omega$, pero esa corriente no existe.

5. Dos soluciones válidas:

- **Eta en cascada:** un BC547 excita al TIP31. La salida lógica maneja los pocos miliampere del BC547, y este entrega los 50 mA de base del TIP31.
- **Transistor Darlington (TIP120):** son dos transistores integrados en el mismo encapsulado, con β total del orden de 1000. Con $\beta_{\text{forzado}} = 10$ bastarían $I_B = 0,5\text{ mA}$, perfectamente al alcance de la salida lógica. El precio es una caída $V_{CE(\text{sat})}$ mayor, de aproximadamente 1 V en vez de 0,2 V, y por lo tanto más calor: $P = 1\text{ V} \cdot 0,5\text{ A} = 0,5\text{ W}$, que ya exige **disipador**.

Conclusión: el diseño de la etapa de base no se decide solo con las fórmulas. Hay que verificar que **quien comanda** pueda entregar la corriente que el cálculo pide. Es la misma lógica del efecto de carga del Módulo 1: el instrumento — o la salida lógica — también tiene sus límites.

6.4 Leer el datasheet

Parámetro	BC547 / TIP31C	Qué decide
$I_{C\text{ máx}}$ — corriente de colector máxima	100 mA / 3 A	Si el transistor sirve para la carga. Es el primer filtro de la elección.
V_{CEO} — tensión colector-emisor máxima	45 V / 100 V	Debe superar V_{cc} , y con margen si hay cargas inductivas.
h_{FE} — ganancia de corriente	110–800 / 25 mín	La corriente de base necesaria. Se usa siempre el valor mínimo , nunca el típico.
$V_{CE(\text{sat})}$ — tensión de saturación	0,2 V / 1,2 V	La potencia disipada al conducir, y por lo tanto si hace falta disipador.
$V_{BE(\text{on})}$ — tensión base-emisor	$\approx 0,7\text{ V}$	Entra directo en el cálculo de R_B .
P_{tot} — potencia total disipable	500 mW / 40 W	El límite térmico. Los 40 W del TIP31 son con disipador ; sin él, mucho menos.
Encapsulado	TO-92 / TO-220	Cómo se monta y si admite disipador. En TO-92 el orden de patas varía según el fabricante : verificarlo siempre en la hoja de datos, no de memoria.

Tabla 2: Parámetros de datasheet que se usan al diseñar una etapa de conmutación

IDEA CLAVE

La regla que atraviesa todo el módulo: **para diseñar se usa siempre el peor caso, no el típico.** h_{FE} mínimo, tensión de alimentación mínima, corriente de carga máxima, temperatura máxima. Un circuito diseñado con valores típicos funciona en el banco con el transistor que uno tiene puesto, y falla en la mitad de los equipos fabricados. Es la misma idea que en el Módulo 1 con las tolerancias: no interesa el valor nominal, interesa el intervalo.

TP RELACIONADO — SIN TP EN LAS GUÍAS — PERO SÍ EN LA EVALUACIÓN

Ninguna de las dos guías tiene un trabajo práctico de transistores, y el apunte de la cátedra tiene el capítulo sin desarrollar. Aun así, el diseño de un control ON/OFF con relé es contenido del programa. Práctica sugerida para el banco: armar el Ejercicio 6.1 completo, medir V_{BE} y V_{CE} con el transistor conducido y cortado, y comprobar con el osciloscopio el pico de tensión inductiva al cortar **quitando el diodo volante** — con la fuente en baja tensión y por un instante. Ver ese pico en la pantalla es lo que convence de que el diodo no es opcional.

Fundamentos de análisis de circuitos

La Parte I estudia dispositivos; esta estudia el **método**: cómo se plantea y se resuelve una red cualquiera, sin importar qué tenga adentro. El orden es el de la materia **Teoría de Circuitos** de la Ingeniería Electrónica de la UNSAM —leyes de Kirchhoff y resolución sistemática, teoremas, régimen transitorio, fasores y régimen permanente senoidal, diagramas de Bode y filtrado, cuadripolos, y el amplificador operacional con todas sus configuraciones—, que es la continuación natural de esta materia. Cierra con el simulador, que es el banco de pruebas de todo lo anterior: el único módulo que no agrega teoría nueva y sirve para contrastar la de los ocho anteriores.

No hace falta haber leído la Parte I para leer ésta, pero las dos se cruzan permanentemente: cada módulo cierra explicando qué tema de la Parte I era, sin nombre, un caso particular de lo que se acaba de deducir.

MODULO 7

Elementos, convenciones y leyes de Kirchhoff

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Nombrar sin ambigüedad las partes de un circuito (nodo, rama, malla, lazo), aplicar la convención de signos pasiva, escribir las ecuaciones de Kirchhoff de corrientes y de tensiones sabiendo **de dónde salen** y **cuántas son independientes**, y reducir una red resistiva con asociaciones, divisores y la transformación triángulo-estrella.

Los seis módulos anteriores resolvieron circuitos concretos: un shunt, un rectificador, una fuente, una llave a transistor. En cada uno se usó, sin nombrarla, la misma herramienta: plantear que las corrientes que entran a un punto son las que salen, y que las tensiones alrededor de una vuelta cierran en cero. Este módulo abre esa caja. A partir de acá el objeto de estudio ya no es **un** circuito sino el **método** para resolver cualquiera, que es exactamente lo que la materia Teoría de Circuitos formaliza.

7.1 El modelo: parámetros concentrados

Un circuito real es un objeto tridimensional lleno de campos eléctricos y magnéticos. Resolverlo con las ecuaciones de Maxwell es posible y es inútil: para casi todo lo que importa alcanza un modelo mucho más barato.

DEFINICION — CIRCUITO DE PARÁMETROS CONCENTRADOS

Un circuito de parámetros concentrados es un modelo en el que toda la física ocurre **dentro** de elementos de dos o más terminales, conectados por cables ideales que no tienen resistencia, ni capacidad, ni inductancia, y en los que la corriente es la misma en todo su largo. Toda la resistencia está en los resistores, todo el campo eléctrico almacenado está en los capacitores, todo el campo magnético en los inductores.

El modelo vale mientras el circuito sea **eléctricamente chico**: mientras su dimensión física ℓ sea mucho menor que la longitud de onda $\lambda = c/f$ de la señal más rápida que circula por él. A 50 Hz, $\lambda \approx 6000$ km: un tablero de 2 m es absolutamente chico. A 1 GHz, $\lambda = 30$ cm y una pista de 5 cm ya **no** es un cable: es una línea de transmisión y hay que tratarla como tal.

IDEA CLAVE

Todo lo que sigue —Kirchhoff, mallas, nodos, Thévenin, fasores— es válido **bajo la hipótesis de parámetros concentrados**. No es una ley de la naturaleza: es una aproximación excelente y con fecha de vencimiento. Cuando la frecuencia sube lo suficiente, se cae.

7.2 Las cuatro magnitudes y la convención de signos

La **carga** q se mide en coulomb. La **corriente** es su flujo:

$$i(t) = \frac{dq}{dt} \quad \left[A = \frac{C}{s} \right] \quad (1)$$

La **tensión** entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga que hace falta para llevar una carga de uno al otro:

$$v(t) = \frac{dw}{dq} \quad \left[V = \frac{J}{C} \right] \quad (2)$$

De las dos sale la **potencia**, que es la magnitud que realmente dice qué está pasando:

$$p(t) = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = v(t) \cdot i(t) \quad (3)$$

Y la energía es su integral: $w = \int p \, dt$.

7.2.1 La convención pasiva

Un signo mal puesto arruina el resultado más que un error de cuentas, porque no se nota. La disciplina que lo evita es una sola y no se negocia.

DEFINICIÓN — CONVENCION DE SIGNOS PASIVA

Se dibuja la flecha de corriente **entrando por el terminal marcado +** de la tensión. Con esa elección, $p = vi$ es la potencia **absorbida** por el elemento.

- Si al resolver da $p > 0$, el elemento **consume** (se calienta, almacena, trabaja).
- Si da $p < 0$, el elemento **entrega** energía al resto del circuito.

Si la corriente se dibuja entrando por el $-$ (convención activa), entonces $p = vi$ es la potencia **entregada**, y hay que decirlo explícitamente. Mezclar las dos en el mismo circuito es la fuente número uno de errores de signo.

CUIDADO CON ESTO

Las polaridades y los sentidos que uno dibuja son **supuestos**, no verdades. Se eligen antes de resolver y se respetan hasta el final. Si la respuesta da negativa, no hay nada que corregir: significa que la corriente real va al revés de la flecha dibujada. Volver atrás a “arreglar” el dibujo y recalcular es la forma más rápida de equivocarse.

Una consecuencia global que sirve de control: como la energía se conserva, en cualquier circuito la suma de las potencias absorbidas por **todos** los elementos vale cero.

$$\sum_{k=1}^b p_k = 0 \quad (4)$$

Es el **teorema de Tellegen**, y es el mejor chequeo final que existe: si las potencias no cierran en cero, hay un error en algún lado, aunque las tensiones “parezcan” razonables.

7.3 Los elementos

7.3.1 Resistor

$$v = Ri \Leftrightarrow i = Gv, \quad G = \frac{1}{R} \quad [\text{S} = \text{siemens}] \quad (5)$$

La potencia que absorbe es siempre positiva, y por eso el resistor es un elemento **pasivo** y **disipativo**: la energía que recibe se va como calor y no vuelve.

$$p = vi = i^2 R = \frac{v^2}{R} \geq 0 \quad (6)$$

7.3.2 Fuentes independientes

Una **fente de tensión ideal** impone v entre sus bornes, cualquiera sea la corriente que le pidan. Una **fente de corriente ideal** impone i por su rama, cualquiera sea la tensión que aparezca sobre ella. Las dos son idealizaciones: la primera no existe porque implicaría potencia infinita en cortocircuito, la segunda tampoco porque implicaría tensión infinita en circuito abierto.

CUIDADO CON ESTO

Dos reglas que se violan seguido y hacen que el circuito no tenga solución: **dos fuentes de tensión distintas nunca pueden ponerse en paralelo** (contradicen la LKT), y **dos fuentes de corriente distintas nunca pueden ponerse en serie** (contradicen la LKC). Si un planteo lleva a eso, el error está en el planteo.

7.3.3 Fuentes controladas

Son el elemento que no aparece en la escuela y aparece en toda la universidad: una fuente cuyo valor **depende** de una tensión o de una corriente medida en otra parte del mismo circuito. Son el modelo lineal de todo dispositivo activo — el transistor del Módulo 6 se modela así.

Nombre	Sigla	Ley	Constante
Fuente de tensión controlada por tensión	VCVS	$v = \mu v_x$	μ adimensional (ganancia)
Fuente de tensión controlada por corriente	CCVS	$v = r_m i_x$	r_m en ohm (transresistencia)
Fuente de corriente controlada por tensión	VCCS	$i = g_m v_x$	g_m en siemens (transconductancia)
Fuente de corriente controlada por corriente	CCCS	$i = \beta i_x$	β adimensional (ganancia)

Tabla 1: Los cuatro tipos de fuente controlada

IDEA CLAVE


Una fuente controlada **no** es una fuente independiente: no se “apaga” al aplicar superposición ni al calcular una resistencia equivalente de Thévenin. Esa es la diferencia que más se cobra en los parciales, y se retoma en el Módulo 9.

7.4 El vocabulario topológico

Antes de contar ecuaciones hay que poder contar nodos y mallas sin dudar. Las definiciones parecen obvias hasta que un circuito tiene diez ramas.

DEFINICION — NODO, RAMA, LAZO, MALLA

Rama: un elemento de dos terminales, con su corriente y su tensión. **Nodo:** un punto de unión de dos o más ramas. Todo lo que está unido por cable ideal es **un solo nodo**, por más que en el dibujo se vea como varios puntos separados. **Nodo esencial:** nodo donde concurren **tres o más** ramas. **Lazo:** cualquier camino cerrado que no pase dos veces por el mismo nodo. **Malla:** un lazo que no contiene ningún otro lazo adentro. Solo tiene sentido en circuitos **planares** (los que pueden dibujarse en un plano sin que dos ramas se crucen).

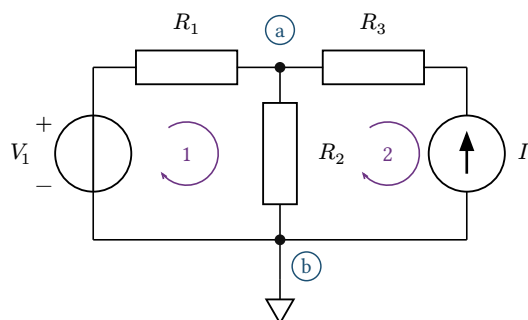

Nodos esenciales: a y b , o sea $n = 2$. Ramas esenciales: $V_1 + R_1$, R_2 y $R_3 + I_1$, o sea $b = 3$. Mallas: 2. Un lazo que **no** es malla: $V_1 - R_1 - R_3 - I_1$, porque rodea a R_2 .

Figura 1: El mismo circuito, con los nodos y las mallas marcados

CUIDADO CON ESTO

El error clásico es contar como dos nodos distintos los dos extremos de un cable, o no ver que el borne de abajo de tres elementos dibujados en distintos lugares es **el mismo** nodo. Truco de laboratorio y de papel: recorrer el dibujo con el dedo y pintar de un color cada trozo de cobre continuo. Cada color es un nodo, sin excepción.

7.5 Primera ley de Kirchhoff: las corrientes

DEFINICION — LKC — LEY DE KIRCHHOFF DE LAS CORRIENTES

La suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es cero en todo instante:

$$\sum_k i_k(t) = 0 \quad (7)$$

Con el criterio habitual: **lo que entra positivo, lo que sale negativo** (o al revés, pero uno solo y para todo el circuito).

7.5.1 De dónde sale

No es un postulado: es la conservación de la carga. Un nodo es un punto de cable ideal; no tiene volumen donde acumular carga y no tiene capacidad respecto de nada. Si en un intervalo dt entrara más carga de la que sale, la carga neta del nodo sería

$$dq_{\text{nodo}} = \left(\sum_{\text{entra}} i - \sum_{\text{sale}} i \right) dt \neq 0 \quad (8)$$

y el nodo se cargaría. Una carga acumulada crea un campo eléctrico que crece sin límite, lo que exigiría energía infinita. Como eso no pasa, $dq_{\text{nodo}} = 0$ para todo dt , y de ahí la ley.

IDEA CLAVE

La LKC no vale solo para un nodo: vale para **cualquier superficie cerrada** que uno dibuje alrededor de un pedazo del circuito. Toda la corriente que atraviesa la superficie hacia adentro es igual a la que la atraviesa hacia afuera. Esta versión ampliada es la que permite el **supernodo** del Módulo 8, y también es la que explica por qué la corriente que sale del primario de una fuente vuelve entera por el neutro.

7.6 Segunda ley de Kirchhoff: las tensiones

DEFINICION — LKT — LEY DE KIRCHHOFF DE LAS TENSIONES

La suma algebraica de las tensiones a lo largo de cualquier lazo cerrado es cero en todo instante:

$$\sum_k v_k(t) = 0 \quad (9)$$

Se recorre el lazo en un sentido elegido y se anota cada tensión con el signo del terminal **por el que se entra** al elemento.

7.6.1 De dónde sale

La tensión es trabajo por unidad de carga. Recorrer un lazo y volver al punto de partida significa llevar una carga de prueba desde un punto hasta ese mismo punto: el trabajo neto tiene que ser cero, porque si no la carga habría ganado energía dando vueltas y se tendría una máquina de movimiento perpetuo.

En términos de campo: bajo la hipótesis de parámetros concentrados no hay flujo magnético variable **fuera** de los inductores, así que el campo eléctrico en el resto del circuito es conservativo y su circulación a lo largo de un camino cerrado es nula: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$.

CUIDADO CON ESTO

Esa hipótesis se cae cuando hay un campo magnético variable atravesando el lazo que uno dibujó. En un laboratorio de alterna, un lazo grande de cables cerca de un transformador **si** tiene una fem inducida y la LKT “falla” — en realidad no falla, hay una fuente que no se dibujó. Regla práctica: cables de ida y vuelta juntos y trenzados, lazos chicos.

7.7 Cuántas ecuaciones hacen falta

Esta es la pregunta que ordena todo el resto de la materia. Un circuito con b ramas tiene $2b$ incógnitas: una tensión y una corriente por rama. Las relaciones constitutivas de los elementos ($v = Ri$, etc.) aportan b ecuaciones, así que quedan b incógnitas por determinar y hacen falta b ecuaciones de Kirchhoff.

IDEA CLAVE

En una red con n nodos y b ramas:

- Las ecuaciones de LKC independientes son $n - 1$. La del último nodo es combinación lineal de las otras y no aporta nada nuevo (sumar todas las LKC da $0 = 0$: cada corriente aparece dos veces con signos opuestos).
- Las ecuaciones de LKT independientes son $b - n + 1$, y una forma segura de elegir las es tomar **una por cada malla** del circuito planar.
- Total: $(n - 1) + (b - n + 1) = b$. Justo las que hacen falta, ni una más.

En el circuito de la Figura 1: $n = 2$, $b = 3 \Rightarrow 1$ ecuación de LKC y 2 de LKT. Tres ecuaciones, tres corrientes de rama.

Este conteo es también el criterio para elegir método en el Módulo 8: el análisis de nodos plantea $n - 1$ ecuaciones y el de mallas plantea $b - n + 1$. Conviene el que dé el número más chico.

7.8 Asociaciones y divisores

7.8.1 Serie

Elementos en serie comparten **la misma corriente**. Por LKT, $v = v_1 + v_2 + \dots$, y con $v_k = R_k i$:

$$R_{\text{eq}} = \sum_k R_k \quad (10)$$

7.8.2 Paralelo

Elementos en paralelo comparten **la misma tensión**. Por LKC, $i = i_1 + i_2 + \dots$, y con $i_k = v/R_k$:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_k \frac{1}{R_k} \Rightarrow G_{\text{eq}} = \sum_k G_k \quad (11)$$

Para dos resistores, el caso que más se usa:

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (12)$$

7.8.3 Divisor de tensión

Dos resistores en serie alimentados con V . La corriente es única, $i = V/(R_1 + R_2)$, y la tensión sobre R_2 es $v_2 = R_2 i$:

$$v_2 = V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (13)$$

7.8.4 Divisor de corriente

Dos resistores en paralelo con corriente total I . La tensión es única, $v = I \cdot (R_1 R_2)/(R_1 + R_2)$, y $i_1 = v/R_1$:

$$i_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (14)$$

CUIDADO CON ESTO

Los dos divisores se parecen y por eso se confunden. En el de **tensión** va arriba la resistencia sobre la que se mide; en el de **corriente** va arriba **la otra**. Control mental de un segundo: la corriente se va por donde hay menos resistencia, así que si R_1 es chica tiene que llevarse casi toda la corriente — y en la Ecuación 14, con R_1 chica, el factor tiende a 1. Correcto.

EJERCICIO RESUELTO 7.1 – EL DIVISOR DE TENSIÓN CARGADO: POR QUÉ SE CAE

Un divisor con $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ alimentado con 12 V entrega, en vacío,

$$v_2 = 12 \text{ V} \cdot \frac{10}{10 + 10} = 6 \text{ V} \quad (15)$$

Se le conecta una carga $R_L = 1 \text{ k}\Omega$. Ahora R_2 está en paralelo con R_L :

$$R_{2\parallel L} = \frac{10 \cdot 1}{10 + 1} \text{ k}\Omega = 0,909 \text{ k}\Omega \quad (16)$$

$$v_2 = 12 \text{ V} \cdot \frac{0,909}{10 + 0,909} = 1,00 \text{ V} \quad (17)$$

Conclusión: la salida se derrumbó de 6 V a 1,0 V. Un divisor solo entrega la tensión calculada si lo que cuelga de él tiene una resistencia **mucho mayor** que R_2 – regla práctica, diez veces o más. Es exactamente el mismo fenómeno que el **efecto de carga** del voltímetro del Módulo 1, y es la razón por la que una fuente de alimentación no se hace con un divisor sino con el regulador del Módulo 5.

7.9 Transformación triángulo-estrella

Hay redes que no son ni serie ni paralelo. El caso testigo es el **punto**: cinco resistores en los que ningún par comparte exclusivamente corriente ni tensión. La transformación Δ -Y las destraba.

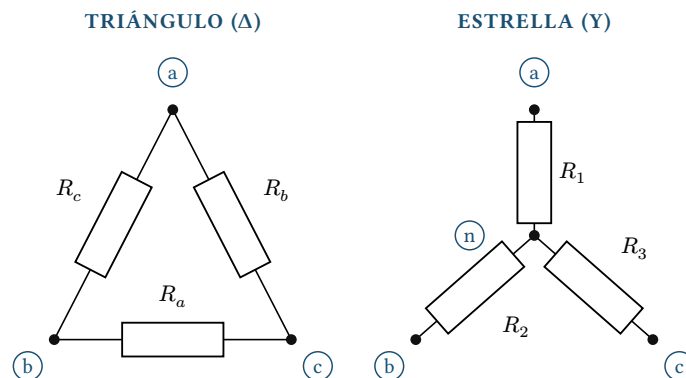


Figura 2: Las dos redes de tres terminales, equivalentes vistas desde afuera

La equivalencia se impone pidiendo que la resistencia medida entre cada par de terminales sea la misma en las dos redes, con el tercero al aire. Eso da tres ecuaciones con tres incógnitas, y al resolverlas:

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}, \quad R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}, \quad R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c} \quad (18)$$

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}, \quad R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}, \quad R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} \quad (19)$$

IDEA CLAVE

Para memorizarlas sin memorizar: en $\Delta \rightarrow Y$, **cada resistencia de la estrella es el producto de las dos del triángulo que tocan su terminal, dividido la suma de las tres**. En $Y \rightarrow \Delta$, **cada resistencia del triángulo es la suma de los tres productos de a pares, dividida la de la estrella que le queda opuesta**. Caso particular útil: si las tres son iguales, $R_\Delta = 3R_Y$.

7.10 Resolver solo con Kirchhoff (y por qué no alcanza)**EJERCICIO RESUELTO 7.2 – UN CIRCUITO DE DOS MALLAS, POR EL MÉTODO LARGO**

Sea $V_1 = 12\text{ V}$, $V_2 = 6\text{ V}$, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $R_3 = 6\Omega$, con R_2 en la rama del medio, compartida por las dos mallas.

1. Contar. Nodos esenciales $n = 2$, ramas esenciales $b = 3$. Hacen falta $n - 1 = 1$ ecuación de LKC y $b - n + 1 = 2$ de LKT.

2. LKC en el nodo (a), con i_1 e i_3 entrando e i_2 saliendo:

$$i_1 + i_3 - i_2 = 0 \quad (20)$$

3. LKT en la malla izquierda (sentido horario, arrancando en la fuente):

$$-V_1 + R_1 i_1 + R_2 i_2 = 0 \rightarrow 2i_1 + 4i_2 = 12 \quad (21)$$

4. LKT en la malla derecha:

$$-V_2 + R_3 i_3 + R_2 i_2 = 0 \rightarrow 6i_3 + 4i_2 = 6 \quad (22)$$

5. Resolver. Sustituyendo $i_2 = i_1 + i_3$:

$$2i_1 + 4(i_1 + i_3) = 12 \rightarrow 6i_1 + 4i_3 = 12 \quad (23)$$

$$6i_3 + 4(i_1 + i_3) = 6 \rightarrow 4i_1 + 10i_3 = 6 \quad (24)$$

De la primera, $i_1 = (12 - 4i_3)/6 = 2 - \frac{2i_3}{3}$. Reemplazando:

$$4\left(2 - \frac{2i_3}{3}\right) + 10i_3 = 6 \rightarrow 8 - \frac{8i_3}{3} + 10i_3 = 6 \quad (25)$$

$$\frac{22i_3}{3} = -2 \rightarrow i_3 = -0,273\text{ A} \quad (26)$$

Y entonces $i_1 = 2 - (2 \cdot (-0,273))/3 = 2,18\text{ A}$, $i_2 = 1,91\text{ A}$.

6. Leer el signo. i_3 dio negativa: la fuente V_2 **no** entrega corriente, la recibe. En una batería real, eso es cargarse.

7. Control por Tellegen (Ecuación 4):

$$p_{V1} = -12 \cdot 2,18 = -26,2\text{ W} \quad (\text{entrega}) \quad (27)$$

$$p_{V2} = -6 \cdot (-0,273) = +1,6\text{ W} \quad (\text{absorbe}) \quad (28)$$

$$p_{R1} = 2,18^2 \cdot 2 = 9,5\text{ W}, \quad p_{R2} = 1,91^2 \cdot 4 = 14,6\text{ W}, \quad p_{R3} = 0,273^2 \cdot 6 = 0,4\text{ W} \quad (29)$$

Suma: $-26,2 + 1,6 + 9,5 + 14,6 + 0,4 \approx 0$ (la diferencia es redondeo). Cierra.

Moraleja: tres ecuaciones y tres incógnitas para un circuito de dos mallas. Con seis ramas serían seis ecuaciones. El Módulo 8 hace exactamente lo mismo con **dos** ecuaciones, y con una regla para escribirlas sin pensar.

TP RELACIONADO – CON LOS TP N.º 2 Y 3 – I CUATRIMESTRE

Los prácticos de multímetro en serie y en paralelo son, sin decirlo, LKC y LKT medidas con instrumento. Al conectar el amperímetro **en serie** se está usando que la corriente de una rama es única; al conectar el voltímetro **en paralelo** se está usando que la tensión de un lazo cierra en cero. Y el error de carga que aparece en las dos medidas es el Ejercicio 7.1: el instrumento es una resistencia más que se agrega al circuito y lo cambia.

MODULO 8

Resolución sistemática: nodos, supernodos, mallas y supermallas

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Resolver cualquier red lineal por el camino corto: elegir el método que menos ecuaciones plantea, escribir el sistema **por inspección** sin recorrer lazos a mano, tratar las fuentes que rompen el método con supernodo o supermalla, incorporar fuentes controladas, y verificar el resultado resolviendo el mismo circuito por el otro camino.

El Ejercicio 7.2 resolvió un circuito de dos mallas con tres ecuaciones. Se puede hacer mejor. La idea de este módulo es una sola y es profunda: **cambiar las incógnitas**. En vez de buscar las b corrientes de rama, se busca un conjunto más chico de variables a partir del cual todo lo demás se calcula. Según cuál se elija, sale un método u otro.

IDEA CLAVE

- Si las incógnitas son las **tensiones de los nodos**, la LKT queda satisfecha automáticamente (la tensión de una rama es siempre la diferencia de dos tensiones de nodo, y toda vuelta cerrada da cero solo). Queda escribir LKC: **análisis de nodos**, $n - 1$ ecuaciones.
- Si las incógnitas son las **corrientes de malla**, la LKC queda satisfecha automáticamente (cada corriente de malla entra y sale de cada nodo que toca). Queda escribir LKT: **análisis de mallas**, $b - n + 1$ ecuaciones.

Cada método paga una ley por adelantado para no tener que escribirla.

8.1 Análisis de nodos

8.1.1 El nodo de referencia

Se elige **un** nodo y se le asigna, por definición, $v = 0$. Todas las demás tensiones de nodo se miden respecto de él. La elección es libre y no cambia el resultado (las diferencias de tensión son las mismas), pero sí cambia cuánto trabajo cuesta:

EN EL LABORATORIO

Elegir como referencia el nodo **con más ramas concurrentes**, y si hay fuentes de tensión conectadas a masa, el nodo al que están conectadas: cada fuente de tensión con un terminal en la referencia elimina una incógnita del sistema, porque la tensión del otro nodo pasa a ser **dato**. En un circuito real, la referencia es casi siempre el chasis o el terminal negativo de la fuente.

8.1.2 Las tres convenciones, antes de cualquier cuenta

Lo que cuesta del método nodal no es el álgebra: es decidir **cómo se escribe cada rama**, y decidirlo una sola vez para no volver a pensarlo rama por rama. Son tres convenciones. Las tres son arbitrarias —se podrían haber tomado al revés— y funcionan porque se respetan, no porque sean “las verdaderas”.

DEFINICION — LAS TRES CONVENCIONES DEL ANÁLISIS NODAL

1. **Todas las corrientes salen.** Al escribir la ecuación del nodo k , cada rama que cuelga de k se anota con su corriente **saliendo** de k . No se averigua para dónde va en realidad, no se mira el dibujo dos veces y no se cambia de criterio de una rama a la siguiente.
2. **La tensión de una rama es siempre “la mía menos la del otro”.** Desde el nodo k , la rama que va al nodo j tiene encima $v_k - v_j$: primero el nodo cuya ecuación estoy escribiendo, después el del otro extremo.

Siempre en ese orden. Esa misma rama, escrita desde j , lleva $v_j - v_k$, y el signo opuesto es correcto: desde allá la corriente sale para el otro lado.

3. De 1 y 2 sale la única fórmula que hay que recordar. La corriente que sale de k hacia j por un resistor R vale

$$i_{k \rightarrow j} = \frac{v_k - v_j}{R} \quad (1)$$

y la LKC del nodo k dice que la suma de todas ellas es igual a lo que las fuentes de corriente le **inyectan**.

IDEA CLAVE

En el análisis nodal no se recorre nada, y ese es el punto.

En el Módulo 7 cada tensión se anotaba con el signo del terminal por el que se **entraba** al elemento, y para eso había que elegir un sentido de recorrido y sostenerlo hasta cerrar el lazo. Acá eso desapareció, y no por comodidad: las incógnitas pasaron a ser **potenciales**, y un potencial es un número pegado al nodo, no al camino. La tensión entre dos nodos es la resta de esos dos números, y da lo mismo por cuál de los caminos posibles se vaya — que es justamente lo que afirma la LKT.

Por eso la LKT quedó **pagada por adelantado** al elegir la referencia. Si mientras hacés nodos te encontrás recorriendo un lazo y decidiendo signos por el terminal de entrada, mezclaste los dos métodos: en nodos no hay recorrido, hay restas.

Lo que cuelga del nodo k	Lo que se escribe en la ecuación de k
resistor R hacia otro nodo incógnita j	$(v_k - v_j)/R$, a la izquierda
resistor R hacia la referencia	v_k/R , a la izquierda (porque $v_0 = 0$)
resistor R hacia un nodo de tensión ya conocida V	$(v_k - V)/R$, a la izquierda
fuelle de corriente que entra al nodo	$+I$, a la derecha
fuelle de corriente que sale del nodo	$-I$, a la derecha
fuelle de tensión con un terminal en la referencia	nada: v_k deja de ser incógnita y pasa a ser dato
fuelle de tensión entre dos nodos incógnita	nada: los dos nodos se encierran en un supernodo (sección 8.2)

Tabla 1: Cómo se traduce cada rama al escribir la ecuación del nodo k


CUIDADO CON ESTO

Los tres errores de signo que se repiten, en orden de frecuencia:

1. **Dar vuelta la resta a mitad de camino:** escribir $(v_1 - v_2)$ en un término y $(v_3 - v_1)$ en otro dentro de la **misma** ecuación. En la ecuación del nodo 1, todos los paréntesis arrancan con v_1 . Sin excepción.
2. **Pasar un resistor al lado derecho,** o pasar la fuente de corriente al izquierdo sin cambiarle el signo. A la derecha va únicamente lo que ya es un número: las corrientes de las fuentes independientes.
3. **“Arreglar” el dibujo cuando una corriente da negativa.** No hay nada roto. La flecha era un supuesto (Módulo 7) y el signo negativo es la respuesta avisando que va al revés. Rehacer el planteo con la flecha “para el lado bueno” da la misma ecuación pasada de lado, y una oportunidad más de equivocarse.

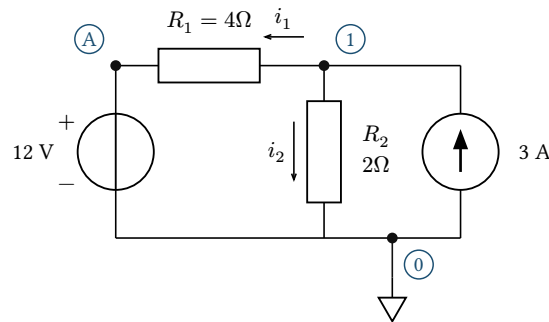8.1.3 Primero a mano: un solo nodo incógnita

Antes de la maquinaria general conviene ver las tres convenciones funcionando en el circuito más chico donde todavía pasa algo: un nodo incógnita, tres ramas distintas colgando de él —una fuente de tensión con su resistor, un resistor a la referencia y una fuente de corriente— y una sola ecuación.



Las dos flechas salen del nodo 1 porque así lo manda la convención, no porque la corriente vaya para ese lado: i_1 va a dar **negativa**, y eso es información, no un error.

Figura 1: El caso más chico del método nodal: una incógnita, una ecuación

EJERCICIO RESUELTO 8.1 — UN NODO, TRES RAMAS, UNA ECUACIÓN

Datos: fuente de 12 V con el borne — abajo; $R_1 = 4\Omega$ entre el nodo A y el nodo 1; $R_2 = 2\Omega$ del nodo 1 a la referencia; fuente de 3 A inyectando en el nodo 1.

1. Elegir la referencia y contar. Va al conductor de abajo: es el que más ramas toca y es donde está el borne — de la fuente. Con esa elección la fuente fija $v_A = 12$ V contra la referencia, así que v_A es **dato** y no incógnita. Queda una sola incógnita, v_1 , y por lo tanto una sola ecuación.

2. Escribir las corrientes que salen del nodo 1, una por rama, aplicando la convención sin averiguar hacia dónde va la corriente de verdad:

$$i_1 = \frac{v_1 - 12}{4} \quad i_2 = \frac{v_1 - 0}{2} = \frac{v_1}{2} \quad (2)$$

La rama de la fuente de corriente no se escribe así: su corriente ya es un dato, 3 A, y **entra** al nodo.

3. Aplicar la LKC: la suma de lo que sale es igual a lo que entra.

$$\frac{v_1 - 12}{4} + \frac{v_1}{2} = 3 \quad (3)$$

Una ecuación, una incógnita. No hizo falta recorrer ningún lazo ni elegir ninguna polaridad.

4. Resolver. Multiplicando todo por 4 para sacar los denominadores:

$$(v_1 - 12) + 2v_1 = 12 \rightarrow 3v_1 = 24 \rightarrow v_1 = 8 \text{ V} \quad (4)$$

5. Bajar a las corrientes de rama y leer los signos.

$$i_1 = \frac{8 - 12}{4} = -1 \text{ A} \quad i_2 = \frac{8}{2} = 4 \text{ A} \quad (5)$$

i_1 dio negativa: por R_1 no sale corriente del nodo 1, **entra** 1 A. Y es lo que tenía que pasar — el nodo A está a 12 V y el nodo 1 a 8 V, así que la corriente baja de A hacia 1. El planteo no tiene nada que corregir: escribirlo con la flecha al revés da $(12 - v_1)/4 + 3 = v_1/2$, que es la misma igualdad con los términos cambiados de lado.

6. Controlar, dos veces. LKC en el nodo 1: entran $3 + 1 = 4$ A y salen 4 A por R_2 ✓. Potencias: la fuente de corriente entrega $3 \cdot 8 = 24$ W y la de 12 V entrega $12 \cdot 1 = 12$ W —le sale 1 A por el borne positivo—, total 36 W; los resistores disipan $1^2 \cdot 4 + 4^2 \cdot 2 = 4 + 32 = 36$ W. Tellegen cierra ✓.

Eso es **todo** el método: elegir la referencia, escribir una corriente por rama con las tres convenciones, sumar. Lo que viene ahora —las conductancias G_{kj} , la matriz, la regla por inspección— no agrega física ninguna: es la manera de escribir esa misma ecuación de un tirón, sin volver a deducirla, el día que los nodos sean cuatro en vez de uno.

8.1.4 La ecuación de un nodo

Sea el nodo k con tensión v_k , conectado por conductancias G_{kj} a otros nodos j , y con fuentes de corriente que le inyectan I_k en total. La corriente que sale de k hacia j vale, por la ley de Ohm,

$$i_{kj} = G_{kj}(v_k - v_j) \quad (6)$$

y la LKC en el nodo k dice que todo lo que sale es igual a lo que entra:

$$\sum_j G_{kj}(v_k - v_j) = I_k \quad (7)$$

Reagrupando, esa ecuación es

$$\left(\sum_j G_{kj} \right) v_k - \sum_j G_{kj} v_j = I_k \quad (8)$$

, y de ahí sale la regla que evita tener que deducirla cada vez.

DEFINICION — EL SISTEMA NODAL POR INSPECCIÓN

Para una red **sin fuentes de tensión ni fuentes controladas**, el sistema $Gv = i$ se escribe mirando el dibujo:

- **Diagonal** G_{kk} : la suma de **todas** las conductancias conectadas al nodo k . Siempre positiva.
- **Fuera de la diagonal** G_{kj} : la suma de las conductancias conectadas **entre** el nodo k y el nodo j , cambiada de signo. Siempre negativa o cero.
- **Término independiente** i_k : la suma algebraica de las corrientes de las fuentes que **entran** al nodo k .

La matriz G resulta **simétrica** ($G_{kj} = G_{jk}$): es una consecuencia de que los resistores son elementos recíprocos, y es el primer control de que el sistema está bien escrito. Si no es simétrica, hay un error — o hay una fuente controlada, que es la única que la rompe legítimamente.

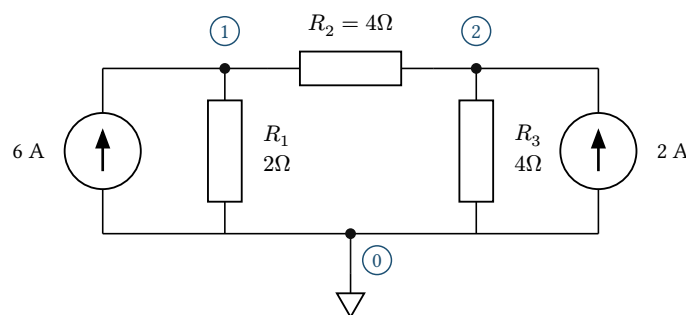


Figura 2: Circuito para el análisis nodal

EJERCICIO RESUELTO 8.2 — ANÁLISIS NODAL DE DOS NODOS

Datos: $I_A = 6$ A entrando al nodo 1, $I_B = 2$ A entrando al nodo 2, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $R_3 = 4\Omega$.

1. Contar. Nodos esenciales: 3 (incluida la referencia) $\Rightarrow n - 1 = 2$ ecuaciones. Por mallas serían $b - n + 1 = 4 - 3 + 1 = 2$: empatan, pero como todas las fuentes son de corriente, nodos es el camino natural.

2. Escribir por inspección. Conductancias: $G_1 = 0,5$ S, $G_2 = 0,25$ S, $G_3 = 0,25$ S.

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_A \\ I_B \end{pmatrix} \quad (9)$$

$$\begin{pmatrix} 0,75 & -0,25 \\ -0,25 & 0,50 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (10)$$

3. Resolver. Multiplicando ambas filas por 4 para sacar los decimales:

$$3v_1 - v_2 = 24 \quad (11)$$

$$-v_1 + 2v_2 = 8 \quad (2) \quad (12)$$

De (2), $v_1 = 2v_2 - 8$. En (1): $3(2v_2 - 8) - v_2 = 24 \rightarrow 5v_2 = 48$.

$$v_2 = 9,6 \text{ V} \quad v_1 = 11,2 \text{ V} \quad (13)$$

4. **Bajar a las corrientes de rama** con la Ecuación 6:

$$i_{R1} = \frac{11,2}{2} = 5,6 \text{ A}, \quad i_{R2} = \frac{11,2 - 9,6}{4} = 0,4 \text{ A}, \quad i_{R3} = \frac{9,6}{4} = 2,4 \text{ A} \quad (14)$$

5. **Controlar.** LKC en el nodo 1: $6 = 5,6 + 0,4 \checkmark$. En el nodo 2: $0,4 + 2 = 2,4 \checkmark$. Potencias: las fuentes entregan $6 \cdot 11,2 + 2 \cdot 9,6 = 86,4 \text{ W}$; los resistores disipan $5,6^2 \cdot 2 + 0,4^2 \cdot 4 + 2,4^2 \cdot 4 = 62,72 + 0,64 + 23,04 = 86,4 \text{ W}$. Tellegen cierra $\checkmark$.

8.2 Supernodo: la fuente de tensión que rompe el método

El método nodal escribe, para cada nodo, la corriente de cada rama **en función de las tensiones**. Con una fuente de tensión eso no se puede: la corriente que circula por una fuente de tensión ideal **no está determinada por su tensión**. Es la incógnita que el método no sabe expresar.

Hay dos casos y solo el segundo necesita maquinaria nueva.

8.2.1 Caso fácil: un terminal en la referencia

Si la fuente V_s va del nodo k a la referencia, entonces $v_k = V_s$ y listo: ese nodo deja de ser incógnita. No se escribe su ecuación de LKC —no hace falta, y además sería la que contiene la corriente desconocida— y el sistema queda con una incógnita menos. Es la razón por la que conviene poner la referencia donde están las fuentes.

8.2.2 Caso general: el supernodo


Si la fuente va entre dos nodos k y j y **ninguno** es la referencia, se usa la versión ampliada de la LKC del Módulo 7: la ley vale para cualquier superficie cerrada.

DEFINICION — SUPERNODO

Un **supernodo** es una superficie cerrada que encierra a la fuente de tensión y a los dos nodos que une, tratándolos como uno solo. Aporta **dos** ecuaciones:

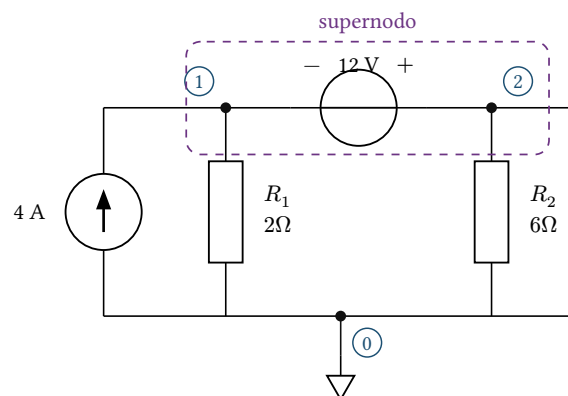1. **LKC del supernodo:** la suma de las corrientes de todas las ramas que **crucan** la superficie es cero. La corriente de la fuente no aparece: queda adentro.
2. **Ecuación de restricción:** $v_k - v_j = V_s$, que es el dato que la fuente impone.

Dos ecuaciones para dos incógnitas: el conteo cierra igual que siempre.



El borde punteado corta los dos conductores que bajan a R_1 y a R_2 : por ahí es por donde se escribe la única ecuación de corrientes del supernodo.

Figura 3: Supernodo: la fuente de 12 V queda encerrada

EJERCICIO RESUELTO 8.3 — CIRCUITO CON SUPERNODO

Datos: fuente de 4 A entrando al nodo 1, fuente de 12 V entre el nodo 1 (terminal $-$) y el nodo 2 (terminal $+$)... con la polaridad del dibujo, $v_1 - v_2 = 12$ V. $R_1 = 2\Omega$ del nodo 1 a masa, $R_2 = 6\Omega$ del nodo 2 a masa.

1. LKC del supernodo, con la convención de siempre: todo lo que cruza el borde, escrito saliendo. Son tres ramas. R_1 baja del nodo 1 a la referencia y aporta $(v_1 - 0)/2$; R_2 baja del nodo 2 y aporta $(v_2 - 0)/6$; la fuente de 4 A **entra**, así que va del lado derecho. La fuente de 12 V no aparece por ningún lado: quedó adentro del borde, y su corriente —justo la que el método no sabe escribir— no cruza nada.

$$\frac{v_1}{2} + \frac{v_2}{6} = 4 \quad (15)$$

2. Restricción de la fuente.

$$v_1 - v_2 = 12 \rightarrow v_1 = v_2 + 12 \quad (16)$$

3. Resolver. Reemplazando:

$$\frac{v_2 + 12}{2} + \frac{v_2}{6} = 4 \rightarrow \frac{v_2}{2} + 6 + \frac{v_2}{6} = 4 \quad (17)$$

$$v_2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) = -2 \rightarrow v_2 \cdot \frac{2}{3} = -2 \rightarrow v_2 = -3 \text{ V} \quad (18)$$

$$v_1 = -3 + 12 = 9 \text{ V} \quad (19)$$

4. Interpretar el signo. v_2 negativa significa que el nodo 2 está **por debajo** de masa. Nada raro: es lo que la fuente de 12 V impone dado que el nodo 1 quedó en 9 V.

5. Controlar. $i_{R1} = 9/2 = 4,5$ A saliendo; $i_{R2} = -3/6 = -0,5$ A saliendo, es decir, 0,5 A **entrando**. Suma de lo que sale del supernodo: $4,5 - 0,5 = 4$ A, igual a lo que inyecta la fuente $\checkmark$.

6. La corriente de la fuente de 12 V, que el método “no sabía”, sale ahora de la LKC de un nodo individual: en el nodo 1, entran 4 A de la fuente de corriente, salen 4,5 A por R_1 , así que por la fuente de tensión entran 0,5 A desde el nodo 2.

CUIDADO CON ESTO

El error más común con supernodos es escribir la LKC del supernodo **y además** la de uno de los nodos que encierra. Eso duplica información y deja el sistema mal planteado. La regla es: el supernodo reemplaza a las dos ecuaciones de nodo, y la segunda ecuación que falta es **siempre** la restricción de la fuente, nunca otra LKC.

8.3 Análisis de mallas**8.3.1 La corriente de malla**

Es una variable **ficticia**: una corriente que se imagina circulando por todo el perímetro de una malla. No se mide con un amperímetro. Lo que sí es real es la corriente de rama, que se obtiene como suma algebraica de las corrientes de malla que pasan por ella:

- En una rama **exterior** (perteneciente a una sola malla), la corriente de rama es la corriente de esa malla.
- En una rama **compartida** por dos mallas, la corriente de rama es la **diferencia** de las dos corrientes de malla.

IDEA CLAVE

Definir **todas** las corrientes de malla en el mismo sentido — por convención, horario. Con esa disciplina, la corriente de una rama compartida entre las mallas A y B es siempre $i_A - i_B$ vista desde A , y la matriz del sistema sale simétrica y con la diagonal positiva. Mezclar sentidos funciona, pero pierde la regla por inspección y con ella la mitad de la ventaja del método.

8.3.2 Las convenciones del método de mallas

Acá **sí** hay recorrido, y esa es la diferencia de fondo con el método nodal. Una corriente de malla no es un potencial: no está pegada a un punto sino a un lazo, así que el signo de cada término lo decide por dónde se pasa. Las convenciones, entonces, son otras tres.

DEFINICION — LAS TRES CONVENCIONES DEL ANÁLISIS DE MALLAS

1. Todas las corrientes de malla, horarias. Todas, por decreto. No es obligatorio —el método funciona igual con sentidos mezclados—, pero es lo que hace que los términos compartidos salgan siempre con signo menos, y con eso, que la regla por inspección exista.

2. Cada malla se recorre en el sentido de su propia corriente, es decir, también horario. Consecuencia inmediata: todo resistor de la malla k se recorre **a favor** de i_k , así que siempre aporta una **caída**, nunca una subida.

3. La tensión de un resistor se escribe con la corriente neta que lo atraviesa en el sentido del recorrido. Si el resistor pertenece solo a la malla k , esa corriente es i_k . Si lo comparte con la malla j , es $i_k - i_j$.

Las fuentes de tensión conservan la regla del Módulo 7: se anota el signo del terminal por el que se **entra**. Entrar por el $-$ y salir por el $+$ es una **subida** —la fuente empuja a favor del recorrido— y termina del lado derecho con signo $+$.

IDEA CLAVE


De dónde sale el menos del término compartido. Es lo único de este método que conviene entender en vez de memorizar: si las dos mallas son horarias y comparten una rama, esa rama es el lado **derecho** de una y el lado **izquierdo** de la otra. Girar las dos en el mismo sentido significa entonces recorrer esa rama en sentidos **opuestos**. Por eso la corriente neta que ve la malla k es $i_k - i_j$, y por eso la resistencia compartida entra en la ecuación de k con un menos delante de i_j .

Lo que encuentro al recorrer la malla k	Lo que se escribe
resistor R que pertenece solo a la malla k	Ri_k , a la izquierda
resistor R compartido con la malla j	$R(i_k - i_j)$, a la izquierda
fuelle en la que se entra por el $-$ y se sale por el $+$	$+V$, a la derecha
fuelle en la que se entra por el $+$ y se sale por el $-$	$-V$, a la derecha
fuelle de corriente en una rama exterior	nada: i_k deja de ser incógnita
fuelle de corriente en una rama compartida	nada: las dos mallas se unen en una supermalla (sección 8.4)

Tabla 2: Cómo se traduce cada elemento al recorrer la malla k en sentido horario

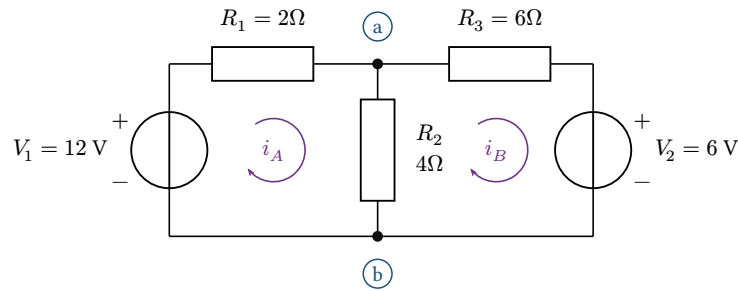8.3.3 Primero a mano: recorrer las dos mallas

Igual que con nodos, conviene ver el recorrido hecho a mano una vez antes de sacar la regla que lo evita. El circuito es el mismo del Ejercicio 7.2, el que allá costó tres ecuaciones.



R_2 es la rama compartida y la recorren las dos corrientes de malla en sentidos opuestos: por ella circula $i_A - i_B$.

Figura 4: El circuito del Ejercicio 7.2, ahora por mallas

EJERCICIO RESUELTO 8.4 — LAS DOS ECUACIONES, PASO A PASO POR EL RECORRIDO

Datos: $V_1 = 12\text{ V}$ con el + arriba, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 4\Omega$ (compartida), $R_3 = 6\Omega$, $V_2 = 6\text{ V}$ con el + arriba. Dos mallas, las dos horarias.

1. Recorrer la malla A, arrancando en la esquina de abajo a la izquierda:

- **subiendo por V_1 :** se entra por el $-$ y se sale por el $+$, es una **subida** de 12 V ;
- **por arriba, a través de R_1 :** se recorre a favor de i_A , caída $2i_A$;
- **bajando por R_2 ,** que es compartida: hacia abajo la recorren i_A a favor e i_B en contra, caída $4(i_A - i_B)$;
- **por abajo, de vuelta al punto de partida:** no hay elementos.

La LKT dice que todo eso suma cero, contando positivas las subidas:

$$12 - 2i_A - 4(i_A - i_B) = 0 \rightarrow 6i_A - 4i_B = 12 \quad (20)$$

2. Recorrer la malla B, arrancando en el nodo (b), también horario:

- **subiendo por R_2 :** ahora la recorre a favor i_B y en contra i_A , caída $4(i_B - i_A)$;
- **por arriba, a través de R_3 :** caída $6i_B$;
- **bajando por V_2 :** se entra por el $+$ y se sale por el $-$, es una **caída** de 6 V ;
- **por abajo:** nada.

$$-4(i_B - i_A) - 6i_B - 6 = 0 \rightarrow -4i_A + 10i_B = -6 \quad (21)$$

3. Mirar el patrón que salió solo.

$$6i_A - 4i_B = 12 \quad (22)$$

$$-4i_A + 10i_B = -6 \quad (23)$$

La diagonal (6 y 10) es la suma de las resistencias de cada perímetro. Lo de afuera de la diagonal es la resistencia compartida cambiada de signo, y salió igual en las dos ecuaciones: -4 y -4 . A la derecha quedaron las fuentes, con $+$ la que empuja a favor del recorrido y $-$ la que se opone.

Nadie impuso ese patrón: salió del recorrido. La regla por inspección de acá abajo es exactamente eso, escrito para no tener que recorrer nunca más.

8.3.4 La ecuación de una malla

Recorriendo la malla k y aplicando LKT, cada resistor de la malla aporta un término $R(i_k - i_j)$ si es compartido con la malla j , y Ri_k si no lo es. Ordenando:

$$\left(\sum_{R \in k} R \right) i_k - \sum_j \left(\sum_{R \in k \cap j} R \right) i_j = V_k \quad (24)$$

DEFINICION — EL SISTEMA DE MALLAS POR INSPECCIÓN

Para una red **sin fuentes de corriente ni fuentes controladas**, con todas las mallas recorridas en sentido horario, el sistema $\mathbf{Ri} = \mathbf{v}$ se escribe mirando el dibujo:

- **Diagonal R_{kk} :** la suma de **todas** las resistencias del perímetro de la malla k . Siempre positiva.
- **Fuera de la diagonal R_{kj} :** la suma de las resistencias **compartidas** entre las mallas k y j , cambiada de signo. Siempre negativa o cero.
- **Término independiente v_k :** la suma algebraica de las fuentes de tensión de la malla k , contando **positiva** la que empuja corriente en el sentido de recorrido (se entra por el $-$ y se sale por el $+$) y negativa la que se opone.

La matriz R también resulta **simétrica**, por la misma razón que G .

EJERCICIO RESUELTO 8.5 — EL MISMO CIRCUITO, AHORA SIN RECORRER NADA

1. Escribir por inspección, sin recorrer ningún lazo. Malla A : perímetro $R_1 + R_2 = 6\Omega$. Malla B : perímetro $R_2 + R_3 = 10\Omega$. Compartida: $R_2 = 4\Omega$. La fuente V_1 empuja en sentido horario en la malla A (+12); la fuente V_2 se opone al sentido horario de la malla B (−6).

$$\begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_A \\ i_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -6 \end{pmatrix} \quad (25)$$

2. Resolver. De la primera fila, $i_A = (12 + 4i_B)/6 = 2 + \frac{2i_B}{3}$. En la segunda:

$$-4\left(2 + \frac{2i_B}{3}\right) + 10i_B = -6 \rightarrow -8 - \frac{8i_B}{3} + 10i_B = -6 \quad (26)$$

$$\frac{22i_B}{3} = 2 \rightarrow i_B = 0,273 \text{ A} \rightarrow i_A = 2,18 \text{ A} \quad (27)$$

3. Bajar a las corrientes de rama.

$$i_{R1} = i_A = 2,18 \text{ A}, \quad i_{R2} = i_A - i_B = 1,91 \text{ A}, \quad i_{R3} = i_B = 0,273 \text{ A} \quad (28)$$

4. Comparar. Las tres corrientes son idénticas a las del Ejercicio 7.2, que allá costaron tres ecuaciones armadas a mano; y la matriz es idéntica a la que salió recorriendo los dos lazos en el ejercicio anterior, solo que esta vez se escribió mirando el dibujo, en un renglón. Y en la sección 8.7 el mismo circuito sale con **una sola** ecuación.

8.4 Supermalla: la fuente de corriente que rompe el método

Simétricamente al caso anterior: el método de mallas escribe la tensión de cada elemento en función de las corrientes. Con una fuente de corriente ideal eso no se puede, porque **su tensión no está determinada por su corriente**.

8.4.1 Caso fácil: la fuente en una rama exterior


Si la fuente de corriente I_s pertenece a una sola malla, entonces esa corriente de malla es dato: $i_k = \pm I_s$ según el sentido. La incógnita desaparece y no se escribe la ecuación de esa malla.

8.4.2 Caso general: la supermalla

DEFINICION — SUPERMALLA

Cuando una fuente de corriente es **compartida** por dos mallas, se forma una **supermalla**: el lazo que resulta de unir las dos mallas y **eliminar del recorrido la rama que contiene la fuente**. Aporta **dos** ecuaciones:

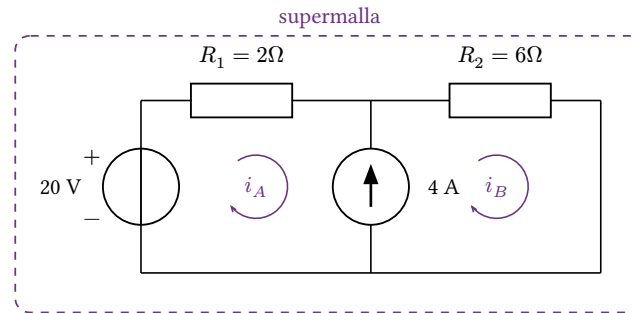1. **LKT de la supermalla**, recorriendo el perímetro exterior. La tensión de la fuente no aparece: la rama quedó fuera del camino.
2. **Ecuación de restricción:** $i_k - i_j = I_s$, con el signo que corresponda al sentido de la fuente.



Recorrido de la supermalla: $20\text{ V} \rightarrow R_1 \rightarrow$ (saltea la fuente) $\rightarrow R_2 \rightarrow$ vuelta. La ecuación que falta la aporta la fuente:
 $i_A - i_B = 4\text{ A}.$

Figura 5: Supermalla: la rama de la fuente de 4 A se saltea en el recorrido

EJERCICIO RESUELTO 8.6 — CIRCUITO CON SUPERMALLA

Datos: $V = 20\text{ V}$ y $R_1 = 2\Omega$ en la malla A; $R_2 = 6\Omega$ en la malla B; fuente de 4 A en la rama compartida, en el sentido que corresponde a $i_A - i_B = 4\text{ A}.$

1. LKT de la supermalla: se recorre el perímetro exterior en sentido horario y se saltea la rama del medio. Subiendo por la fuente de 20 V se entra por el $-$ y se sale por el $+$, subida de 20; por arriba, R_1 se recorre a favor de i_A , caída $2i_A$; se cruza el hueco donde estaba la fuente de corriente **sin escribir nada**, porque su tensión es justamente lo que el método no sabe expresar; R_2 se recorre a favor de i_B , caída $6i_B$; y por abajo se vuelve al punto de partida.

$$20 - 2i_A - 6i_B = 0 \rightarrow 2i_A + 6i_B = 20 \quad (29)$$

2. Restricción.

$$i_A - i_B = 4 \rightarrow i_A = i_B + 4 \quad (30)$$

3. Resolver.

$$2(i_B + 4) + 6i_B = 20 \rightarrow 8i_B = 12 \rightarrow i_B = 1,5\text{ A} \quad (31)$$

$$i_A = 5,5\text{ A} \quad (32)$$

4. La tensión de la fuente de corriente, que el método “no sabía”, sale ahora de la LKT de una malla individual. En la malla A: $-20 + 2 \cdot 5,5 + v_{\text{fuente}} = 0$, de donde $v_{\text{fuente}} = 9\text{ V}$. Control con la malla B: $-9 + 6 \cdot 1,5 = 0 \checkmark$.

5. Balance de potencias. La fuente de 20 V entrega $20 \cdot 5,5 = 110\text{ W}$. Los resistores disipan $5,5^2 \cdot 2 + 1,5^2 \cdot 6 = 60,5 + 13,5 = 74\text{ W}$. La diferencia, 36 W, la **absorbe** la fuente de corriente ($4\text{ A} \cdot 9\text{ V}$).

Lección: una fuente no siempre entrega. Acá la de corriente está funcionando como carga, y eso solo se ve haciendo el balance. Es el mismo fenómeno que una batería cargándose.

CUIDADO CON ESTO

Igual que con el supernodo: la LKT de la supermalla **reemplaza** a las de las dos mallas que la forman. Escribir la supermalla y además una de las mallas originales —cuya ecuación contiene la tensión desconocida de la fuente— es el error típico.

8.5 Fuentes controladas en los dos métodos

La receta es la misma y es corta:

1. Escribir el sistema **tratando a la fuente controlada como si fuera independiente**, con su símbolo (μv_x , βi_x , lo que sea) en el término independiente.
2. Agregar una ecuación que exprese la **variable de control** (v_x o i_x) en función de las incógnitas del método (tensiones de nodo, o corrientes de malla).

3. Sustituir y pasar todo al lado izquierdo.

El sistema sigue teniendo tantas ecuaciones como incógnitas, pero **la matriz pierde la simetría**: los términos que se mudaron del lado derecho al izquierdo caen fuera de la diagonal sin su pareja. Eso es esperable y no es un error.

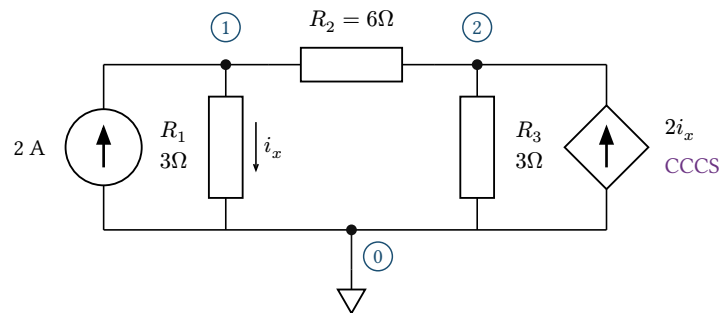


Figura 6: Nodal con una fuente controlada por corriente

EJERCICIO RESUELTO 8.7 — ANÁLISIS NODAL CON UNA FUENTE CONTROLADA (CCCS)

Datos: 2 A entrando al nodo 1; $R_1 = 3\Omega$ del nodo 1 a masa, recorrido hacia abajo por i_x ; $R_2 = 6\Omega$ entre los nodos 1 y 2; $R_3 = 3\Omega$ del nodo 2 a masa; una fuente de corriente controlada de valor $2i_x$ entrando al nodo 2.

1. Ecuación de control.

$$i_x = \frac{v_1}{3} \quad (33)$$

2. LKC en el nodo 1 (lo que sale, igual a lo que entra):

$$\frac{v_1}{3} + \frac{v_1 - v_2}{6} = 2 \Rightarrow 3v_1 - v_2 = 12 \quad (34)$$

3. LKC en el nodo 2, con la fuente controlada entrando:

$$\frac{v_2 - v_1}{6} + \frac{v_2}{3} = 2i_x = \frac{2v_1}{3} \quad (35)$$

Multiplicando por 6: $v_2 - v_1 + 2v_2 = 4v_1 \rightarrow 5v_1 - 3v_2 = 0$.

4. El sistema ya no es simétrico — como estaba anunciado:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (36)$$

5. Resolver. De la segunda, $v_2 = (5v_1)/3$. En la primera:

$$3v_1 - \frac{5v_1}{3} = 12 \rightarrow \frac{4v_1}{3} = 12 \rightarrow v_1 = 9 \text{ V} \quad (37)$$

$$v_2 = 15 \text{ V} \quad i_x = 3 \text{ A} \quad (38)$$

6. Controlar. La corriente por R_2 , tomada del nodo 1 hacia el nodo 2, vale $(9 - 15)/6 = -1$ A: circula al revés, del 2 hacia el 1. Nodo 1: entran 2 A de la fuente y 1 A por R_2 ; sale $i_x = 3$ A por R_1 . $3 = 3 \checkmark$. Nodo 2: entran $2i_x = 6$ A de la fuente controlada; salen 1 A por R_2 y $15/3 = 5$ A por R_3 . $6 = 6 \checkmark$.

7. Notar lo importante: el nodo 2 está **más alto** que el nodo 1 aunque la única fuente independiente inyecta en el nodo 1. La fuente controlada está bombeando 6 A, tres veces lo que entra al circuito. Eso es **ganancia**, y es exactamente lo que hace un transistor.

8.6 Qué método conviene

	Nodos	Mallas
Cantidad de ecuaciones	$n - 1$	$b - n + 1$
Se lleva bien con	fuentes de corriente	fuentes de tensión
Necesita maquinaria extra con	fuentes de tensión flotantes (super-nodo)	fuentes de corriente compartidas (supermalla)
Da directamente	las tensiones	las corrientes
Sirve en circuitos no planares	sí	no
Se generaliza a alterna	sí, con $\mathbf{Y}$	sí, con $\mathbf{Z}$

Tabla 3: Criterios de elección entre los dos métodos

IDEA CLAVE

El criterio de decisión, en orden:

1. **Contar:** $n - 1$ contra $b - n + 1$. Gana el número más chico.
2. **Mirar las fuentes:** muchas de tensión con un terminal a masa empujan hacia nodos (cada una borra una incógnita); muchas de corriente en ramas exteriores empujan hacia mallas (ídem).
3. **Mirar qué piden:** si el enunciado pide la corriente de una rama, mallas la da sin intermediarios; si pide una tensión, nodos.
4. Si el circuito **no es planar**, no hay elección: nodos.

8.7 El mismo circuito, por los tres caminos

EJERCICIO RESUELTO 8.8 — KIRCHHOFF PURO, MALLAS Y NODOS SOBRE EL CIRCUITO DEL 7.2

El circuito del Ejercicio 7.2 tiene $n = 2$ nodos esenciales y $b = 3$ ramas esenciales. Entonces:

- **Kirchhoff a mano:** $b = 3$ ecuaciones. Fue el Ejercicio 7.2.
- **Mallas:** $b - n + 1 = 2$ ecuaciones. Fue el Ejercicio 8.5.
- **Nodos:** $n - 1 = 1$ ecuación. Es esto.

Con la referencia en el nodo (b), la única incógnita es v_a . Las dos fuentes tienen un terminal en la referencia, así que sus nodos superiores valen 12 V y 6 V y son dato. La LKC en el nodo (a):

$$\frac{v_a - 12}{2} + \frac{v_a}{4} + \frac{v_a - 6}{6} = 0 \quad (39)$$

Multiplicando por 12:

$$6(v_a - 12) + 3v_a + 2(v_a - 6) = 0 \quad (40)$$

$$6v_a - 72 + 3v_a + 2v_a - 12 = 0 \rightarrow 11v_a = 84 \quad (41)$$

$$v_a = 7,64 \text{ V} \quad (42)$$

Y las tres corrientes salen de una resta cada una:

$$i_1 = \frac{12 - 7,64}{2} = 2,18 \text{ A}, \quad i_2 = \frac{7,64}{4} = 1,91 \text{ A}, \quad i_3 = \frac{6 - 7,64}{6} = -0,273 \text{ A} \quad (43)$$

Las mismas tres corrientes que costaron un sistema de 3×3 en el Módulo 7.

Conclusión operativa: antes de escribir la primera ecuación, contar. Treinta segundos de conteo ahorran media carilla de álgebra y, sobre todo, ahorran los errores de signo que aparecen cuando hay muchas ecuaciones.

8.8 Nota sobre redes no planares

Un circuito es **planar** si puede dibujarse en una hoja sin que dos ramas se crucen. El concepto de malla solo existe ahí: en una red no planar no hay “lazos sin nada adentro” bien definidos. El análisis de nodos, en cambio, no usa para nada la geometría del dibujo: solo usa la lista de qué está conectado con qué.

IDEA CLAVE

El análisis de nodos es **siempre** aplicable; el de mallas, solo a redes planares. Esa es la razón de fondo por la que todo simulador de circuitos —SPICE incluido, y por lo tanto LTspice, Multisim o Falstad— resuelve internamente por **análisis nodal modificado** (MNA), que es este mismo método con el agregado de tratar las fuentes de tensión y los elementos que no admiten conductancia mediante incógnitas de corriente adicionales.

TP RELACIONADO — CON EL ANEXO 1 — GUÍA DE TPS DEL I CUATRIMESTRE

El anexo de la PT100 es el ejercicio integrador natural de este módulo. Su circuito —20 V alimentando dos ramas de $220\ \Omega$, con la PT100 de $100\ \Omega$ y sus dos cables en una de ellas y una R_3 de $50\ \Omega$ en la otra— es un puente, y un puente cargado no se resuelve con serie ni con paralelo. Hay exactamente tres caminos: transformación Δ -Y (Módulo 7), análisis nodal (dos nodos, dos ecuaciones), o el equivalente de Thévenin visto desde la diagonal, que es el Módulo 9 y el más corto de los tres.

MODULO 9

Teoremas de circuitos

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Usar la linealidad para no resolver de nuevo lo que ya está resuelto: descomponer un circuito por superposición, convertir fuentes de un tipo en el otro, y —sobre todo— reemplazar toda una red por su equivalente de Thévenin o de Norton, incluyendo el caso con fuentes controladas, que es el que se cobra en los parciales. Y saber cuándo conviene adaptar la carga y cuándo es exactamente lo que no hay que hacer.

Los métodos del Módulo 8 resuelven **todo** el circuito. Muchas veces no hace falta: se quiere saber qué pasa en **una** rama, o qué pasa cuando la carga cambia. Resolver el sistema completo cada vez que se cambia un resistor es un desperdicio. Los teoremas de este módulo son atajos, y todos salen de la misma propiedad.

9.1 Linealidad

DEFINICION — CIRCUITO LINEAL

Un circuito es lineal si todos sus elementos lo son: la relación entre la tensión y la corriente de cada uno es una recta que pasa por el origen ($v = Ri$), una derivada ($i = C \, dv/dt$) o una integral. Un circuito lineal cumple:

- **Homogeneidad:** si la excitación se multiplica por k , toda respuesta se multiplica por k .
- **Aditividad:** la respuesta a la suma de dos excitaciones es la suma de las respuestas a cada una por separado.

CUIDADO CON ESTO

El diodo del Módulo 4 y el transistor del Módulo 6 **no** son lineales: su curva i - v es exponencial. Nada de este módulo se les aplica directamente. Lo que sí se hace —y es la base de toda la electrónica analógica— es **linealizarlos alrededor de un punto de trabajo**: para pequeñas variaciones alrededor del punto Q, el dispositivo se comporta como un modelo lineal de resistores y fuentes controladas, y ahí todo esto vuelve a valer. Por eso el Módulo 7 se tomó el trabajo de presentar las fuentes controladas.

9.2 Superposición

DEFINICION — TEOREMA DE SUPERPOSICIÓN

En un circuito lineal con varias fuentes independientes, la respuesta (tensión o corriente) en cualquier rama es la **suma algebraica** de las respuestas que produciría cada fuente independiente actuando sola, con todas las demás **anuladas**.

Anular una fuente significa llevarla a cero:

- Una **fente de tensión** anulada es un **cortocircuito** ($v = 0$ para toda corriente).
- Una **fente de corriente** anulada es un **circuito abierto** ($i = 0$ para toda tensión).

Las fuentes controladas nunca se anulan: no son excitaciones, son parte del comportamiento del circuito. Quedan siempre activas, en todos los subcircuitos.

IDEA CLAVE

Superposición casi nunca es el camino más corto para resolver un circuito completo: con m fuentes hay que resolver m circuitos. Su valor es otro, y es conceptual: es lo que permite separar la **continua** de la

alterna en un amplificador (el punto de reposo por un lado, la señal por el otro), y es la justificación de todo lo que viene después en este módulo.

EJERCICIO RESUELTO 9.1 – SUPERPOSICIÓN, Y POR QUÉ NO VALE PARA LA POTENCIA

Circuito: una fuente de $V = 12\text{ V}$ en serie con $R_1 = 4\Omega$ que llega al nodo A ; desde A a masa, $R_2 = 6\Omega$; y una fuente de corriente $I = 3\text{ A}$ inyectando en A .

1. Con la fuente de tensión sola (la de corriente, abierta). Queda un divisor:

$$v_{A'} = 12\text{ V} \cdot \frac{6}{4+6} = 7,2\text{ V} \quad (1)$$

2. Con la fuente de corriente sola (la de tensión, en corto). Los dos resistores quedan en paralelo:

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{4 \cdot 6}{4+6} = 2,4\Omega \rightarrow v_{A''} = 3\text{ A} \cdot 2,4\Omega = 7,2\text{ V} \quad (2)$$

3. Sumar.

$$v_A = 7,2 + 7,2 = 14,4\text{ V} \quad (3)$$

4. Verificar por nodos (una sola ecuación):

$$\frac{v_A - 12}{4} + \frac{v_A}{6} = 3 \rightarrow 3(v_A - 12) + 2v_A = 36 \rightarrow v_A = 14,4\text{ V} \quad \checkmark \quad (4)$$

5. Ahora la trampa. La potencia en R_2 vale

$$p_2 = \frac{v_A^2}{R_2} = \frac{14,4^2}{6} = 34,6\text{ W} \quad (5)$$


Pero si uno “superpusiera” las potencias:

$$p_{2'} + p_{2''} = \frac{7,2^2}{6} + \frac{7,2^2}{6} = 8,64 + 8,64 = 17,3\text{ W} \quad (6)$$

La mitad. **La potencia no se superpone**, porque no es una función lineal de la excitación sino cuadrática: $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$. Superposición se aplica a tensiones y corrientes, se calculan esas, y **recién al final** se calcula la potencia.

9.3 Transformación de fuentes

MODELO DE TENSIÓN

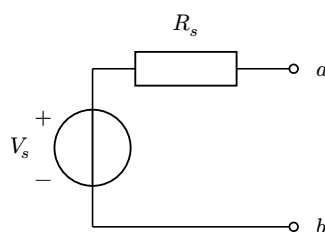

MODELO DE CORRIENTE

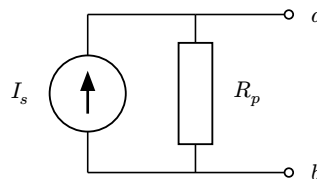


Figura 1: Las dos fuentes reales, equivalentes vistas desde los bornes

Las dos redes son indistinguibles **desde los bornes** $a-b$ si entregan la misma tensión en vacío y la misma corriente en cortocircuito:

$$V_{\text{vacío}} = V_s = I_s R_p \quad I_{\text{corto}} = \frac{V_s}{R_s} = I_s \quad \Rightarrow \quad R_s = R_p \quad (7)$$

CUIDADO CON ESTO

“Equivalente desde los bornes” no significa “igual”. Lo que pasa **adentro** es distinto: con la carga desconectada, el modelo de tensión no disipa nada y el de corriente disipa $I_s^2 R_p$ permanentemente. Para calcular la potencia de la fuente real hay que usar el circuito real, no el equivalente.

Esta transformación, aplicada en cadena, resuelve sola muchos circuitos: convierte, asocia en serie o paralelo, vuelve a convertir, y así hasta dejar una sola fuente y una sola resistencia. Que es, precisamente, el equivalente de Thévenin.

9.4 Teorema de Thévenin

DEFINICION — TEOREMA DE THÉVENIN

Toda red lineal de dos terminales, por complicada que sea, es equivalente —**vista desde esos dos terminales**— a una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} , donde:

- V_{th} es la tensión que aparece entre los terminales **en vacío** (carga desconectada). También se la llama V_{oc} , de *open circuit*.
- R_{th} es la resistencia que se ve entre los terminales **con todas las fuentes independientes anuladas** (tensiones en corto, corrientes abiertas).

El equivalente reproduce exactamente la relación $v-i$ de la red original en esos bornes, para **cualquier** carga que se le conecte, lineal o no.

9.4.1 Por qué es cierto

Sea i la corriente que la red entrega a una carga cualquiera. Por superposición, esa corriente tiene dos contribuciones: la de las fuentes internas de la red, y la de la propia carga vista como excitación. Sustituyendo la carga por una fuente de corriente de valor i (teorema de sustitución, que es legítimo porque la rama queda igual):

$$v = \underbrace{V_{oc}}_{\text{fuentes internas, con } i=0} - \underbrace{R_{th}i}_{\text{carga sola, con las fuentes internas anuladas}} \quad (8)$$

Y esa es exactamente la ecuación de una fuente V_{oc} en serie con R_{th} . La linealidad es lo único que se usó; de ahí que el teorema valga **solo** en redes lineales.

9.4.2 Las tres formas de calcular R_{th}

Método	Cómo	Cuándo
Anular y reducir	Fuentes independientes a cero, y se reduce la red por serie/paralelo/ Δ -Y	Solo si no hay fuentes controladas
Vacío y cortocircuito	$R_{th} = V_{oc}/I_{sc}$	Siempre, salvo que $V_{oc} = 0$
Fuente de prueba	Anular las independientes, aplicar v_t en los bornes, medir i_t , $R_{th} = v_t/i_t$	Siempre. Obligatorio si hay fuentes controladas y $V_{oc} = 0$

Tabla 1: Cómo obtener la resistencia de Thévenin

CUIDADO CON ESTO

Con fuentes controladas, el primer método **da mal**. La fuente controlada no se anula, y por lo tanto sigue inyectando o absorbiendo corriente mientras se “mira” la red: la resistencia equivalente ya no es una combinación serie-paralelo de los resistores. El Ejercicio 9.3 muestra el error concreto. Peor aún, con fuentes controladas R_{th} puede dar **negativa**, lo que es perfectamente físico: significa que la red entrega energía y es la base de los osciladores.

EJERCICIO RESUELTO 9.2 — THÉVENIN DE UN PUENTE DE WHEATSTONE

Puente alimentado con $V = 12 \text{ V}$. Rama izquierda: $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$ arriba, $R_3 = 6 \text{ k}\Omega$ abajo, con el nodo a en el medio. Rama derecha: $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$ arriba, $R_4 = 3 \text{ k}\Omega$ abajo, con el nodo b en el medio. Se quiere la corriente por una carga $R_L = 4 \text{ k}\Omega$ conectada en la diagonal $a-b$.

1. **V_{th} : la diagonal en vacío.** Sin la carga, cada rama es un divisor independiente:

$$v_a = 12 \text{ V} \cdot \frac{6}{3+6} = 8 \text{ V} \quad v_b = 12 \text{ V} \cdot \frac{3}{6+3} = 4 \text{ V} \quad (9)$$

$$V_{th} = v_a - v_b = 4 \text{ V} \quad (10)$$

2. **R_{th} : anular la fuente.** La fuente de 12 V pasa a ser un cortocircuito, con lo que el nodo de arriba y el de abajo quedan unidos. Entonces R_1 queda en paralelo con R_3 , y R_2 en paralelo con R_4 , y ambos paralelos quedan en serie vistos desde la diagonal:

$$R_{th} = (R_1 \parallel R_3) + (R_2 \parallel R_4) = \frac{3 \cdot 6}{9} + \frac{6 \cdot 3}{9} = 2 + 2 = 4 \text{ k}\Omega \quad (11)$$

3. **Conectar la carga al equivalente**, que ahora es un circuito de una sola malla:

$$i_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{4 \text{ V}}{4 + 4 \text{ k}\Omega} = 0,5 \text{ mA} \quad (12)$$

4. **Verificar por nodos** sobre el circuito original completo, con la carga puesta:

$$3v_a - v_b = 16 \quad 3v_b - v_a = 8 \rightarrow v_a = 7 \text{ V}, \quad v_b = 5 \text{ V} \quad (13)$$

$$i_L = \frac{7 - 5}{4 \text{ k}\Omega} = 0,5 \text{ mA} \quad \checkmark \quad (14)$$

5. **Lo que se ganó.** Si ahora se cambia R_L , con Thévenin alcanza una división; por nodos hay que resolver el sistema de nuevo. Esa es toda la gracia del teorema: se paga una vez el análisis de la red fija, y después la carga se barre gratis. Es exactamente lo que hace falta para trazar la curva de un puente con un sensor variable —una galga, un termistor, un LDR— que es para lo que los puentes existen.

EJERCICIO RESUELTO 9.3 – THÉVENIN CON FUENTE CONTROLADA: POR QUÉ HAY QUE USAR LA FUENTE DE PRUEBA

Red vista desde los bornes $a-b$ (con $b = \text{masa}$): una fuente independiente de 20 V alimenta $R_1 = 4\Omega$ que llega al nodo a ; desde a a masa hay $R_2 = 2\Omega$; y una fuente de corriente controlada de valor $2i_x$ inyecta en el nodo a , donde i_x es la corriente que circula por R_1 hacia a .

1. **V_{th} (bornes en vacío).** LKC en a : entra i_x por R_1 y $2i_x$ por la fuente controlada; sale todo por R_2 .

$$3i_x = \frac{v_a}{2} \quad \text{con} \quad i_x = \frac{20 - v_a}{4} \quad (15)$$

$$\frac{3(20 - v_a)}{4} = \frac{v_a}{2} \rightarrow 3(20 - v_a) = 2v_a \rightarrow 5v_a = 60 \quad (16)$$

$$V_{th} = v_a = 12 \text{ V} \quad (i_x = 2 \text{ A}) \quad (17)$$

2. **I_{sc} (bornes en corto).** Ahora $v_a = 0$, así que R_2 no lleva corriente y $i_x = 20/4 = 5 \text{ A}$. Todo lo que entra al nodo se va por el corto:

$$I_{sc} = i_x + 2i_x = 3 \cdot 5 = 15 \text{ A} \quad (18)$$

$$R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{12}{15} = 0,8\Omega \quad (19)$$

3. **Comprobación por fuente de prueba.** Se anula la fuente de 20 V (corto) y se aplica v_t en a . Ahora $i_x = (0 - v_t)/4 = -v_t/4$. LKC en a :

$$i_t + i_x + 2i_x = \frac{v_t}{2} \rightarrow i_t - \frac{3v_t}{4} = \frac{v_t}{2} \quad (20)$$

$$i_t = \frac{v_t}{2} + \frac{3v_t}{4} = \frac{5v_t}{4} \rightarrow R_{th} = \frac{v_t}{i_t} = \frac{4}{5} = 0,8\Omega \quad \checkmark \quad (21)$$

4. Y el método que da mal. Si uno anulara las fuentes —incluida, por error, la controlada— y redujera:

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{4 \cdot 2}{6} = 1,33\Omega \quad \times \text{ incorrecto} \quad (22)$$

Casi el doble del valor real. La fuente controlada baja la resistencia de salida a $0,8\Omega$ porque **aporta** corriente cuando se le pide: se está comportando como un seguidor. Ese es, en una línea, el motivo por el que un amplificador operacional realimentado tiene una resistencia de salida de miliohms con transistores de decenas de ohms adentro.

9.5 Teorema de Norton y la dualidad

DEFINICION – TEOREMA DE NORTON

Toda red lineal de dos terminales es equivalente a una fuente de corriente I_N en paralelo con una resistencia R_N , donde I_N es la corriente de **cortocircuito** entre los terminales y $R_N = R_{th}$.

Thévenin y Norton son la misma información escrita de dos maneras, y se pasa de una a la otra con la transformación de fuentes:

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} \quad V_{th} = I_N R_N \quad R_N = R_{th} \quad (23)$$

IDEA CLAVE

Cuál usar es una cuestión de comodidad. Thévenin es natural cuando la red se parece a una fuente de alimentación (baja resistencia interna, se piensa en tensión); Norton, en cuanto la red se parece a un colector de transistor o a un fotodiodo (alta resistencia interna, se piensa en corriente). También conviene Norton cuando lo que sigue es un nodo, porque entra directo en la ecuación nodal.

9.6 Máxima transferencia de potencia

Con la carga R_L conectada al equivalente de Thévenin, la potencia que recibe es

$$p_L = i^2 R_L = \left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \right)^2 R_L = V_{th}^2 \frac{R_L}{(R_{th} + R_L)^2} \quad (24)$$

Para encontrar el máximo se deriva respecto de R_L y se iguala a cero:

$$\frac{dp_L}{dR_L} = V_{th}^2 \frac{(R_{th} + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{th} + R_L)}{(R_{th} + R_L)^4} = V_{th}^2 \frac{R_{th} - R_L}{(R_{th} + R_L)^3} \quad (25)$$

que se anula si y solo si

$$R_L = R_{th} \quad (26)$$

y entonces la potencia entregada vale

$$p_{L,m\acute{a}x} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \quad (27)$$

IDEA CLAVE

Adaptar la carga ($R_L = R_{th}$) maximiza la potencia entregada, pero el rendimiento en ese punto es

$$\eta = \frac{p_L}{p_{\text{total}}} = \frac{R_L}{R_{\text{th}} + R_L} = 50\% \quad (28)$$

La mitad de la energía se disipa **dentro** de la fuente. Eso es aceptable cuando lo que importa es extraer la máxima señal posible de un generador débil —una antena, un micrófono, un sensor— y es inadmisibles en distribución de energía.

CUIDADO CON ESTO

Esta es la confusión más cara del tema. Una fuente de alimentación **no** se diseña adaptada: se diseña con R_{th} lo más chica posible frente a la carga, para que la tensión no se caiga y para que el rendimiento sea alto. Si una fuente de 12 V con $R_{\text{th}} = 1\Omega$ alimentara una carga adaptada de 1Ω , entregaría 36 W a la carga **disipando otros 36 W adentro** y la salida caería a 6 V. Es justamente el problema que el regulador del Módulo 5 existe para evitar. Máxima potencia y máximo rendimiento son objetivos **distintos y opuestos**.

9.7 Teorema de Millman

Caso particular útil: varias ramas en paralelo, cada una con una fuente de tensión V_k en serie con una resistencia R_k , todas entre los mismos dos nodos. Convirtiendo cada rama a Norton, sumando las corrientes y volviendo a Thévenin:

$$V_{\text{th}} = \frac{\sum_k V_k G_k}{\sum_k G_k} = \frac{\sum_k V_k / R_k}{\sum_k 1/R_k} \quad R_{\text{th}} = \frac{1}{\sum_k G_k} \quad (29)$$

Es literalmente la ecuación nodal de un solo nodo, despejada. Sirve para el caso concreto de **fuentes en paralelo**: dos baterías distintas alimentando la misma carga, o el sumador resistivo que reaparece en el Módulo 13 como sumador con amplificador operacional.

9.8 Lo que estos teoremas explican de los módulos anteriores

Lo que se vio antes	Lo que es en realidad
La resistencia interna de una pila y su caída al cargarla (Módulo 1)	Es R_{th} de la pila. La tensión de circuito abierto es V_{th} .
El efecto de carga del voltímetro y del amperímetro (Módulo 1)	El instrumento carga al equivalente de Thévenin del punto de medida. El error es $R_{\text{th}}/(R_{\text{th}} + R_{\text{instr}})$.
El divisor cargado que se derrumba (Ejercicio 7.1)	R_{th} del divisor es $R_1 \parallel R_2$, y la carga tiene que ser mucho mayor.
La regulación de una fuente (Módulo 5)	Es la medida directa de R_{th} de la fuente: $R_{\text{th}} = (V_{\text{vacío}} - V_{\text{carga}})/I_{\text{carga}}$.
El zener como regulador (Módulo 5)	Un elemento cuya R_{th} dinámica (r_z) es de pocos ohms, puesto en paralelo con la carga para dominar el equivalente.
La adaptación del parlante de 8Ω o la antena de 50Ω	Máxima transferencia de potencia, Ecuación 26.

Tabla 2: Los teoremas, aplicados hacia atrás sobre la Parte I

TP RELACIONADO — CON EL TP N.º 8 Y EL ANEXO 1 — GUÍAS DE LA CÁTEDRA

TP N.º 8 (fuente con regulador zener). Medir la tensión de la fuente en vacío y con carga, y calcular la regulación, es medir el equivalente de Thévenin del aparato: la lectura en vacío es V_{th} y la pendiente de la recta V contra I es $-R_{\text{th}}$. Levantar cuatro o cinco puntos con distintas cargas y ajustar la recta es la forma experimental del teorema, y sirve igual para una pila, un transformador o la salida de un amplificador.

Anexo 1 (PT100 en puente). El circuito del anexo —20 V, dos ramas de $220\ \Omega$, la PT100 de $100\ \Omega$ con sus cables y la R_3 de $50\ \Omega$ — es un puente de Wheatstone, exactamente el del Ejercicio 9.2. Su equivalente de Thévenin visto desde la diagonal es lo que permite contestar, sin resolver todo el circuito de nuevo para cada temperatura, cuánto cambia la señal cuando la PT100 se calienta y cuánto error meten las resistencias de los cables.

MODULO 10

Capacitor, inductor y régimen transitorio

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Escribir las relaciones $v-i$ del capacitor y del inductor y saber **por qué** una tensión y una corriente no pueden saltar; dibujar la forma de onda de la tensión a partir de la de la corriente y al revés; hacer el balance de energía de un transitorio; usar las marcas de punto cuando dos bobinas están acopladas; encontrar las condiciones iniciales y finales de cualquier circuito conmutado; resolver de memoria todo circuito de primer orden con la fórmula de los tres datos; y clasificar la respuesta de un circuito de segundo orden en sobreamortiguada, crítica o subamortiguada sabiendo qué significa cada una en el osciloscopio.

Hasta acá todos los circuitos eran resistivos: la respuesta era instantánea y proporcional a la excitación. El capacitor y el inductor rompen eso, porque **almacenan energía**, y la energía almacenada no aparece ni desaparece de golpe. Ese es el origen de todo lo que sigue: los transitorios, las constantes de tiempo, la respuesta en frecuencia y —al final de la cadena— el filtrado.

Dicho de otra manera: un resistor **no tiene memoria**. Le llega una tensión y responde con una corriente que depende sólo de lo que está pasando en ese instante. Un capacitor y un inductor sí la tienen, porque su estado guarda lo que pasó antes. Todo el módulo es aprender a leer esa memoria: cuál es la variable que la lleva, cómo se lee su valor, y cuánto tarda en olvidarse.

10.1 El capacitor

DEFINICION – CAPACITOR: RELACIÓN CONSTITUTIVA

Un capacitor almacena carga proporcional a la tensión entre sus placas, $q = Cv$. Derivando respecto del tiempo:

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad \text{y su inversa} \quad v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\lambda) d\lambda \quad (1)$$

La capacidad C se mide en farad [$F = C/V$] —por Michael Faraday—, y la carga q en coulomb, por Charles-Augustin de Coulomb. Las capacidades reales son de picofarad a milifarad: el farad es una unidad enorme.

La λ de la integral es una **variable muda**: recorre el tiempo desde t_0 hasta t , y se escribe distinta de t para no usar la misma letra como límite y como variable de integración.

De la relación sale todo lo demás:

- **En continua estacionaria**, $dv/dt = 0$, luego $i = 0$: **un capacitor en continua permanente es un circuito abierto**.
- **La tensión no puede saltar**. Un salto implicaría dv/dt infinita y por lo tanto corriente infinita. Como eso exigiría potencia infinita, no ocurre:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) \quad (2)$$

- **La energía almacenada** sale de integrar la potencia:

$$w_C = \int p dt = \int v \cdot C \frac{dv}{dt} dt = C \int_0^V v dv = \frac{1}{2} C v^2 \quad (3)$$

Es energía **guardada en el campo eléctrico**, no disipada: el capacitor la devuelve.

10.1.1 Asociación

Como los capacitores en serie comparten la carga y en paralelo comparten la tensión, las fórmulas salen **al revés** que las de los resistores:

$$\frac{1}{C_{\text{serie}}} = \sum_k \frac{1}{C_k} \quad C_{\text{paralelo}} = \sum_k C_k \quad (4)$$

La deducción de las dos cabe en un renglón cada una, y conviene hacerla porque es la que explica por qué van al revés:

- **En serie** circula la misma corriente por todos, así que todos acumulan la **misma carga** q . La tensión de cada uno es $v_k = q/C_k$ y las tensiones se suman: $v = q \sum 1/C_k$, de donde $1/C_{\text{eq}} = \sum 1/C_k$.
- **En paralelo** todos tienen la **misma tensión** v , y cada uno guarda $q_k = C_k v$. Las cargas se suman: $q = v \sum C_k$, de donde $C_{\text{eq}} = \sum C_k$.

CUIDADO CON ESTO

En un capacitor electrolítico, además del valor hay dos datos que matan si se ignoran: la **polaridad** (invertirla lo hace explotar) y la **tensión máxima de trabajo**, que debe superar cómodamente el pico —no el eficaz— de lo que va a soportar. En la fuente del Módulo 5, el capacitor de filtro ve el valor **pico** del secundario, no los volt eficaces que dice el transformador.

Y en la asociación **en serie** hay una trampa que no está en la fórmula: la tensión se reparte **inversamente** con la capacidad, así que el capacitor más chico de la serie es el que más tensión soporta. Dos electrolíticos «iguales» en serie no reparten mitad y mitad, porque la tolerancia de un electrolítico es del orden del 20%.

10.2 El inductor

DEFINICION – INDUCTOR: RELACIÓN CONSTITUTIVA

Un inductor concatena flujo magnético proporcional a la corriente, $\varphi = Li$. Por la ley de Faraday, la tensión inducida es la derivada del flujo:

$$v = L \frac{di}{dt} \quad \text{y su inversa} \quad i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(\lambda) d\lambda \quad (5)$$

La inductancia L se mide en henry [$H = V \cdot s/A$], por Joseph Henry, que llegó a la inducción al mismo tiempo que Faraday y del otro lado del Atlántico. La letra L es por Heinrich Lenz, el de la ley del signo.

Todo es el dual exacto del capacitor:

- **En continua estacionaria**, $di/dt = 0$, luego $v = 0$: **un inductor en continua permanente es un cortocircuito**.
- **La corriente no puede saltar**:

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) \quad (6)$$

- **Energía almacenada**, en el campo magnético:

$$w_L = \frac{1}{2} Li^2 \quad (7)$$

- **Asociación**: igual que los resistores, y por la misma razón —en serie circula la misma corriente y se suman las tensiones; en paralelo comparten la tensión y se suman las corrientes—.

$$L_{\text{serie}} = \sum_k L_k \quad \frac{1}{L_{\text{paralelo}}} = \sum_k \frac{1}{L_k} \quad (8)$$

Con una condición que la fórmula no dice y que se trata más abajo: las bobinas tienen que estar **sin acoplar**. Si el campo de una atraviesa a la otra, la Ecuación 8 no vale.

IDEA CLAVE

La consecuencia práctica de la Ecuación 6 es la razón por la que el diodo de rueda libre del Módulo 6 no es opcional. Al abrir la llave que alimenta un relé, la corriente del bobinado **tiene** que seguir circulando; si no encuentra camino, la única forma de cumplir $v = L \, di/dt$ con un di enorme en un dt chiquísimo es generando cientos de volts, que perforan el transistor. El diodo le da el camino.

Ese mismo fenómeno, buscado a propósito y no sufrido, es la bobina de encendido de un motor a explosión y el elevador de tensión de una fuente conmutada: se carga la bobina con corriente y se le corta el camino para cobrar la tensión.

	Capacitor	Inductor
Relación	$i = C \, dv/dt$	$v = L \, di/dt$
Variable de estado	la tensión v_C	la corriente i_L
No puede saltar	la tensión	la corriente
Sí puede saltar	la corriente i_C	la tensión v_L
En continua permanente es	circuito abierto	cortocircuito
Energía	$\frac{1}{2} C v^2$	$\frac{1}{2} L i^2$
En serie	$1/C_{eq} = \sum 1/C_k$	$L_{eq} = \sum L_k$
En paralelo	$C_{eq} = \sum C_k$	$1/L_{eq} = \sum 1/L_k$
Constante de tiempo con R	$\tau = RC$	$\tau = L/R$

Tabla 1: Capacitor e inductor son duales término a término

IDEA CLAVE

La dualidad no es una curiosidad: es la mitad del trabajo ya hecho. Cada resultado de este módulo vale dos veces. Se demuestra para uno de los dos y se traduce con el diccionario de la tabla ($v \leftrightarrow i$, $C \leftrightarrow L$, serie $\leftrightarrow$ paralelo, abierto $\leftrightarrow$ corto). Cuando aparezca una fórmula del inductor que no se recuerda, se busca la del capacitor y se traduce.

10.3 Las relaciones $v-i$, vistas

Las dos relaciones constitutivas dicen **derivada** e **integral**, y eso en el papel se lee rápido y en una forma de onda no se ve. La forma más barata de que se vea es imponer una corriente conocida y dibujar todo lo demás. Es, además, el primer ejercicio de la guía de la cátedra.

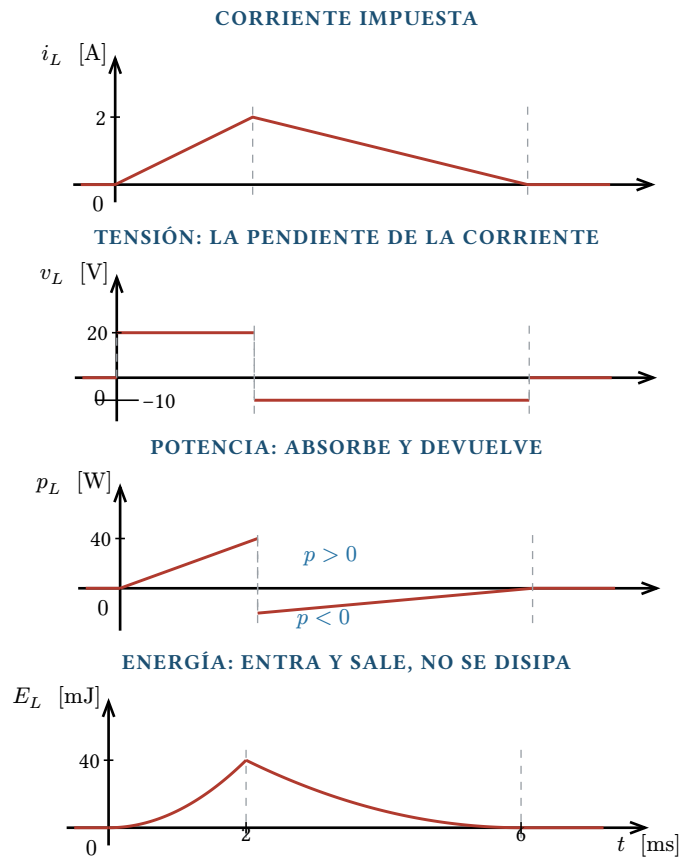


Figura 1: Una bobina de 20 mH recorrida por un pulso triangular de corriente

EJERCICIO RESUELTO 10.1 – LA BOBINA Y EL PULSO TRIANGULAR

Por una bobina de $L = 20 \text{ mH}$ se hace circular la corriente del gráfico: sube linealmente de 0 a 2 A en 2 ms, y después baja linealmente a 0 en los 4 ms siguientes.

Tensión. $v_L = L \, di/dt$, y la derivada de una recta es su pendiente, que es **constante en cada tramo**:

$$0 < t < 2 \text{ ms} : \quad \frac{di}{dt} = \frac{2 \text{ A}}{2 \text{ ms}} = 1000 \text{ A/s} \rightarrow v_L = 0,020 \cdot 1000 = 20 \text{ V} \quad (9)$$

$$2 < t < 6 \text{ ms} : \quad \frac{di}{dt} = \frac{-2 \text{ A}}{4 \text{ ms}} = -500 \text{ A/s} \rightarrow v_L = 0,020 \cdot (-500) = -10 \text{ V} \quad (10)$$

La tensión es **constante a tramos y salta** en cada quiebre: de 0 a 20 V en $t = 0$, de 20 a -10 V en $t = 2$ ms. Eso no viola nada: lo que no puede saltar es i_L , y no salta.

Potencia. $p = v_L i_L$, con la convención pasiva del principio del apunte.

$$0 < t < 2 \text{ ms} : \quad p = 20 \cdot i \rightarrow \text{de } 0 \text{ a } 40 \text{ W (positiva)} \quad (11)$$

$$2 < t < 6 \text{ ms} : \quad p = -10 \cdot i \rightarrow \text{de } -20 \text{ a } 0 \text{ W (negativa)} \quad (12)$$

Positiva quiere decir que la bobina **absorbe**; negativa, que **entrega**. El cambio de signo cae exactamente en el pico de la corriente, que es donde la bobina deja de cargarse y empieza a devolver.

Energía. $E_L = \frac{1}{2} L i^2$ depende sólo de la corriente en ese instante:

$$E_L^{\max} = \frac{1}{2} \cdot 0,020 \cdot 2^2 = 0,040 \text{ J} = 40 \text{ mJ} \quad (13)$$

y vuelve a cero al final, porque la corriente vuelve a cero. La bobina **no disipó nada**: guardó 40 mJ durante la subida y los devolvió durante la bajada. El área del primer tramo de la curva de potencia ($\frac{1}{2} \cdot 40 \text{ W} \cdot 2 \text{ ms} = 40 \text{ mJ}$) y la del segundo ($\frac{1}{2} \cdot (-20) \text{ W} \cdot 4 \text{ ms} = -40 \text{ mJ}$) son iguales y opuestas: ese es el control.

El control de lectura. La tensión tiene que ser constante donde la corriente es una recta, y **cero** donde la corriente es constante. Si en la simulación aparece una tensión no nula sobre un tramo de corriente plana, el error está en el modelo de la fuente, no en la bobina.

El capacitor hace exactamente lo mismo con los papeles cambiados: se le impone una corriente, y la tensión es su **integral** —el área acumulada—, no su derivada.

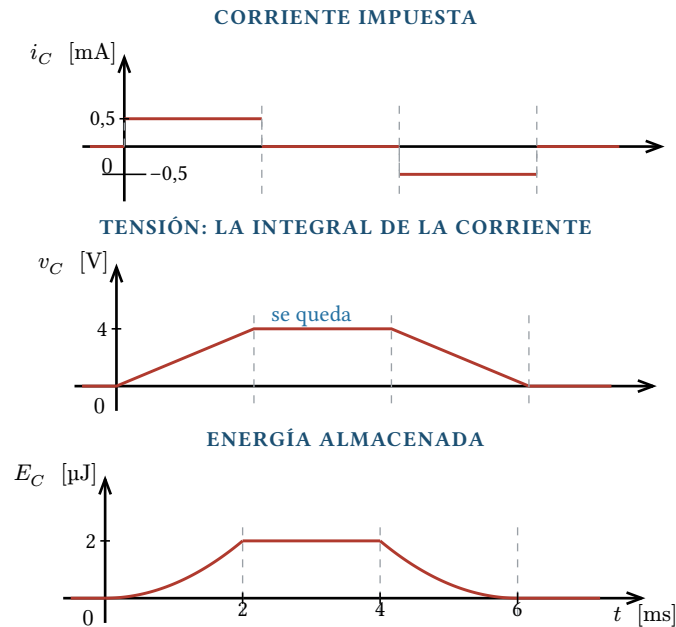


Figura 2: Un capacitor de $0,25 \mu\text{F}$ excitado por un pulso de corriente

IDEA CLAVE

El tramo del medio es el que enseña. Entre 2 y 4 ms la corriente vale cero y la tensión **no vuelve a cero**: se queda en los 4 V que había acumulado. Ahí se ve la memoria. Con $i_C = 0$ la pendiente dv_C/dt es cero, y una pendiente nula no dice «sin tensión», dice «sin cambio de tensión».

La pendiente de v_C es i_C/C : con $i_C = 0,5 \text{ mA}$ y $C = 0,25 \mu\text{F}$ da 2 V/ms , que es lo que se mide en el gráfico. Y como toda integral, v_C **no salta** ni siquiera cuando la corriente sí lo hace.

	Si se impone $i...$	Si se impone $v...$
En una bobina	v_L es la pendiente de i : constante a tramos, y salta en cada quiebre	i_L es el área acumulada de v : continua siempre, cambia de pendiente en cada quiebre
En un capacitor	v_C es el área acumulada de i : continua siempre, cambia de pendiente en cada quiebre	i_C es la pendiente de v : constante a tramos, y salta en cada quiebre

Tabla 2: Las cuatro lecturas que hay que poder hacer de un vistazo

10.4 Energía: quién la guarda y quién la quema

En un circuito con R , L y C hay dos clases de elementos y hay que separarlas antes de hacer cualquier balance.

DEFINICION – LOS DOS DESTINOS DE LA ENERGÍA

El resistor disipa. $p_R = Ri^2 \geq 0$ siempre: nunca devuelve. La energía que le entra se va en calor y no vuelve al circuito.

El capacitor y el inductor guardan. p cambia de signo: positiva mientras se cargan, negativa mientras se descargan. La energía queda en el campo ($\frac{1}{2}Cv^2$ en el eléctrico, $\frac{1}{2}Li^2$ en el magnético) y sale entera si el elemento es ideal.

El balance. En una red pasiva que arranca con energía almacenada y termina en reposo, toda la energía inicial **tiene** que aparecer disipada en los resistores:

$$\int_0^\infty p_R(t) dt = w_L(0) + w_C(0) \quad (14)$$

Es la única forma de cerrar la cuenta, y es el control más fuerte que hay sobre un transitorio: no depende de haber resuelto bien la ecuación diferencial.

CUIDADO CON ESTO

La energía va con el cuadrado, y por eso decae al doble de velocidad. Si la corriente de una descarga vale $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$, la energía almacenada es

$$w_L(t) = \frac{1}{2}Li^2 = w_L(0) e^{-2t/\tau} \quad (15)$$

con un 2 en el exponente. La consecuencia práctica es que **el porcentaje de energía y el porcentaje de corriente no se alcanzan en el mismo instante**, y confundirlos es el error que la guía de la cátedra marca en tres problemas distintos.

A 1τ queda el 36,8% de la corriente pero sólo el 13,5% de la energía. Y para disipar una fracción f de la energía inicial hace falta

$$t = \frac{\tau}{2} \ln \frac{1}{1-f} \quad (16)$$

que da $0,80\tau$ para el 80% y $1,50\tau$ para el 95%.

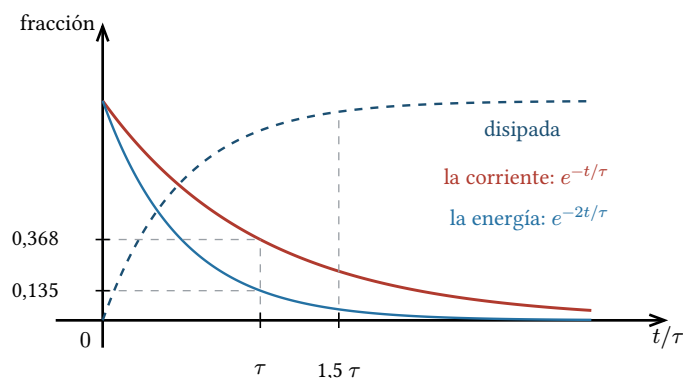


Figura 3: La corriente, la energía almacenada y la energía ya disipada, en una descarga

EJERCICIO RESUELTO 10.2 – BALANCE DE ENERGÍA DE UNA DESCARGA RL

Una bobina de $L = 100$ mH quedó con $I_0 = 0,5$ A y se descarga sobre $R = 8 \Omega$. Se pide la energía total entregada al resistor y cuántas constantes de tiempo hacen falta para transferirle el 95%.

La constante de tiempo y la corriente:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0,100}{8} = 12,5 \text{ ms} \rightarrow i(t) = 0,5 e^{-t/12,5 \text{ ms}} \quad [\text{A}] \quad (17)$$

La energía inicial, que es toda la que hay en el circuito:

$$w_L(0) = \frac{1}{2}LI_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,100 \cdot 0,25 = 12,5 \text{ mJ} \quad (18)$$

La **energía disipada**, por integración directa, sin usar la Ecuación 14:

$$\int_0^\infty Ri^2 dt = RI_0^2 \int_0^\infty e^{-2t/\tau} dt = RI_0^2 \cdot \frac{\tau}{2} = 8 \cdot 0,25 \cdot \frac{0,0125}{2} = 12,5 \text{ mJ} \quad (19)$$

Coincide con la energía inicial, como tenía que pasar. Nótese que la cuenta no dependió de R ni de L por separado: el $RI_0^2\tau/2$ se simplifica en $\frac{1}{2}LI_0^2$ cualquiera sea el valor de los dos.

El **95%**. La energía que **todavía queda** decae como $e^{-2t/\tau}$, así que

$$e^{-2t/\tau} = 0,05 \rightarrow t = \frac{\tau}{2} \ln 20 = 1,50\tau = 18,7 \text{ ms} \quad (20)$$

Es decir: **una constante y media**, no tres. Si uno se guía por la corriente, que a $1,50\tau$ todavía vale el 22% de I_0 , la descarga parece lejos de terminada, y sin embargo el 95% del calor ya se generó.

IDEA CLAVE

Energía atrapada. Hay circuitos donde el balance de la Ecuación 14 no cierra, y no es un error de cuentas: cuando dos capacitores quedan aislados del resto por una conmutación, la carga se reparte entre ellos y ahí se queda para siempre. El transitorio terminó, no circula más corriente, y sigue habiendo energía guardada. Se la llama **energía atrapada**, y el balance correcto es

$$w(0) = \int_0^\infty p_R dt + w_{\text{atrapada}} \quad (21)$$

Aparece siempre que un lazo de sólo capacitores, o un nodo de sólo inductores, queda desconectado de las fuentes. Antes de declarar «no cierra», hay que buscarla.

10.5 Cuando dos bobinas se acoplan: la inductancia mutua

La Ecuación 8 pide que las bobinas estén **sin acoplar**. Cuando el campo de una atraviesa las espiras de la otra, aparece un término nuevo, y es el que explica el transformador del Módulo 3 desde adentro.

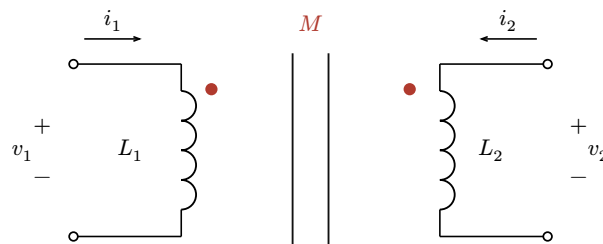


Figura 4: Dos bobinas acopladas, con sus marcas de punto

DEFINICION – INDUCTANCIA MUTUA

Si una corriente variable i_1 en la primera bobina induce tensión en la segunda, esa tensión es proporcional a la **rapidez** con que cambia i_1 :

$$v_2 = \pm M \frac{di_1}{dt} \quad v_1 = \pm M \frac{di_2}{dt} \quad (22)$$

El coeficiente M es la **inductancia mutua**, se mide en henry como L , y es el mismo en los dos sentidos — resultado nada obvio que sale de la conservación de la energía—. Depende de la geometría, de la orientación relativa y del material que las une.

El acoplamiento se mide con un número adimensional, el **coeficiente de acoplamiento**:

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}, \quad 0 \leq k \leq 1 \quad (23)$$

$k = 0$ es sin acoplar, $k = 1$ es acoplamiento perfecto —todo el flujo de una pasa por la otra—. Un transformador con núcleo de hierro llega a $k > 0,98$; dos bobinas al aire, a k de unas centésimas. La cota $|M| \leq \sqrt{L_1 L_2}$ no es un dato empírico: sale de exigir que la energía almacenada no pueda ser negativa.

DEFINICION – LA CONVENCION DE PUNTOS

El signo de la Ecuación 22 no se puede leer del dibujo de las espiras, porque el sentido de bobinado casi nunca se dibuja. Se marca con un **punto** en un terminal de cada bobina, y la regla es una sola:

- Si las **dos** corrientes entran por el terminal punteado, o las dos salen por él, el término mutuo lleva **el mismo signo** que el propio.
- Si una entra por el punto y la otra sale, el término mutuo lleva **signo cambiado**.

Con las dos corrientes entrando por punto, la tensión total de cada bobina es

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \quad (24)$$

El procedimiento no cambia nunca: primero se eligen y se dibujan las referencias de corriente y tensión, después se leen los puntos, y recién entonces se escriben las LKT. Elegir las referencias mirando el resultado que uno espera es la forma más rápida de equivocarse de signo.

IDEA CLAVE

Dos bobinas acopladas en serie no suman. Si el acoplamiento es **aditivo** —las dos corrientes entran por punto— la inductancia equivalente es

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M \quad (25)$$

y si es **sustractivo**, $L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M$. Los dos valores se pueden medir con un inductómetro, y su diferencia da M directamente:

$$M = \frac{L_{aditiva} - L_{sustractiva}}{4} \quad (26)$$

Es la forma estándar de medir M en el laboratorio, y también la forma de descubrir que dos bobinas que uno creía independientes están acopladas: si al invertir una de las dos el valor medido cambia, hay M .

IDEA CLAVE

Dónde estaba esto. El transformador del Módulo 3 se explicó con la relación de transformación $V_1/V_2 = N_1/N_2$, que es el caso límite de la Ecuación 22 con $k \rightarrow 1$ y un núcleo ideal. Los **bornes homólogos** que allá se nombraron son exactamente estos puntos, y la razón por la que en el transformador con punto medio del rectificador de onda completa importa cuál extremo se conecta a cada diodo es esta regla de signo, no una convención de fábrica.

10.6 Condiciones iniciales: cómo se leen

Todo problema de transitorios se reduce a contestar tres preguntas. Las dos primeras se contestan con circuitos **resistivos**, que ya se saben resolver.

DEFINICION – EL ESTADO EN TRES INSTANTES

En $t = 0^-$ (justo antes de conmutar, con el circuito en régimen desde hace mucho): se reemplaza cada capacitor por un **circuito abierto** y cada inductor por un **cortocircuito**, y se resuelve el circuito resistivo que queda. De ahí salen $v_C(0^-)$ e $i_L(0^-)$.

En $t = 0^+$ (justo después de conmutar): por continuidad, $v_C(0^+) = v_C(0^-)$ e $i_L(0^+) = i_L(0^-)$. Se reemplaza cada capacitor por una **fuente de tensión** de ese valor y cada inductor por una **fuente de corriente** de ese valor, y se resuelve el circuito resistivo con la topología **nueva**. De ahí sale cualquier otra variable en 0^+ —que sí puede saltar, y de hecho salta.

En $t \rightarrow \infty$ (régimen nuevo): otra vez capacitores abiertos e inductores en corto, con la topología nueva.

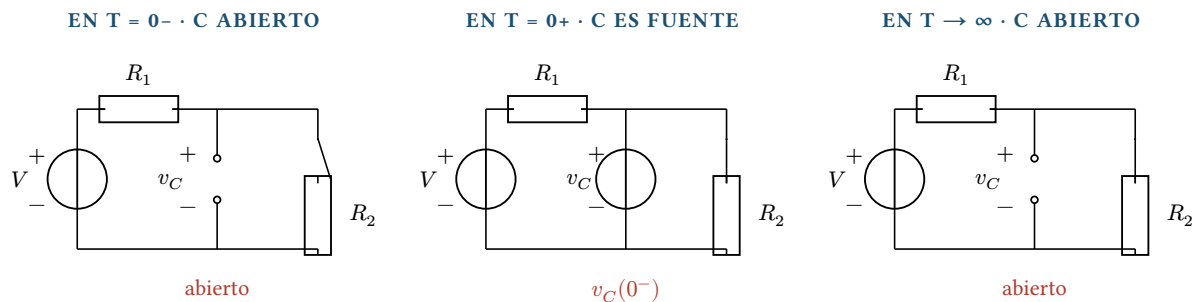


Figura 5: El mismo circuito, con lo que se dibuja en cada uno de los tres instantes

CUIDADO CON ESTO

Lo único que se conserva a través de la conmutación es v_C e i_L . **Todo lo demás salta**: la corriente por el capacitor, la tensión sobre el inductor, la corriente de cualquier resistor. Escribir “ $i_R(0^+) = i_R(0^-)$ ” es el error clásico y no tiene ningún fundamento.

Y el modelo de continua —capacitor abierto, inductor en corto— vale en 0^- y en ∞ , **nunca durante el transitorio**. Usarlo en el medio es el segundo error clásico: da un resultado con las unidades bien y el valor equivocado, que es el peor tipo de resultado.

EJERCICIO RESUELTO 10.3 – QUÉ SALTA Y QUÉ NO

En el circuito de la figura anterior, con $V = 100$ V, $R_1 = 10$ k Ω , $R_2 = 40$ k Ω y $C = 0,1$ μ F, la llave de la rama de R_2 **se cierra** en $t = 0$. Se pide v_C e i_{R1} en 0^- , en 0^+ y en ∞ .

En 0^- . La llave está abierta, así que por R_2 no circula nada; y el capacitor, en régimen, es un abierto, así que por R_1 tampoco. Sin corriente no hay caída en R_1 :

$$v_C(0^-) = 100 \text{ V}, \quad i_{R1}(0^-) = 0 \quad (27)$$

En 0^+ . La tensión del capacitor no salta, así que se lo reemplaza por una fuente de 100 V y se resuelve el resistivo con la llave ya cerrada:

$$v_C(0^+) = 100 \text{ V}, \quad i_{R1}(0^+) = \frac{100 - 100}{10 \text{ k}\Omega} = 0 \quad (28)$$

y la corriente por R_2 , que en 0^- era cero, salta a $100/40 \text{ k}\Omega = 2,5$ mA. Toda esa corriente sale del capacitor: $i_C(0^+) = -2,5$ mA. La corriente del capacitor saltó de 0 a $-2,5$ mA sin que la tensión se moviera un volt.

En ∞ . Capacitor abierto otra vez, con la llave cerrada: queda un divisor.

$$v_C(\infty) = 100 \cdot \frac{40}{10 + 40} = 80 \text{ V}, \quad i_{R1}(\infty) = \frac{100 - 80}{10 \text{ k}\Omega} = 2 \text{ mA} \quad (29)$$

La lectura. La variable de estado se movió despacio, de 100 a 80 V; las otras dos saltaron en el instante cero. Ese es el patrón de todo circuito conmutado, y es lo que hay que buscar en la pantalla del osciloscopio para saber si lo que se está mirando es lo que se calculó.

10.7 Circuitos de primer orden

Un circuito con **un solo** elemento almacenador (o varios reducibles a uno) da una ecuación diferencial de primer orden. Todos tienen la misma solución, y por eso conviene deducirla una sola vez.

10.7.1 Respuesta natural del RC

Capacitor cargado a V_0 , que se descarga sobre R a partir de $t = 0$. LKC en el nodo:

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = 0 \rightarrow \frac{dv}{dt} = -\frac{v}{RC} \quad (30)$$

Separando variables e integrando:

$$\int_{V_0}^v \frac{dv}{v} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt \rightarrow \ln \frac{v}{V_0} = -\frac{t}{RC} \quad (31)$$

$$v(t) = V_0 e^{-t/RC} = V_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = RC \quad (32)$$

10.7.2 Respuesta natural del RL

El mismo camino, con LKT sobre la malla R - L :

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0 \rightarrow i(t) = I_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{L}{R} \quad (33)$$

IDEA CLAVE

Se llama respuesta natural porque no hay ninguna fuente encendida. Lo único que la produce es la energía que el elemento ya tenía guardada, y su forma —una exponencial decreciente— la fija el circuito, no la excitación. Por eso también se la llama **respuesta a entrada cero**, y por eso el exponente $-1/\tau$ es una propiedad del circuito: aparece igual cualquiera sea la manera de haberlo cargado.

10.7.3 Qué significa τ

DEFINICION – CONSTANTE DE TIEMPO

τ es el tiempo en el que la respuesta cae al $e^{-1} = 36,8\%$ de su valor inicial. Geométricamente, es el tiempo que tardaría la respuesta en llegar a cero **si siguiera con la pendiente que tiene en el origen**.

Se mide en segundos, y hay que verificarlo: RC es $[V/A] \cdot [A \cdot s/V] = [s]$, y L/R es $[V \cdot s/A] \cdot [A/V] = [s]$. El número $e = 2,71828\dots$ es el de Euler, y aparece acá por una sola razón: es la única función que es su propia derivada, que es exactamente lo que pide la Ecuación 30.

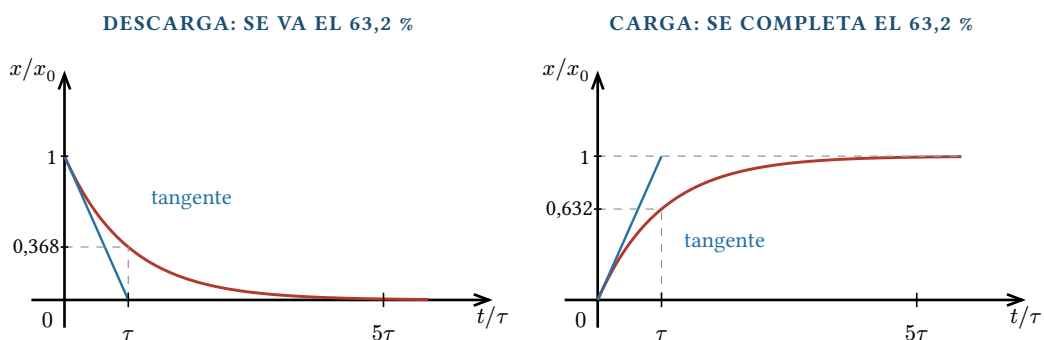


Figura 6: La exponencial, normalizada, en las dos direcciones

t	Queda del salto ($e^{-t/\tau}$)	Se completó
0	100 %	0 %
1τ	36,8 %	63,2 %
2τ	13,5 %	86,5 %
3τ	5,0 %	95,0 %
4τ	1,8 %	98,2 %
5τ	0,7 %	99,3 %

Tabla 3: La exponencial, en números

IDEA CLAVE

Regla de los cinco tau: a los 5τ el transitorio terminó a todos los efectos prácticos (queda menos del 1 %). Es el número que se usa para decidir cuánto esperar antes de medir, cuánto dura el arranque de una fuente, o a qué frecuencia máxima puede conmutar un circuito.

10.7.4 La fórmula general: el método de los tres datos

Cuando además hay una fuente, la solución es la natural más la forzada. No hace falta volver a integrar: toda variable x de un circuito de primer orden cumple

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau} \quad (34)$$

Se lee directo: **arranca en $x(0^+)$, termina en $x(\infty)$, y va de uno a otro exponencialmente con constante τ .** Para usarla hacen falta exactamente tres números.

IDEA CLAVE


Y el tercero sale del Módulo 9: $\tau = R_{th}C$ o $\tau = L/R_{th}$, donde R_{th} es la **resistencia de Thévenin vista desde los bornes del elemento almacenador**, con la topología posterior a la conmutación y las fuentes independientes anuladas. Ese es el puente entre los dos módulos, y es lo que hace que el método sea mecánico.

10.7.5 Cómo se saca R_{th} sin equivocarse

Es el paso donde se pierde la mitad de los ejercicios, y tiene un procedimiento fijo.

DEFINICION – LOS CUATRO PASOS DE LA RESISTENCIA EQUIVALENTE

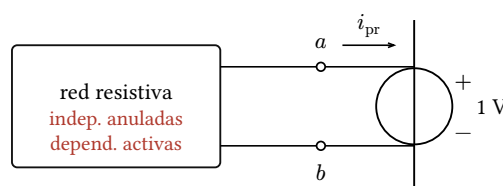1. **Retirar** el elemento almacenador y mirar hacia el resto del circuito desde sus dos bornes. No desde la fuente ni desde la carga: desde donde estaba el C o la L .
2. **Anular las fuentes independientes:** cada fuente de tensión se reemplaza por un cortocircuito, cada fuente de corriente por un circuito abierto.
3. **Dejar activas las fuentes dependientes.** Una fuente controlada no es una fuente de energía autónoma: es parte del comportamiento de la red, y anularla cambia el circuito.
4. **Asociar** serie y paralelo hasta un solo valor. Si hay fuentes dependientes, la asociación no alcanza y hay que aplicar una fuente de prueba.



$$R_{eq} = v_{pr}/i_{pr}$$

Figura 7: La fuente de prueba: el único método que sigue valiendo con fuentes dependientes

Se conecta entre los bornes una fuente de valor conocido —una de 1 V es la más cómoda—, se calcula la corriente que entrega, y el cociente es la resistencia buscada:

$$R_{eq} = \frac{v_{pr}}{i_{pr}} \quad (35)$$

Da igual usar una fuente de tensión y medir la corriente, o una de corriente y medir la tensión: el cociente es el mismo. El subíndice «pr» es por **prueba**, y la fuente no forma parte del circuito: se pone, se calcula y se saca.

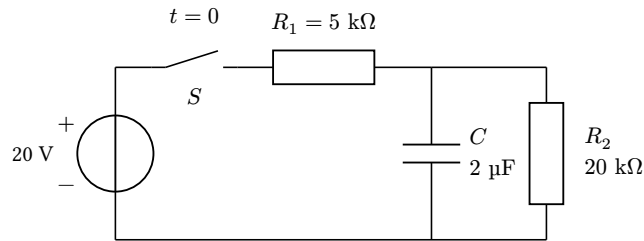


Figura 8: Circuito RC de primer orden con fuente

EJERCICIO RESUELTO 10.4 – RC CON FUENTE, POR EL MÉTODO DE LOS TRES DATOS

La llave se cierra en $t = 0$ con el capacitor descargado. $V = 20$ V, $R_1 = 5$ kΩ, $R_2 = 20$ kΩ, $C = 2$ μF.

Dato 1 – $v_C(0^+)$. El capacitor estaba descargado y la tensión no salta:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) = 0 \text{ V} \quad (36)$$

Dato 2 – $v_C(\infty)$. En régimen, el capacitor es un circuito abierto y queda un divisor:

$$v_C(\infty) = 20 \text{ V} \cdot \frac{20}{5 + 20} = 16 \text{ V} \quad (37)$$

Dato 3 – τ . Se anula la fuente (corto) y se mira desde los bornes del capacitor: R_1 y R_2 quedan en paralelo.

$$R_{th} = \frac{5 \cdot 20}{25} = 4 \text{ kΩ} \rightarrow \tau = R_{th}C = 4 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 8 \text{ ms} \quad (38)$$

Armar la respuesta con la Ecuación 34:

$$v_C(t) = 16 + (0 - 16)e^{-t/8\text{ms}} = 16(1 - e^{-t/8\text{ms}}) \text{ [V]} \quad (39)$$

Leerla. A los 8 ms el capacitor está en $16 \cdot 0,632 = 10,1$ V. A los 40 ms (5τ), en 15,9 V: terminó.

Una variable que sí salta. La corriente por R_1 en 0^+ : con el capacitor reemplazado por una fuente de 0 V (un corto), R_1 ve los 20 V contra el paralelo de R_2 con ese corto, es decir contra 0:

$$i_{R1}(0^+) = \frac{20 \text{ V}}{5 \text{ kΩ}} = 4 \text{ mA} \quad (40)$$

mientras que en régimen vale $20/25 = 0,8$ mA. Saltó de 0 a 4 mA en el instante de cerrar la llave, y de ahí baja. Eso es la **corriente de irrupción**, y es la que hace que la protección de una fuente tenga que tolerar mucho más que la corriente nominal.

Y si después se abre la llave: el capacitor queda solo con R_2 , entonces $\tau' = 20 \text{ kΩ} \cdot 2 \mu\text{F} = 40 \text{ ms}$, y descarga desde 16 V hasta 0 según $v_C = 16e^{-t/40\text{ms}}$. La misma fórmula, otros tres datos.

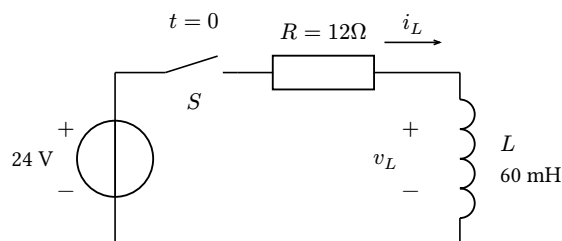


Figura 9: El dual: un RL de primer orden con la misma llave

EJERCICIO RESUELTO 10.5 – RL CON ESCALÓN: EL MISMO MÉTODO, LA OTRA VARIABLE

La llave se cierra en $t = 0$ con la bobina descargada. $V = 24 \text{ V}$, $R = 12 \Omega$, $L = 60 \text{ mH}$. Se piden $i_L(t)$ y $v_L(t)$.

Dato 1. La corriente de la bobina no salta y valía cero: $i_L(0^+) = 0$.

Dato 2. En régimen la bobina es un cortocircuito, y toda la tensión cae en R :

$$i_L(\infty) = \frac{V}{R} = \frac{24}{12} = 2 \text{ A} \quad (41)$$

Dato 3. Anulada la fuente, desde los bornes de la bobina se ve sólo R :

$$\tau = \frac{L}{R_{th}} = \frac{0,060}{12} = 5 \text{ ms} \quad (42)$$

La respuesta, con la Ecuación 34:

$$i_L(t) = 2 + (0 - 2)e^{-t/5\text{ms}} = 2(1 - e^{-t/5\text{ms}}) \quad [\text{A}] \quad (43)$$

$$v_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 0,060 \cdot 2 \cdot \frac{1}{0,005} e^{-t/5\text{ms}} = 24 e^{-t/5\text{ms}} \quad [\text{V}] \quad (44)$$

Los dos controles. En $t = 0^+$ la corriente vale cero y toda la tensión de la fuente está sobre la bobina: $v_L(0^+) = 24 \text{ V}$, que es lo que da la fórmula. En $t = \infty$ pasa lo contrario: la corriente es máxima y la tensión de la bobina es cero. Y a $1\tau = 5 \text{ ms}$ la corriente vale $2 \cdot 0,632 = 1,264 \text{ A}$ —el 63,2% del salto, como en cualquier primer orden—.

La comparación con el RC. La bobina y el capacitor hacen lo mismo con las variables cambiadas: allá la **tensión** del capacitor arranca en cero y sube; acá es la **corriente** de la bobina. Y τ va al revés: subir R hace **más lento** al RC y **más rápido** al RL.

10.7.6 Entrada cero y estado cero: la otra forma de partir el problema

La Ecuación 34 parte el problema por **instantes** —dónde arranca, dónde termina—. Hay otra partición, que parte por **causas**, y es la que hace falta para entender el Módulo 12.

DEFINICION – LAS DOS RESPUESTAS

Como el circuito es lineal, vale superposición, y las causas son dos: la energía almacenada y las fuentes. Se resuelve una vez con cada una y se suman.

- **Respuesta a entrada cero** (x_{ec}): se apagan las fuentes y responde sólo la energía inicial. Es la respuesta natural.
- **Respuesta a estado cero** (x_{e0}): se ponen las condiciones iniciales en cero y responde sólo la excitación.

$$x(t) = x_{ec}(t) + x_{e0}(t) \quad (45)$$

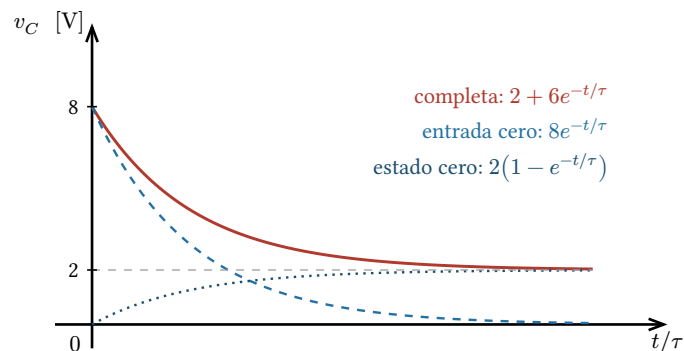


Figura 10: Las dos mitades y su suma, en un RC que arranca en 8 V y termina en 2 V

EJERCICIO RESUELTO 10.6 – UN TRANSITORIO SIN ESCRIBIR LA ECUACIÓN DIFERENCIAL

Un capacitor de $4\ \mu\text{F}$ tiene $8\ \text{V}$ justo antes de conmutar. Para $t > 0$ ve una red que, vista desde sus bornes, equivale a un Thévenin de $2\ \text{V}$ con $R_{\text{th}} = 25\ \text{k}\Omega$. Se piden $v_C(t)$ y $v_C(0,1\ \text{s})$.

Por los tres datos. $v_C(0^+) = 8\ \text{V}$ por continuidad; $v_C(\infty) = 2\ \text{V}$, que es la tensión de la fuente de Thévenin porque en régimen no circula corriente y no hay caída en R_{th} ; y

$$\tau = R_{\text{th}}C = 25 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^{-6} = 0,1\ \text{s} \quad (46)$$

$$v_C(t) = 2 + (8 - 2)e^{-t/0,1} = 2 + 6e^{-t/0,1} \quad [\text{V}] \quad (47)$$

$$v_C(0,1\ \text{s}) = 2 + 6 \cdot 0,368 = 4,21\ \text{V} \quad (48)$$

Por entrada cero y estado cero, para ver que da lo mismo:

$$v_{\text{ec}} = 8e^{-t/0,1} \quad v_{\text{e0}} = 2(1 - e^{-t/0,1}) \quad (49)$$

$$v_{\text{ec}} + v_{\text{e0}} = 8e^{-t/\tau} + 2 - 2e^{-t/\tau} = 2 + 6e^{-t/\tau} \quad \checkmark \quad (50)$$

Cuál conviene. Para un problema de conmutación, los tres datos: son tres cuentas de circuito resistivo y no hay que resolver nada dos veces. La partición en entrada cero y estado cero conviene cuando la excitación **no** es constante —un pulso, una rampa, una senoidal— porque ahí el «valor final» no existe y la Ecuación 34 no se puede aplicar.

CUIDADO CON ESTO

Los cinco errores de primer orden, en el orden en que aparecen:

1. Usar $x(0^-)$ como si fuera el valor final. Son los dos extremos del transitorio, no el mismo número.
2. Calcular R_{th} sin anular bien las fuentes, o anulando también las dependientes.
3. Aplicar el modelo de continua —capacitor abierto, inductor en corto— **durante** el transitorio.
4. Olvidar el signo de $[x(0^+) - x(\infty)]$. Si el valor final es **menor** que el inicial, ese corchete es negativo y la exponencial baja; escribirlo al revés da una curva que sube y se va del gráfico.
5. Confundir τ con el tiempo total de establecimiento. τ es **una** constante; el transitorio dura unos 5τ .

EN EL LABORATORIO

Medir τ en el osciloscopio, sin fórmulas. Se excita la serie R - C con una onda cuadrada de un generador, de período mucho mayor que 5τ para que cada flanco sea un escalón completo. En la pantalla, cada semiciclo dibuja la Ecuación 34.

1. Medir la amplitud total del salto, Δ .
2. Buscar el instante en que la curva llegó al 63,2% del salto en la subida, o al 36,8% del valor inicial en la bajada. Ese tiempo **es** τ .
3. Contrastar con RC medido con el multímetro. Una diferencia del orden del 10% es normal (tolerancia del capacitor); una del 50% es un error de medición o un componente mal identificado.
4. Despejar el valor que no se conoce: $C = \tau/R$ es la forma más práctica de medir un capacitor sin capacímetro.

Dos cuidados. La punta del osciloscopio agrega su propia capacidad —del orden de $100\ \text{pF}$, más el cable— y su resistencia de entrada de $1\ \text{M}\Omega$ queda en paralelo con el circuito: en un RC de valores altos, el instrumento cambia lo que está midiendo. Y la resistencia de salida del generador (típicamente $50\ \Omega$) se suma a R : en un RC de pocos ohm, hay que contarla.

10.8 Circuitos de segundo orden

Con **dos** elementos almacenadores que no se pueden reducir a uno (típicamente una L y una C) la ecuación es de segundo orden y aparece algo nuevo: la posibilidad de que el circuito **oscile**.

La razón física es que ahora hay dos depósitos de energía que pueden intercambiársela: la bobina le pasa la suya al capacitor, el capacitor se la devuelve, y el resistor le saca un poco en cada vuelta. Si el resistor saca poco, el intercambio dura muchas vueltas y se ve una oscilación; si saca mucho, no llega a haber ni una vuelta completa.

10.8.1 La ecuación

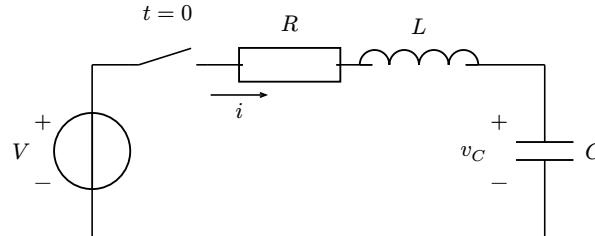


Figura 11: RLC serie conmutado: el circuito de segundo orden del módulo

Para el RLC serie, LKT sobre la malla con v_C como incógnita, usando $i = C \, dv_C / dt$:

$$LC \frac{d^2 v_C}{dt^2} + RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = V \quad (51)$$

Dividiendo por LC y ordenando en la forma canónica:

$$\frac{d^2 v_C}{dt^2} + 2\alpha \frac{dv_C}{dt} + \omega_0^2 v_C = \omega_0^2 V \quad (52)$$

DEFINICION – LOS DOS PARÁMETROS QUE GOBIERNAN TODO

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad [\text{rad/s}] \quad \text{frecuencia natural no amortiguada} \quad (53)$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad [\text{s}^{-1}] \quad \text{coeficiente de amortiguamiento (serie)} \quad (54)$$

ω_0 es la pulsación a la que el circuito oscilaría **si no hubiera resistencia**, y no depende de R : es el intercambio puro entre L y C . α mide con qué rapidez se apaga esa oscilación, y su unidad, s^{-1} , se llama **neper por segundo**, por John Napier, el de los logaritmos: es el mismo neper de la atenuación.

El cociente $\zeta = \alpha / \omega_0$ es el **factor de amortiguamiento**, adimensional, y es el único número que decide la forma de la respuesta. Su inverso, hasta un factor 2, es el **factor de mérito**: $Q = \omega_0 / (2\alpha) = 1 / (2\zeta)$. La letra ζ es la zeta griega, y la Q es por **quality**.

Las raíces de la ecuación característica $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$ son

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad (55)$$

y el signo de lo que hay bajo la raíz define los tres casos. La variable s es la **frecuencia compleja**, y se mide también en s^{-1} : su parte real es la velocidad a la que decae el modo, y su parte imaginaria, la velocidad a la que oscila.

10.8.2 El RLC paralelo: la misma ecuación, otro α

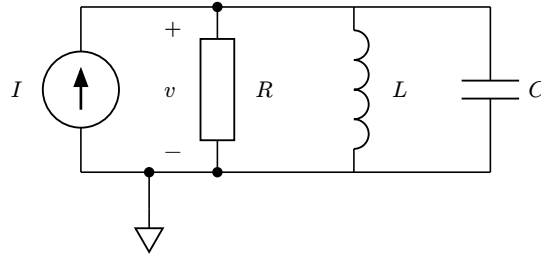


Figura 12: RLC paralelo, excitado por una fuente de corriente

Es el dual exacto. Se escribe LKC en el nodo de arriba, con v como incógnita y $i_L = (1/L) \int v dt$:

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} + \frac{1}{L} \int v dt = I \quad (56)$$

y derivando una vez para sacarse la integral de encima, se llega a la misma forma canónica de la Ecuación 52 con

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \alpha = \frac{1}{2RC} \quad (57)$$

CUIDADO CON ESTO

La ω_0 es la misma y la α no. Y no sólo cambia la fórmula: cambia el **sentido**. En el serie, $\alpha = R/2L$ crece con R : más resistencia amortigua más. En el paralelo, $\alpha = 1/2RC$ **decrece** con R : más resistencia amortigua **menos**, porque una resistencia grande en paralelo es un camino que casi no conduce, y por ahí casi no se pierde energía.

Antes de escribir α , hay que decidir si el circuito es serie o paralelo **visto desde los elementos almacenadores**, no por cómo está dibujado. Confundir las dos fórmulas da un resultado que parece razonable y clasifica el régimen al revés.

10.8.3 Los tres casos

Caso	Condición	Raíces	Cómo se ve
Sobreamortiguado	$\alpha > \omega_0$ ($\zeta > 1$)	dos reales distintas	llega despacio, sin pasarse
Crítico	$\alpha = \omega_0$ ($\zeta = 1$)	una real doble	lo más rápido posible sin pasarse
Subamortiguado	$\alpha < \omega_0$ ($\zeta < 1$)	complejas conjugadas	se pasa y oscila, amortiguándose

Tabla 4: Los tres regímenes de un circuito de segundo orden

Y la forma de la respuesta natural, en cada caso:

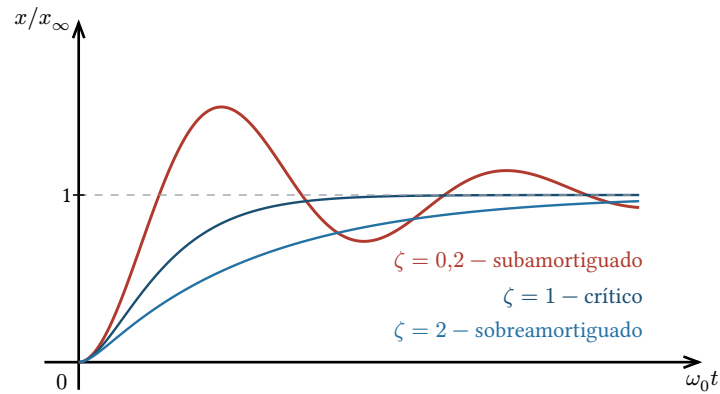
Caso	Respuesta natural	Las dos constantes
Sobreamortiguado	$x_n = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$	A_1, A_2
Crítico	$x_n = (D_1 t + D_2) e^{-\alpha t}$	D_1, D_2
Subamortiguado	$x_n = e^{-\alpha t} (B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t)$	B_1, B_2

Tabla 5: Las tres formas, cada una con dos constantes por determinar

En el caso crítico la raíz es doble, y una sola exponencial no alcanza para dos condiciones iniciales: la segunda solución independiente lleva el factor t adelante. En el subamortiguado la respuesta es una senoide dentro de una envolvente exponencial:

$$v(t) = V_\infty + e^{-\alpha t} (B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t), \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \quad (58)$$

donde ω_d es la **frecuencia de oscilación amortiguada**, siempre menor que ω_0 .

Figura 13: Los tres regímenes, normalizados: el mismo escalón y la misma ω_0

10.8.4 Las dos constantes: de dónde salen

Un circuito de segundo orden necesita **dos** condiciones iniciales, y ahí se traba la mitad de los ejercicios. Las dos existen siempre y son las dos variables de estado.

DEFINICION – LAS DOS CONDICIONES, Y CÓMO SE USAN

Las dos que se leen directo del circuito son $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ y $v_C(0^+) = v_C(0^-)$. Pero la solución está escrita para **una** variable x , así que hacen falta $x(0^+)$ y $\dot{x}(0^+) = dx/dt$ evaluada en 0^+ .

- Si la incógnita es v_C : $v_C(0^+)$ sale por continuidad, y la derivada sale de la relación del capacitor,

$$\left. \frac{dv_C}{dt} \right|_{0^+} = \frac{i_C(0^+)}{C} \quad (59)$$

donde $i_C(0^+)$ se obtiene resolviendo el circuito resistivo de 0^+ .

- Si la incógnita es i_L : $i_L(0^+)$ sale por continuidad, y

$$\left. \frac{di_L}{dt} \right|_{0^+} = \frac{v_L(0^+)}{L} \quad (60)$$

con $v_L(0^+)$ del mismo circuito resistivo, escribiendo una LKT.

Recién con esos dos números se plantea el sistema de dos ecuaciones que da las dos constantes de la tabla anterior.

10.8.5 Qué se mide en la pantalla

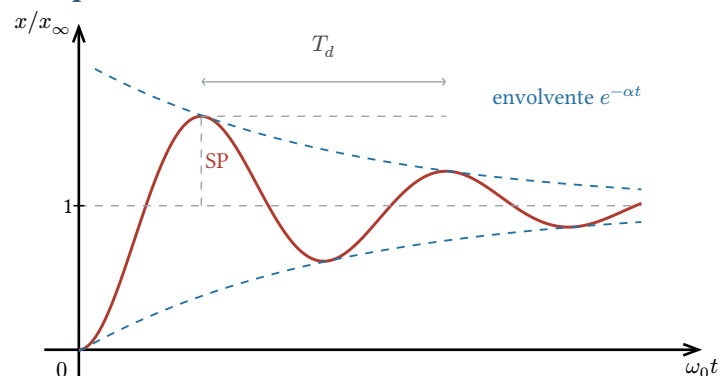


Figura 14: El subamortiguado con lupa: de dónde salen los tres números que se miden

DEFINICION – LOS TRES NÚMEROS DEL RÉGIMEN SUBAMORTIGUADO

Sobrepico. Cuánto se pasa la respuesta del valor final, en fracción del salto:

$$SP = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (61)$$

Depende **sólo** de ζ : dos circuitos con la misma ζ y ω_0 distintas se pasan lo mismo, y tardan tiempos distintos en hacerlo.

Período amortiguado. El tiempo entre dos picos consecutivos del mismo signo:

$$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} \quad (62)$$

Se mide con los cursores del osciloscopio y de ahí sale ω_d directamente.

La envolvente. Los picos caen sobre la curva $e^{-\alpha t}$. Tomando dos picos separados un período, el cociente de sus alturas sobre el valor final da α :

$$\alpha = \frac{1}{T_d} \ln \frac{x_1 - x_\infty}{x_2 - x_\infty} \quad (63)$$

Ese logaritmo se llama **decremento logarítmico**, y con α y ω_d medidos queda determinado todo: $\omega_0 = \sqrt{\alpha^2 + \omega_d^2}$ y $\zeta = \alpha/\omega_0$.

IDEA CLAVE

Las dos mediciones anteriores son el camino inverso del cálculo, y son la forma honesta de contrastar: se calcula α y ω_d a partir de R , L y C ; se los **mide** sobre la pantalla con el período y el decremento; y recién si los dos pares coinciden se puede decir que el modelo describe al circuito. Mirar la forma de la curva y decir «parece subamortiguada» no es una verificación: un sobreamortiguado con dos raíces muy distintas y un subamortiguado de Q bajo se parecen bastante a ojo.

10.8.6 Diseño inverso: elegir el amortiguamiento

Hasta acá el circuito estaba dado y se preguntaba cómo responde. La pregunta de diseño va al revés: se quiere una respuesta y hay que elegir el componente.

Fijados L y C , la ω_0 ya quedó determinada y lo único libre es R . Pidiendo $\alpha = \omega_0$ sale la resistencia que pone al circuito justo en el borde:

$$\text{serie : } R_{\text{crít}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{paralelo : } R_{\text{crít}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}} \quad (64)$$

Las dos salen de despejar R en la Ecuación 54 y en la Ecuación 57 igualadas a $1/\sqrt{LC}$, y son **inversas** una de la otra: en el serie hay que subir R para amortiguar, en el paralelo hay que bajarla.

CUIDADO CON ESTO

El $R_{\text{crít}}$ calculado es el del modelo ideal. En el circuito real hay que sumarle la resistencia del bobinado de la L y la ESR del capacitor, que están **en serie** con ellos siempre: un RLC serie diseñado justo en el borde va a resultar levemente sobreamortiguado, y uno paralelo, levemente subamortiguado. Un diseño que dependa de estar exactamente en el crítico no es un diseño: la tolerancia de un capacitor electrolítico alcanza sola para cruzar el borde.

EJERCICIO RESUELTO 10.7 – UN RLC SERIE, EN SUS TRES REGÍMENES

$L = 10 \text{ mH}$ y $C = 1 \mu\text{F}$ fijos; se cambia solo R .

Frecuencia natural (no depende de R):

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{10 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-8}}} = 10^4 \text{ rad/s} \rightarrow f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1592 \text{ Hz} \quad (65)$$

La resistencia crítica, con la Ecuación 64:

$$R_{\text{crít}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{10 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-6}}} = 2 \cdot 100 = 200\Omega \quad (66)$$

Caso A – $R = 500\Omega$: $\alpha = 500/0,02 = 25000 > \omega_0$. **Sobreamortiguado.** Raíces reales: $s_1 = -2087$, $s_2 = -47913 \text{ s}^{-1}$. La respuesta es la suma de dos exponenciales; la lenta ($\tau = 479\mu\text{s}$) domina, y a los pocos microsegundos la rápida ya no existe.

Caso B – $R = 200\Omega$: $\alpha = 10^4 = \omega_0$. **Crítico.** Es el borde: llega al valor final lo más rápido que se puede sin pasarse ni un volt.

Caso C – $R = 40\Omega$: $\alpha = 2000 < \omega_0$. **Subamortiguado.**

$$\omega_d = \sqrt{(10^4)^2 - 2000^2} = \sqrt{9,6 \cdot 10^7} = 9798 \text{ rad/s} \rightarrow f_d = 1559 \text{ Hz} \quad (67)$$

$$\zeta = \frac{\alpha}{\omega_0} = 0,2 \rightarrow \text{SP} = e^{-\pi \cdot 0,2 / \sqrt{1-0,04}} = e^{-0,641} = 0,53 \quad (68)$$

Es decir, la tensión sobre el capacitor **se pasa un 53%** del valor final antes de volver, y sigue oscilando a 1559 Hz mientras la envolvente e^{-2000t} la apaga con $\tau = 500\mu\text{s}$. El período amortiguado es $T_d = 2\pi/\omega_d = 641\mu\text{s}$, y su factor de mérito, $Q = 1/(2 \cdot 0,2) = 2,5$.

Qué se hace con esto. En una fuente conmutada o en un control, se busca $\zeta \approx 0,7$: es el compromiso clásico entre velocidad y sobrepico (unos 4 % de sobrepico). En un filtro o un oscilador se busca lo contrario, ζ chiquísimo y Q alto, que es justamente la resonancia del Módulo 11.

EJERCICIO RESUELTO 10.8 – UN CRÍTICO, CON SUS DOS CONSTANTES DETERMINADAS

Un RLC **paralelo** con $L = 50 \text{ mH}$, $C = 0,2 \mu\text{F}$, y las condiciones iniciales $v_C(0^-) = 20 \text{ V}$ e $i_L(0^-) = 30 \text{ mA}$. Se pide el R que lo hace críticamente amortiguado y la expresión de $v_C(t)$ en la respuesta natural.

La resistencia, con la Ecuación 64 del paralelo:

$$R_{\text{crít}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{0,050}{2 \cdot 10^{-7}}} = \frac{1}{2}\sqrt{250000} = 250\Omega \quad (69)$$

Control: $\alpha = 1/(2RC) = 1/(2 \cdot 250 \cdot 2 \cdot 10^{-7}) = 10^4 \text{ s}^{-1}$, y $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{0,050 \cdot 2 \cdot 10^{-7}} = 10^4 \text{ rad/s}$. Iguales: es el crítico. ✓

La forma, de la tabla de los tres casos:

$$v_C(t) = (D_1 t + D_2)e^{-\alpha t} \quad (70)$$

Primera condición – la tensión no salta:

$$v_C(0^+) = 20 \text{ V} \rightarrow D_2 = 20 \quad (71)$$

Segunda condición – la derivada. En un nodo con las tres ramas en paralelo y sin fuente, la LKC en 0^+ da $i_C = -(i_L + i_R)$:

$$i_C(0^+) = -\left(i_L(0^+) + \frac{v_C(0^+)}{R}\right) = -\left(0,030 + \frac{20}{250}\right) = -0,110 \text{ A} \quad (72)$$

$$\frac{dv_C}{dt} \Big|_{0^+} = \frac{i_C(0^+)}{C} = \frac{-0,110}{2 \cdot 10^{-7}} = -5,5 \cdot 10^5 \text{ V/s} \quad (73)$$

Despejar D_1 . Derivando la forma y evaluando en $t = 0$:

$$\dot{v}_C(0^+) = D_1 - \alpha D_2 \rightarrow D_1 = -5,5 \cdot 10^5 + 10^4 \cdot 20 = -3,5 \cdot 10^5 \quad (74)$$

El resultado, con t en segundos:

$$v_C(t) = (20 - 3,5 \cdot 10^5 t) e^{-10^4 t} \quad [\text{V}] \quad (75)$$

Los controles. En $t = 0$ da 20 V ✓. Cruza el cero en $t = 20/(3,5 \cdot 10^5) = 57 \mu s$, se hace negativa, alcanza un mínimo y vuelve a cero desde abajo: **una sola cruzada por cero**, que es lo máximo que puede hacer un crítico. Si la simulación mostrara dos cruces, el circuito no sería crítico y habría que revisar R .

10.9 Los componentes reales

Todo lo anterior es el modelo ideal, y la guía de la cátedra pide una segunda pasada con los parásitos puestos. No es un ejercicio de purista: hay circuitos donde el parásito manda.

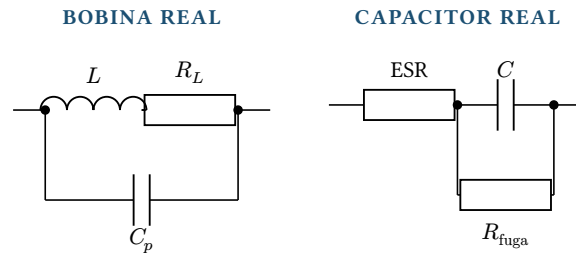


Figura 15: Lo que hay adentro de una bobina y de un capacitor de verdad

Parásito	Qué es	Qué arruina
R_L (DCR)	Resistencia del alambre del bobinado. DC Resistance . Está siempre en serie con L y se mide con el óhmetro.	Una descarga «sin resistencia» igual se apaga, con $\tau = L/R_L$. Y en un RLC serie, R_L se suma a R y corre el punto crítico.
C_p	Capacidad entre espiras, en paralelo con la bobina.	Por encima de su frecuencia de autorresonancia, la bobina se comporta como capacitor. Es el límite superior de uso de una L .
ESR	Equivalent Series Resistance : la resistencia del dieléctrico, las láminas y los terminales, en serie con C .	Es la que calienta un capacitor de filtro y la que lo hace fallar. En un RLC serie se suma a R igual que R_L .
ESL	Equivalent Series Inductance : la inductancia de los terminales y el bobinado interno.	Le pone piso al tiempo de respuesta de un capacitor de desacople.
R_{fuga}	Resistencia finita del dieléctrico, en paralelo con C .	Un capacitor cargado y desconectado se descarga solo, con $\tau = R_{fuga}C$. En un electrolítico eso son minutos.
R_{out}	Resistencia de salida de la fuente o del generador (50 Ω típicos).	Se suma a la R del circuito y alarga τ sin que nadie la haya puesto.

Tabla 6: Los parásitos que hay que sumar en la segunda pasada

IDEA CLAVE

Cuál domina se decide comparando, no suponiendo. La pregunta útil es siempre la misma: ¿cuánto vale el parásito **comparado con** el elemento del circuito que está en el mismo lugar? Un ESR de 0,5 Ω es despreciable frente a una R de 500 Ω y es **el** elemento dominante frente a una de 0,1 Ω . Por eso la segunda pasada de la guía se hace con números, y por eso hay que declarar los valores supuestos cuando no se tiene la hoja de datos.

10.10 Dónde estaba esto en la Parte I

Lo que se vio antes	El transitorio que era
El rizado del filtro capacitivo de la fuente (Módulo 5)	Una descarga exponencial $e^{-t/R_L C}$ interrumpida cada semiciclo por el rectificador. La aproximación lineal del rizado es el primer término de esa exponencial.
El tiempo de conmutación del transistor (Módulo 6)	La carga y descarga de las capacidades parásitas de las junturas: un RC de primer orden que fija la frecuencia máxima de conmutación.
El diodo de rueda libre del relé (Módulo 6)	La respuesta natural del RL: la corriente del bobinado no puede saltar y se apaga con $\tau = L/R$ a través del diodo.
El arranque de una fuente	Corriente de irrupción por los capacitores descargados, más los 5τ que tarda la salida en estabilizarse.
Los bornes homólogos del transformador (Módulo 3)	Las marcas de punto de la inductancia mutua. La relación de transformación es el caso $k \rightarrow 1$ de la Ecuación 23.
El filtro pasa bajos RC del TP N.º 5 (Módulo 2)	El mismo RC de este módulo, mirado en frecuencia en vez de en el tiempo: $f_c = 1/(2\pi RC) = 1/(2\pi\tau)$. Las dos caras del mismo componente.

Tabla 7: Los transitorios que ya se habían visto sin nombre

TP RELACIONADO — CON LOS TP N.º 5 Y 7 — GUÍAS DE LA CÁTEDRA

TP N.º 7 (fuentes de alimentación). El rizado que el práctico manda calcular y medir con el capacitor de $100\ \mu\text{F}$ es este módulo: entre pulso y pulso del rectificador, el capacitor se descarga sobre la carga según $e^{-t/R_L C}$. La fórmula lineal del rizado del Módulo 5 es el primer término del desarrollo de esa exponencial, y vale porque $T/2$ es mucho menor que τ . Comparar la medición con el cálculo es comparar la aproximación con la exponencial real.

TP N.º 5 (manejo del osciloscopio). Es el instrumento con el que este módulo se ve. Un generador de audio en onda cuadrada sobre una serie R – C dibuja en la pantalla la Ecuación 34: cada flanco es un escalón, y medir el tiempo en que la curva llega al 63 % del salto es **medir τ directamente**. De ahí se despeja C si se conoce R . Es el mismo circuito que, excitado con una senoidal y barrido en frecuencia, resulta el filtro pasa bajos del Módulo 12: las dos caras del mismo componente, una en el tiempo y otra en la frecuencia.

Y el que falta. Todo lo de este módulo se puede contrastar con un simulador antes de tocar el laboratorio, y conviene hacerlo en ese orden: el Módulo 15 arma los seis circuitos —RC, RL y RLC, serie y paralelo, con y sin condición inicial— y muestra qué controlar en cada curva para no aceptar una simulación sólo porque «parece correcta».

MODULO 11

Fasores y régimen permanente senoidal

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Convertir un circuito de alterna en un circuito de continua con números complejos: escribir el fasor de cualquier senoidal, calcular impedancias, y reutilizar **sin cambios** todo lo aprendido en los módulos 7 a 9 —serie, paralelo, divisores, nodos, mallas, Thévenin, superposición—. Además: calcular potencia activa, reactiva y aparente, corregir el factor de potencia con un capacitor, y entender la resonancia y el factor de mérito Q .

El Módulo 10 mostró que con capacitores e inductores hay que resolver ecuaciones diferenciales. Si eso hubiera que hacerlo cada vez, la ingeniería eléctrica sería impracticable. La salida es una idea del siglo XIX —de Charles Steinmetz— y es una de las más rentables de toda la disciplina: **en régimen permanente senoidal, la ecuación diferencial se convierte en una ecuación algebraica con números complejos.**

11.1 El punto de partida

Si un circuito lineal se excita con una senoidal de frecuencia ω y se espera lo suficiente (los 5τ del Módulo 10), el transitorio se apaga y **todas** las tensiones y corrientes del circuito son senoidales de **la misma frecuencia** ω . Solo pueden diferir en dos cosas: la **amplitud** y la **fase**.

IDEA CLAVE

Esa es toda la observación. Como la frecuencia es un dato conocido y común a todo el circuito, no hace falta arrastrarla: alcanza con llevar la cuenta de amplitud y fase. Dos números por señal. Y dos números son exactamente lo que es un número complejo.

11.2 El fasor

Se usa la identidad de Euler, $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$, para escribir la senoidal como la parte real de una exponencial compleja:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi) = \operatorname{Re}\{V_m e^{j(\omega t + \varphi)}\} = \operatorname{Re}\left\{\underbrace{V_m e^{j\varphi}}_{\text{el fasor}} \cdot e^{j\omega t}\right\} \quad (1)$$

DEFINICION — FASOR

El **fasor** de una senoidal es el número complejo que guarda su amplitud y su fase:

$$\bar{V} = V_m e^{j\varphi} = V_m \angle \varphi \quad (2)$$

El factor $e^{j\omega t}$ se deja de escribir porque es común a todo el circuito y se cancela en todas las ecuaciones.

Convenio de este apunte: el fasor va en **valor de pico**. Su módulo es la amplitud V_m —lo que se lee en la pantalla del osciloscopio—, no el valor eficaz. Es el convenio de los cuatro libros de la cátedra de Teoría de Circuitos.

La Parte I trabaja en eficaz, porque es lo que marca el multímetro en CA. La conversión entre las dos formas está publicada entera en la sección **Convenciones y notación**, al frente del apunte. En dos líneas: $V_{\text{ef}} = V_m / \sqrt{2}$, las impedancias y las ganancias no cambian —son cocientes— y el precio del convenio es un factor $1/2$ en las potencias, que aparece en la sección 11.4 y en ningún otro lado.

11.2.1 Por qué esto funciona

La propiedad que hace todo el trabajo es una sola: **derivar en el tiempo equivale a multiplicar por $j\omega$.**

$$\frac{d}{dt} [V_m e^{j(\omega t + \varphi)}] = j\omega \cdot V_m e^{j(\omega t + \varphi)} \quad (3)$$

Y por lo tanto integrar equivale a dividir por $j\omega$. Con eso, cualquier ecuación íntegro-diferencial del circuito se vuelve algebraica. El factor j no es un artificio de cálculo: multiplicar por $j = 1\angle 90^\circ$ es **rotar 90 grados**, que es exactamente lo que la derivada le hace a una senoidal.

11.3 Impedancia

Aplicando la Ecuación 3 a las tres relaciones constitutivas:

Elemento	Relación	Impedancia $\bar{Z}$	Módulo	Qué hace la fase
Resistor	$v = Ri$	R	R	nada: v e i en fase
Inductor	$v = L di/dt$	$j\omega L$	$X_L = \omega L$	la tensión adelanta 90°
Capacitor	$i = C dv/dt$	$1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$	$X_C = 1/(\omega C)$	la tensión atrás 90°

Tabla 1: Impedancia de los tres elementos pasivos

DEFINICION — IMPEDANCIA Y ADMITANCIA

$$\bar{Z} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = R + jX \quad [\text{ohm}] \quad \bar{Y} = \frac{1}{\bar{Z}} = G + jB \quad [\text{siemens}] \quad (4)$$

R es la **resistencia**, X la **reactancia**, G la **conductancia** y B la **susceptancia**. En forma polar, $\bar{Z} = |Z| \angle \theta$ con

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad \theta = \arctan\left(\frac{X}{R}\right) \quad (5)$$

El ángulo θ es el desfase entre la tensión y la corriente. Si $X > 0$ la carga es **inductiva** y la corriente atrasa; si $X < 0$ es **capacitiva** y la corriente adelanta.

CUIDADO CON ESTO

$\bar{Y} = 1/\bar{Z}$ vale para el **complejo entero**, pero $G \neq 1/R$ y $B \neq 1/X$ salvo en los casos triviales. Racionalizando:

$$\bar{Y} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} \rightarrow G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \quad B = \frac{-X}{R^2 + X^2} \quad (6)$$

Invertir por separado es un error frecuente y siempre da mal.

11.3.1 La regla de oro del método

IDEA CLAVE

Con impedancias, **todas las herramientas de los módulos 7, 8 y 9 valen sin ninguna modificación**, cambiando R por $\bar{Z}$ y trabajando con números complejos:

- LKC y LKT valen para los fasores.
- Serie: $\bar{Z}_{\text{eq}} = \sum \bar{Z}_k$. Paralelo: $1/\bar{Z}_{\text{eq}} = \sum 1/\bar{Z}_k$.
- Divisor de tensión y de corriente: idénticos.
- Análisis nodal ($\mathbf{YV} = \mathbf{I}$) y de mallas ($\mathbf{ZI} = \mathbf{V}$): idénticos, con matrices complejas.
- Superposición, transformación de fuentes, Thévenin, Norton, Millman: idénticos.

Esto es lo que justifica haber puesto tanto trabajo en la Parte II antes de llegar acá. No hay una teoría de alterna aparte: hay **la misma teoría**, con otro cuerpo numérico.

CUIDADO CON ESTO

La única condición es que **toda** el circuito trabaje a la misma frecuencia. Si hay fuentes de frecuencias distintas, no se pueden sumar sus fasores: hay que resolver un circuito por frecuencia —con la impedancia

recalculada en cada una— y sumar las respuestas **en el tiempo**, por superposición. Eso es exactamente lo que hace falta para las señales poliarmónicas del Módulo 12.

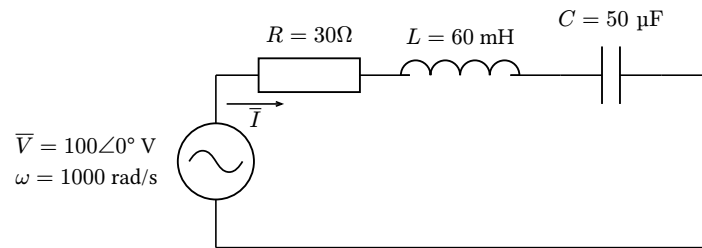


Figura 1: RLC serie en régimen permanente senoidal

EJERCICIO RESUELTO 11.1 – RLC SERIE: IMPEDANCIA, CORRIENTE Y EL DIAGRAMA FASORIAL

$R = 30\Omega$, $L = 60 \text{ mH}$, $C = "50 \mu\text{F}"$, $\omega = 1000 \text{ rad/s}$, alimentado con $v(t) = 100 \cos(1000t) \text{ V}$. En valor de pico, que es el convenio de esta parte, eso es $\bar{V} = 100\angle 0^\circ \text{ V}$.

1. Reactancias.

$$X_L = \omega L = 1000 \cdot 0,06 = 60\Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{1000 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 20\Omega \quad (7)$$

2. Impedancia total (los tres en serie, así que se suman):

$$\bar{Z} = 30 + j60 - j20 = 30 + j40\Omega \quad (8)$$

$$|Z| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50\Omega \quad \theta = \arctan\left(\frac{40}{30}\right) = 53,13^\circ \quad (9)$$

$$\bar{Z} = 50\angle 53,13^\circ \Omega \quad (10)$$

Reactancia positiva: la carga es **inductiva**, la corriente atrasa $53,13^\circ$.

3. Corriente.

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} = \frac{100\angle 0^\circ}{50\angle 53,13^\circ} = 2\angle -53,13^\circ \text{ A} \quad (11)$$

4. Tensión sobre cada elemento. En serie la corriente es común, así que cada tensión es $\bar{I}$ por su impedancia:

$$\bar{V}_R = 2 \cdot 30 = 60\angle -53,13^\circ \text{ V} \quad (12)$$

$$\bar{V}_L = 2 \cdot 60\angle 90^\circ = 120\angle 36,87^\circ \text{ V} \quad (13)$$

$$\bar{V}_C = 2 \cdot 20\angle -90^\circ = 40\angle -143,13^\circ \text{ V} \quad (14)$$

5. El resultado que sorprende. $\bar{V}_L = 120 \text{ V}$ es **mayor que los 100 V de la fuente**. No hay error ni violación de nada: $\bar{V}_L$ y $\bar{V}_C$ están en contrafase y se restan. Su suma vale $120 - 40 = 80 \text{ V}$, y como esa suma es perpendicular a $\bar{V}_R$:

$$|\bar{V}| = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100 \text{ V} \quad \checkmark \quad (15)$$

En alterna las tensiones se suman como vectores, no como números. Un voltímetro puesto sobre el inductor de un circuito serie puede marcar más que la línea, y eso es correcto. Es la misma razón por la que en resonancia (sección 11.6) aparecen sobretensiones peligrosas.

6. Diagrama fasorial. Tomando $\bar{I}$ como referencia horizontal: $\bar{V}_R$ va con ella, $\bar{V}_L$ 90° adelantada, $\bar{V}_C$ 90° atrasada, y $\bar{V}$ cierra el polígono.

7. Las potencias, con el factor 1/2 del convenio (sección 11.4):

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos \theta = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 2 \cdot 0,6 = 60 \text{ W} \quad (16)$$

$$Q = \frac{1}{2} V_m I_m \sin \theta = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 2 \cdot 0,8 = 80 \text{ VAr} \quad (17)$$

$$S = \frac{1}{2} V_m I_m = 100 \text{ VA} \rightarrow \sqrt{60^2 + 80^2} = 100 \quad \checkmark \quad (18)$$

8. La verificación por el segundo camino. Toda la potencia activa la disipa R , y la corriente eficaz vale $I_{\text{ef}} = 2/\sqrt{2} = 1,414 \text{ A}$:

$$P_R = I_{\text{ef}}^2 R = 1,414^2 \cdot 30 = 2 \cdot 30 = 60 \text{ W} \quad \checkmark \quad (19)$$


$$Q = I_{\text{ef}}^2 (X_L - X_C) = 2 \cdot 40 = 80 \text{ VAr} \quad \checkmark \quad (20)$$

Y por el tercer camino, en eficaz, con $V_{\text{ef}} = 70,71 \text{ V}$:

$$P = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos \theta = 70,71 \cdot 1,414 \cdot 0,6 = 60 \text{ W} \quad \checkmark \quad (21)$$

Los tres coinciden, que es exactamente lo que promete la tabla de equivalencia de la sección de convenciones.

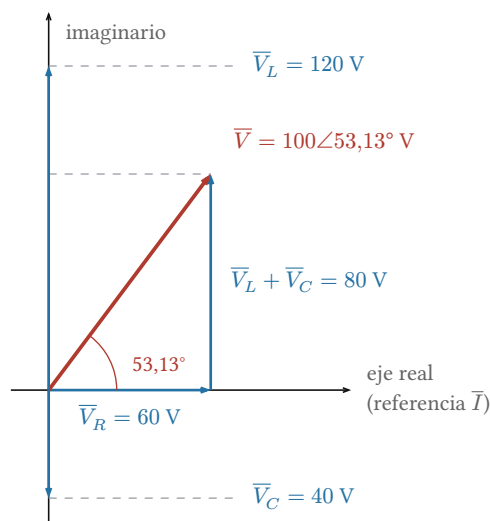9. Cómo se vería esto medido. Todos los números de los pasos 1 a 6 están en **pico**. Un multímetro en CA sobre la fuente marcaría $100/\sqrt{2} = 70,7 \text{ V}$, y sobre el inductor $120/\sqrt{2} = 84,9 \text{ V}$. El osciloscopio, en cambio, mostraría 100 V y 120 V de amplitud. Los dos instrumentos tienen razón: la relación $120/100$ es la misma en las dos escalas, y es lo único que el circuito determina.



$\bar{V}_L$ y $\bar{V}_C$ están en contrafase: su suma vale $120 - 40 = 80 \text{ V}$ y queda perpendicular a $\bar{V}_R$. Por eso $\sqrt{60^2 + 80^2} = 100 \text{ V}$, y por eso 120 V sobre el inductor conviven con 100 V de fuente.

Figura 2: Diagrama fasorial del ejercicio, con $\bar{I}$ como referencia

11.4 Potencia en alterna

La potencia instantánea de una carga con $v = V_m \cos \omega t$ e $i = I_m \cos(\omega t - \theta)$ vale, usando la identidad del producto de cosenos:

$$p(t) = vi = \frac{V_m I_m}{2} [\cos \theta + \cos(2\omega t - \theta)] \quad (22)$$

Tiene **dos** partes, y esa es la clave de todo:

- un término **constante**, $(V_m I_m / 2) \cos \theta$, que es lo que realmente se consume — y ahí está a la vista, en la deducción misma, el factor $1/2$ del convenio de pico: la potencia media es la mitad del producto de las dos amplitudes;

- un término que **oscila al doble de la frecuencia** con valor medio cero: energía que va y viene entre la fuente y los elementos reactivos sin consumirse jamás.

DEFINICION — LAS TRES POTENCIAS Y EL FACTOR DE POTENCIA

Con los fasores en valor de pico, V_m e I_m las dos amplitudes y θ el ángulo de la impedancia:

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos \theta \quad [\text{W, watt}] \quad \text{potencia activa} \quad (23)$$

$$Q = \frac{1}{2} V_m I_m \sin \theta \quad [\text{VAr}] \quad \text{potencia reactiva} \quad (24)$$

$$S = \frac{1}{2} V_m I_m \quad [\text{VA}] \quad \text{potencia aparente} \quad (25)$$

$$\bar{S} = \frac{1}{2} \bar{V} \bar{I}^* = P + jQ \quad \text{potencia compleja} \quad (26)$$

El $1/2$ es el precio del convenio de pico y no aparece en ninguna otra fórmula del módulo. En valor **eficaz** las mismas cuatro se escriben sin él — $P = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos \theta$, y así las demás— porque $V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} = (V_m/\sqrt{2})(I_m/\sqrt{2}) = V_m I_m/2$: es el mismo número escrito de dos maneras, no dos potencias distintas.

El **factor de potencia**

$$\text{f.d.p.} = \cos \theta = \frac{P}{S} \quad (27)$$

no depende del convenio, porque es un cociente y el $1/2$ se cancela. Se aclara siempre si es **en atraso** (carga inductiva, $Q > 0$) o **en adelanto** (capacitiva, $Q < 0$), porque el coseno no distingue el signo.

Como P , Q y S forman un triángulo rectángulo:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \tan \theta = \frac{Q}{P} \quad (28)$$

IDEA CLAVE

La potencia reactiva Q **no se consume**: su valor medio es cero. Pero **sí circula**, y por lo tanto calienta los cables, ocupa la sección del conductor y satura el transformador exactamente igual que la activa. Por eso la distribuidora la cobra: no cobra energía que no entregó, cobra la infraestructura que tuvo que poner para transportar corriente que no hizo trabajo.

11.4.1 Corrección del factor de potencia

Una carga inductiva (todo lo que tiene bobinado: motores, balastos, transformadores) toma $Q > 0$. Un capacitor en paralelo aporta $Q < 0$: los dos se cancelan parcialmente y la corriente de línea baja. La carga sigue recibiendo la misma P .

Para pasar de $\cos \theta$ a $\cos \theta'$ manteniendo P :

$$Q_C = P(\tan \theta - \tan \theta') \rightarrow C = \frac{Q_C}{\omega V_{\text{ef}}^2} \quad (29)$$

La V_{ef} de la Ecuación 29 no es un descuido del convenio: la tensión de una instalación se conoce y se especifica en eficaz, y la fórmula queda más corta así. En valor de pico es $C = 2Q_C/(\omega V_m^2)$, que es el mismo número — otra vez el $1/2$, y en el único lugar donde tiene que estar.

EJERCICIO RESUELTO 11.2 — CORRECCIÓN DEL $\cos \Phi$ DE UN MOTOR

Un motor monofásico de $P = 2200 \text{ W}$ trabaja en 220 V , 50 Hz , con $\cos \theta = 0,6$ en atraso. Se quiere llevarlo a $\cos \theta' = 0,95$.

0. Los datos vienen en eficaz, como en cualquier instalación: 220 V es lo que marca el multímetro y lo que dice la chapa del motor. Por eso todo el ejercicio se hace con la forma eficaz de las fórmulas, sin el $1/2$. Si hiciera falta el fasor de la línea, sería $\bar{V} = 220\sqrt{2}\angle 0^\circ = 311\angle 0^\circ$ V.

1. Estado inicial.

$$S = \frac{P}{\cos \theta} = \frac{2200}{0,6} = 3667 \text{ VA} \rightarrow I_{\text{ef}} = \frac{S}{V_{\text{ef}}} = \frac{3667}{220} = 16,7 \text{ A} \quad (30)$$

$$\theta = \arccos 0,6 = 53,13^\circ \rightarrow Q = P \tan \theta = 2200 \cdot 1,333 = 2933 \text{ VAr} \quad (31)$$

2. Estado deseado.

$$\theta' = \arccos 0,95 = 18,19^\circ \rightarrow Q' = P \tan \theta' = 2200 \cdot 0,3287 = 723 \text{ VAr} \quad (32)$$

3. El capacitor tiene que aportar la diferencia.

$$Q_C = 2933 - 723 = 2210 \text{ VAr} \quad (33)$$

$$C = \frac{Q_C}{\omega V_{\text{ef}}^2} = \frac{2210}{2\pi \cdot 50 \cdot 220^2} = \frac{2210}{314,16 \cdot 48400} = 145 \text{ }\mu\text{F} \quad (34)$$

4. Qué se ganó.

$$I'_{\text{ef}} = \frac{P}{V_{\text{ef}} \cos \theta'} = \frac{2200}{220 \cdot 0,95} = 10,5 \text{ A} \quad (35)$$

La corriente de línea bajó de 16,7 A a 10,5 A: un **37 % menos**. Las pérdidas en el cable, que van con I^2 , bajaron un 60 %. Y todo eso sin cambiar en nada lo que el motor entrega por el eje.

5. Lo que hay que mirar en la práctica. El capacitor debe soportar la tensión de línea de forma permanente (se especifica en volt de **alterna**, no de continua) y no conviene pasarse: sobre corregir lleva el factor de potencia al adelanto, que también se penaliza y además puede producir sobretensiones al desconectar la carga.

11.5 Máxima transferencia de potencia en alterna

El teorema del Módulo 9 se generaliza con una vuelta de tuerca. Con $\bar{Z}_{\text{th}} = R_{\text{th}} + jX_{\text{th}}$, la carga que recibe la máxima potencia activa es la **conjugada**:

$$\bar{Z}_L = \bar{Z}_{\text{th}}^* = R_{\text{th}} - jX_{\text{th}} \rightarrow P_{L,\text{máx}} = \frac{V_{m,\text{th}}^2}{8R_{\text{th}}} = \frac{V_{\text{ef,th}}^2}{4R_{\text{th}}} \quad (36)$$

La razón es directa: la parte reactiva de la carga **cancela** la de la fuente, dejando un circuito puramente resistivo, y sobre ese circuito vale el resultado del Módulo 9. Si la carga solo puede ser resistiva, el óptimo pasa a ser $R_L = |\bar{Z}_{\text{th}}|$.

El 8 del denominador es el 4 del Módulo 9 multiplicado por el $1/2$ del convenio de pico. Escrita en eficaz, la fórmula es **idéntica** a la de continua, y esa es la mejor comprobación de que el convenio no cambió la física.

11.6 Resonancia

DEFINICION – RESONANCIA

Un circuito está en resonancia cuando su impedancia es **puramente resistiva**: la reactancia inductiva y la capacitiva se cancelan y la corriente queda en fase con la tensión. Ocurre a la frecuencia

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (37)$$

Es la misma ω_0 del Módulo 10: la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia son dos vistas del mismo circuito.

	Serie	Paralelo (tanque)
En ω_0 la impedancia es	mínima ($= R$)	máxima
En ω_0 la corriente es	máxima	mínima
Factor de mérito Q	$(\omega_0 L)/R = (1/R)\sqrt{L/C}$	$R/(\omega_0 L) = R\sqrt{C/L}$
Sobre-magnitud	$V_L = V_C = Q \cdot V$ (sobretensión)	$I_L = I_C = Q \cdot I$ (sobrecorriente)
Se usa para	captar / cortar una frecuencia en serie	sintonizar (radio, osciladores)

Tabla 2: Resonancia serie y paralelo

El **ancho de banda** —el rango entre las frecuencias donde la potencia cae a la mitad— vale

$$BW = \frac{f_0}{Q} \quad [\text{Hz}] \quad (38)$$

de modo que Q mide, a la vez, cuánta sobretensión aparece y **cuán selectivo** es el circuito. Un Q alto es una campana angosta.

EJERCICIO RESUELTO 11.3 – RESONANCIA SERIE Y SOBRETENSIÓN

$L = 10 \text{ mH}$, $C = 1 \mu\text{F}$, $R = 40 \Omega$ — el mismo circuito del Ejercicio 10.2, ahora visto en frecuencia. Se lo alimenta con $\bar{V} = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$, o sea 10 V de pico .

1. Frecuencia de resonancia.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-2} \cdot 10^{-6}}} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^{-4}} = 1592 \text{ Hz} \quad (39)$$

2. Factor de mérito.

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{10^4 \cdot 10^{-2}}{40} = 2,5 \quad (40)$$

Que es, como debe ser, $1/(2\zeta)$ con el $\zeta = 0,2$ que había dado el Módulo 10.

3. En resonancia. La impedancia es $\bar{Z} = R = 40 \Omega$ (las reactancias, ambas de 100Ω , se cancelan). Entonces

$$I = \frac{10 \text{ V}}{40 \Omega} = 0,25 \text{ A} \quad (41)$$

$$V_L = I \cdot X_L = 0,25 \cdot 100 = 25 \text{ V} = Q \cdot V \quad \checkmark \quad (42)$$

Los tres valores están en pico: 10 V , $0,25 \text{ A}$ y 25 V . En eficaz serían $7,07 \text{ V}$, $0,177 \text{ A}$ y $17,7 \text{ V}$. La relación $V_L/V = 2,5$ es la misma en las dos escalas, porque es un cociente — por eso el factor de mérito se puede leer sin preguntar en qué convenio está escrito el circuito.

Sobre el inductor hay **dos veces y media** la tensión de la fuente. En un circuito de potencia con $Q = 50$ eso son 500 V donde la fuente pone 10 , y es una causa real de destrucción de capacitores.

4. Ancho de banda.

$$BW = \frac{f_0}{Q} = \frac{1592}{2,5} = 637 \text{ Hz} \quad (43)$$

El circuito deja pasar, con menos de 3 dB de atenuación, desde unos 1273 Hz hasta unos 1910 Hz . Para sintonizar una emisora de AM harían falta Q de varios cientos.

TP RELACIONADO – CON LOS TP N.º 4 Y 5, Y CON EL MÓDULO 3

El TP N.º 4 define el valor eficaz y el TP N.º 5 manda medirlo con el multímetro en CA. El módulo del fasor de este módulo **no** es ese número: es la amplitud, que es lo que se lee en la pantalla del osciloscopio, y vale $\sqrt{2}$ veces más. Los dos instrumentos miden bien la misma señal y dan números distintos, y esa es toda

la razón por la que el convenio hay que declararlo antes de operar y no después. La tabla de conversión completa está al frente del apunte, en **Convenciones y notación**.

Y el desfase que el osciloscopio muestra entre dos canales —la diferencia horizontal entre dos pasajes por cero, convertida a grados con $\theta = 360^\circ \cdot \Delta t/T$ — es el ángulo del fasor, medido a mano.

Del lado del transformador (Módulo 3): la potencia aparente S en VA es la que figura en la chapa del aparato, y no en watt, precisamente porque el fabricante no sabe qué factor de potencia va a tener la carga que le cuelguen. Un transformador de 100 VA entrega 100 W a una carga resistiva y solo 60 W a un motor con $\cos \varphi = 0,6$, sin que nada esté fallando.

MODULO 12

Respuesta en frecuencia, diagramas de Bode y filtrado

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Escribir la función de transferencia de un circuito, manejar el decibel sin dudar, trazar a mano el diagrama de Bode de módulo y de fase por asíntotas, diseñar y leer los filtros RC pasa bajos y pasa altos, y entender —vía Fourier— por qué una onda cuadrada se deforma al pasar por un filtro y qué significa eso en el osciloscopio.

El Módulo 11 resuelve el circuito a **una** frecuencia. La pregunta de ingeniería casi nunca es esa: es **qué le pasa al circuito cuando la frecuencia cambia**. Un amplificador de audio tiene que responder igual de 20 Hz a 20 kHz; una fuente tiene que dejar pasar la continua y matar los 100 Hz del rizado; una radio tiene que quedarse con una emisora y rechazar todas las demás. Todo eso es **respuesta en frecuencia**.

12.1 La función de transferencia

DEFINICION — FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Es el cociente entre el fasor de salida y el fasor de entrada, como función de la frecuencia:

$$\overline{H}(j\omega) = \frac{\overline{V}_{\text{sal}}}{\overline{V}_{\text{ent}}} = |H(\omega)| \angle \varphi(\omega) \quad (1)$$

Es un número complejo **para cada** ω . Su módulo dice cuánto amplifica o atenúa el circuito a esa frecuencia; su argumento, cuánto desfasa. Las dos curvas —módulo y fase contra frecuencia— son la respuesta en frecuencia del circuito.

No depende del convenio de fasores. $\overline{H}$ es un cociente entre dos fasores, así que el $\sqrt{2}$ que separa el valor de pico del eficaz se cancela arriba y abajo: el módulo, la fase, los decibels, la frecuencia de corte y el ancho de banda dan exactamente lo mismo se haya escrito el circuito en pico —como en la Parte II— o en eficaz —como en la Parte I—. Todo este módulo se lee igual en las dos escalas; lo único que hay que respetar es no mezclarlas dentro de la misma cuenta.

Como $\overline{H}$ sale de resolver el circuito con impedancias, siempre resulta un cociente de polinomios en $j\omega$. Las raíces del numerador se llaman **ceros** (donde la transferencia se anula) y las del denominador, **polos** (donde se dispararía). Polos y ceros son toda la información: dan las dos curvas sin necesidad de calcular punto por punto.

12.2 El decibel

DEFINICION — DECIBEL

Es una medida **logarítmica** de una relación entre dos potencias:

$$A_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \quad (2)$$

Como en una misma resistencia $P \propto V^2$, para tensiones o corrientes el factor es 20:

$$A_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \quad (3)$$

El decibel **no** es una unidad: es un cociente. “10 dB” no significa nada por sí solo si no se dice respecto de qué.

IDEA CLAVE


Se usa por tres razones, todas prácticas: convierte productos en sumas (etapas en cascada se **suman** en dB), comprime rangos enormes en números manejables (de 1 a un millón son 0 a 120 dB), y se parece a cómo percibe el oído.

dB	−20	−6	−3	0	+6	+20
Relación de tensión	0,1	0,50	0,707	1	2	10
Relación de potencia	0,01	0,25	0,50	1	4	100

Tabla 1: Los valores de decibel que hay que saber de memoria

CUIDADO CON ESTO

Los -3 dB son el número más usado de toda la electrónica y conviene entender **por qué**: $20 \log_{10}(1/\sqrt{2}) = -3,01$ dB, y $1/\sqrt{2}$ en tensión es **la mitad en potencia**. Por eso al punto de -3 dB se lo llama “frecuencia de media potencia”, y por eso define el límite del ancho de banda: es donde el circuito ya entrega la mitad de lo que puede.

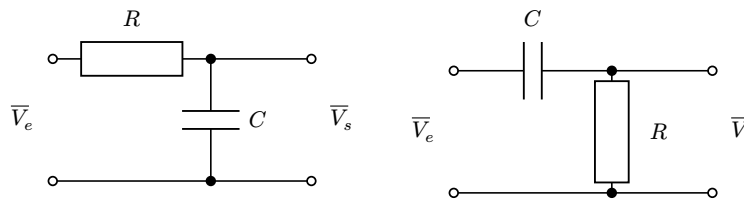12.3 Filtro pasa bajos RC**PASA BAJOS: SALIDA SOBRE C****PASA ALTOS: SALIDA SOBRE R**

Con la salida sobre C : a $f \rightarrow 0$ el capacitor es un abierto y $\bar{V}_s = \bar{V}_e$; a $f \rightarrow \infty$ es un corto y $\bar{V}_s = 0$. Con la salida sobre R pasa exactamente al revés.

Figura 1: Pasa bajos y pasa altos: el mismo circuito, otra salida

Es un divisor de tensión con impedancias. La salida se toma sobre el capacitor:

$$\bar{H} = \frac{\bar{Z}_C}{R + \bar{Z}_C} = \frac{1/(j\omega C)}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad (4)$$

Definiendo la **frecuencia de corte** como aquella en que la parte real y la imaginaria del denominador se igualan:

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \quad \rightarrow \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (5)$$

la transferencia queda en la forma canónica, y de ella salen módulo y fase:

$$\bar{H} = \frac{1}{1 + j(\omega/\omega_c)} \quad \rightarrow \quad |H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2}}, \quad \varphi = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) \quad (6)$$

Frecuencia	$ H $	en dB	fase	Comportamiento
$\omega \ll \omega_c$	≈ 1	0 dB	$\approx 0^\circ$	pasa entera
$\omega = \omega_c/10$	0,995	−0,04 dB	−5,7°	pasa casi entera
$\omega = \omega_c$	0,707	−3 dB	−45°	media potencia
$\omega = 10\omega_c$	0,0995	−20 dB	−84,3°	atenuada 10 veces
$\omega \gg \omega_c$	$\approx \omega_c/\omega$	−20 dB/déc	−90°	se apaga

Tabla 2: Comportamiento del pasa bajos de primer orden

IDEA CLAVE

Por encima de ω_c , cada vez que la frecuencia se multiplica por diez la salida se divide por diez: **la pendiente asintótica de un polo simple es -20 dB por década** (equivalentemente, -6 dB por octava). Ese número no depende de R ni de C ni de nada: es la firma de un polo de primer orden, y saberlo es lo que permite dibujar Bode sin calcular.

12.4 Filtro pasa altos RC

El mismo circuito con la salida sobre el resistor:

$$\overline{H} = \frac{R}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{j(\omega/\omega_c)}{1 + j(\omega/\omega_c)} \quad (7)$$

con la misma $\omega_c = 1/RC$. Ahora $|H| \rightarrow 0$ en continua y $\rightarrow 1$ en alta frecuencia; la pendiente asintótica por debajo del corte es $+20$ dB/década y la fase va de $+90^\circ$ a 0° .

EN EL LABORATORIO

El pasa altos RC es el **capacitor de acoplamiento** que aparece en todo amplificador: bloquea la continua del punto de reposo y deja pasar la señal. Elegir su valor es elegir f_c muy por debajo de la frecuencia más baja de interés. Para audio (20 Hz) con una entrada de $10\text{ k}\Omega$: $C > 1/(2\pi \cdot 20 \cdot 10^4) \approx 0,8\mu\text{F}$; se pone 1 o $2,2\mu\text{F}$ y se está tranquilo.

12.5 Diagramas de Bode**DEFINICION – DIAGRAMA DE BODE**

Dos gráficos con la frecuencia en escala **logarítmica**:

- **Módulo:** $20 \log_{10}|H|$ en dB, en el eje vertical.
- **Fase:** φ en grados, en el eje vertical.

La gracia es que, con esos ejes, los factores se vuelven sumas y **las curvas se aproximan muy bien con rectas** (asíntotas). Se dibujan las rectas, se corrigen tres puntos, y queda.

12.5.1 Las asíntotas de cada factor

Factor	Módulo	Fase
Constante K	recta horizontal en $20 \log_{10} K$	0° (o 180° si $K < 0$)
Polo en el origen, $1/(j\omega)$	recta de -20 dB/déc que pasa por 0 dB en $\omega = 1$	-90° constante
Cero en el origen, $j\omega$	$+20$ dB/déc	$+90^\circ$ constante
Polo simple, $1/(1 + j\omega/\omega_p)$	0 dB hasta ω_p , después -20 dB/déc	de 0° a -90°
Cero simple, $1 + j\omega/\omega_z$	0 dB hasta ω_z , después $+20$ dB/déc	de 0° a $+90^\circ$

Tabla 3: Aporte asintótico de cada factor al diagrama de Bode


IDEA CLAVE

Las tres correcciones que hay que recordar. En el módulo, la asíntota se equivoca exactamente 3 dB en la frecuencia de quiebre (y menos de 1 dB a una octava de distancia). En la fase, el cambio no es abrupto: se reparte a lo largo de **dos décadas**, desde $\omega_p/10$ hasta $10\omega_p$, pasando por -45° justo en ω_p . La pendiente de esa rampa es -45° por década.

12.5.2 El método, en cuatro pasos

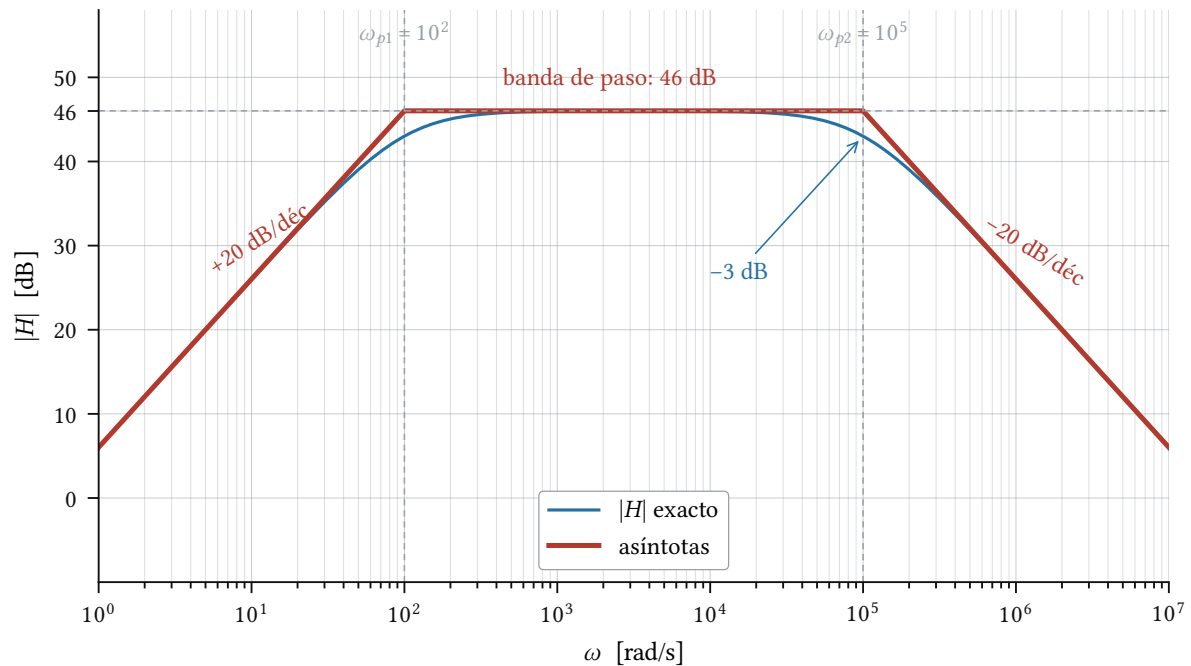1. Llevar $\overline{H}$ a la forma canónica: producto de factores del tipo K , $(j\omega)^{\pm 1}$ y $(1 + j\omega/\omega_k)^{\pm 1}$.
2. Marcar en el eje logarítmico todas las frecuencias de quiebre (los ω_k).

- Empezar por la izquierda con la asíntota de baja frecuencia y avanzar: en cada quiebre, **sumar** -20 dB/déc si es polo y $+20$ dB/déc si es cero.
- Corregir 3 dB en cada quiebre y dibujar la curva suave.



Las asíntotas quiebran en $\omega_{p1} = 10^2$ y $\omega_{p2} = 10^5$ rad/s. La curva exacta va 3 dB por debajo de la asíntota en cada quiebre: ésa es la corrección del cuarto paso del método.

Figura 2: Bode asintótico del amplificador del Ejercicio 12.1

EJERCICIO RESUELTO 12.1 – BODE DE UN AMPLIFICADOR ACOPLADO POR CAPACITOR

Un amplificador tiene

$$\overline{H}(j\omega) = 200 \cdot \frac{j\omega/100}{(1 + j\omega/100)(1 + j\omega/10^5)} \quad (8)$$

1. Identificar los factores. Hay una constante $K = 200$, un cero en el origen (escalado), un polo en $\omega_{p1} = 100$ rad/s y otro en $\omega_{p2} = 10^5$ rad/s.

2. Zona de baja frecuencia ($\omega \ll 100$): el denominador vale 1, así que $|H| \approx 200 \cdot \omega/100 = 2\omega$: una recta de $+20$ dB/década. En $\omega = 1$ rad/s vale $20 \log_{10} 2 = 6$ dB.

3. Banda de paso ($100 \ll \omega \ll 10^5$): el cero y el primer polo se cancelan ($j\omega/100$ arriba y abajo), y el segundo polo todavía no actúa:

$$|H| \approx 200 \rightarrow 20 \log_{10} 200 = 46 \text{ dB} \quad (9)$$

Es la **ganancia de banda media**, y es plana: exactamente lo que se le pide a un amplificador de audio.

4. Zona de alta frecuencia ($\omega \gg 10^5$): entra el segundo polo y la curva cae a -20 dB/década.

5. Los puntos de -3 dB. En $\omega_{p1} = 100$ rad/s y en $\omega_{p2} = 10^5$ rad/s la respuesta vale $46 - 3 = 43$ dB. Entre esas dos frecuencias está el ancho de banda:

$$f_{\text{inf}} = \frac{100}{2\pi} = 15,9 \text{ Hz} \quad f_{\text{sup}} = \frac{10^5}{2\pi} = 15,9 \text{ kHz} \quad (10)$$

6. Leer el resultado. De 15,9 Hz a 15,9 kHz: es **exactamente** la banda de audio. El polo de abajo lo pone el capacitor de acoplamiento; el de arriba, las capacidades parásitas del transistor. Diseñar el amplificador es correr esos dos polos hacia afuera hasta que la banda plana cubra lo que hace falta.

7. La fase. Arranca en $+90^\circ$ (por el cero en el origen), baja a 0° en la banda de paso —el primer polo cancela el aporte del cero— y termina en -90° arriba de 10^5 rad/s. En banda media la señal sale **en fase**: también eso es lo que se le pide a un amplificador.

12.6 Filtros pasa banda y elimina banda

Poniendo en cascada un pasa altos y un pasa bajos con $f_{c1} \ll f_{c2}$ queda un **pasa banda** de banda ancha. Con un RLC se obtiene uno **sintonizado**, y ahí valen las fórmulas de resonancia del Módulo 11:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad BW = \frac{f_0}{Q} \quad f_{1,2} \approx f_0 \pm \frac{BW}{2} \quad (\text{si } Q \gg 1) \quad (11)$$

CUIDADO CON ESTO

Poner dos etapas RC en cascada **no** duplica la pendiente en el punto de corte sin más: cada etapa **carga** a la anterior y le corre la frecuencia de corte. Dos pasa bajos idénticos de f_c en cascada directa dan una respuesta cuya caída a -3 dB ocurre a $0,64f_c$, no a f_c . Para que las etapas no se carguen entre sí hay que separarlas con un **seguidor** —un amplificador operacional de ganancia 1, Módulo 13—, y ese es justamente uno de los motivos por los que existen los filtros activos.

12.7 Señales poliarmónicas: por qué esto importa

Todo lo anterior se dedujo para una señal senoidal. Las señales reales no lo son. El puente entre ambas cosas es el teorema de Fourier.

DEFINICION – SERIE DE FOURIER

Toda señal periódica de período T y frecuencia $f = 1/T$, razonablemente bien comportada, se puede escribir como una suma de senoidales cuyas frecuencias son **múltiplos enteros** de f :

$$v(t) = V_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(2\pi n f t + \varphi_n) \quad (12)$$

V_0 es el valor medio (la componente continua), $n = 1$ es la **fundamental** y $n \geq 2$ son los **armónicos**.

Para la onda cuadrada simétrica de amplitud V , el desarrollo tiene solo armónicos impares y sus amplitudes caen como $1/n$:

$$v_{\text{cuad}}(t) = \frac{4V}{\pi} \left[\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right] \quad (13)$$

IDEA CLAVE

Y acá se cierra todo el círculo. Como el circuito es **lineal**, vale superposición (Módulo 9): se puede calcular la respuesta a **cada armónico por separado** —con la impedancia recalculada en su propia frecuencia, porque $\bar{H}$ depende de ω — y sumar las respuestas en el tiempo. El filtro no “deforma” la señal por capricho: le atenúa y le desfasa cada armónico de manera distinta, y la suma ya no da la misma forma.

EJERCICIO RESUELTO 12.2 – POR QUÉ LA CUADRADA SALE REDONDEADA DEL PASA BAJOS

Un pasa bajos RC con $R = 1$ k Ω y $C = 100$ nF recibe una onda cuadrada de 500 Hz y 5 V de amplitud.

1. Frecuencia de corte del filtro.

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} = 1592 \text{ Hz} \quad (14)$$

2. Qué hay en la cuadrada de 500 Hz. Por la Ecuación 13, armónicos impares en 500, 1500, 2500, 3500 Hz... con amplitudes relativas 1, 1/3, 1/5, 1/7...

3. Qué le hace el filtro a cada uno, con la Ecuación 6:

n	f [Hz]	amplitud relativa	$ H $	amplitud a la salida
1	500	1,000	0,954	0,954
3	1500	0,333	0,728	0,243
5	2500	0,200	0,537	0,107
7	3500	0,143	0,414	0,059

4. Leer la tabla. La fundamental pasa casi intacta; el séptimo armónico queda en un tercio de lo que era. Como los flancos verticales de una cuadrada están hechos **justamente** de armónicos altos, al recortarlos los flancos se redondean: en pantalla aparece la exponencial del Módulo 10.

5. Los dos lenguajes son el mismo. En el tiempo se dice “el capacitor tarda $\tau = RC$ en cargarse”; en la frecuencia se dice “el filtro atenúa por encima de $f_c = 1/(2\pi RC)$ ”. Son la misma frase:

$$\tau = RC = 100\mu s \quad f_c = \frac{1}{2\pi\tau} = 1592 \text{ Hz} \quad (15)$$

Un circuito rápido tiene τ chico y ancho de banda grande, y las dos cosas están atadas por esa igualdad. De hecho, para un pasa bajos de primer orden, el tiempo de subida del 10 % al 90 % vale $t_r = 2,2\tau \approx 0,35/f_c$, que es la fórmula que traen impresa los osciloscopios.

TP RELACIONADO – CON LOS TP N.º 4 Y 5 – I CUATRIMESTRE

El TP N.º 4 pide identificar los parámetros de las señales periódicas y el TP N.º 5, configurarlas y medirlas con el generador y el osciloscopio. Este módulo es lo que hay detrás: la **frecuencia** de una señal no es un dato administrativo, es la variable de la que depende todo lo que el circuito le hace.

Un agregado que se puede hacer en el laboratorio con el mismo instrumental del TP N.º 5, sin componentes nuevos más que un resistor y un capacitor: armar el pasa bajos, excitarlo con el generador en senoidal, y medir $V_{\text{sal}}/V_{\text{ent}}$ a 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz y 10 kHz. Graficar en papel semilogarítmico. Sale el Bode de la Ecuación 6 medido a mano, y la f_c leída del gráfico permite despejar C y compararla con el valor impreso en el componente.

MODULO 13

Cuadripolos

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Describir un circuito completo como una caja de cuatro terminales mediante sus parámetros z , y , h o $ABCD$, y saber cuál conviene en cada caso; reconocer los parámetros h como el modelo lineal del transistor del Módulo 6; y saber cuándo la conexión de dos cuadripolos en cascada se puede resolver multiplicando matrices y cuándo no.


La idea que gobierna este módulo es la misma que la de Thévenin, llevada un paso más lejos: si una red de dos terminales se resume en dos números (V_{th} y R_{th}), una red de **cuatro** terminales —una entrada y una salida— se resume en cuatro. Y con esos cuatro números se puede conectar la caja a otras cajas sin volver a mirar jamás lo que tiene adentro.

13.1 El cuadripolo

DEFINICION – CUADRIPOLO (RED DE DOS PUERTOS)

Es una red con dos pares de terminales: el **puerto de entrada** ($\bar{V}_1, \bar{I}_1$) y el **puerto de salida** ($\bar{V}_2, \bar{I}_2$), con la condición de puerto —la corriente que entra por un terminal del par sale por el otro—.

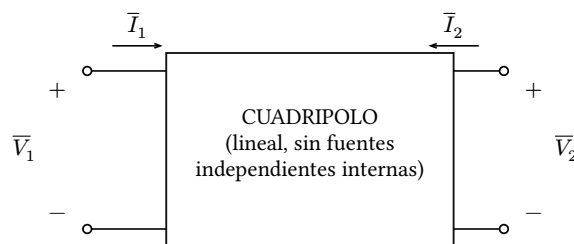De las cuatro variables, **dos son independientes y dos dependientes**. Elegir cuáles es lo que da los distintos juegos de parámetros. La red se supone lineal y sin fuentes independientes internas.



Convención: las dos corrientes se dibujan **entrando** al cuadripolo.

Figura 1: El cuadripolo y sus cuatro variables

13.1.1 Los cuatro juegos de parámetros

Juego	Ecuaciones	Cuándo se usa
Impedancia z [ohm]	$V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2$ $V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2$	redes en T ; conexión serie de cuadripolos
Admitancia y [siemens]	$I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2$ $I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2$	redes en Π ; conexión paralelo ; análisis nodal
Híbridos h (mixtos)	$V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2$ $I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2$	transistores : es el juego que los fabricantes publican
Transmisión $ABCD$	$V_1 = AV_2 - BI_2$ $I_1 = CV_2 - DI_2$	líneas y etapas en cascada : se multiplican las matrices

Tabla 1: Los cuatro juegos de parámetros de un cuadripolo

13.1.2 Cómo se miden

Cada parámetro se obtiene anulando una variable, y anularla significa un ensayo concreto:

$$z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} \quad z_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} \quad (1)$$

$I = 0$ es dejar el puerto en vacío (circuito abierto) y $V = 0$ es ponerlo en cortocircuito. Por eso a los z se los llama parámetros “de circuito abierto” y a los y , “de cortocircuito”: son literalmente el protocolo de medición.

IDEA CLAVE

En una red **recíproca** (hecha solo de R , L , C y transformadores, sin fuentes controladas) se cumple $z_{12} = z_{21}$ y $y_{12} = y_{21}$. Es la misma simetría de matriz que apareció en el Módulo 8, y por la misma razón. Un cuadripolo con transistores adentro **no** es recíproco: h_{12} y h_{21} no tienen nada que ver entre sí, y menos mal —si lo fueran, no habría amplificación.

EJERCICIO RESUELTO 13.1 – PARÁMETROS Z DE UNA RED EN T

Red en T: $Z_a = 10\Omega$ en serie en la rama de entrada, $Z_b = 20\Omega$ en serie en la rama de salida, y $Z_c = 30\Omega$ derivada al terminal común.

z_{11} — salida en vacío ($I_2 = 0$): la corriente I_1 recorre Z_a y Z_c (por Z_b no circula nada):

$$z_{11} = Z_a + Z_c = 40\Omega \quad (2)$$

z_{21} — misma condición: la tensión de salida es la que cae en Z_c , porque Z_b no tiene caída:

$$z_{21} = \frac{V_2}{I_1} = \frac{I_1 Z_c}{I_1} = Z_c = 30\Omega \quad (3)$$

z_{22} y z_{12} — por simetría, con la entrada en vacío:

$$z_{22} = Z_b + Z_c = 50\Omega \quad z_{12} = Z_c = 30\Omega \quad (4)$$

Resultado.

$$z = \begin{pmatrix} 40 & 30 \\ 30 & 50 \end{pmatrix} \Omega \quad (5)$$

Simétrica, como corresponde a una red puramente resistiva. Y la lectura es directa: **los parámetros de la diagonal son las impedancias “propias” de cada puerto y los de fuera de la diagonal, la impedancia que comparten** — el mismo patrón que la matriz de mallas.

13.2 Los parámetros h del transistor

Los h se ganaron su lugar porque son los únicos cuatro números que se pueden medir con comodidad en un transistor y porque tienen sentido físico inmediato. En emisor común:

Parámetro	Qué es	Unidad	Orden típico (BC548)
h_{ie}	resistencia de entrada, con la salida en corto	Ω	1 a 5 k Ω
h_{re}	realimentación inversa de tensión	—	10^{-4} (casi siempre se desprecia)
h_{fe}	ganancia de corriente — es el β del Módulo 6	—	110 a 800
h_{oe}	admitancia de salida	S	10^{-5} a 10^{-4} S

Tabla 2: Parámetros híbridos del transistor bipolar en emisor común

IDEA CLAVE

Acá se cierra el arco de toda la Parte II. El $\beta = h_{fe}$ que en el Módulo 6 era “un número que dice el fabricante” es, formalmente, **el parámetro h_{21} de un cuadripolo**, y la fuente controlada que lo representa es la CCCS que se presentó en el Módulo 7. El transistor no es un caso aparte: es un cuadripolo no recíproco, y una vez modelado así se lo analiza con el análisis nodal del Módulo 8 como a cualquier otra cosa.

13.2.1 Interconexión

La ventaja operativa de los cuadripolos es que se combinan con álgebra de matrices, sin volver a mirar el interior:

- **Serie** (entradas en serie y salidas en serie): se suman las matrices $\mathbf{z}$.
- **Paralelo**: se suman las matrices $\mathbf{y}$.
- **Cascada** (la salida de uno es la entrada del siguiente): se **multiplican** las matrices $ABCD$, en orden.

CUIDADO CON ESTO

La regla de la cascada es la razón por la que existe la matriz $ABCD$, y también explica la advertencia del Módulo 12 sobre poner filtros en cascada: al conectarlos, la impedancia de entrada de la segunda etapa carga a la primera y le cambia la respuesta. El álgebra de cuadripolos **lo tiene en cuenta automáticamente**; la multiplicación ingenua de transferencias, no. Salvo que entre las etapas haya un buffer de impedancia de entrada infinita, que es lo que viene ahora.

13.3 El buffer que falta, y el módulo que viene

El párrafo de arriba deja planteado un problema y no lo resuelve: para poner dos cuadripolos en cascada sin que el segundo cargue al primero hace falta un componente de impedancia de entrada infinita y de salida nula. Ese componente es el **amplificador operacional**, y tiene módulo propio —el 14— por dos razones.

La primera es de tamaño: sus configuraciones, la deducción del cortocircuito virtual y los tres casos donde ese cortocircuito **no** vale no entran como apéndice de otro tema. La segunda es de método: el operacional no se resuelve con el álgebra de cuadripolos sino con el análisis nodal del Módulo 8, así que pertenece a otra familia de herramientas aunque sea, formalmente, un cuadripolo activo.

MODULO 14

El amplificador operacional

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Entender qué hace un operacional **antes** de aplicarle ninguna fórmula; saber de dónde sale el cortocircuito virtual, cuándo se puede usar y —sobre todo— cuándo no; resolver cualquier configuración con el análisis de nodos del Módulo 8 en lugar de memorizar ganancias; y reconocer las cinco limitaciones del operacional real que hacen que el circuito medido no dé lo calculado.

Este es el último componente del apunte y el primero que no se parece a ninguno de los anteriores. El diodo, el transistor y el transformador se entienden mirando **lo que tienen adentro**. El operacional no: adentro tiene unos veinte transistores, y saber cuáles son no sirve para nada. Se entiende mirando **lo que hace**, y lo que hace se resume en una sola frase que vale la pena leer despacio, porque todo el módulo sale de ahí:

IDEA CLAVE

El operacional mira la diferencia entre sus dos entradas y mueve la salida hasta que esa diferencia sea cero.

No hace nada más. No sabe qué resistores tiene colgando, no sabe qué circuito lo rodea y no sabe qué ganancia se supone que tiene que dar. Mira dos tensiones, y empuja.

Todo lo que sigue —las dos reglas, el cortocircuito virtual, las diez configuraciones— es esa frase, aplicada. Y los tres casos donde el cortocircuito virtual **no vale** son los tres casos donde esa frase no se puede cumplir.

14.1 El componente, antes de cualquier fórmula

14.1.1 Un empleado con una sola obsesión

Conviene una imagen, y no es un adorno: es el modelo mental que después permite decidir solo, en un circuito que no está en ninguna tabla, si el cortocircuito virtual se puede usar o no.

DEFINICION — EL OPERACIONAL, CONTADO COMO UNA PERSONA

Imaginate a alguien sentado frente a dos termómetros y con una perilla en la mano. Su única orden es: «**mirá los dos termómetros y movés la perilla hasta que marquen lo mismo**». Nada más. No sabe qué calienta la perilla, no sabe si está conectada a algo, no sabe cuánto tiene que girarla.

Los dos termómetros son las entradas v_+ y v_- . La perilla es la salida v_o .

Y ahora la pregunta que decide todo: **¿girar la perilla cambia lo que marcan los termómetros?**

- **Si la perilla calienta el ambiente del termómetro que va quedando frío** —o sea, si la salida tiene un camino de vuelta hacia la entrada— entonces la persona puede trabajar: gira, mira, corrige, y en algún momento los dos marcan igual. Ahí se queda, y ahí es donde $v_+ = v_-$.
- **Si la perilla no está conectada a los termómetros**, la persona gira y gira y nunca pasa nada. Termina girando hasta el tope, y ahí se queda. Los termómetros marcan lo que marquen: nadie los igualó.
- **Si la perilla calienta el termómetro que ya estaba caliente**, cada vuelta empeora la diferencia. La persona gira más fuerte, la diferencia crece más, y en dos parpadeos está contra el tope.


Los tres casos existen y los tres se usan a propósito. El primero es la **realimentación negativa** y es de donde sale el cortocircuito virtual. El segundo es el **comparador**. El tercero es el **disparador de Schmitt**.

CUIDADO CON ESTO

La trampa de esta imagen —y la razón de contarla con tanto detalle— es que el cortocircuito virtual **no es una propiedad del componente**. Es el resultado de que el componente esté metido en un circuito que le devuelve su propia salida al lugar correcto. El mismo operacional, con los mismos veinte transistores adentro, cumple $v_+ = v_-$ en un circuito y no lo cumple ni de lejos en el de al lado.

Por eso “el operacional tiene tierra virtual” es una frase mal armada. La tierra virtual la tiene el **circuito**, no el operacional.

14.1.2 Los cinco terminales

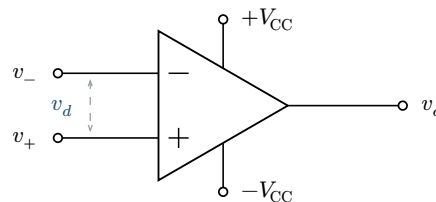

La única variable que el operacional mira es $v_d = v_+ - v_-$. Los dos terminales de alimentación no aparecen en ninguna fórmula de ganancia, pero son los que fijan hasta dónde puede llegar v_o .

Figura 1: El símbolo del operacional y sus cinco terminales

El símbolo tiene tres terminales de señal y dos de alimentación:

Terminal	Qué es	Qué hay que recordar
Entrada no inversora, v_+	una de las dos que mira	si v_+ sube, v_o sube
Entrada inversora, v_-	la otra	si v_- sube, v_o baja
Salida, v_o	lo único que el operacional mueve	es una fuente de tensión: fija v_o pase lo que pase con la carga
$+V_{CC}$ y $-V_{CC}$	la alimentación	no entran en la ganancia, pero acotan v_o : fuera de ese rango, satura

Tabla 1: Los cinco terminales del operacional

IDEA CLAVE

El operacional no tiene terminal de masa, y esa ausencia confunde a todo el mundo la primera vez. La corriente que sale por v_o hacia la carga entra por los terminales de alimentación: el camino de retorno pasa por la fuente, no por el símbolo.


Consecuencia práctica: un circuito con operacionales **no funciona** si la masa de la señal y la de la alimentación no son la misma. Es el error de conexión número uno en el laboratorio, y no da una lectura rara: da cero, o da basura.

14.1.3 Lo que hace el operacional solo: la ganancia de lazo abierto

Antes de conectarle nada, el operacional cumple una sola ecuación:

$$v_o = A_{ol}(v_+ - v_-) = A_{ol} v_d \quad (1)$$

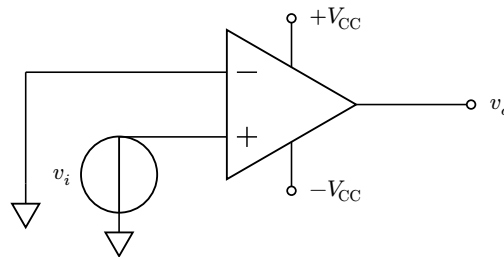donde A_{ol} es la **ganancia de lazo abierto** —*open loop*—, y para un operacional real vale entre 10^5 y 10^6 . Es un número enorme, y esa enormidad es justamente el problema.



No hay ningún cable que vuelva de la salida a una entrada. Acá el cortocircuito virtual **no vale**, y la Ecuación 1 es la única ecuación disponible.

Figura 2: El operacional solo, sin ningún camino de realimentación

EJERCICIO RESUELTO 14.1 – POR QUÉ EL OPERACIONAL SOLO NO SIRVE PARA AMPLIFICAR

Un operacional con $A_{ol} = 200.000$ y alimentación de ± 15 V, con la entrada inversora a masa. Se le aplica una señal de audio de 10 mV de pico en la entrada no inversora. ¿Cuánto vale la salida?

1. **Aplicar la única ecuación que hay.** Con $v_- = 0$, la Ecuación 1 da

$$v_o = 200.000 \cdot 0,010 \text{ V} = 2000 \text{ V} \quad (2)$$

2. **Mirar el resultado y no creerle.** 2000 V con una fuente de 15 V es imposible: la salida no puede pasar de la alimentación. Lo que pasa de verdad es que la salida se va al tope y se queda ahí, en unos 14 V. La señal de audio ya no está: quedó una tensión constante.

3. **Calcular cuál es la señal más grande que este circuito puede amplificar sin romperse.** Para que v_o se quede adentro de ± 14 V:

$$|v_d| < \frac{14}{200.000} = 70 \text{ } \mu\text{V} \quad (3)$$

4. **La conclusión, que es el motivo del módulo entero.** El operacional solo amplifica linealmente señales de menos de 70 microvolts. Cualquier cosa más grande lo satura. Y además A_{ol} no es un dato confiable: varía de una unidad a otra del mismo modelo, cambia con la temperatura y cae con la frecuencia. Nadie puede diseñar con eso.

5. **Y sin embargo, esas dos cosas malas son las que lo hacen útil.** Una ganancia gigantesca e imprecisa, medida adentro de un lazo de realimentación negativa, produce un circuito de ganancia chica y **precisa**, fijada por dos resistores. Eso es lo que se deduce en la sección siguiente, y es una de las ideas más importantes de toda la electrónica.

14.2 La realimentación negativa y el cortocircuito virtual

14.2.1 Qué cambia cuando la salida vuelve a la entrada

Un **camino de realimentación** es cualquier conexión —un cable, un resistor, un capacitor, una red entera— que lleve algo de la salida de vuelta a una de las dos entradas. Realimentar **no** es un adorno: cambia por completo qué ecuación gobierna el circuito.

DEFINICION – REALIMENTACIÓN NEGATIVA Y POSITIVA

Negativa: el camino de vuelta llega a la entrada **inversora** (–). Un aumento de v_o hace subir v_- , lo que hace **bajar** v_o . El lazo se opone a su propio cambio, y por eso **converge**: termina en un punto de equilibrio y se queda ahí.

Positiva: el camino de vuelta llega a la entrada **no inversora** (+). Un aumento de v_o hace subir v_+ , lo que hace **subir más** v_o . El lazo se refuerza a sí mismo, y por eso **diverge**: se va contra un riel de alimentación y se queda ahí.

IDEA CLAVE

Lo único que hay que mirar en el dibujo es a cuál de las dos patas llega el cable que viene de la salida. No importa por cuántos resistores pase, ni si en el medio hay un capacitor, ni cuántas vueltas dé el cable. Llega al $-$: negativa. Llega al $+$: positiva. No llega a ninguna: no hay realimentación.

Es el gesto de lectura más rentable del módulo, y se hace en dos segundos.

14.2.2 De dónde sale el cortocircuito virtual

Acá está la deducción completa. No es larga y conviene hacerla una vez, porque es lo que convierte el cortocircuito virtual de “una regla que hay que creer” en “una consecuencia que se puede rehacer”.

Partimos de lo único que el operacional cumple siempre, la Ecuación 1, y la damos vuelta:

$$v_d = v_+ - v_- = \frac{v_o}{A_{ol}} \quad (4)$$

Esa igualdad es **exacta**: vale con realimentación y sin ella. Ahora se le pide una sola cosa al circuito, y es la condición que hay que verificar cada vez:

DEFINICION – LA CONDICIÓN QUE HACE VÁLIDO EL CORTOCIRCUITO VIRTUAL

Que la salida v_o esté **acotada**: que se quede en algún valor finito, dentro del rango de la alimentación.

Si eso pasa, entonces en la Ecuación 4 el numerador es un número normal (unos pocos volts) y el denominador es enorme. La diferencia entre las entradas es un número normal dividido por 10^5 :

$$v_d = \frac{v_o}{A_{ol}} \approx \frac{10 \text{ V}}{10^5} = 100 \text{ } \mu\text{V} \approx 0 \quad (5)$$

Y la realimentación negativa es **exactamente** el mecanismo que acota la salida. Vale la pena ver el lazo funcionando paso a paso, porque el argumento es circular sólo en apariencia:

1. Supongamos que v_- está 1 mV por debajo de v_+ . Entonces $v_d = +1 \text{ mV}$.
2. El operacional multiplica eso por 10^5 y empuja la salida hacia arriba, fuerte.
3. Como hay un camino de vuelta a la entrada inversora, subir v_o **sube** v_- .
4. Al subir v_- , la diferencia v_d se achica.
5. El lazo se detiene cuando v_d es tan chica que $A_{ol}v_d$ ya no manda a la salida más lejos. Y como A_{ol} es gigante, “tan chica” significa microvolts.

IDEA CLAVE

El cortocircuito virtual no es una hipótesis sobre el componente: es el punto de equilibrio del lazo. El operacional no “sabe” que tiene que igualar sus entradas; es el único estado en el que deja de empujar.

Y como A_{ol} aparece dividiendo, cuanto **más impreciso y más grande** sea, mejor vale la aproximación. Que A_{ol} sea 10^5 en una unidad y $4 \cdot 10^5$ en la de al lado deja de importar: 10 V sobre cualquiera de los dos sigue siendo prácticamente cero.

14.2.3 Las dos reglas

Con la condición verificada, todo el análisis se apoya en dos afirmaciones:

DEFINICION – LAS DOS REGLAS DEL OPERACIONAL IDEAL REALIMENTADO

Regla 1 – cortocircuito virtual. Las dos entradas están a la misma tensión:

$$v_+ = v_- \quad (6)$$

No están unidas por ningún cable: es la salida la que se mueve hasta que se cumple. Se llama **virtual** por eso — se comporta como un cortocircuito para las tensiones, pero no conduce ninguna corriente entre las dos patas.

Regla 2 — corriente de entrada nula. Por las patas de entrada no entra ni sale corriente:

$$i_+ = i_- = 0 \quad (7)$$

Esta no depende de la realimentación: sale de que la impedancia de entrada del operacional es enorme — del orden de $10^{12} \Omega$ en uno de entrada FET— y vale siempre, incluso saturado.

CUIDADO CON ESTO

Las dos reglas son de distinta clase, y confundirlas cuesta caro.

La Regla 2 es una propiedad del **componente**: vale siempre. La Regla 1 es una propiedad del **circuito**: vale sólo si hay realimentación negativa y la salida no está contra el riel.

En un comparador saturado la Regla 2 sigue valiendo —no entra corriente por las patas— y la Regla 1 es falsa de punta a punta. Aplicarla ahí da resultados que parecen razonables y son inventados.

Cuando la entrada no inversora está conectada a masa, la Regla 1 pone la inversora en 0 V **sin que esté conectada a nada**. Ese caso particular tiene nombre propio:

DEFINICION — TIERRA VIRTUAL

Es el nodo del cortocircuito virtual cuando la otra entrada está a masa: un nodo que está a 0 V pero **no** es masa.

La diferencia importa y se mide: por una masa de verdad puede circular toda la corriente que haga falta; por la tierra virtual, según la Regla 2, no circula **ninguna** hacia el operacional. Toda la corriente que llega por un lado tiene que salir por otro.

Esa obligación —lo que entra por R_i sale sí o sí por R_f — es la que resuelve el inversor, el sumador y el integrador en dos renglones.

14.2.4 El test de tres preguntas

Esta es la parte operativa del módulo y la que conviene tener a mano cada vez que aparezca un circuito con operacionales. Son tres preguntas, en orden, y se contestan **mirando el dibujo**, sin escribir ninguna ecuación.

DEFINICION — ¿VALE ACÁ EL CORTOCIRCUITO VIRTUAL?

Pregunta 1 — ¿hay algún camino de la salida a alguna entrada? Se sigue el cable que sale del vértice del triángulo. Si no llega a ninguna de las dos patas, **no hay realimentación**: la Regla 1 no vale y el circuito es un comparador.

Pregunta 2 — ¿a cuál de las dos patas llega? Si llega a la inversora (−), es negativa: la Regla 1 **puede** valer, seguí a la 3. Si llega a la no inversora (+), es positiva: no vale, y el circuito es un disparador con histéresis.

Pregunta 3 — ¿la salida que da la cuenta entra en la alimentación? Se resuelve el circuito con la Regla 1 y se mira el resultado. Si $|v_o|$ da más que V_{CC} , la respuesta no es esa: el operacional está saturado, la Regla 1 no valía, y la salida real es el riel.

Las tres tienen que dar bien. La tercera es la que más se saltea, porque exige resolver primero y verificar después.

CUIDADO CON ESTO

El caso mixto: realimentación a las dos patas. Existe, y no es raro —un oscilador de puente de Wien lo tiene—. Ahí no alcanza con mirar a dónde llega el cable: hay que comparar cuál de los dos caminos es más fuerte. Si la realimentación negativa domina, el circuito se estabiliza y la Regla 1 vale; si domina la positiva, oscila o se dispara.

Para lo que cubre este apunte, alcanza con reconocer el caso y no aplicar la Regla 1 a ciegas.

14.3 Cómo se resuelve un circuito con operacionales

14.3.1 El operacional en el método de nodos

Acá se juntan este módulo y el 8, y conviene decirlo explícitamente porque es lo que evita aprender diez fórmulas sueltas: **un circuito con operacionales se resuelve con el análisis nodal de siempre**. No hay un método nuevo. Lo único que hace el operacional es agregar dos datos al planteo.

Lo que el operacional aporta	Cómo entra en el análisis nodal
Regla 1: $v_+ = v_-$	una tensión de nodo que pasa a ser dato , igual que cuando una fuente de tensión fija un nodo (Módulo 8)
Regla 2: $i_- = 0$	la pata inversora no aporta ningún término a la ecuación del nodo: se escribe la LKC como si esa rama no existiera
La salida es una fuente de tensión ideal	v_o es una incógnita del sistema, y el nodo de salida no se plantea : por ahí entra toda la corriente que haga falta, así que su LKC no da información

Tabla 2: Lo único que el operacional agrega al análisis nodal del Módulo 8

IDEA CLAVE

La tercera fila es la que más se equivoca. Escribir la LKC en el nodo de salida del operacional es un error: ese nodo tiene una fuente ideal colgando, y la corriente que ella entrega es desconocida. Es exactamente la misma situación que la fuente de tensión del Módulo 8 —la que obligaba a inventar el supernodo—, y la salida se trata igual: como un nodo cuya tensión es incógnita pero cuya ecuación no se plantea.

El nodo que **sí** se plantea, y del que sale todo, es el del cortocircuito virtual.


14.3.2 El procedimiento, en cinco pasos

DEFINICION – CÓMO RESOLVER CUALQUIER CIRCUITO CON OPERACIONALES

1. **Correr el test de tres preguntas.** Si la Regla 1 no vale, parar acá: el circuito no se resuelve con estas herramientas, se resuelve mirando contra qué riel está.
2. **Anotar la tensión del nodo del cortocircuito virtual.** Se mira la entrada que **no** tiene la realimentación —normalmente la no inversora—, se calcula su tensión (suele ser masa, o un divisor), y por la Regla 1 ese mismo número es la tensión del otro nodo. Ese nodo se llama v_x en las figuras de este módulo.
3. **Escribir la LKC en ese nodo**, con las tres convenciones del Módulo 8: todas las corrientes salen, cada rama se escribe como $(v_x - v_{\text{otro}})/R$, y la pata del operacional **no se escribe** porque por ahí no pasa corriente.
4. **Despejar v_o .** Es la única incógnita que quedó.
5. **Verificar la excursión:** comprobar que el v_o que salió entra en la alimentación. Si no entra, el paso 1 estaba mal contestado.

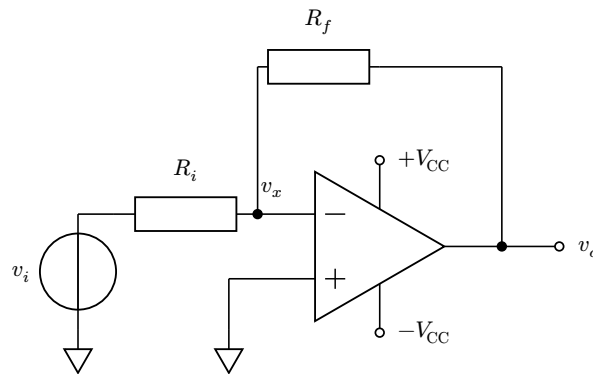14.3.3 Primero a mano: el inversor, sin usar ninguna fórmula

Igual que en el Módulo 8, conviene ver el procedimiento entero funcionando en el caso más chico antes de generalizar. La fórmula del inversor es la más conocida de la electrónica; la gracia acá es **no usarla** y llegar igual.



v_x es el nodo del cortocircuito virtual. Está a 0 V y **no** está conectado a masa: es tierra virtual.

Figura 3: El amplificador inversor

EJERCICIO RESUELTO 14.2 – EL INVERSOR, DEDUCIDO CON EL MÉTODO DE NODOS

Datos: $R_i = 10 \text{ k}\Omega$, $R_f = 47 \text{ k}\Omega$, $v_i = 0,5 \text{ V}$, alimentación $\pm 15 \text{ V}$.

1. El test. El cable de la salida sale del vértice, sube por R_f y llega a la pata del $-$: hay realimentación, y es **negativa**. Las preguntas 1 y 2 dan bien; la 3 se contesta al final.

2. La tensión del nodo virtual. La entrada no inversora está conectada a masa, así que $v_+ = 0$. Por la Regla 1:

$$v_x = v_- = v_+ = 0 \text{ V} \quad (8)$$

El nodo v_x está a cero volts sin tocar la masa. Toda la resolución sale de acá.

3. La LKC en el nodo v_x . Del nodo cuelgan tres cosas: R_i hacia la fuente, R_f hacia la salida, y la pata del operacional. Por la Regla 2, la pata **no se escribe**. Con la convención de que todas las corrientes salen:

$$\underbrace{\frac{v_x - v_i}{R_i}}_{\text{sale hacia la fuente}} + \underbrace{\frac{v_x - v_o}{R_f}}_{\text{sale hacia la salida}} = 0 \quad (9)$$

A la derecha va cero porque no hay ninguna fuente de corriente inyectando en el nodo.

4. Reemplazar $v_x = 0$ y despejar.

$$\frac{0 - v_i}{R_i} + \frac{0 - v_o}{R_f} = 0 \rightarrow -\frac{v_i}{R_i} = \frac{v_o}{R_f} \quad (10)$$

$$v_o = -\frac{R_f}{R_i} v_i \quad (11)$$

Que es la fórmula del inversor, deducida sin haberla sabido de antemano. Con los números: $v_o = -(47/10) \cdot 0,5 = -2,35 \text{ V}$.

5. Verificar la excursión. $|-2,35| < 15 \text{ V}$: la salida entra cómodamente. La pregunta 3 da bien y el resultado vale.

6. Leer el resultado. El signo menos no es un detalle de cuentas: la salida está invertida respecto de la entrada, y con una senoidal eso significa 180° de desfase. Y la ganancia la fijan **dos resistores**, no el operacional: cambiando R_f a $100 \text{ k}\Omega$ la ganancia pasa a -10 sin tocar nada más.

IDEA CLAVE

Mirá lo que acaba de pasar con la corriente. Por R_i circulan $0,5/10.000 = 50 \text{ }\mu\text{A}$. Esa corriente llega al nodo v_x y **no puede entrar al operacional** (Regla 2). Como tampoco hay otro camino, sale entera por R_f .

Esa es la lectura física del inversor, y es la que conviene tener en la cabeza en lugar de la fórmula: **la misma corriente atraviesa los dos resistores**. Por eso la tensión de salida es la caída en R_f de una corriente que fijó R_i , y por eso la ganancia es una relación entre los dos.

CUIDADO CON ESTO

La impedancia de entrada del inversor es R_i , y nada más. La fuente v_i ve un resistor conectado a un nodo que está a 0 V: para ella, R_i va a masa. Un inversor de ganancia 10 hecho con $R_i = 1 \text{ k}\Omega$ le pide a la fuente 10 veces más corriente que uno hecho con $R_i = 10 \text{ k}\Omega$, aunque los dos amplifiquen igual.


Es la razón por la que “elegir los resistores” no es sólo elegir su cociente. La ganancia la fija la relación; la carga sobre la fuente la fija R_i sola.

14.4 Las configuraciones

Las nueve que siguen se deducen todas con el mismo procedimiento de cinco pasos. Están en orden de dificultad creciente y cada una agrega exactamente una idea nueva; conviene leerlas seguidas, porque la última no es más difícil que la primera: es la primera aplicada tres veces.

Ninguna de estas fórmulas hay que memorizarla. La que hay que saber hacer es la deducción, que en todos los casos entra en tres renglones. La tabla del final del módulo está para consultar, no para estudiar.

14.4.1 Seguidor de tensión

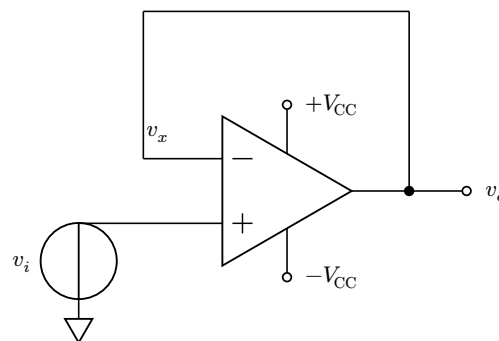

La realimentación es un cable pelado: toda la salida vuelve a la entrada inversora. No hay resistores, y por eso no hay nada que elegir.

Figura 4: Seguidor de tensión, o *buffer*

La deducción, completa. La realimentación llega al $-$, así que la Regla 1 vale. La entrada no inversora está en v_i , y el nodo virtual está unido a la salida por un cable:

$$v_x = v_o \quad (\text{por el cable}) \quad v_x = v_i \quad (\text{por la Regla 1}) \quad (12)$$

$$v_o = v_i \quad (13)$$

Ganancia 1. Parece el circuito más inútil del apunte, y es de los más usados que hay.

IDEA CLAVE

Lo que compra el seguidor no es ganancia: es aislamiento. Su impedancia de entrada es la del operacional (del orden de $10^{12} \Omega$), así que no le saca prácticamente nada a la etapa anterior; y su impedancia de salida es de fracciones de ohm, así que la etapa siguiente no lo carga.

Es la solución exacta de los tres problemas de carga que fueron apareciendo a lo largo de todo el apunte: el divisor resistivo que se derrumba cuando se le cuelga algo (Módulo 7), el voltímetro que altera la tensión que está midiendo (Módulo 1) y los filtros RC en cascada que se corren la frecuencia de corte entre sí (Módulo 12). Los tres se arreglan metiendo un seguidor en el medio.

EJERCICIO RESUELTO 14.3 – EL DIVISOR QUE SE DERRUMBA, Y EL SEGUIDOR QUE LO SALVA

Un divisor de 10 k Ω y 10 k Ω sobre una fuente de 10 V tiene que alimentar una carga de 1 k Ω .

1. Sin seguidor. La carga queda en paralelo con el resistor de abajo:

$$10 \text{ k} \parallel 1 \text{ k} = \frac{10 \cdot 1}{10 + 1} = 0,909 \text{ k}\Omega \quad (14)$$

$$v_{\text{carga}} = 10 \cdot \frac{0,909}{10 + 0,909} = 0,83 \text{ V} \quad (15)$$

Se esperaban 5 V y hay 0,83 V. El divisor no está roto: está cargado.

2. Con un seguidor entre el divisor y la carga. El seguidor no le pide corriente al divisor (Regla 2), así que el divisor entrega sus 5 V limpios; y el seguidor se los entrega a la carga sin caerse, porque su impedancia de salida es despreciable.

$$v_{\text{carga}} = 5 \text{ V} \quad (16)$$


3. De dónde sale la corriente que ahora consume la carga. De la fuente de alimentación del operacional, no del divisor. 5 V / 1 k Ω = 5 mA, que salen por el terminal +V_{CC}. Ese es el trabajo que el seguidor hace y que el divisor solo no podía hacer.

14.4.2 Amplificador inversor

Deducido en la sección anterior. Se repite acá sólo el resultado, para que la tabla de configuraciones tenga sus ecuaciones juntas:

$$v_o = -\frac{R_f}{R_i} v_i \quad Z_{\text{ent}} = R_i \quad (17)$$

Es la única configuración que puede tener ganancia **menor que 1** con signo cambiado (basta con $R_f < R_i$), y la única cuya impedancia de entrada es baja y elegible.

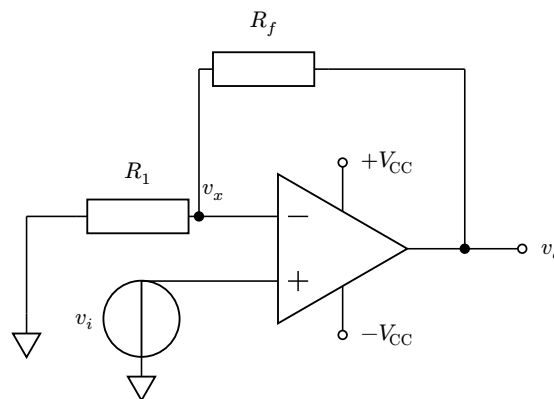14.4.3 Amplificador no inversor

La señal entra por la pata del +, que no toma corriente: la impedancia de entrada es la del operacional, enorme. R_1 va del nodo virtual a masa.

Figura 5: Amplificador no inversor

EJERCICIO RESUELTO 14.4 – EL NO INVERSOR, POR EL MISMO CAMINO

1. El test. R_f va de la salida a la pata del –: realimentación negativa. ✓

2. El nodo virtual. La señal entra directamente por la no inversora, así que $v_+ = v_i$, y por la Regla 1:

$$v_x = v_i \quad (18)$$

Notar la diferencia con el inversor: acá el nodo virtual **no** está a cero, está a v_i . No hay tierra virtual en este circuito.

3. La LKC en el nodo v_x . Cuelgan R_1 hacia masa y R_f hacia la salida:

$$\frac{v_x - 0}{R_1} + \frac{v_x - v_o}{R_f} = 0 \quad (19)$$

4. Reemplazar $v_x = v_i$ y despejar. Multiplicando por $R_1 R_f$:

$$v_i R_f + v_i R_1 - v_o R_1 = 0 \rightarrow v_o R_1 = v_i (R_1 + R_f) \quad (20)$$

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) v_i \quad (21)$$


5. Leer el resultado. La ganancia es siempre **mayor o igual que 1** —el 1 + no se puede sacar— y del mismo signo que la entrada. Con $R_f = 0$ o $R_1 = \infty$ queda ganancia 1, que es el seguidor: el seguidor es el caso extremo de esta configuración, no una configuración aparte.

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) v_i \quad Z_{\text{ent}} \approx \infty \quad (22)$$

	Inversor	No inversor
Ganancia	$-R_f/R_i$, cualquier valor	$1 + R_f/R_1$, nunca menor que 1
Signo	invertido	conservado
Impedancia de entrada	R_i (baja, elegible)	la del operacional (enorme)
Tierra virtual	sí: el nodo está a 0 V	no: el nodo está a v_i
Cuándo se elige	cuando hace falta ganancia < 1 , sumar señales, o invertir a propósito	cuando la fuente es débil y no se le puede pedir corriente

Tabla 3: Las dos configuraciones básicas, comparadas donde de verdad se diferencian

14.4.4 Sumador inversor

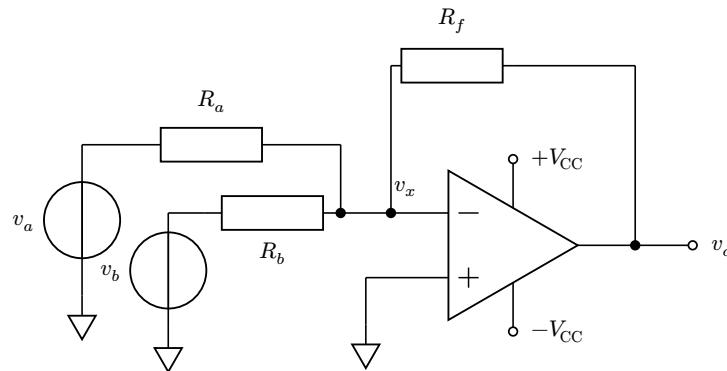

Las dos ramas llegan al **mismo** nodo virtual. Como está a 0 V fijo, ninguna de las dos se entera de la otra.

Figura 6: Sumador inversor de dos entradas

EJERCICIO RESUELTO 14.5 – EL SUMADOR, Y POR QUÉ LAS ENTRADAS NO SE ESTORBAN

1 y 2. Realimentación negativa; entrada no inversora a masa, así que $v_x = 0$: hay tierra virtual, igual que en el inversor.

3. La LKC en el nodo v_x , ahora con tres ramas:

$$\frac{v_x - v_a}{R_a} + \frac{v_x - v_b}{R_b} + \frac{v_x - v_o}{R_f} = 0 \quad (23)$$

4. Con $v_x = 0$:

$$-\frac{v_a}{R_a} - \frac{v_b}{R_b} - \frac{v_o}{R_f} = 0 \rightarrow v_o = -R_f \left(\frac{v_a}{R_a} + \frac{v_b}{R_b} \right) \quad (24)$$

5. Un caso concreto. Con $R_a = R_b = R_f = 10 \text{ k}\Omega$ la salida es $-(v_a + v_b)$: la suma, invertida. Con $R_a = 10 \text{ k}\Omega$, $R_b = 20 \text{ k}\Omega$ y $R_f = 10 \text{ k}\Omega$ queda $-(v_a + 0,5 v_b)$: una suma **ponderada**, y los pesos los eligen los resistores de entrada por separado.


IDEA CLAVE

La razón profunda por la que este circuito funciona es la tierra virtual. Como el nodo v_x está clavado en 0 V pase lo que pase, la corriente que aporta cada rama depende **sólo** de su propia fuente y su propio resistor: v_a/R_a no cambia si v_b se mueve.

Sin operacional, ese mismo circuito —tres resistores a un nodo común— sí se estorba: la tensión del nodo depende de las tres fuentes a la vez y ninguna corriente es independiente. Lo que compra el operacional es **aislamiento entre las entradas**, y por eso se puede sumar cualquier cantidad de señales agregando ramas, sin recalcular nada.

De ahí sale el conversor digital-analógico por red resistiva: cada bit entra por su rama con un resistor que vale el doble que el anterior, y la salida es el número.

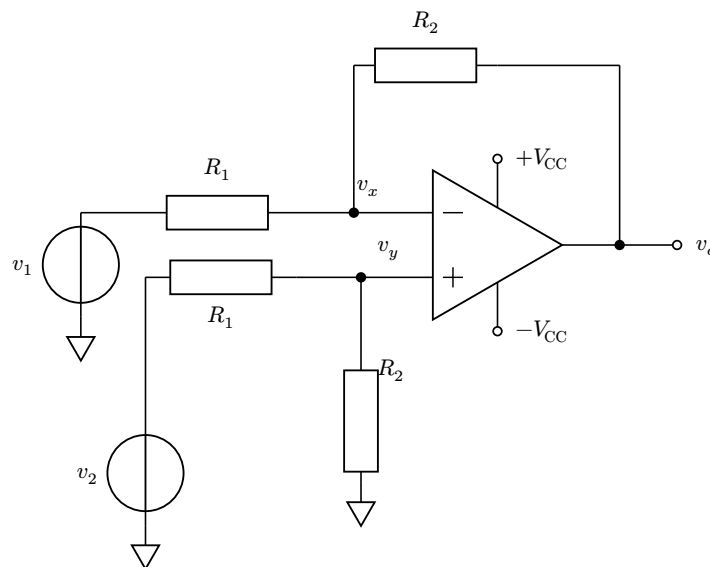14.4.5 Restador (amplificador diferencial)



Los dos pares de resistores tienen que ser iguales entre sí. Esa simetría es la que hace que la salida sea la resta y no otra cosa.

Figura 7: Amplificador diferencial, o restador

Esta es la primera configuración donde el nodo del cortocircuito virtual **no** está ni a masa ni a la entrada: hay que calcularlo.

EJERCICIO RESUELTO 14.6 – EL RESTADOR, EN DOS NODOS

1 y 2. El nodo virtual, que ahora hay que calcular. La entrada no inversora es la salida de un divisor formado por R_1 y R_2 desde v_2 hasta masa. Como por la pata no entra corriente (Regla 2), el divisor no está cargado:

$$v_y = v_2 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (25)$$

y por la Regla 1, ese mismo valor es la tensión del nodo de la izquierda: $v_x = v_y$.

3. La LKC en el nodo v_x :

$$\frac{v_x - v_1}{R_1} + \frac{v_x - v_o}{R_2} = 0 \quad (26)$$

4. Despejar v_o y reemplazar v_x por la expresión del paso 2:

$$v_o = v_x \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - v_1 \frac{R_2}{R_1} \quad (27)$$

$$v_o = v_2 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1} - v_1 \frac{R_2}{R_1} \quad (28)$$

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1) \quad (29)$$

5. Leer el resultado. La salida es la **diferencia** entre las dos entradas, amplificada por R_2/R_1 . Todo lo que las dos entradas tengan en común desaparece.


IDEA CLAVE

Lo que este circuito hace de verdad es ignorar el ruido común. Si las dos entradas tienen encima el mismo zumbido de 50 Hz —cosa habitual en un cable largo—, la resta lo cancela y sólo queda la señal. Esa capacidad tiene nombre: **rechazo de modo común**.

Y depende enteramente de que los dos pares de resistores sean iguales. Con resistores al 5%, el desapareo deja pasar una fracción del modo común y el rechazo se desploma; por eso los diferenciales de verdad se hacen con resistores al 0,1% o con redes apareadas en el mismo encapsulado.

CUIDADO CON ESTO

La impedancia de entrada del restador es baja y, peor, distinta para cada entrada. v_1 ve R_1 contra un nodo que se mueve; v_2 ve $R_1 + R_2$ contra masa. Es el defecto grande de esta configuración, y es exactamente el que resuelve el amplificador de instrumentación de más abajo.

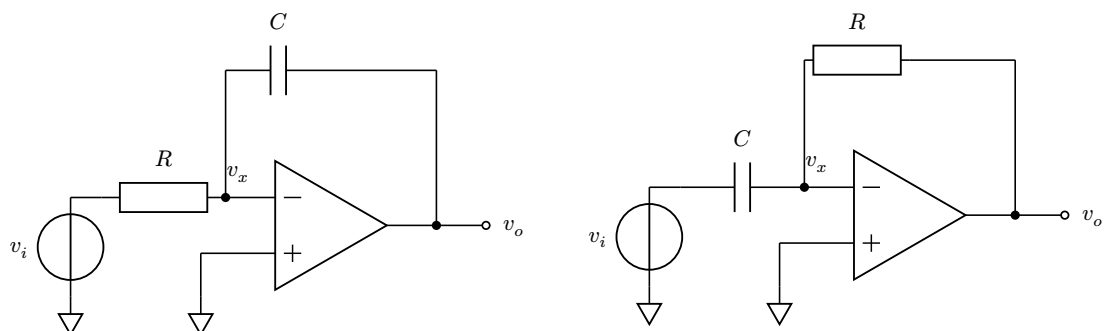14.4.6 Integrador y derivador**INTEGRADOR: C EN LA REALIMENTACIÓN****DERIVADOR: C EN LA ENTRADA**

Son el mismo circuito que el inversor, con un capacitor en lugar de uno de los dos resistores. Cuál de los dos decide si integra o deriva.

Figura 8: Integrador y derivador: el inversor con un capacitor

Acá se usan las impedancias del Módulo 11 y la corriente del capacitor del Módulo 10 (la relación $i = C \, dv/dt$). La deducción es la misma de siempre, con esa corriente en lugar de la de un resistor.

EJERCICIO RESUELTO 14.7 – EL INTEGRADOR, DEDUCIDO CON LA CORRIENTE DEL CAPACITOR

1 y 2. Realimentación negativa, entrada no inversora a masa: $v_x = 0$, tierra virtual.

3. La LKC en el nodo v_x , ahora con una rama capacitiva. La corriente que sale del nodo hacia la salida a través de C vale $C \, d(v_x - v_o) / dt$:

$$\frac{v_x - v_i}{R} + C \frac{d(v_x - v_o)}{dt} = 0 \quad (30)$$

4. Con $v_x = 0$ y despejando:

$$-\frac{v_i}{R} - C \frac{dv_o}{dt} = 0 \rightarrow \frac{dv_o}{dt} = -\frac{v_i}{RC} \quad (31)$$

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int v_i(t) \, dt + v_o(0) \quad (32)$$

5. Leer el resultado con una entrada concreta. Con v_i constante, la integral de una constante es una rampa: la salida baja linealmente. Un integrador con un escalón a la entrada es un **generador de rampas**, y ésta es su aplicación más común.

6. El problema que tiene y que no se ve en la fórmula. La constante $v_o(0)$ dice que el integrador **acumula**: cualquier tensión de *offset* del operacional, por chica que sea, se integra sin parar y termina llevando la salida contra un riel. Un integrador real siempre lleva un resistor grande en paralelo con C , que le pone un techo a la ganancia en continua y evita la deriva.

Para el derivador, con C en la entrada, la misma cuenta da


$$v_o(t) = -RC \frac{dv_i}{dt} \quad (33)$$

CUIDADO CON ESTO

El derivador se usa poco, y no es por capricho. Derivar amplifica lo que cambia rápido, y lo que más rápido cambia en un circuito real es el **ruido**. Un derivador toma un ruido de milivolts y lo convierte en picos de volts.

Visto con las herramientas del Módulo 12: su ganancia crece 20 dB por década sin techo, así que a frecuencias altas amplifica todo lo que le llegue. El integrador hace lo contrario (atenúa a frecuencia alta) y por eso es estable y se usa a cada rato.

14.4.7 Amplificador de instrumentación

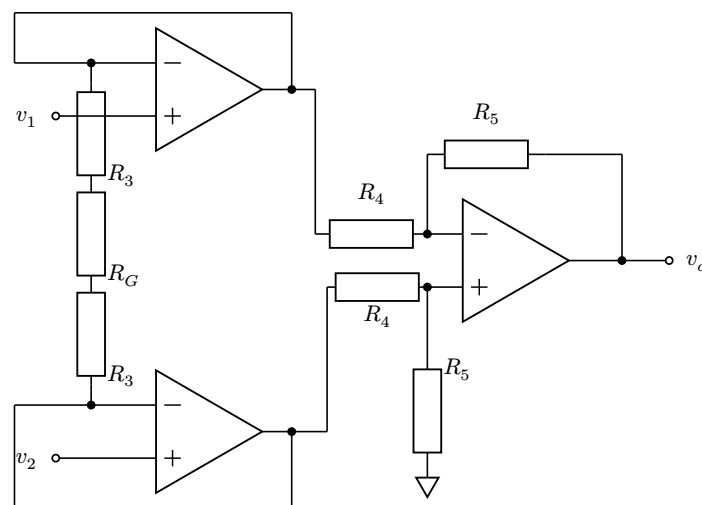

Los dos operacionales de entrada son no inversores que comparten R_G ; el tercero es el restador de la sección anterior.

Toda la ganancia se ajusta con un solo resistor.

Figura 9: Amplificador de instrumentación de tres operacionales

Es la configuración más útil de todas las que hay acá y no tiene ninguna idea nueva: es un restador con dos no inversores adelante. Se explica en tres pasos.

1. **Los dos operacionales de entrada resuelven la impedancia.** Cada señal entra por una pata del +, que no toma corriente. La fuente –un termopar, una celda de carga, un electrodo– no se entera de que está conectada a nada.
2. **R_G es único y por eso la ganancia se ajusta con un solo componente.** Por la Regla 1, la tensión en los extremos de R_G es v_1 de un lado y v_2 del otro; entonces por R_G circula $(v_1 - v_2)/R_G$, y esa misma corriente atraviesa los dos R_3 (Regla 2). La ganancia de la primera etapa queda

$$\frac{v_{s1} - v_{s2}}{v_1 - v_2} = 1 + \frac{2R_3}{R_G} \quad (34)$$

3. **El tercer operacional hace la resta** y aporta su propia ganancia R_5/R_4 .

$$v_o = \frac{R_5}{R_4} \left(1 + \frac{2R_3}{R_G} \right) (v_2 - v_1) \quad (35)$$

IDEA CLAVE

Por qué esto es mejor que el restador solo, en una frase: el rechazo de modo común ya no depende de que la **fente** esté balanceada, y la ganancia se cambia girando un solo resistor sin tocar el apareo de los otros cuatro.

En un restador simple, subir la ganancia obliga a cambiar dos resistores a la vez manteniéndolos apareados con los otros dos. Acá el apareo vive en R_4 y R_5 , que se dejan fijos, y la ganancia vive en R_G , que es libre. Esa separación entre “lo que da precisión” y “lo que da ganancia” es la razón de existir del circuito, y es la misma idea de desacople que aparece en los filtros activos.

EN EL LABORATORIO

Los amplificadores de instrumentación se compran hechos –INA126, AD620– con los cinco resistores integrados y apareados por construcción, y un par de patas para colgarle R_G . Armarlo con tres operacionales sueltos y resistores del cajón funciona para entender el circuito, pero el rechazo de modo común que se consigue así es del orden de 40 dB, contra los 100 dB de un integrado. La diferencia no está en el esquema: está en el apareo.

14.4.8 Las que faltan, en una tabla

Las cinco de abajo se deducen exactamente igual y no agregan ninguna idea nueva; se listan para que el catálogo esté completo.

Configuración	Salida	Idea
Conversor corriente-tensión	$v_o = -R_f i_{\text{ent}}$	la corriente entra directo a la tierra virtual y sale por R_f ; es como se lee un fotodiodo
Conversor tensión-corriente	$i_{\text{carga}} = v_i/R$	la carga va en la realimentación: la corriente no depende de cuánto valga la carga
Filtro activo pasa bajos	$-(R_f/R_i)/(1 + j\omega R_f C)$	un inversor con C en paralelo con R_f ; ganancia y corte se eligen por separado
Amplificador logarítmico	$v_o \propto -\ln(v_i)$	un diodo en la realimentación; usa la curva exponencial del Módulo 4
Fuente de tensión de referencia	$v_o = v_{\text{zener}}(1 + R_f/R_1)$	un no inversor con un zener en la entrada: el zener no se carga (Módulo 5)

Tabla 4: Cinco configuraciones más, con la idea que las explica

EJERCICIO RESUELTO 14.8 – FILTRO ACTIVO PASA BAJOS DE PRIMER ORDEN

Un inversor con $R_i = 10 \text{ k}\Omega$ a la entrada y, en la realimentación, $R_f = 100 \text{ k}\Omega$ **en paralelo** con $C = 1,59 \text{ nF}$.

1. La impedancia de realimentación, con las herramientas del Módulo 11:

$$\overline{Z}_f = R_f \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{R_f}{1 + j\omega R_f C} \quad (36)$$

2. La transferencia. La deducción del inversor no usó en ningún momento que las dos ramas fueran resistores: vale igual con impedancias.

$$\overline{H}(j\omega) = -\frac{\overline{Z}_f}{R_i} = -\frac{R_f/R_i}{1 + j\omega R_f C} \quad (37)$$

Es la forma canónica del pasa bajos del Módulo 12, multiplicada por una ganancia.

3. Los dos números de diseño, que salen por separado.

$$\text{Ganancia en continua} = -\frac{R_f}{R_i} = -10 \quad (20 \text{ dB}) \quad (38)$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_f C} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^5 \cdot 1,59 \cdot 10^{-9}} = 1000 \text{ Hz} \quad (39)$$

4. Por qué es mejor que el RC pasivo. Amplifica en vez de atenuar; su impedancia de salida es casi nula, así que la etapa siguiente no le corre la frecuencia de corte; y R_i , R_f y C fijan **ganancia y corte por separado**, cosa que en el RC pasivo es imposible. Ese desacople es la razón de ser de los filtros activos.

5. El control de realidad. Con un operacional de producto ganancia-ancho de banda $\text{GBW} = 1 \text{ MHz}$, a ganancia 10 el ancho de banda disponible es $10^6/10 = 100 \text{ kHz}$. Como el filtro corta en 1 kHz , hay margen de sobra. Si se hubiera pedido ganancia 1000, el ancho de banda propio del operacional (1 kHz) se metería adentro de la banda de paso y el filtro no sería el que se diseñó.

14.5 Los tres casos donde el cortocircuito virtual NO vale

Todo lo anterior descansa en una condición que se verificó cada vez con el test de tres preguntas. Esta sección es la otra mitad: los tres circuitos donde la condición no se cumple, qué los delata en el dibujo y con qué se los reemplaza.


No son casos patológicos ni errores de diseño. Los tres se construyen a propósito y los tres son útiles. Lo que sí es un error es aplicarles la Regla 1.

Caso	Cómo se reconoce en el dibujo	Con qué se reemplaza la Regla 1
Sin realimentación	el cable de la salida no llega a ninguna pata	$v_o = +V_{CC}$ si $v_+ > v_-$; $v_o = -V_{CC}$ si $v_+ < v_-$
Realimentación positiva	el cable de la salida llega a la pata del +	lo mismo, más el cálculo de los dos umbrales
Realimentación negativa pero saturado	el cálculo da $ v_o > V_{CC}$	v_o se queda pegado al riel; la entrada sigue subiendo y la salida no


Tabla 5: Los tres casos donde la Regla 1 es falsa, y qué usar en su lugar

14.5.1 Caso 1: sin realimentación — el comparador

COMPARADOR: SIN REALIMENTACIÓN

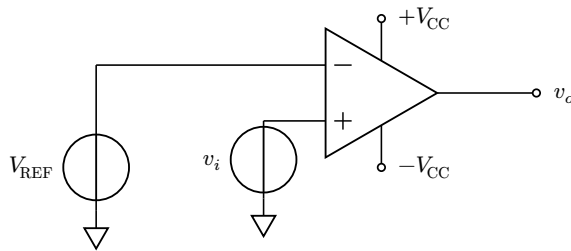

SCHMITT: REALIMENTACIÓN POSITIVA

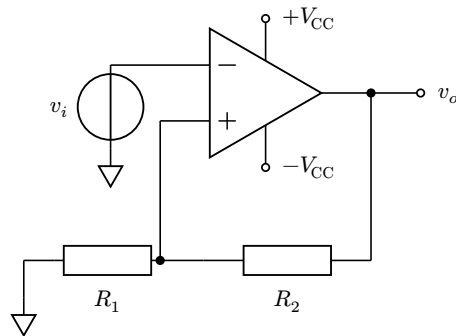

La diferencia entre los dos dibujos es a qué pata llega el cable que viene de la salida. En el de la izquierda no llega a ninguna; en el de la derecha, a la del +. En ninguno de los dos vale $v_+ = v_-$.

Figura 10: Comparador y disparador de Schmitt: los dos casos sin cortocircuito virtual

Sin camino de vuelta, el operacional no tiene forma de igualar sus entradas: empuja con toda su ganancia y llega al riel. La única ecuación disponible es la Ecuación 1, y su lectura práctica es una comparación:

$$v_o = \begin{cases} +V_{CC} & \text{si } v_+ > v_- \\ -V_{CC} & \text{si } v_+ < v_- \end{cases} \quad (40)$$

EJERCICIO RESUELTO 14.9 – DETECTOR DE NIVEL DE LUZ

Un LDR y un resistor forman un divisor cuya salida, con la luz de la habitación, vale 4 V y en la oscuridad sube a 9 V. Se quiere encender una alarma cuando oscurezca. Alimentación de 12 V, $V_{REF} = 6$ V en la entrada inversora.

- 1. Correr el test.** La salida no vuelve a ninguna pata: la pregunta 1 da que no. La Regla 1 no vale, y no hay que buscar ninguna ganancia.
- 2. Aplicar la Ecuación 40.** Con luz, $v_+ = 4 < 6 = v_-$, así que la salida está contra el riel negativo. A oscuras, $v_+ = 9 > 6$, y la salida salta al positivo.
- 3. Leer lo que hace el circuito.** La salida sólo toma dos valores: es una señal **digital** sacada de una analógica. El operacional dejó de ser un amplificador y pasó a ser un decisor.
- 4. El problema que este circuito tiene.** Al anoecer, la tensión del divisor pasa por 6 V despacio, y encima lleva ruido. Cada vez que el ruido la cruza, la salida conmuta. Durante el minuto que dura el crepúsculo la alarma prende y apaga decenas de veces. Eso se arregla con el circuito de la sección siguiente.

14.5.2 Caso 2: realimentación positiva — el disparador de Schmitt

El cable de la salida llega a la pata del +. Ahora subir la salida sube v_+ , lo que sube más la salida: el lazo se dispara y no hay equilibrio posible. La salida vive pegada a un riel y salta al otro cuando la entrada cruza un umbral.

La gracia es que **el umbral depende de en qué riel está la salida**, y por eso son dos. Con la salida en $+V_{CC}$, el divisor R_1-R_2 pone en la pata del +:

$$V_{UP} = +V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (41)$$

y con la salida en $-V_{CC}$, el mismo divisor pone $V_{DOWN} = -V_{CC} R_1 / (R_1 + R_2)$.

IDEA CLAVE

Eso es la histéresis, y es la solución del problema del comparador. La señal tiene que subir por encima de V_{UP} para que conmute hacia un lado, y después bajar por debajo de V_{DOWN} —que es **más bajo**

— para que vuelva. Entre los dos umbrales hay una banda muerta donde el ruido no logra hacer conmutar nada.

El ancho de esa banda se elige con R_1 y R_2 : se la hace un poco más grande que el ruido esperado y el circuito deja de vibrar. Un termostato hace exactamente esto —por eso enciende a 19 °C y apaga a 21 °C en vez de traquetear alrededor de 20—.

CUIDADO CON ESTO

Un Schmitt y un no inversor se dibujan casi igual: mismo triángulo, mismos dos resistores, mismo divisor. Lo único que cambia es a cuál de las dos patas llega la realimentación y por cuál entra la señal.

Y las respuestas son opuestas: uno amplifica linealmente, el otro sólo da dos valores. Es el argumento más fuerte a favor de correr el test de tres preguntas **antes** de escribir la primera ecuación, en vez de reconocer el circuito por su forma.

14.5.3 Caso 3: realimentación negativa, pero saturado

Este es el más traicionero de los tres, porque el test de las preguntas 1 y 2 da bien: hay realimentación y es negativa. Falla la pregunta 3.

EJERCICIO RESUELTO 14.10 – EL INVERSOR QUE NO AMPLIFICA: SATURACIÓN

Un inversor con $R_i = 1 \text{ k}\Omega$, $R_f = 100 \text{ k}\Omega$ y alimentación $\pm 12 \text{ V}$. Se le aplica $v_i = 0,5 \text{ V}$.

1 y 2. Realimentación negativa. ✓

3. Aplicar la fórmula del inversor:

$$v_o = -\frac{100}{1} \cdot 0,5 = -50 \text{ V} \quad (42)$$

4. Correr la pregunta 3. La alimentación es de 12 V: la salida no puede valer -50 V . El resultado del paso 3 es imposible, y por lo tanto la Regla 1 no valía.

5. Lo que pasa de verdad. La salida se queda en unos $-10,5 \text{ V}$ —un LM741 no llega al riel— y ahí se detiene. Y como ya no puede moverse más, deja de poder igualar las entradas: el nodo v_x **no está en 0 V**, y todo el análisis anterior se cae.

6.Cuál es la señal más grande que este circuito admite. Para que $|v_o| < 10,5 \text{ V}$:

$$|v_i| < \frac{10,5}{100} = 105 \text{ mV} \quad (43)$$

Con 0,5 V de entrada, este amplificador entrega una onda cuadrada de 21 V pico a pico en lugar de una senoidal. El circuito no está roto: está mal dimensionado.

EN EL LABORATORIO

Nueve de cada diez “el operacional no amplifica” son saturación. El síntoma en el osciloscopio es inconfundible una vez que se sabe qué mirar: la senoidal sale con las dos puntas **aplanadas**, cortadas a la misma altura, y esa altura es la alimentación menos un volt y medio.

El procedimiento de diagnóstico, en orden y en un minuto:

1. Medir la alimentación en las patas del integrado. No en la fuente: en las patas.
2. Bajar la amplitud de entrada hasta que la senoidal deje de estar aplanada. Si la forma se arregla, era saturación y no hay nada más que buscar.
3. Recién si con señal chica sigue mal, sospechar del circuito.

Con un LM741 hace falta alimentación **simétrica** y su salida no llega a menos de 1,5 V de cada riel; con un LM358 o un TL072 se puede trabajar con fuente simple. Un operacional *rail-to-rail* llega a milivolts del riel, y es lo que conviene cuando la alimentación es de 3,3 o 5 V y no sobra excursión.

14.6 El operacional real

Todo lo anterior usó el operacional ideal. Las cinco limitaciones de abajo son la distancia entre esa idealización y lo que se mide en el banco, y cada una tiene una condición concreta en la que empieza a doler.

Limitación	Qué significa	Cuándo muerde
Ganancia finita ($A_{ol} \approx 10^5$)	las dos reglas son una aproximación, no una identidad	con ganancias de lazo cerrado muy altas, donde A_{ol} deja de ser “infinita” comparada con ellas
Producto ganancia-ancho de banda	$G \cdot BW = GBW$, constante para cada modelo	siempre: más ganancia es menos banda, y no se negocia
<i>Slew rate</i> ($\approx 0,5 \text{ V}/\mu\text{s}$ en un 741)	velocidad máxima a la que la salida puede cambiar	con señales grandes y rápidas: la senoidal sale triangular
Tensión de <i>offset</i> y corrientes de polarización	la salida no da cero con entrada cero	en continua y con ganancias altas; es lo que arruina un integrador
Excursión de salida	la salida no llega hasta la alimentación	siempre: por eso satura antes de lo que dice la cuenta

Tabla 6: Las cinco limitaciones que hacen que el circuito medido no dé lo calculado

EJERCICIO RESUELTO 14.11 – LAS DOS QUE MÁS SORPRENDEN, CON NÚMEROS

A. Producto ganancia-ancho de banda. Un TL072 tiene $GBW = 3 \text{ MHz}$. ¿Sirve para amplificar audio (20 kHz) con ganancia 200?

$$BW = \frac{GBW}{G} = \frac{3 \cdot 10^6}{200} = 15 \text{ kHz} \quad (44)$$

No: los agudos por encima de 15 kHz se atenúan. La salida es armar **dos etapas de ganancia 14** en cascada, que dan $14 \cdot 14 \approx 200$ con un ancho de banda de $3 \cdot 10^6 / 14 = 214 \text{ kHz}$ cada una. Misma ganancia total, diez veces más banda, un operacional más de costo.

B. *Slew rate*. El mismo TL072 tiene $SR = 13 \text{ V}/\mu\text{s}$. ¿Cuál es la senoidal más rápida que puede entregar con 10 V de pico?

La pendiente máxima de $v_o = V_p \sin(\omega t)$ es ωV_p , así que

$$f_{\max} = \frac{SR}{2\pi V_p} = \frac{13 \cdot 10^6}{2\pi \cdot 10} = 207 \text{ kHz} \quad (45)$$

Por encima de eso, la senoidal de 10 V sale **triangular**: la salida no llega a subir a tiempo. Y notar que el límite depende de la **amplitud** — la misma senoidal de 1 V de pico llega hasta 2 MHz.

La conclusión que conviene retener: el ancho de banda del punto A vale para señales chicas; el *slew rate* es un límite aparte que aparece con señales grandes. Un circuito puede estar cómodo en banda y estar limitado por *slew rate*, y el osciloscopio los distingue a simple vista: en el primer caso la senoidal sale más chica, en el segundo sale deformada.

14.7 Cierre: qué quedó y con qué se conecta

IDEA CLAVE

Si hay que llevarse una sola cosa de este módulo, es el orden de las preguntas.

Primero se mira el dibujo y se contesta si la Regla 1 vale. Recién después se escriben ecuaciones. Al revés — fórmula primero, verificación nunca— es como se llega a un resultado de -50 V en un circuito alimentado con 12, y a creerle.

Este módulo cierra el apunte, y conviene ver cuántas cosas de los anteriores volvieron a aparecer acá, porque no es casualidad: el operacional es el componente que las usa todas.

De dónde venía	Dónde reapareció acá
Módulo 1 — el voltímetro altera lo que mide	el seguidor es la solución exacta a ese problema
Módulo 4 — la curva exponencial del diodo	el amplificador logarítmico, con un diodo en la realimentación
Módulo 5 — el regulador con zener que se carga	el zener en la pata del +, que no toma corriente
Módulo 7 — el divisor que se derrumba al cargarlo	el ejercicio del seguidor, con los 0,83 V contra los 5 V
Módulo 8 — análisis nodal y sus tres convenciones	el método con el que se resolvieron las nueve configuraciones
Módulo 10 — la corriente del capacitor: $i = C \, dv/dt$	el integrador y el derivador
Módulo 11 — impedancias complejas	el filtro activo: la deducción del inversor vale igual con $\bar{Z}$
Módulo 12 — pasa bajos, frecuencia de corte, dB por década	el filtro activo y el producto ganancia-ancho de banda
Módulo 13 — cuadripolos	el operacional realimentado es un cuadripolo activo: entrada, salida, y cuatro números que lo describen sin mirar adentro

Tabla 7: Lo que el operacional trajo de vuelta de cada módulo anterior

La fila del Módulo 8 es la importante. Un apunte que presentara el operacional como una lista de fórmulas para memorizar estaría desperdiciando lo mejor que tiene: es el componente donde el método de análisis de circuitos —el mismo de siempre, con dos datos más— resuelve en tres renglones lo que de otro modo serían diez casos sueltos.

Con esto queda cubierto el programa completo de **Teoría de Circuitos**: señales y respuestas natural y forzada (Módulo 10), fasores y régimen permanente senoidal (Módulo 11), diagramas de Bode y señales poliarmónicas (Módulo 12), resolución sistemática de circuitos (Módulos 7 a 9), teoría de los cuadripolos (Módulo 13) y el amplificador operacional con sus configuraciones y su filtrado activo (este módulo).

IDEA CLAVE

El hilo que atraviesa la Parte II, dicho en una línea: **todo circuito lineal se resuelve con Kirchhoff; elegir bien las incógnitas lo hace corto; los teoremas lo hacen reutilizable; los complejos lo extienden a la alterna; y el logaritmo lo extiende a todas las frecuencias a la vez.** Lo que sigue en la carrera —Señales y Sistemas, Electrónica Analógica, Control— reemplaza $j\omega$ por la variable compleja s y sigue exactamente desde acá.

MODULO 15

Simulación de circuitos: SPICE

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Escribir un circuito como netlist y leer el netlist de otro; elegir el análisis que corresponde a la pregunta; describir una excitación con **PULSE** y con **PWL** sabiendo qué significa cada parámetro; imponer condiciones iniciales; elegir el paso de integración con un criterio y no a ojo; barrer un componente con **.step**; medir sobre la curva; y —sobre todo— contrastar la simulación con el cálculo en vez de aceptarla porque «se ve bien».

Un simulador no reemplaza al cálculo ni al laboratorio: es un **tercer testigo**. El cálculo dice qué debería pasar según el modelo, el laboratorio dice qué pasa de verdad, y la simulación dice qué pasa según el modelo **cuando el modelo es demasiado grande para resolverlo a mano**. Los tres tienen que converger, y cuando no convergen, la discrepancia es el resultado más valioso de los tres.

De ahí sale la regla de este módulo, que es la misma del apunte entero: **una curva simulada no es evidencia hasta que se le controlaron los números**. Una curva que «parece correcta» es exactamente lo que produce un modelo mal armado, porque el simulador dibuja con la misma prolijidad lo que está bien y lo que está mal.

15.1 De dónde sale SPICE

DEFINICION — SPICE

SPICE es la sigla de **Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis**. Nació en 1973 en la Universidad de California en Berkeley, escrito por Laurence Nagel bajo la dirección de Donald Pederson, como sucesor de un programa anterior llamado **CANCER**. Se liberó al dominio público, y ésta es la razón de que hoy todos los simuladores de circuitos —LTspice, PSpice, ngspice, Micro-Cap, el simulador de Multisim, los que traen los entornos de diseño de placas— sean SPICE por dentro y compartan la sintaxis.

Lo que hace es resolver, paso de tiempo por paso de tiempo, el mismo sistema de ecuaciones del Módulo 8: **análisis nodal modificado**, que es el nodal de siempre con filas extra para las fuentes de tensión y para las variables que el nodal puro no puede escribir. En un circuito con diodos o transistores el sistema es no lineal y lo resuelve por iteraciones sucesivas —el método de Newton-Raphson—; en un transitorio, además, reemplaza las derivadas por diferencias finitas con una regla de integración (LTspice usa por defecto una trapezoidal modificada).

Todo lo que aparece más abajo es **eso**: formas de decirle cuál es la red, cuáles son las excitaciones, desde qué estado arranca y con qué finura hay que avanzar el tiempo.

15.2 El netlist: el circuito escrito

Debajo de cualquier esquema dibujado hay un archivo de texto: el **netlist**. Es la lista de los componentes, y de cada uno dice a qué nodos está conectado y cuánto vale. Poder leerlo y escribirlo importa por dos razones prácticas: es lo que se puede pegar en un informe, y es donde se ve el error cuando el dibujo engaña.

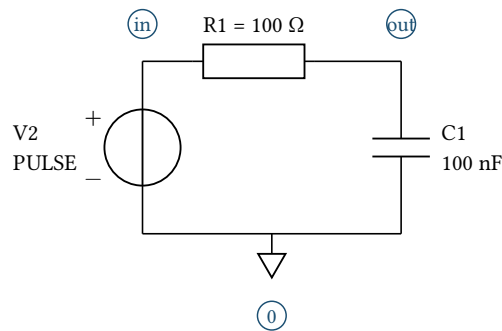


Figura 1: El primer circuito de la guía, con los nombres de nodo del netlist

```
* RC de carga -- 01_RC_carga
V2 in 0 PULSE(0 5 10u 1p 0 100u)
R1 in out 100
C1 out 0 100n
.tran 0 100us 0 1n
.end
```

Cada línea de componente sigue siempre el mismo orden:

Nombre	Nodo +	Nodo -	Valor
R1	in	out	100 (ohm)
C1	out	0	100n (farad)
L1	out	0	1m (henry)
V2	in	0	PULSE (. . .) o un número
I1	a	b	PWL (. . .) o un número

Tabla 1: La línea de un elemento: nombre, dos nodos y valor

DEFINICION – LAS TRES REGLAS DEL NETLIST

1. **La primera letra del nombre dice qué es.** R resistor, C capacitor, L inductor, V fuente de tensión, I fuente de corriente, D diodo, Q bipolar, M MOSFET. No es una convención de estilo: el programa la usa para saber qué ecuación escribir.
2. **El nodo 0 es la referencia,** y tiene que existir. Es el mismo nodo de referencia del Módulo 8 y de las convenciones del apunte: todas las tensiones se informan contra él. Un circuito sin nodo 0 no tiene solución, porque el sistema queda con una incógnita de más.
3. **El primer nodo es el +.** De eso depende el signo de la tensión informada y —con la convención pasiva— el signo de la potencia. Un elemento con los nodos al revés no da error: da el resultado con el signo cambiado, que es peor.

CUIDADO CON ESTO

Todo nodo tiene que tener al menos dos elementos, y todo nodo tiene que tener camino de continua a la referencia. Un nodo colgado de un solo componente, o un nodo que sólo se conecta al resto a través de capacitores, deja el sistema sin solución. El error típico de LTspice es «This node is floating» o «Timestep too small», y casi nunca dice cuál es el nodo culpable: se busca a mano, y suele ser un cable que no llegó a tocar el pin.

15.3 Los cuatro análisis

Cada pregunta tiene su análisis, y elegir el que no es cuesta media hora.

Directiva	Qué contesta	Módulo
.op	El punto de reposo: todas las tensiones y corrientes en continua permanente, con capacitores abiertos e inductores en corto.	10
.dc	Barre una fuente de continua y dibuja la característica resultante — la curva del diodo, la recta de carga de un transistor.	4 y 6
.tran	La respuesta en el tiempo : transitorios, conmutación, formas de onda. Es el análisis de este bloque.	10
.ac	La respuesta en frecuencia : módulo y fase contra frecuencia, o sea el diagrama de Bode, calculado con fasores.	11 y 12

Tabla 2: Qué análisis contesta cada pregunta

La directiva de transitorio se escribe

```
.tran <tstep> <tstop> <tstart> <tmax>
```

y en la práctica se usa casi siempre con `tstep = 0` —dejando que el programa elija cuánto guardar— y con los otros tres puestos a mano. En `.tran 0 100us 0 1n`: simular hasta 100 μ s, empezar a guardar desde 0, y **no dar nunca un paso más largo que 1 ns**. El último número es el que importa y es el que se discute más abajo.

15.4 Las fuentes que hacen falta acá

DEFINICION — PULSE: EL ESCALÓN Y LA ONDA CUADRADA

```
PULSE(V1 V2 Tdelay Trise Tfall Ton Tperiod Ncycles)
```

- `V1` valor inicial, `V2` valor al que salta.
- `Tdelay` cuánto espera antes del primer flanco.
- `Trise` y `Tfall` duración de los flancos. **Nunca cero** en un circuito con inductores: un flanco perfectamente vertical es una derivada infinita y el simulador se atraganta.
- `Ton` cuánto se queda en `V2`.
- `Tperiod` el período. **Si se omite, hay un solo pulso**, y eso es lo que se quiere para estudiar un escalón.
- `Ncycles` cuántos pulsos; vacío es «para siempre».

El primer archivo de la guía usa `PULSE(0 5 10u 1p 0 100u)`: un salto de 0 a 5 V a los 10 μ s, con un flanco de 1 ps y sin período, o sea **un escalón**. Los 10 μ s de espera no son decorativos: sirven para ver la línea de base antes del evento y para que el punto de operación quede establecido.

DEFINICION — PWL: LA FORMA DE ONDA DIBUJADA A MANO

```
PWL(t1 v1 t2 v2 t3 v3 ...)
```

Piece-Wise Linear, lineal por tramos: se dan los vértices y el programa une con rectas. Es la manera de meter en el simulador el pulso triangular del Módulo 10, o cualquier forma de onda medida.

El pulso triangular de corriente de aquel ejercicio —sube a 2 A en 2 ms y baja a cero en 4 ms— se escribe:

```
I1 0 n1 PWL(0 0 2m 2 6m 0)
```

y con eso la bobina queda excitada exactamente por la corriente del gráfico. Vale la misma advertencia que con `PULSE`: dos puntos con el mismo tiempo y distinto valor piden un salto vertical, que en una fuente de corriente sobre una bobina es una tensión infinita.

Para el régimen permanente senoidal del Módulo 11 se usa `SIN(Voffset Vamp Freq ...)`, y para el barrido en frecuencia del Módulo 12 basta con poner `AC 1` en la fuente y pedir un `.ac`.

15.5 Las condiciones iniciales

Es el punto donde la simulación y el método de los tres datos se tocan.

DEFINICION – QUÉ HACE SPICE SI NO SE LE DICE NADA

Antes del transitorio, el programa calcula el **punto de operación**: resuelve el circuito en continua permanente, con capacitores abiertos e inductores en corto. Ése es el estado del que arranca. Es decir: por omisión, SPICE arranca en el $t = 0^-$ del Módulo 10, y lo calcula solo.

Para imponer otro estado hay dos herramientas:

<code>.ic V(vc)=3V</code>	impone la tension inicial de un capacitor
<code>.ic I(L1)=50mA</code>	impone la corriente inicial de un inductor

y, en la propia directiva, la palabra `uic` —**use initial conditions**— que le dice que **no** calcule el punto de operación y arranque con lo que se le dio.

Los archivos 02 y 04 de la guía son justamente eso: un RC y un RL **sin fuente**, cuya única excitación es la energía inicial. Son la respuesta natural del Módulo 10 —la exponencial pura, sin fuente— medida por el simulador, y son el caso más limpio para comprobar τ .

IDEA CLAVE

Cuál de las dos formas usar. Si el enunciado describe un circuito que estuvo en régimen con una llave en una posición y conmuta en $t = 0$, lo natural es dibujar el estado previo y dejar que el programa calcule el punto de operación: eso reproduce el problema tal cual. Si el enunciado da directamente $v_C(0)$ o $i_L(0)$ —o si armar el estado previo es más trabajo que la cuenta—, se calcula el valor a mano y se lo impone con `.ic`. Las dos son legítimas; lo que no vale es imponer una condición inicial y **además** dejar el circuito previo, porque entonces no se sabe cuál de las dos ganó.

15.6 El paso de integración: la trampa

El simulador no resuelve la ecuación diferencial: la reemplaza por una cuenta a pasos finitos y va calculando punto por punto. Si los pasos son demasiado largos, el resultado **no es una versión menos precisa** de la curva: es otra curva.

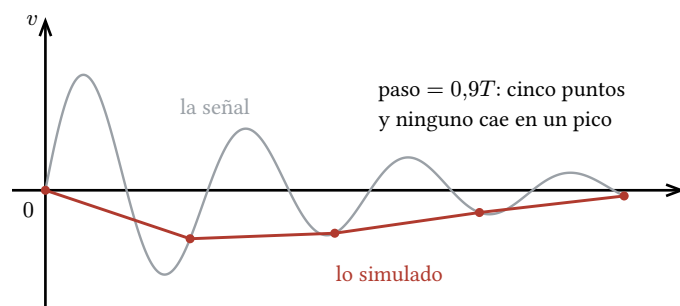


Figura 2: La misma señal, calculada con un paso demasiado largo

En el gráfico, la curva fina es la señal y los puntos son lo que el simulador calculó con un paso de 0,9 periodos. La poligonal que los une es lo que se ve en la pantalla, y no tiene **nada** que ver con la señal: no oscila, no cruza por cero donde debe, y su «amortiguamiento» es un artefacto. Nadie que mire sólo la curva gruesa sospecharía nada.

DEFINICION – EL CRITERIO DE PASO – EL DE LA GUÍA DE LA CÁTEDRA

1. **En primer orden:** paso máximo no mayor que $\tau/100$.
 2. **En segundo orden subamortiguado:** además, al menos **100 puntos por período amortiguado**, o sea paso máximo $\leq T_d/100$, con $T_d = 2\pi/\omega_d$.
 3. Y el **tstop** tiene que llegar a 5τ como mínimo (mejor 8τ) para ver el estado final, no sólo el transitorio.
- Los dos primeros se calculan **antes** de simular, con los valores de los componentes. No se ajustan mirando la curva hasta que «se ve bien»: ése es el procedimiento que produce curvas que se ven bien y están mal.


CUIDADO CON ESTO

El paso máximo no es lo mismo que el paso de guardado. El cuarto número de `.tran` es `tmax`, el paso **máximo de cálculo**: le pone un techo al avance del tiempo. El primero, `tstep`, sólo dice cada cuánto guardar para el gráfico. Aumentar el segundo hace el archivo más grande y no mejora la exactitud; el que hay que apretar es el cuarto.

Y hay un control gratis: el archivo de registro del simulador informa `tranpoints` (cuántos puntos calculó), `accept` y `rejected` (cuántos pasos aceptó y cuántos tuvo que rehacer por no converger). Muchos pasos rechazados es la señal de que el modelo tiene una discontinuidad —un flanco de duración cero, típicamente — y no de que el paso sea chico.

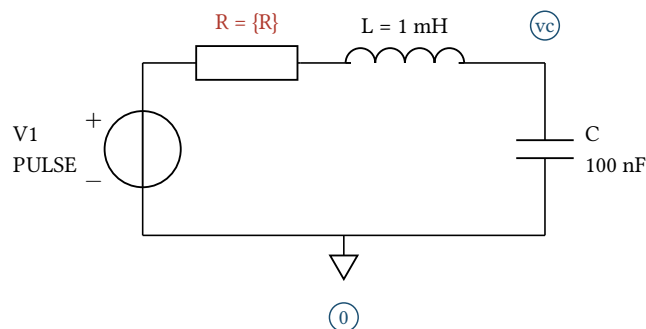15.7 Barrer un parámetro: `.step`

Comparar tres regímenes de un RLC no se hace con tres archivos: se hace con uno y una lista de valores.



```
.step param R list 10 100 632.46 2k
```

Figura 3: El RLC serie de la guía: un solo archivo, cuatro valores de R

```
V1 in 0 PULSE(0 5 10u 100n 100n 2m 4m)
R in a {R}
L a vc 1m
C vc 0 100n
.step param R list 10 100 632.46 2k
.tran 0 100u 0 50n
```

Las llaves de `{R}` dicen «acá va el parámetro», y `.step param R list ...` corre la simulación una vez por cada valor de la lista, superponiendo las curvas. Es la forma correcta de mostrar los tres regímenes del Módulo 10: **lo único que cambia entre las curvas es el número que se está estudiando.**

CUIDADO CON ESTO

A un valor de una lista ajena se le hacen las cuentas antes de usarlo. Con los valores que tiene ese mismo archivo ($L = 1 \text{ mH}$ y $C = 100 \text{ nF}$), la resistencia crítica del RLC serie vale

$$R_{\text{crít}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{10^{-3}}{10^{-7}}} = 2 \cdot 100 = 200 \Omega \quad (1)$$

y no $632,46 \Omega$. Ese $632,46$ es exactamente $2\sqrt{L/C}$ para $L = 10 \text{ mH}$ —la inductancia del archivo **paralelo**, no la de éste—, así que en la simulación tal como está, ese caso sale **sobreamortiguado** con $\zeta = 3,16$, no crítico.

El circuito paralelo de la guía sí está bien: con $L = 10 \text{ mH}$ y $C = 100 \text{ nF}$, $R_{\text{crít}} = \frac{1}{2}\sqrt{L/C} = 158,11 \Omega$, que es el valor de su lista.

No hace falta creerle a este párrafo: se recalculan las dos y se mira si la curva de $632,46 \Omega$ se pasa del valor final o no. Ése es el punto —**el control se hace siempre, incluso sobre un archivo que viene funcionando**—, y es la razón por la que este módulo existe.

15.8 Medir sobre la curva

Mirar no alcanza; hay que sacar números. Hay dos caminos y conviene usar los dos.

Los cursores. Se pinchan sobre la curva y dan el par (t, v) de cada uno más la diferencia entre ambos. Es lo que se usa para medir T_d entre dos picos, o el instante en que la respuesta llega al 63,2% del salto. Es rápido y es suficiente para el informe.

La directiva .meas. Le pide al programa que mida y escriba el resultado en el archivo de registro, sin intervención de la mano:

```
.meas TRAN vfinal FIND V(out) AT 500u
.meas TRAN vpico MAX V(out)
.meas TRAN t63 WHEN V(out)=3.16
.meas TRAN Edis INTEG V(out)*I(R1)
```

La última es la más útil de este bloque: **INTEG** integra en el tiempo, así que **V(R)*I(R)** integrado es la energía disipada en el resistor, que es el lado izquierdo del balance de energía del Módulo 10. Comparar ese número con $\frac{1}{2}LI_0^2$ es el control de energía hecho por el propio simulador, y es el que la guía pide en tres problemas.

IDEA CLAVE

Cómo se grafican potencia y energía en LTspice. Con **Alt** + clic sobre el cuerpo de un componente, el programa muestra su potencia instantánea. Y con clic derecho sobre el rótulo de una traza se puede escribir cualquier expresión de las señales disponibles: con eso se grafica $\frac{1}{2}LI(L1)^2$ y se ve la energía almacenada directamente, que es lo que pide el problema del pulso triangular.

15.9 Cómo se contrasta con el cálculo

DEFINICION – LOS CINCO CONTROLES DE UN TRANSITORIO SIMULADO

Antes de aceptar una curva, se verifican estos cinco números **contra el cálculo hecho a mano**, no contra la impresión visual:

1. $x(0^+)$ — el valor inmediatamente después de la conmutación. Con los cursores puestos justo antes y justo después del evento se ve además qué saltó y qué no.
2. $x(\infty)$ — el valor final, medido con el **tstop** bien largo.
3. τ , o α y ω_d si es de segundo orden. En primer orden, el punto del 63,2% o del 36,8%; en segundo, el período entre picos y el decremento logarítmico.
4. **La continuidad** — que i_L y v_C no salten, y que las otras variables sí lo hagan donde corresponde.
5. **El balance de energía** — la integral de p_R contra la energía inicial almacenada.

CUIDADO CON ESTO

«Parece correcta» **no es un control**. Todas estas curvas se ven razonables: una exponencial con el τ equivocado, un sobreamortiguado que debía ser crítico, una oscilación con el signo cambiado, una respuesta cuyo valor final es el del circuito **anterior** a la conmutación. Ninguna de las cuatro se detecta mirando la forma; las cuatro se detectan con los cinco números de arriba.

Cuando un número no coincide, la discrepancia es información, no un fracaso: casi siempre apunta a un nodo mal conectado, a una condición inicial que no se aplicó, o a un modelo que tiene un parásito que el cálculo no tenía.

EJERCICIO RESUELTO 15.1 – DEL ENUNCIADO AL NETLIST, Y DEL NETLIST AL CONTROL

Se pide simular la **respuesta natural** de un RL con $L = 1 \text{ mH}$, $R = 100 \Omega$ e $i_L(0) = 50 \text{ mA}$ —el archivo 04 de la guía— y dejar por escrito qué se va a controlar antes de mirar la pantalla.

Paso 1: la predicción, a mano.

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{10^{-3}}{100} = 10 \mu s \quad (2)$$

$$i_L(0^+) = 50 \text{ mA} \quad (\text{no salta}) \quad i_L(\infty) = 0 \quad (3)$$

$$v_L(0^+) = -R i_L(0^+) = -100 \cdot 0,050 = -5 \text{ V} \quad (4)$$

El signo menos no es un error: sin fuente, la bobina **entrega** y la polaridad de v_L se invierte respecto de la de carga para sostener la corriente.

$$w_L(0) = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 10^{-3} \cdot (0,050)^2 = 1,25 \mu J \quad (5)$$

Paso 2: el netlist. Sin fuente, con la corriente inicial impuesta:

```
L1 a 0 1m
R1 a 0 100
.ic I(L1)=50mA
.tran 0 100u 0 50n
.end
```

El **tstop** de $100 \mu s$ son 10τ , más que suficiente para ver el estado final. El paso máximo de 50 ns es $\tau/200$: la mitad de lo que exige el criterio, que pide $\tau/100 = 100 \text{ ns}$.

Paso 3: los cinco controles, escritos antes de simular.

1. i_L arranca en 50 mA y **no salta** en $t = 0$.
2. $i_L(\infty) = 0$, alcanzado a $5\tau = 50 \mu s$.
3. A $10 \mu s$ la corriente vale $50 \cdot 0,368 = 18,4 \text{ mA}$.
4. $v_L(0^+) = -5 \text{ V}$, y decae con el mismo τ .
5. **.meas TRAN Edis INTEG V(a)*I(R1)** tiene que dar $1,25 \mu J$.

Qué se hace si el quinto no da. Es el control más sensible de los cinco, porque acumula: si la energía disipada sale menor que $1,25 \mu J$, el **tstop** es corto y la integral se cortó antes de tiempo; si sale mayor, hay una fuente encendida que no debería estarlo, o la condición inicial no se aplicó y el simulador arrancó de su propio punto de operación.

15.10 Los parásitos en el modelo

La segunda pasada que pide la guía —volver a simular con componentes reales— no se hace agregando resistores al dibujo: los propios elementos los tienen adentro.

Elemento	Atributo	Qué modela
Inductor	Rser	la resistencia del bobinado (DCR)
Inductor	Cpar	la capacidad entre espiras
Capacitor	RSer	la ESR
Capacitor	Rpar	la resistencia de fuga del dieléctrico
Capacitor	Lser	la ESL de los terminales
Fuente	Rser	la resistencia de salida del generador

Tabla 3: Dónde se ponen los parásitos del Módulo 10 en el simulador

En el netlist se escriben pegados al valor: `L1 a b 1m Rser=0.8`. Y si no se tiene la hoja de datos, se declara el valor supuesto: una simulación con un parásito inventado y declarado es honesta; una con un parásito inventado y callado, no.

IDEA CLAVE

Qué se hace con la diferencia. La comparación útil no es «da distinto», sino **cuál** de los cinco números cambió y **cuánto**. Un τ más largo que el calculado apunta a una resistencia de más —Rser de la fuente, DCR de la bobina—; un valor final más bajo, a una caída en algo que el modelo ideal no tenía; un amortiguamiento mayor que el calculado, otra vez a las resistencias serie. Con eso se puede **proponer una medición**: si se sospecha del DCR, se mide la bobina con el óhmetro y se ve si el número explica la diferencia.

15.11 Los seis circuitos de la guía

Archivo	Qué es	Qué hay que controlar
01_RC_carga	RC con escalón. $R = 100\ \Omega$, $C = 100\ \text{nF}$	$\tau = RC = 10\ \mu\text{s}$; el 63,2% a 1τ ; $v_C(\infty) = 5\ \text{V}$; el salto de i_C en el flanco.
02_RC_condicion_inicial	RC sin fuente, con <code>.ic V(vc)=3V</code>	Respuesta natural: arranca en 3 V, el mismo $\tau = 10\ \mu\text{s}$, y a 5τ está en cero.
03_RL_carga	RL con escalón. $R = 100\ \Omega$, $L = 1\ \text{mH}$	$\tau = L/R = 10\ \mu\text{s}$; $i_L(\infty) = 50\ \text{mA}$; $v_L(0^+) = 5\ \text{V}$ y decae.
04_RL_condicion_inicial	RL sin fuente, con <code>.ic I(L1)=50mA</code>	i_L arranca en 50 mA y no salta; $v_L(0^+) = -RI_0 = -5\ \text{V}$; la energía $\frac{1}{2}LI_0^2 = 1,25\ \mu\text{J}$ tiene que aparecer entera en el resistor.
05_RLC_serie	RLC serie con <code>.step</code> de cuatro valores de R	$\omega_0 = 10^5\ \text{rad/s} \rightarrow f_0 = 15,9\ \text{kHz}$; $R_{\text{crít}} = 200\ \Omega$; clasificar los cuatro casos antes de mirar las curvas.
06_RLC_paralelo	RLC paralelo con <code>.step</code> de tres valores de R	$\omega_0 = 31623\ \text{rad/s} \rightarrow f_0 = 5,03\ \text{kHz}$; $R_{\text{crít}} = 158,11\ \Omega$; verificar que R chica amortigua más.

Tabla 4: Los seis archivos, con el control que hay que hacerle a cada uno

EN EL LABORATORIO

El orden que ahorra tiempo. Calcular, simular, medir — en ese orden y sin saltar.

1. **Calcular primero, y escribir el número.** τ , o α y ω_d , más los valores inicial y final. En un papel, antes de abrir el simulador. Una predicción escrita después de ver la curva no es una predicción.
2. **Simular y controlar los cinco números.** Si alguno no da, se arregla el modelo, no la predicción.
3. **Medir en el laboratorio.** Ahí aparecen los parásitos de verdad, y la comparación contra la simulación ideal dice cuál domina.

El paso 1 es el que se saltea siempre, y es el único que hace que los otros dos sirvan de algo: sin un número escrito de antemano, cualquier curva confirma cualquier cosa.

TP RELACIONADO — CON EL MÓDULO 10 Y CON LOS TP N.º 5 Y 7

Este módulo no tiene TP propio: es la herramienta con la que se hacen los otros. Los seis archivos de arriba son el Módulo 10 entero, medido; y el mismo `.tran` sobre la fuente del TP N.º 7 dibuja el rizado que allá se calcula con la fórmula lineal, con lo que se puede ver de una sola mirada cuánto se aparta la aproximación de la exponencial real.

Para el TP N.º 5, la simulación sirve de banco de pruebas del instrumento: se simula el RC excitado con onda cuadrada, se mide τ sobre la curva simulada con los cursores igual que se haría en la pantalla del osciloscopio, y recién después se va al laboratorio a hacer la misma medición sobre el circuito real. Las tres mediciones —fórmula, simulador, osciloscopio— tienen que dar lo mismo dentro de la tolerancia de los componentes; si una se sale, es la que hay que explicar.

MODULO 16

Anexos

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO


Material de consulta rápida: código de colores, series de valores comerciales, formulario completo de las dos partes, las dos secuencias de lectura posibles, símbolos y normas de seguridad del laboratorio.

16.1 Código de colores de resistores

Color	1. ^a y 2. ^a banda (dígito)	3. ^a banda (multiplicador)	4. ^a banda (tolerancia)
Negro	0	$\times 1$	—
Marrón	1	$\times 10$	$\pm 1 \%$
Rojo	2	$\times 100$	$\pm 2 \%$
Naranja	3	$\times 1 \text{ k}$	—
Amarillo	4	$\times 10 \text{ k}$	—
Verde	5	$\times 100 \text{ k}$	$\pm 0,5 \%$
Azul	6	$\times 1 \text{ M}$	$\pm 0,25 \%$
Violeta	7	$\times 10 \text{ M}$	$\pm 0,1 \%$
Gris	8	—	—
Blanco	9	—	—
Dorado	—	$\times 0,1$	$\pm 5 \%$
Plateado	—	$\times 0,01$	$\pm 10 \%$
Sin banda	—	—	$\pm 20 \%$

Tabla 1: Código de colores de cuatro bandas

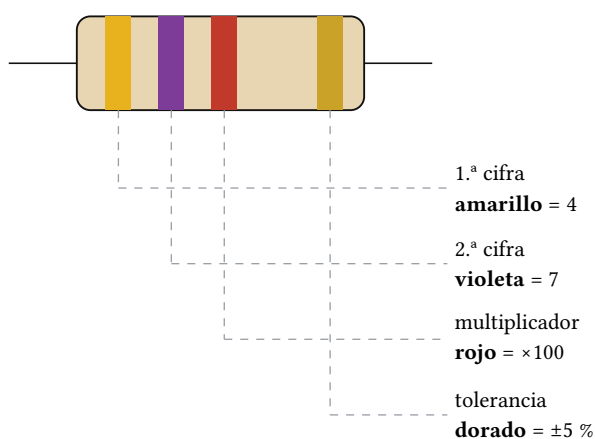la tolerancia va separada del resto: por ahí se empieza a leer



$$47 \times 100 = 4700 \, \Omega \pm 5\% = 4\text{k}7$$

Figura 1: Cómo se lee un resistor de cuatro bandas

EN EL LABORATORIO

Se lee dejando la banda de tolerancia (dorada o plateada) **a la derecha**, o la banda que está más separada del grupo. Ante la duda, medir con el tester: es más rápido que discutir si el color es marrón o rojo, y los resistores viejos decoloran.

16.1.1 Series de valores comerciales

Los resistores no existen en cualquier valor: se fabrican en **series normalizadas**, con valores espaciados de modo que, con su tolerancia, cubran todo el rango sin huecos.

- **E12** (tolerancia $\pm 10\%$): $10 \cdot 12 \cdot 15 \cdot 18 \cdot 22 \cdot 27 \cdot 33 \cdot 39 \cdot 47 \cdot 56 \cdot 68 \cdot 82$
- **E24** (tolerancia $\pm 5\%$): la E12 más $11 \cdot 13 \cdot 16 \cdot 20 \cdot 24 \cdot 30 \cdot 36 \cdot 43 \cdot 51 \cdot 62 \cdot 75 \cdot 91$

Cada valor se repite en todas las décadas: $47\ \Omega$, $470\ \Omega$, $4,7\ \text{k}\Omega$, $47\ \text{k}\Omega$... Por eso un cálculo que da $1433\ \Omega$ se resuelve con $1,5\ \text{k}\Omega$, y uno que da $881\ \Omega$ con $820\ \Omega$.

16.2 Formulario de la materia

16.2.1 Módulo 1 – Mediciones

$$\Delta x = |X_i - X_v| \quad e = \frac{\Delta x}{X_v} \quad e\% = e \cdot 100 \quad (1)$$

$$C\% = \frac{\Delta_{\text{MAX}}}{\text{Alcance}} \cdot 100 \quad \Delta_{\text{MAX}} = \pm \frac{C\% \cdot \text{Alcance}}{100} \quad (2)$$

$$R_S = \frac{I_m \cdot R_m}{I - I_m} = \frac{R_m}{n - 1} \quad R_M = \frac{V}{I_m} - R_m \quad (3)$$

16.2.2 Módulo 2 – Señales

$$f = \frac{1}{T} \quad \omega = 2\pi f \quad s(t) = V_p \sin(2\pi ft + \varphi) \quad (4)$$

$$V_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \quad V_{pp} = 2V_p \quad (5)$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (6)$$

	Senoidal	Cuadrada	Triangular
V_{ef}	$V_p/\sqrt{2}$	V_p	$V_p/\sqrt{3}$
V_m (rectif.)	$2V_p/\pi$	V_p	$V_p/2$
Factor de forma	1,11	1,00	1,15

Tabla 2: Valores característicos por forma de onda

16.2.3 Módulo 3 – Transformadores

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = n \quad (7)$$

$$S = V_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} [\text{VA}] \quad P = S \cdot \cos \varphi [\text{W}] \quad \eta = \frac{P_{\text{sal}}}{P_{\text{ent}}} \cdot 100 \quad (8)$$

16.2.4 Módulos 4 y 5 – Diodos y fuentes

$$R_{\text{LED}} = \frac{V_{\text{cc}} - V_F}{I_F} \quad (9)$$

	Media onda	Punto medio	Puente
V_{cc} sin filtro	V_p/π	$2V_p/\pi$	$2V_p/\pi$
f_r	50 Hz	100 Hz	100 Hz
Caída de diodos	0,7 V	0,7 V	1,4 V
PIV por diodo (sin filtro)	V_p	$2V_p$	V_p

Tabla 3: Topologías de rectificación

$$\Delta V_r = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot C} \quad C = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot \Delta V_r} \quad V_{cc} = V_p - \frac{\Delta V_r}{2} \quad r\% = \frac{\Delta V_r}{V_{cc}} \cdot 100 \quad (10)$$

$$I_S = I_Z + I_L \quad R_{S \text{ máx}} = \frac{V_{in \text{ mín}} - V_Z}{I_{Z \text{ mín}} + I_{L \text{ máx}}} \quad P_Z = V_Z \cdot I_Z \quad (11)$$

16.2.5 Módulo 6 – Transistores

$$I_E = I_B + I_C \quad \beta = h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} \quad I_B = \frac{I_C}{\beta_{forzado}} \quad R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B} \quad (12)$$

$$V_{BE(on)} \approx 0,7 \text{ V} \quad V_{CE(sat)} \approx 0,2 \text{ V} \quad P = V_{CE(sat)} \cdot I_C \quad (13)$$

16.2.6 Módulo 7 – Leyes de Kirchhoff

$$\sum_k i_k = 0 \quad (\text{nodo o superficie cerrada}) \quad \sum_k v_k = 0 \quad (\text{lazo}) \quad p = vi \quad \sum_k p_k = 0 \quad (14)$$

$$R_{serie} = \sum R_k \quad \frac{1}{R_{par}} = \sum \frac{1}{R_k} \quad v_2 = V \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad i_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (15)$$

$$\text{LKC independientes} = n - 1 \quad \text{LKT independientes} = b - n + 1 \quad (16)$$

$$R_Y = \frac{\prod \text{las dos } \Delta \text{ que tocan el terminal}}{\sum \text{las tres } \Delta} \quad R_\Delta = \frac{\sum \text{los tres productos de a pares}}{R_Y \text{ opuesta}} \quad (17)$$

16.2.7 Módulo 8 – Nodos y mallas

$$Gv = i : \quad G_{kk} = \sum G \text{ del nodo } k, \quad G_{kj} = - \sum G \text{ entre } k \text{ y } j \quad (18)$$

$$i_k = \sum I \text{ de las fuentes que entran al nodo } k \quad (19)$$

$$Ri = v : \quad R_{kk} = \sum R \text{ del perímetro } k, \quad R_{kj} = - \sum R \text{ compartidas} \quad (20)$$

$$v_k = \sum V \text{ de la malla, positiva la que empuja a favor del giro} \quad (21)$$

	Qué la rompe	Cómo se arregla
Nodos	fuelle de tensión flotante	supernodo: LKC de la superficie + $v_k - v_j = V_s$
Mallas	fuelle de corriente compartida	supermalla: LKT saltando la rama + $i_k - i_j = I_s$

16.2.8 Módulo 9 – Teoremas

$$V_{th} = V_{vacío} \quad I_N = I_{corto} \quad R_{th} = R_N = \frac{V_{vacío}}{I_{corto}} = \left. \frac{v_t}{i_t} \right|_{\text{indep. anuladas}} \quad (22)$$

$$R_L = R_{th} \rightarrow p_{máx} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}}, \quad \eta = 50\% \quad (23)$$

$$V_{th}^{Millman} = \frac{\sum V_k/R_k}{\sum 1/R_k} \quad R_{th}^{Millman} = \frac{1}{\sum 1/R_k} \quad (24)$$

Anular una fuente: tensión $\rightarrow$ cortocircuito, corriente $\rightarrow$ circuito abierto. **Las controladas no se anulan nunca.**

16.2.9 Módulo 10 – Transitorios

$$i_C = C \frac{dv}{dt} \quad v_L = L \frac{di}{dt} \quad w_C = \frac{1}{2} C v^2 \quad w_L = \frac{1}{2} L i^2 \quad (25)$$

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) \quad i_L(0^+) = i_L(0^-) \quad (26)$$

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau} \quad \tau = R_{th}C \quad \text{o} \quad \tau = \frac{L}{R_{th}} \quad (27)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \alpha = \frac{R}{2L} \text{ (serie)} \quad \text{o} \quad \alpha = \frac{1}{2RC} \text{ (paralelo)} \quad \zeta = \frac{\alpha}{\omega_0} = \frac{1}{2Q} \quad (28)$$

$$\alpha > \omega_0 \rightarrow \text{sobreamortiguado} \quad \alpha = \omega_0 \rightarrow \text{crítico} \quad \alpha < \omega_0 \rightarrow \text{subamortiguado} \quad (29)$$

$$\text{en el caso subamortiguado: } \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \quad \text{SP} = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (30)$$

$$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} \quad \alpha = \frac{1}{T_d} \ln \frac{x_1 - x_\infty}{x_2 - x_\infty} \quad (\text{decremento logarítmico}) \quad (31)$$

$$R_{\text{crít}}^{\text{serie}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad R_{\text{crít}}^{\text{paralelo}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}} \quad (32)$$

Las tres formas de la respuesta natural de segundo orden, cada una con dos constantes:

$$\text{sobre: } A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad \text{crítico: } (D_1 t + D_2) e^{-\alpha t} \quad \text{sub: } e^{-\alpha t} (B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t) \quad (33)$$

Las dos condiciones que las determinan:

$$\left. \frac{dv_C}{dt} \right|_{0^+} = \frac{i_C(0^+)}{C} \quad \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{0^+} = \frac{v_L(0^+)}{L} \quad (34)$$

Energía: se conserva en L y C , se disipa en R , y decae al **doblo** de velocidad que la variable de estado.

$$w(t) = w(0) e^{-2t/\tau} \quad \int_0^\infty p_R dt = w_L(0) + w_C(0) \quad t_{f\%} = \frac{\tau}{2} \ln \frac{1}{1-f} \quad (35)$$

Fracciones útiles: 80% de la energía a $0,80\tau$; 95% a $1,50\tau$.

Inductancia mutua:

$$v_2 = \pm M \frac{di_1}{dt} \quad k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1 \quad L_{\text{eq}}^{\text{serie}} = L_1 + L_2 \pm 2M \quad (36)$$

16.2.10 Módulo 11 – Fasores y potencia

$$\bar{Z}_R = R \quad \bar{Z}_L = j\omega L \quad \bar{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} \quad \bar{Z} = R + jX = |Z| \angle \theta \quad (37)$$

Fasor en **valor de pico**: $\bar{V} = V_m \angle \varphi$ para $v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi)$, con $V_{\text{ef}} = V_m / \sqrt{2}$.

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos \theta [\text{W}] \quad Q = \frac{1}{2} V_m I_m \sin \theta [\text{VAr}] \quad S = \frac{1}{2} V_m I_m [\text{VA}] \quad (38)$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \text{f.d.p.} = \cos \theta = \frac{P}{S} \quad (39)$$

$$\text{en eficaz, las mismas tres sin el } \frac{1}{2}: \quad P = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos \theta \quad Q = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \sin \theta \quad S = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \quad (40)$$

$$Q_C = P(\tan \theta - \tan \theta') \rightarrow C = \frac{Q_C}{\omega V_{\text{ef}}^2} \quad (\text{corrección del } \cos \varphi) \quad (41)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q_{\text{serie}} = \frac{\omega_0 L}{R} \quad \text{BW} = \frac{f_0}{Q} \quad V_L = V_C = Q \cdot V \quad (42)$$

$$\bar{Z}_L = \bar{Z}_{\text{th}}^* \rightarrow P_{\text{máx}} = \frac{V_{m,\text{th}}^2}{8R_{\text{th}}} = \frac{V_{\text{ef,th}}^2}{4R_{\text{th}}} \quad (\text{máxima transferencia en alterna}) \quad (43)$$

16.2.11 Módulo 12 – Bode y filtros

$$A_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \quad -3 \text{ dB} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ en tensión, } \frac{1}{2} \text{ en potencia} \quad (44)$$

$$\text{Pasa bajos: } \bar{H} = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_c} \quad \text{Pasa altos: } \bar{H} = \frac{j\omega/\omega_c}{1 + j\omega/\omega_c} \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (45)$$

Polo simple: -20 dB/déc y -90° . Cero simple: $+20$ dB/déc y $+90^\circ$. En el quiebre: -3 dB y -45° .

$$v_{\text{cuad}}(t) = \frac{4V}{\pi} \sum_{n \text{ impar}} \frac{1}{n} \sin(n\omega t) \quad t_r = 2,2\tau \approx \frac{0,35}{f_c} \quad (46)$$

16.2.12 Módulo 13 – Cuadripolos y AO

$$z : V = zI \quad y : I = yV \quad h : (V_1, I_2) \text{ de } (I_1, V_2) \quad ABCD : \text{ cascada} \quad (47)$$

Recíproco $\rightarrow z_{12} = z_{21}$. Transistor en emisor común: $h_{fe} = \beta$.

Reglas de oro del AO (realimentación negativa, sin saturar): $v_+ = v_-$ y $i_+ = i_- = 0$.

$$\text{Inversor : } v_s = -\frac{R_2}{R_1} v_e \quad \text{No inversor : } v_s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_e \quad \text{Seguidor : } v_s = v_e \quad (48)$$

$$\text{Integrador : } v_s = -\frac{1}{RC} \int v_e dt \quad \text{Derivador : } v_s = -RC \frac{dv_e}{dt} \quad G \cdot BW = GBW \quad (49)$$

16.2.13 Módulo 15 – Simulación con SPICE

Directiva	Para qué
.op	punto de reposo en continua
.dc V1 0 5 0.01	barrido de continua: característica $v-i$
.tran 0 <tstop> 0 <tmax>	transitorio. $t_{\text{max}} \leq \tau/100$, y $\leq T_d/100$ si oscila
.ac dec 100 10 1Meg	respuesta en frecuencia: Bode
.ic V(vc)=3V	tensión inicial de un capacitor
.ic I(L1)=50mA	corriente inicial de un inductor
.step param R list 10 100 2k	barre el parámetro {R} y superpone las curvas
.meas TRAN e INTEG V(r)*I(r)	integra: energía disipada
.meas TRAN t WHEN V(o)=3.16	el instante en que la curva cruza un valor

Tabla 4: Las directivas que hacen falta para los transitorios

Fuentes: PULSE(V1 V2 Tdelay Trise Tfall Ton Tperiod) —sin Tperiod, un solo escalón—, PWL(t1 v1 t2 v2 ...) lineal por tramos, SIN(Voff Vamp Freq), y AC 1 para el .ac.

Parásitos: Rser, Cpar en el inductor; Rser, Rpar, Lser en el capacitor.

Los cinco controles de toda curva simulada: $x(0^+)$, $x(\infty)$, τ (o α y ω_d), la continuidad de i_L y v_C , y el balance de energía.

16.3 La guía asincrónica de bobinas, capacitores y RL/RC/RLC

Los doce problemas de la actividad asincrónica de **Teoría de Circuitos** —capítulos 6, 7 y 8 de Nilsson y Riedel— se resuelven todos con material de los módulos 10 y 15. Esta tabla dice, para cada uno, **dónde está la herramienta** y **cuál es el control que lo cierra**. Los enunciados, las figuras y los valores se toman del libro.

Problema	Qué pide, y con qué se hace	El control
6.1	$i(t)$ triangular en una bobina: escribir v_L , p_L y E_L por tramos. M10, «Las relaciones $v-i$, vistas». Simulación con PWL .	v_L constante en cada tramo de pendiente constante, y nula donde la corriente no cambia.
6.2	El camino inverso: integrar v_L por tramos para obtener i_L , con $i_L(0) = 0$. Misma sección.	Un salto finito de v_L cambia la pendiente de i_L , nunca su valor.
6.17	Pulso de corriente en un capacitor: v_C , p_C y E_C . El dual del 6.1.	La pendiente de v_C es i_C/C ; con $i_C = 0$ la tensión se queda donde estaba.
6.25	Capacitancia equivalente vista desde dos bornes. M10, «Asociación». Verificación por simulación con una senoidal de 1 V y 1 kHz.	$C_{eq} = I_{in} /(2\pi f V_{in})$ tiene que dar lo mismo que la reducción serie-paralelo, y para cualquier frecuencia en el modelo ideal.
7.1	Conmutación en un RL: corrientes en 0^- y en 0^+ , y por qué una corriente de rama puede saltar. M10, «Condiciones iniciales».	$i_L(0^+) = i_L(0^-)$ aunque las otras corrientes salten.
7.4	Reconstruir R , τ , L y la energía inicial a partir de $v(t)$ e $i(t)$ dadas. Tiempo para disipar el 80% de la energía.	La energía decae como $e^{-2t/\tau}$: el 80% está en $0,80\tau$, no en $1,6\tau$.
7.8	Descarga RL y balance de energía completo; cuántos τ para el 95%. M10, «Energía: quién la guarda y quién la quema».	La energía disipada total tiene que ser igual a $\frac{1}{2}Li_L^2(0)$. El 95% cae en $1,50\tau$.
7.21	Conmutación RC con energía atrapada : energía inicial, atrapada y disipada.	El balance sólo cierra si se cuenta la energía que queda encerrada en los capacitores aislados.
7.23	Identificar R , C y τ desde $v(t)$ e $i(t)$; energía disipada a 60 ms.	$v(t)/i(t)$ es constante e igual a R durante toda la respuesta natural.
7.25	Energía disipada en una descarga RC y tiempo para el 75%, con dos llaves que conmutan a la vez.	Como $w_C \propto v_C^2$, el porcentaje se calcula sobre el cuadrado de la exponencial.
8.1	Raíces y clasificación de un RLC paralelo; qué R hacen falta para cada régimen. M10, «El RLC paralelo» y «Diseño inverso».	Las tres simulaciones tienen que mostrar tres formas distintas, no sólo tres números distintos.
8.38	Respuesta críticamente amortiguada: R , $i(0^+)$, $di/dt(0^+)$ y $v_C(t)$. M10, «Las dos constantes».	Una sola cruzada por cero. Con R movido $\pm 20\%$ tienen que aparecer los otros dos regímenes.

Tabla 5: Los doce problemas, con la sección que los resuelve y su control

IDEA CLAVE

Lo que la guía pide y no está en ningún problema en particular: la segunda pasada con no idealidades (M10, «Los componentes reales»; M15, «Los parásitos en el modelo») y el criterio de simulación —paso $\leq \tau/100$, y al menos 100 puntos por periodo amortiguado— que está en M15, «El paso de integración».

16.4 Dos órdenes de lectura

El apunte se puede recorrer de dos maneras, según para qué se lo use.

Orden de la materia (E.E.S.T. N.º 1)	Orden de Teoría de Circuitos (UNSAM)
1. Mediciones y expansión de rango	7. Elementos, convenciones y Kirchhoff
2. Señales periódicas e instrumental	8. Nodos, supernodos, mallas, supermallas
3. Electromagnetismo y transformadores	9. Teoremas de circuitos
4. Diodos y rectificación	10. Transitorios (natural y forzada)
5. Fuentes lineales y zener	11. Fasores y régimen permanente senoidal
6. BJT en conmutación y relés	12. Bode, filtrado y señales poliarmónicas
7 a 15. Fundamentos de análisis de circuitos	13. Cuadripolos
	14. El amplificador operacional
	15. Simulación con SPICE
	1 a 6. como aplicación y laboratorio

Tabla 6: El mismo material, en las dos secuencias

Por qué la Parte I no se reordenó. Los módulos 1 a 6 siguen el orden del temario y de las guías de trabajos prácticos de la cátedra, y cada uno cierra con el TP que le corresponde: alterar esa secuencia rompería la correspondencia con el laboratorio, que es lo que le da sentido al curso de la escuela. La Parte II, en cambio, está ordenada íntegramente según la secuencia de **Teoría de Circuitos**, que es autónoma y no depende de los prácticos.

Cómo se cruzan. Los temas de la Parte II que la Parte I ya toca de manera aplicada se cruzan por referencia y no se repiten: el valor eficaz y el osciloscopio están en el Módulo 2 y se retoman en el 11 y el 12; el transformador del Módulo 3 reaparece en la potencia aparente del 11; el filtro capacitivo del Módulo 5 es el transitorio del 10; y el β del transistor del Módulo 6 es el h_{fe} del 13. El Módulo 15 va al final porque es el único que no aporta teoría propia: es el banco de pruebas de los catorce anteriores, y se puede leer en cualquier momento a partir del 10. Quien dicte la materia en el orden de la escuela puede usar la Parte II como fundamento al que volver; quien la use para preparar Teoría de Circuitos, leerla de corrido y tomar la Parte I como banco de ejemplos reales.

16.5 Símbolos usados en el apunte

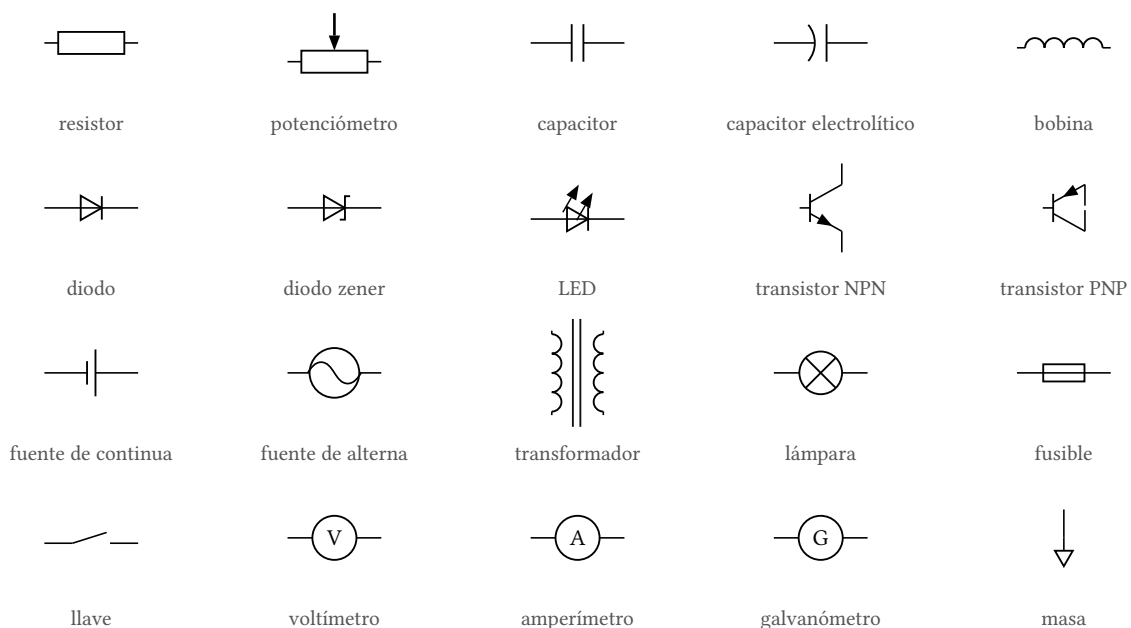


Figura 2: Símbolos de circuito

16.6 Seguridad en el laboratorio

CUIDADO CON ESTO

La red mata. No es una frase hecha: 220 V a través del pecho producen fibrilación ventricular con corrientes del orden de los 30 mA — menos de lo que consume el relé del Módulo 6. Y la piel húmeda baja la resistencia del cuerpo varias veces.

Reglas que no se negocian:

1. **Nunca** se modifica un circuito con la alimentación conectada. Se desenchufa, se modifica, se revisa, se enchufa.
2. El **primario** del transformador y todo lo que esté antes de él es zona de 220 V: sus conexiones van aisladas y firmes, nunca con cables sueltos apoyados en el protoboard.
3. Se trabaja con **una sola mano** cuando hay tensión de red presente, y la otra fuera del banco. Así se evita que la corriente atravesase el tórax de un brazo al otro.
4. **No** se trabaja con las manos húmedas, ni sobre superficies metálicas o mojadas.
5. Antes de tocar un capacitor de filtro grande, **descargarlo**: puede conservar la carga varios minutos después de desenchufar la fuente, y con 300 V almacenados el golpe es serio.
6. Verificar la **polaridad de los electrolíticos** antes de energizar. Un electrolítico al revés explota y puede lastimar los ojos.
7. Comprobar con el tester que la fuente entrega la tensión esperada **antes** de conectar el circuito, no después.
8. Ante cualquier olor a quemado, humo o calentamiento anormal: **cortar la alimentación primero**, investigar después.

EN EL LABORATORIO

Rutina de verificación antes de energizar cualquier montaje: (1) polaridad de la fuente, (2) polaridad de los electrolíticos, (3) orientación de los diodos, (4) que no haya puentes accidentales entre las filas del protoboard, (5) función y borne correctos en el multímetro. Treinta segundos de revisión evitan la mayoría de los componentes quemados del año.